



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

国家示范性微电子学院

School of Microelectronics

模拟集成电路设计课程

第3章 单级放大器

程 林，韩 旭

eecheng@ustc.edu.cn




本章内容

- 3.1 模拟电路设计基本概念
- 3.2 共源级放大器
- 3.3 共漏级放大器
- 3.4 共栅级放大器
- 3.5 共源共栅级放大器




放大器应用举例

- 信号处理链路中几乎所有电路模块都包含不同性能的放大器：

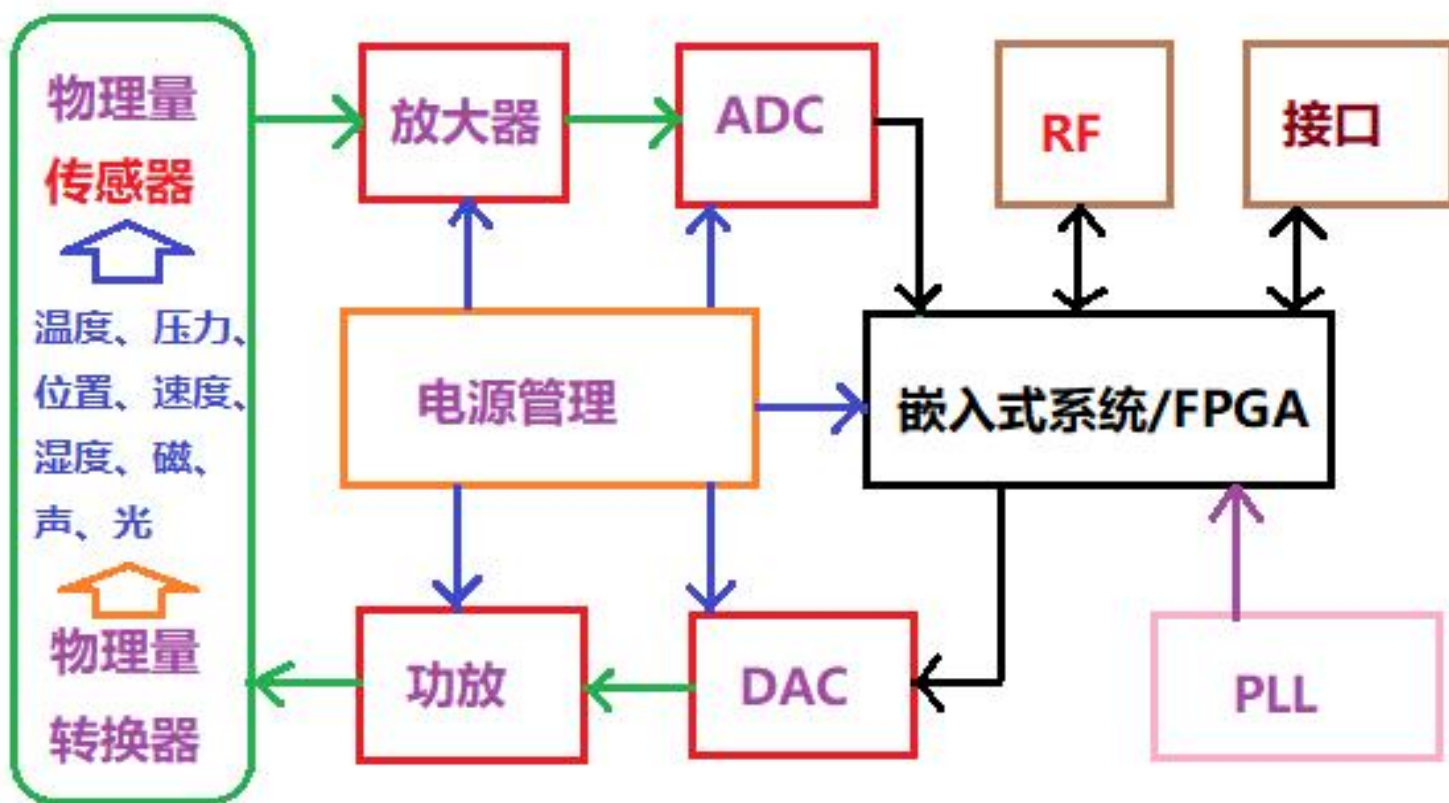





射频前端的放大器

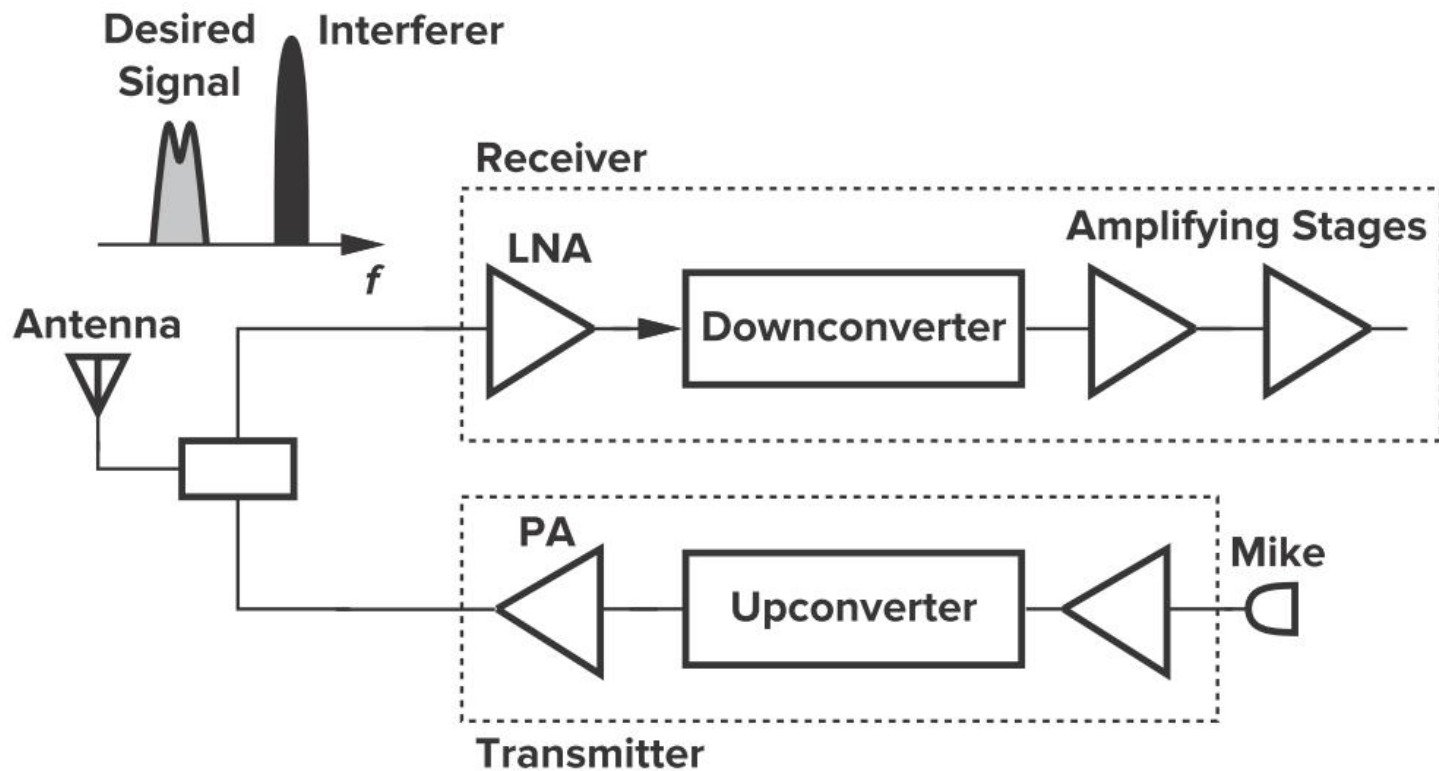



理想vs非理想放大器

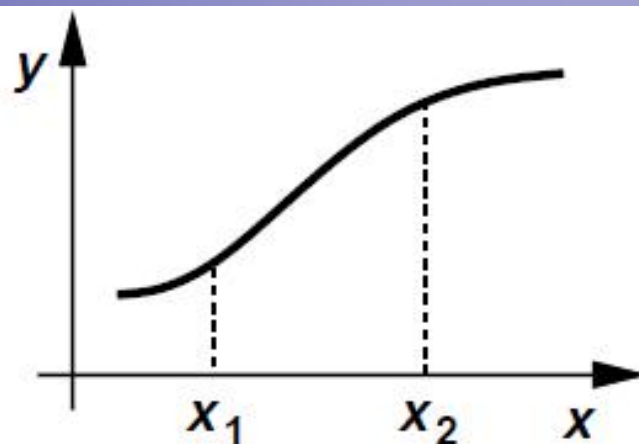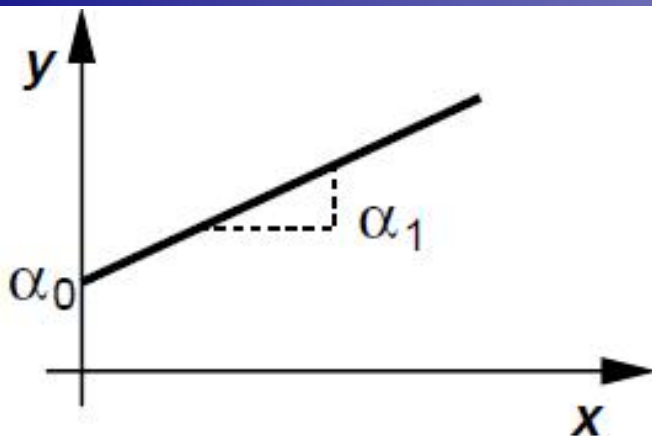

- 理想放大器

$$y(t) = \alpha_0 + \alpha_1 x(t)$$

- 大信号特性是一条直线
- α_1 表示“增益”， α_0 表示“直流偏置”


- 非理想放大器

$$y(t) = \alpha_0 + \alpha_1 x(t) + \alpha_2 x^2(t) + \cdots + \alpha_n x^n(t)$$

- 信号幅度变大，偏置点受到很大扰动
- 增益是变化的，导致信号失真



模拟设计的关键:Trade-off 折中

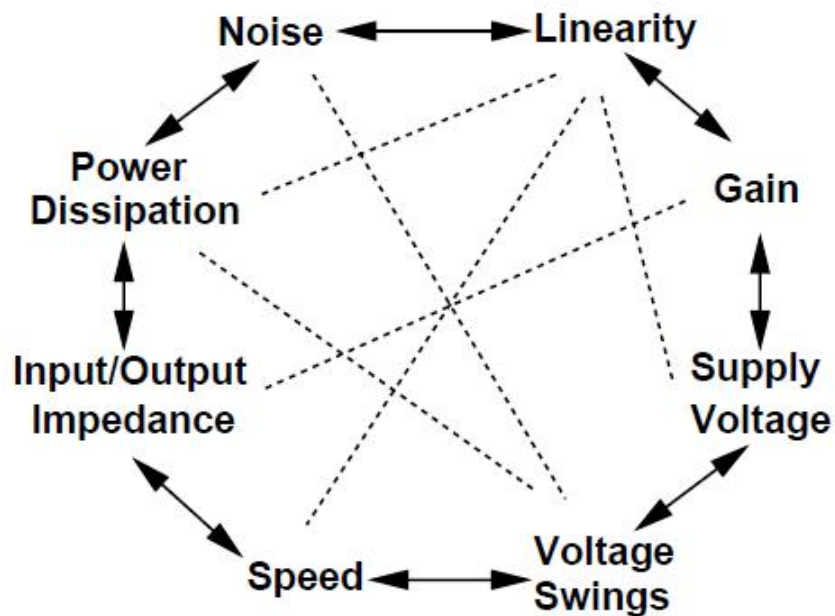


- 放大器的主要性能参数

- 增益、速度（带宽）、功耗、电源电压、线性度、噪声、电压摆幅、输入/输出阻抗、**面积**
- 参数之间互相牵制，导致设计变成一个多维优化问题
- 没有最优的设计，只有最适合的设计，模拟设计追求的是高性价比




3.2 共源级放大器

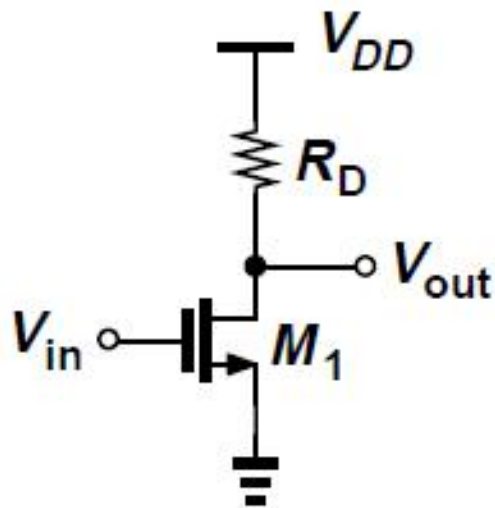

- 在低频时输入阻抗很高
- 当 $V_{in} < V_{TH}$ 时, M_1 截止

$$V_{out} = V_{DD}$$

- 当 $V_{in} > V_{TH}$ 时, M_1 导通后工作在饱和区和区

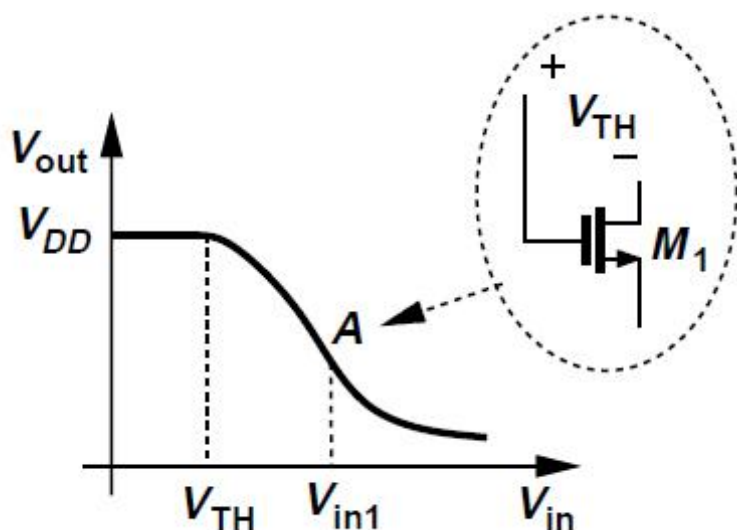

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2$$


- 当 $V_{in} > V_{in1}$ 时, M_1 进入线性区, $V_{out} = V_{in1} - V_{TH}$

$$V_{in1} - V_{TH} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{TH})^2$$




共源级放大器

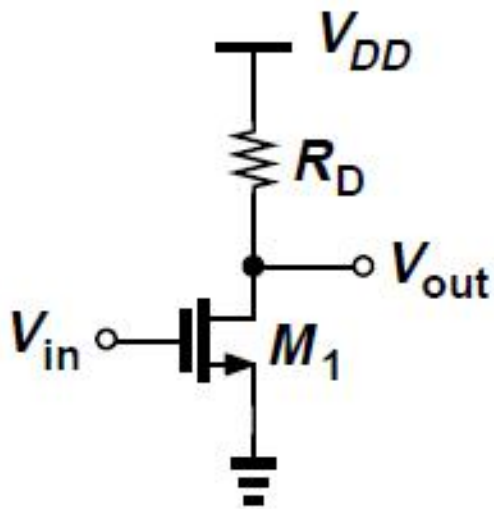- 当 V_{in} 足够高使得 $V_{out} \ll 2(V_{in} - V_{TH})$, M_1 进入深线性区


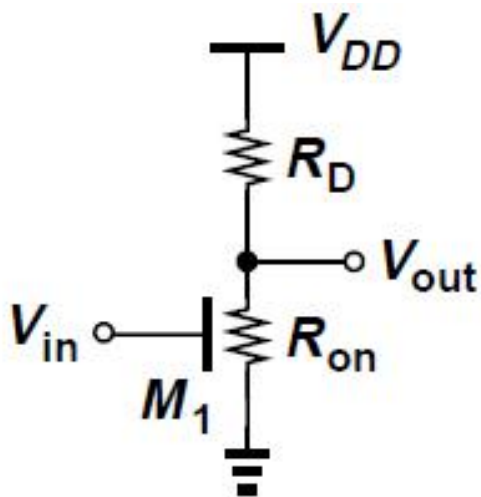
$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{DD} \frac{R_{on}}{R_{on} + R_D} \\ &= \frac{V_{DD}}{1 + \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_D (V_{in} - V_{TH})} \end{aligned}$$






小信号增益

- 饱和区的小信号增益

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2$$

$$A_v = \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -R_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH}) = -g_m R_D$$


为何增益为负？

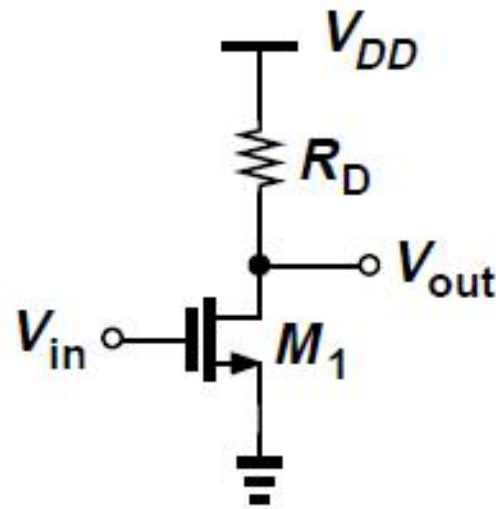

- 利用小信号模型可得到同样的结果

$$V_{out} = -g_m V_1 R_D = -g_m V_{in} R_D$$



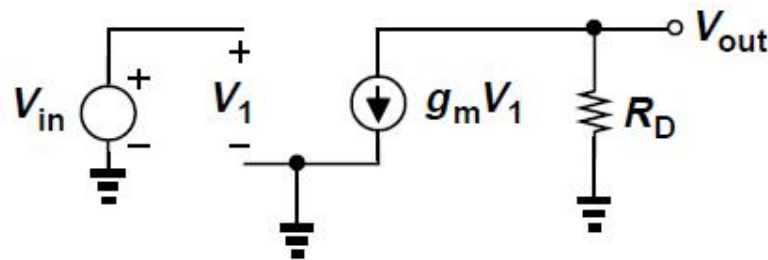
$$g_m = \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{GS} - V_{TH})$$



跨导和增益均随着输入信号变化，导致非线性



例3.1 I_D 和 g_m 随 V_{in} 的变化

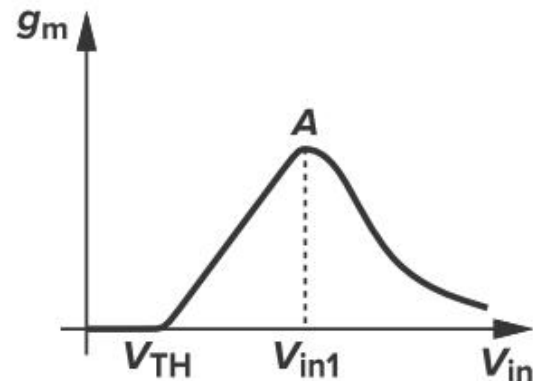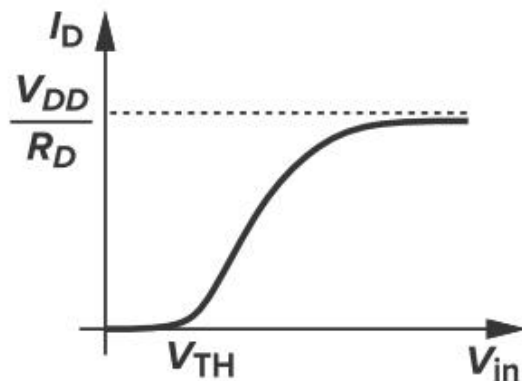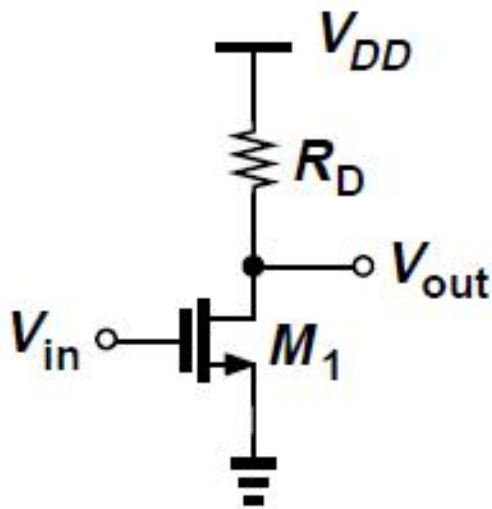

思考：此电路设计中存在的Trade-off？

- 饱和区 $g_m = \mu_n C_{ox} (W/L) (V_{in} - V_{TH})$
- 线性区 $g_m = \mu_n C_{ox} (W/L) V_{DS}$
- 增益、输出摆幅、带宽之间的折中
- 注意静态工作点的设置，避免进入线性区



考虑沟道长度调制效应

- 从I-V特性考虑:

$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{out})$$

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -R_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH}) (1 + \lambda V_{out})$$

$$-R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2 \lambda \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$$


$$\Rightarrow A_v = -R_D g_m - \frac{R_D}{r_O} A_v \quad (r_O = 1/(\lambda I_D))$$

$$\Rightarrow A_v = -g_m \frac{r_O R_D}{r_O + R_D} = -g_m (r_O \parallel R_D)$$

沟道长度
调制效应使
增益减小!

- 从小信号模型:

更加简洁!

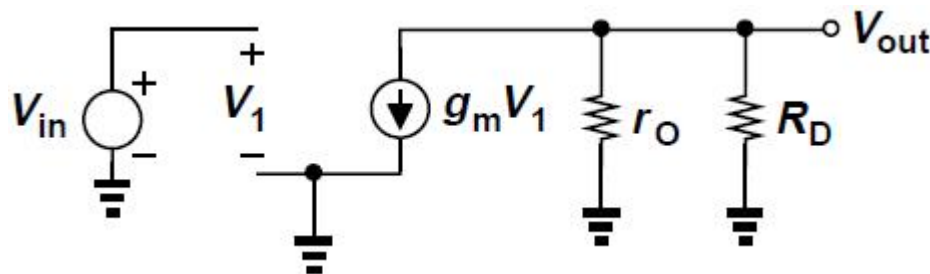




晶体管的本征增益

- R_D 被替换为电流源 ($R_D = \infty$)

$$A_v = -g_m r_O$$

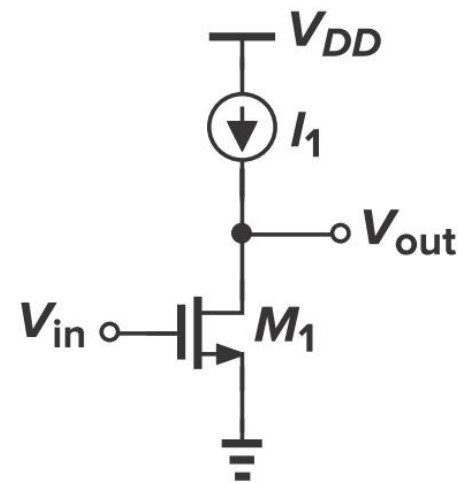单个器件能够得到的最大电压增益。
亚微米工艺 $g_m r_o$ 约几十~几百，
纳米工艺约几~几十。




- 电流、宽长比均相同，0.18 μm /65nm本征增益仿真结果比较

Process	Id	W/L	Vgs	Vth	Gm	Ro	Intrinsic Gain
65nm	5 μA	240n/240n (Lmin=60n)	448.2mV	347mV	53.72u	591.1k	30.04dB
180nm	5 μA	720n/720n (Lmin=180n)	658.6mV	487.9mV	43.52u	2.51M	40.77dB



例3.4 衬底作为控制端，计算增益

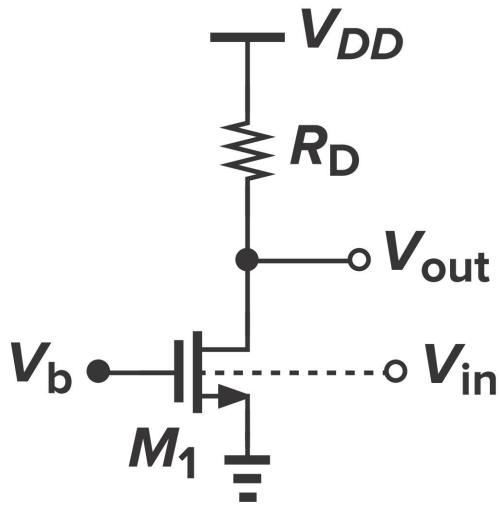

$$A_v = -g_{mb} R_D$$

$$\lambda = 0$$



如果考虑沟道长度调制，
增益是多少？



二极管连接的MOSFET

- 二极管连接：MOS管的栅端和漏端短接，可以看成一个小信号电阻

总是工作在饱和区

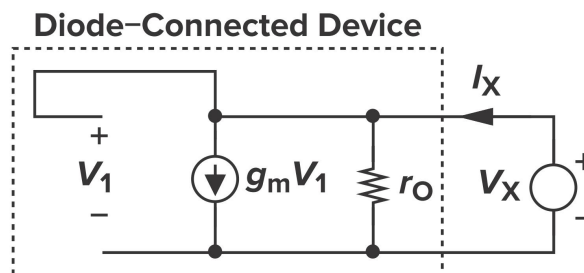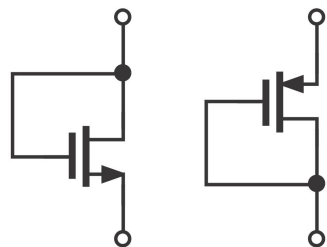

- 从小信号等效电路得到阻抗


$$V_1 = V_X \quad I_X = V_X / r_O + g_m V_X$$

$$V_X / I_X = (1 / g_m) \parallel r_O \approx 1 / g_m$$




二极管连接的MOSFET

- 考虑体效应

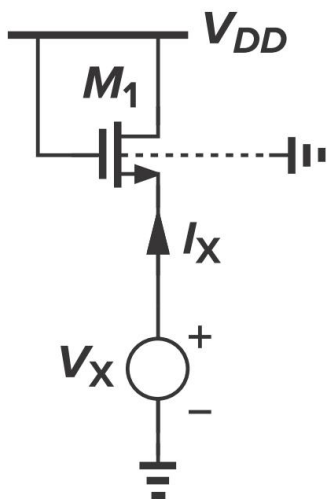

$$V_1 = -V_X, V_{bs} = -V_X$$
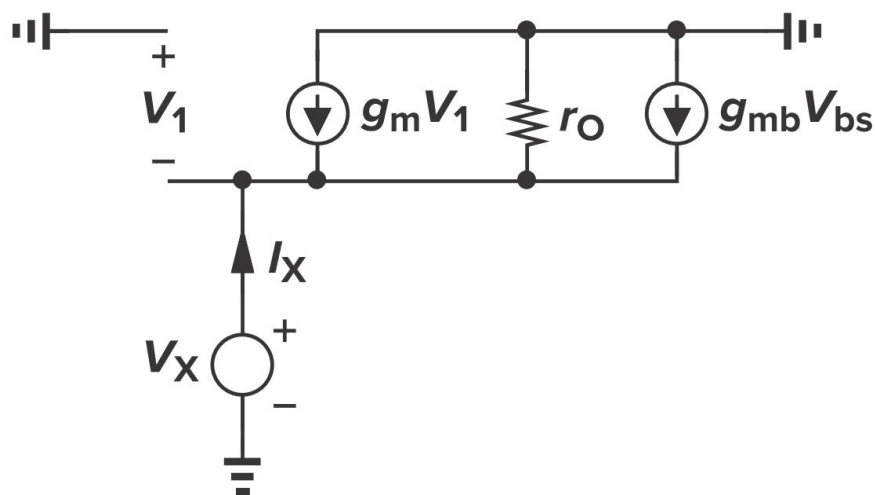
$$(g_m + g_{mb})V_X + \frac{V_X}{r_O} = I_X$$





$$\begin{aligned} \frac{V_X}{I_X} &= \frac{1}{g_m + g_{mb} + r_O^{-1}} \\ &= \frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel r_O \\ &\approx \frac{1}{g_m + g_{mb}} \end{aligned}$$

阻抗变小，
如何理解？



例3.5 计算从源极看到的阻抗

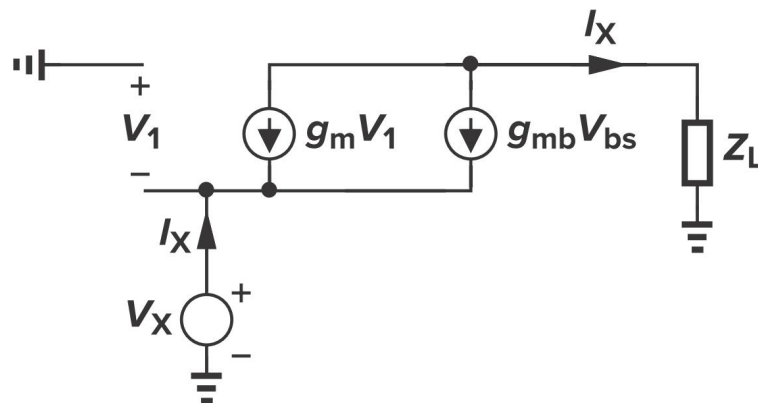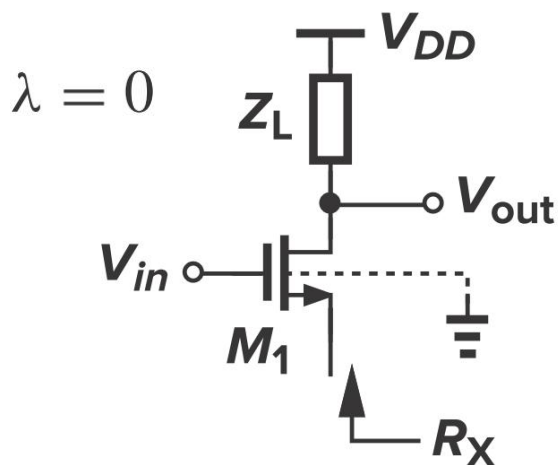

$$V_1 = -V_X$$

$$V_{bs} = -V_X$$

$$(g_m + g_{mb})V_X = I_X$$

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$

- 与二极管连接区别在于漏端不是交流地
- $\lambda = 0$ ，结果一样 如何理解？
- 不考虑体效应，源到看进去的电阻为 $1/g_m$




采用二极管连接的负载的共源级

- 直接使用电阻做负载的公式

$$A_v = -g_m R_D$$
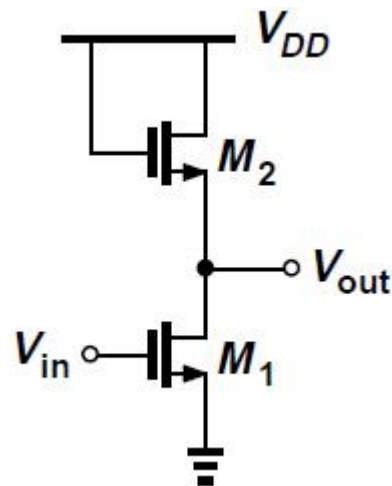
$$\begin{aligned} A_v &= -g_{m1} \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} \\ &= -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \frac{1}{1 + \eta} \quad (\eta = g_{mb2}/g_{m2}) \end{aligned}$$



- 展开 g_{m1} and g_{m2}

$$A_v = -\frac{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)_1 I_{D1}}}{\sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)_2 I_{D2}}} \frac{1}{1 + \eta} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta}$$

- 忽略 η 随输出电压的变化，则增益与偏置电压和电流无关，输入输出成线性关系

M1需要工作在饱和区




采用二极管连接的负载的共源级

- 大信号分析

$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{in} - V_{TH1})^2 = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})^2$$
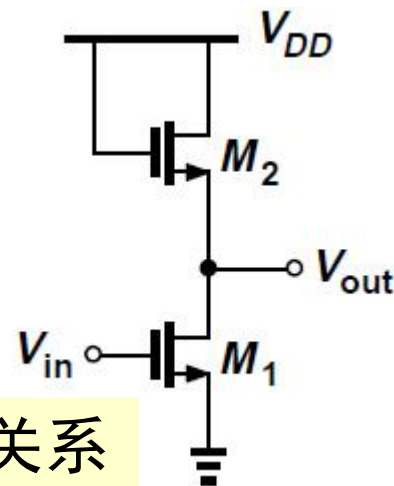
$$\sqrt{\left(\frac{W}{L}\right)_1} (V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{\left(\frac{W}{L}\right)_2} (V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})$$



线性关系

- 对 V_{in} 求微分


$$\sqrt{\left(\frac{W}{L}\right)_1} = \sqrt{\left(\frac{W}{L}\right)_2} \left(-\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} - \frac{\partial V_{TH2}}{\partial V_{in}} \right)$$

由 $\partial V_{TH2}/\partial V_{in} = (\partial V_{TH2}/\partial V_{out})(\partial V_{out}/\partial V_{in}) = \eta(\partial V_{out}/\partial V_{in})$

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1 + \eta}$$



采用二极管连接的负载的共源级

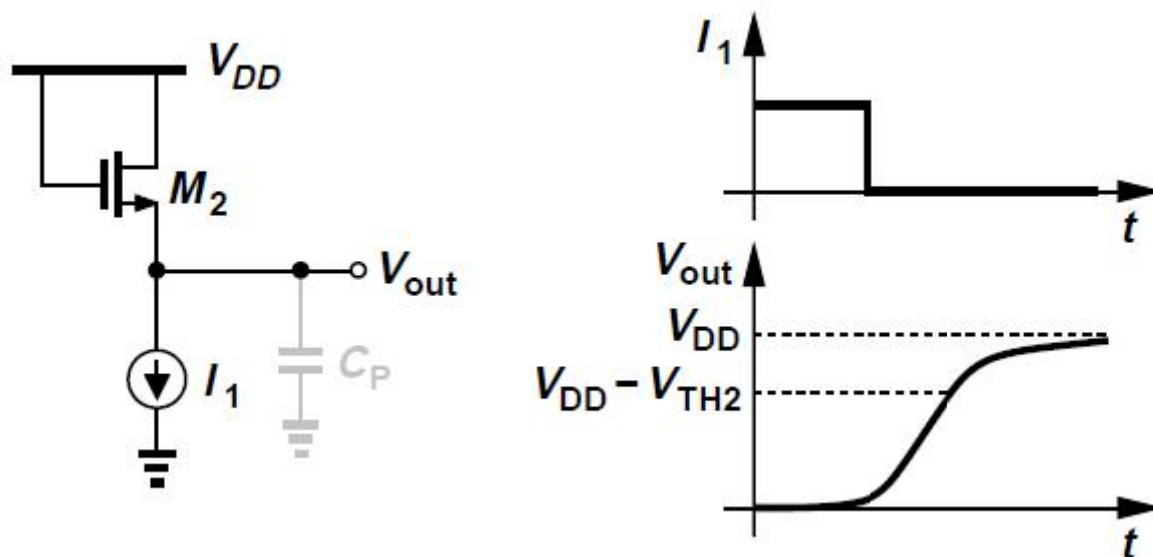



- 假如 I_1 下降到0，输出电压如何变化？

$$V_{GS2} \approx V_{TH2} \quad V_{out} \approx V_{DD} - V_{TH2}$$

- 亚阈值导电， V_{out} 最终为 V_{DD}
- 假如电路工作在高频，在 I_1 较小的情况下 V_{out} 在 $V_{DD} - V_{TH2}$ 附近



直流工作点

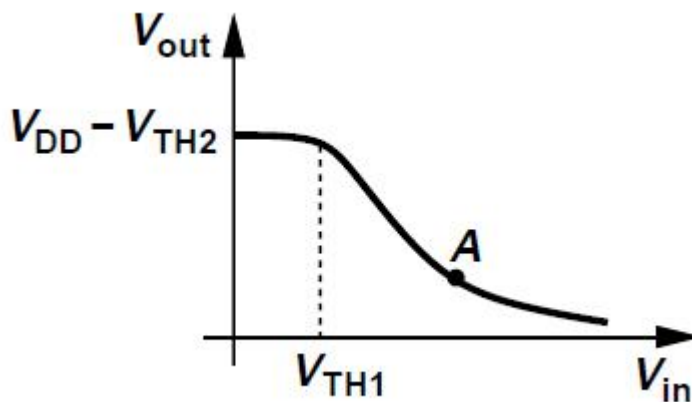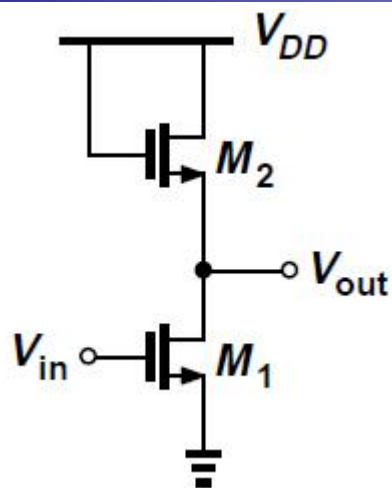

- 当 $V_{in} < V_{TH1}$, $V_{out} = V_{DD} - V_{TH2}$
- 当 $V_{in} > V_{TH1}$, V_{out} 近似沿直线变化
- 当 $V_{in} > V_{out} + V_{TH1}$ (越过A点后), M_1 进入线性区, 特性曲线呈现非线性



用PMOS作二极管连接

- 优点：无体效应
- 忽略沟道长度调制效应

$$A_v = -\sqrt{\frac{\mu_n(W/L)_1}{\mu_p(W/L)_2}}$$


很难
高增益

- 增益是器件宽长比的弱函数
- 提高增益需要“强”的输入器件和“弱”的负载器件

$$\mu_n \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = \mu_p \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS2} - V_{TH2})^2$$

$$A_v = -\frac{|V_{GS2} - V_{TH2}|}{V_{GS1} - V_{TH1}}$$

$$|A_v| = \frac{g_{m1}}{g_{m2}} = \frac{\mu_n C_{ox} (W/L)_1 (V_{GS1} - V_{TH1})}{\mu_p C_{ox} (W/L)_2 |V_{GS2} - V_{TH2}|}$$

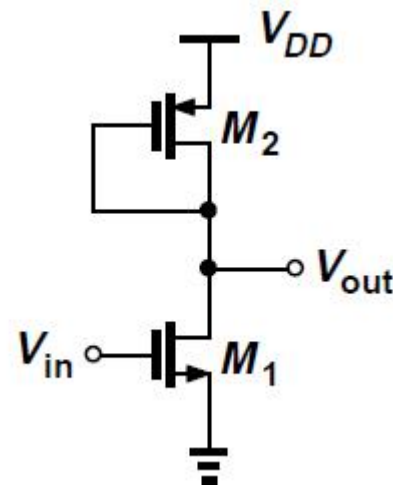

如何理解？



例 3.6

- M_1 偏置在饱和区，漏电流为 I_1 , $I_S = 0.75I_1$
求增益？


$$|I_{D2}| = I_1/4$$

$$A_v = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} = -\sqrt{\frac{4\mu_n(W/L)_1}{\mu_p(W/L)_2}}$$

又因为：

$$\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS1} - V_{TH1})^2 = 4\mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS2} - V_{TH2})^2$$


$$\frac{|V_{GS2} - V_{TH2}|}{V_{GS1} - V_{TH1}} = \frac{A_v}{4}$$

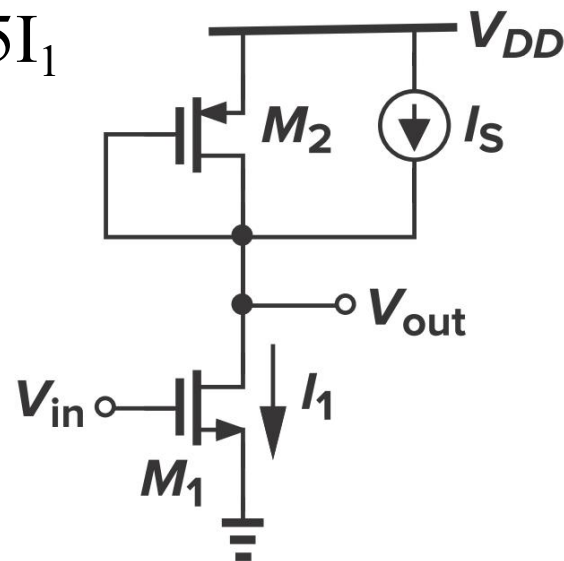

相同增益下过驱动
电压减小4倍



考虑沟道长度调制效应

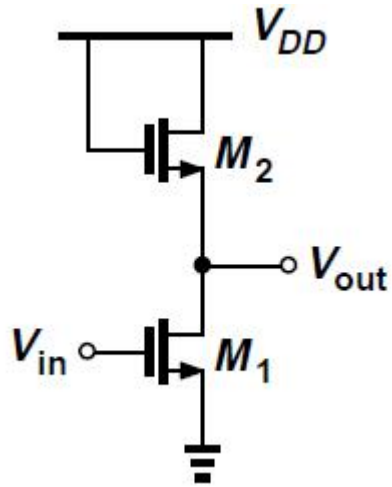


$$A_v = -g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} \right)$$



采用电流源做负载的共源级

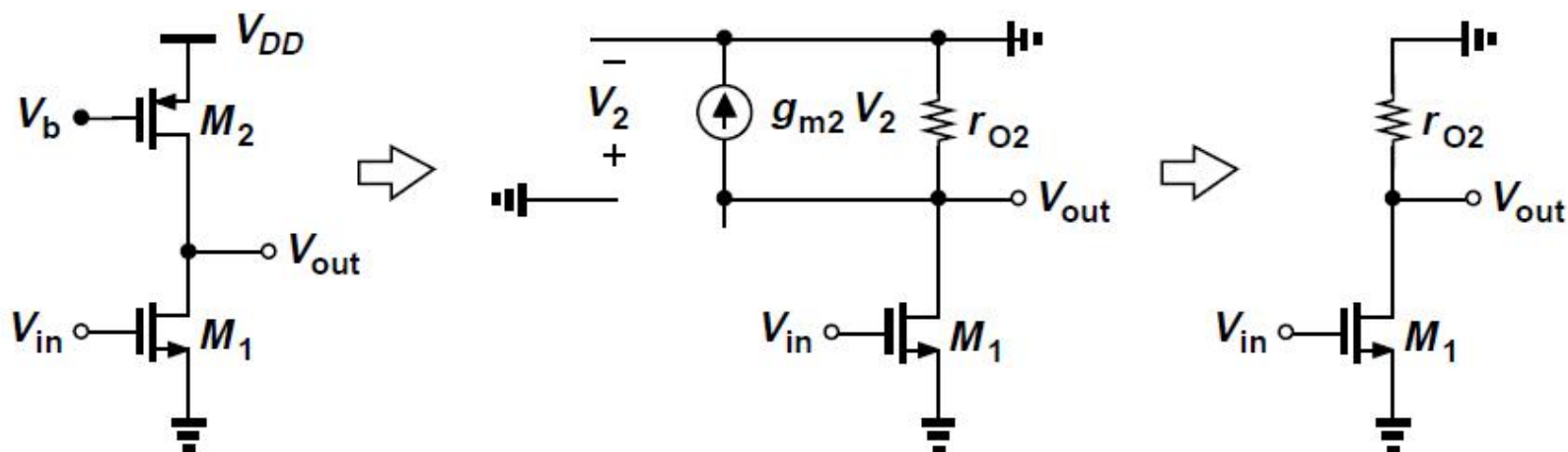- 前面两种电路均存在增益和输出电压摆幅的折中
- 用电流源做负载,可以实现高阻但不影响输出摆幅







- 增益: $A_v = -g_{m1}(r_{O1} \parallel r_{O2})$
- 输出摆幅: $V_{in} - V_{TH1} < V_{out} < V_{DD} - |V_{GS2} - V_{TH2}|$
- 输出电压不易确定
- 本征增益

$$g_{m1}r_{O1} = \sqrt{2 \left(\frac{W}{L} \right)_1 \mu_n C_{ox} I_D} \frac{1}{\lambda I_D}$$

如何增大
摆幅和增益?



电阻和电流源负载最大摆幅的比较

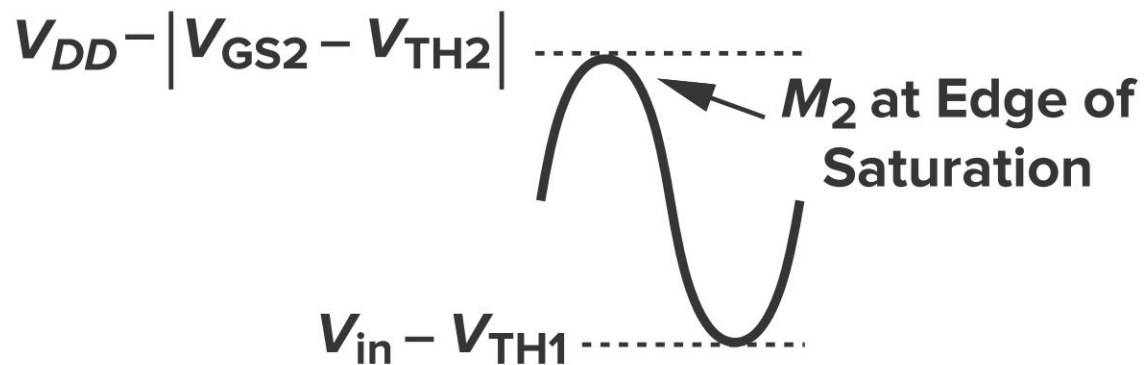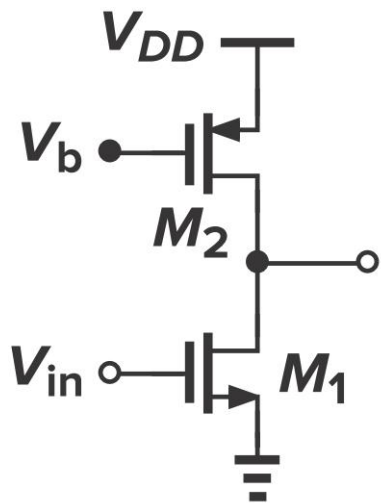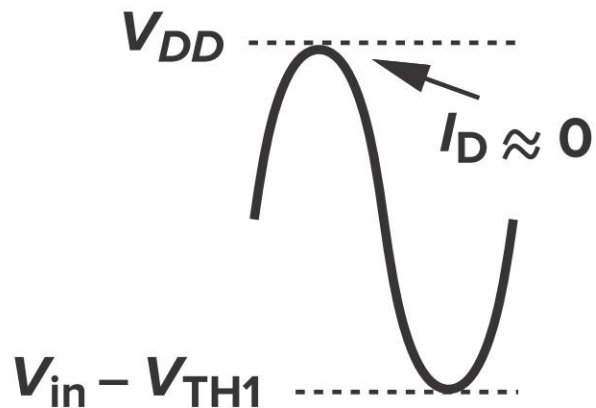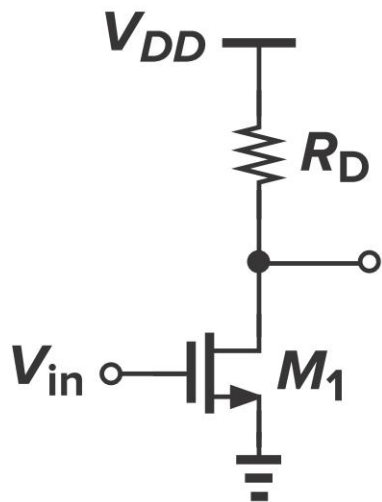



有源负载的共源级




- 能否让 M_2 也起到放大作用?
- Inverter-based amplifier
- 增益:

$$A_v = -(g_{m1} + g_{m2})(r_{O1} || r_{O2})$$

更高的跨导


- 缺点:
 - 偏置电流非常易受PVT的影响
 - 对电源噪声敏感
 - 输入信号范围很窄

CMOS
反相器?

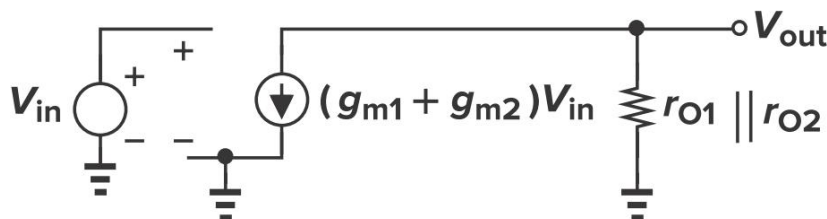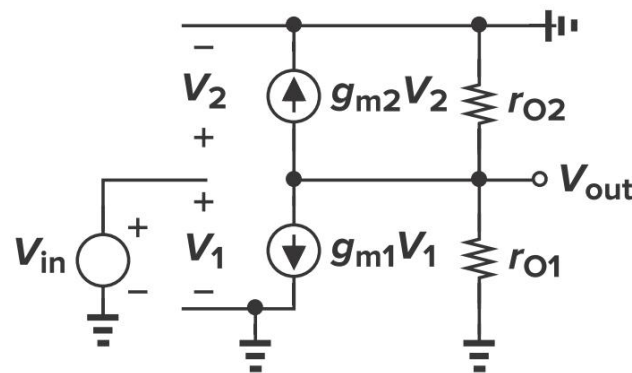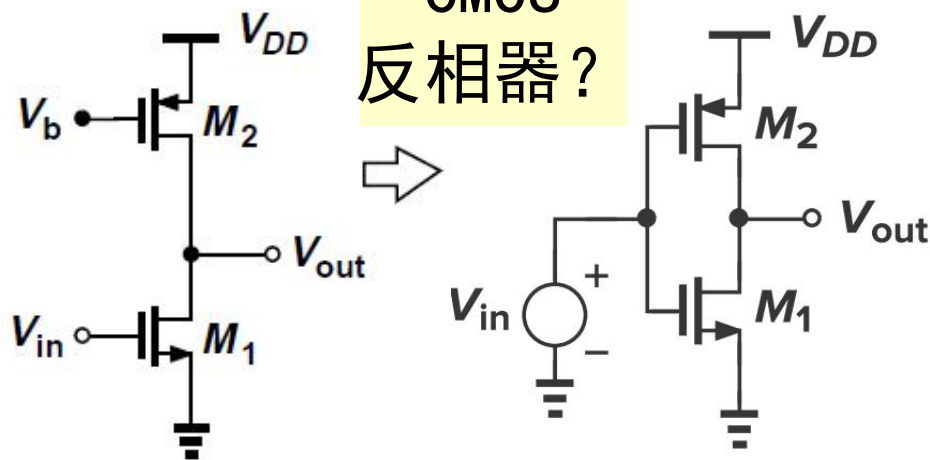



线性区MOS做负载

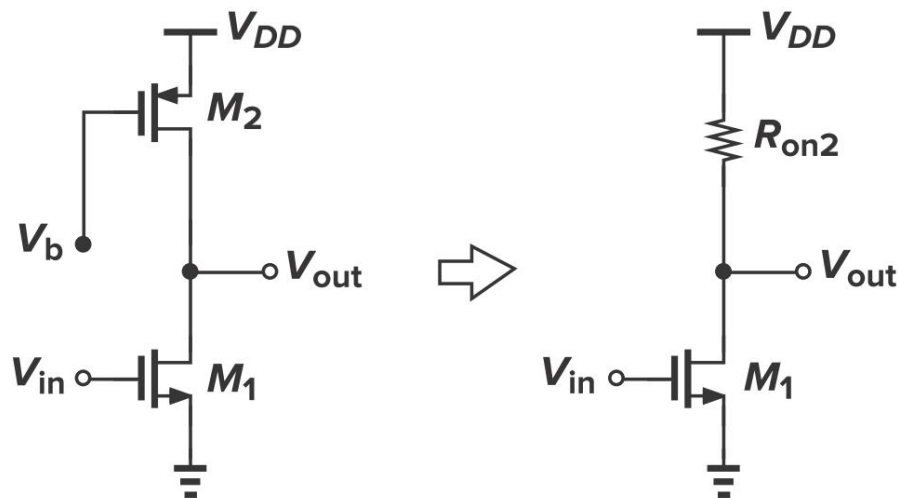

- 深线性区的MOS管可以看作是一个电阻



$$R_{on2} = \frac{1}{\mu_p C_{ox} (W/L)_2 (V_{DD} - V_b - |V_{THP}|)}$$

- PVT影响显著； V_b 很难精确产生
- 优点：消耗的电压余度小于二极管连接的负载



带源极负反馈的共源级



- 如何从 g_m 入手改善非线性？

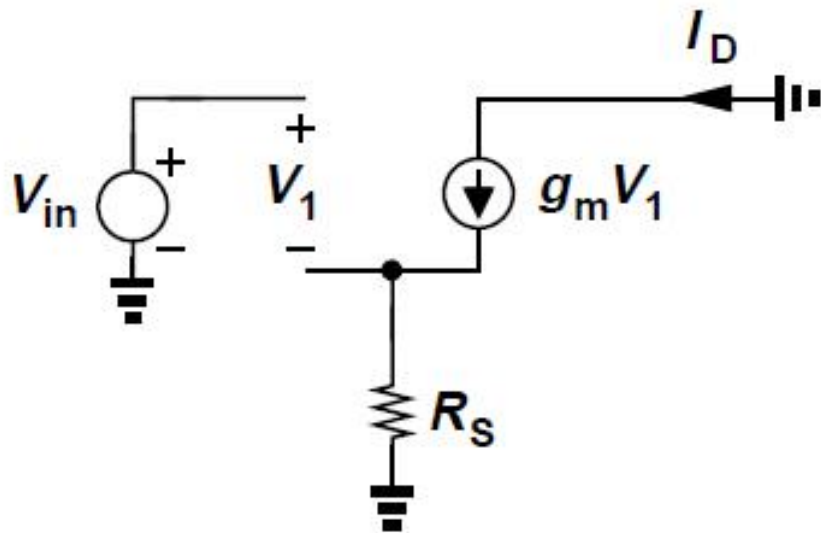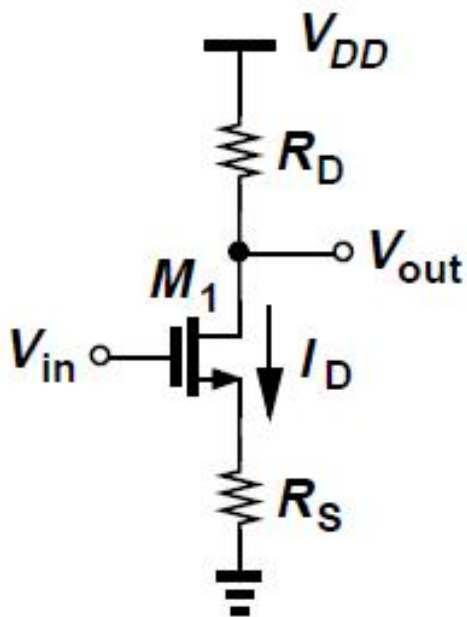

- V_{in} 增加 $\Rightarrow I_D$ 增加 $\Rightarrow R_S$ 压降增加
- 输入电压的一部分降落在电阻 R_S 上，而不是完全变成栅源的过驱动电压



带源极负反馈的共源级

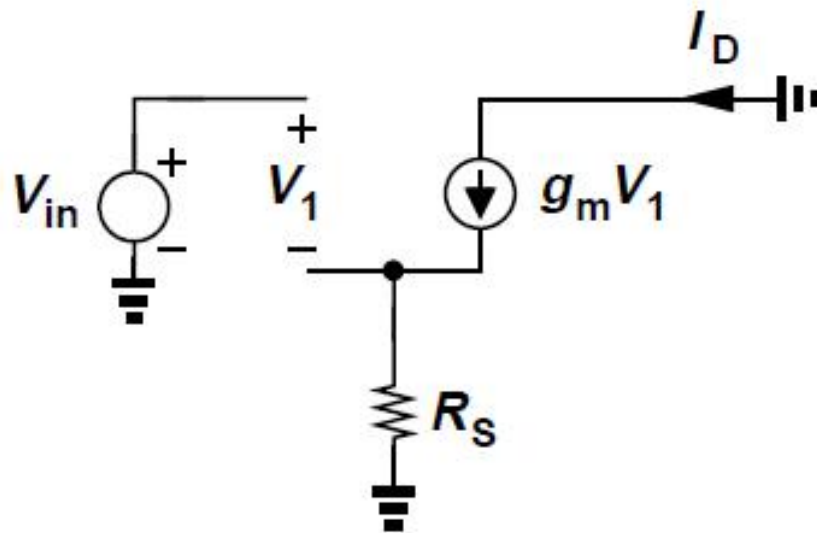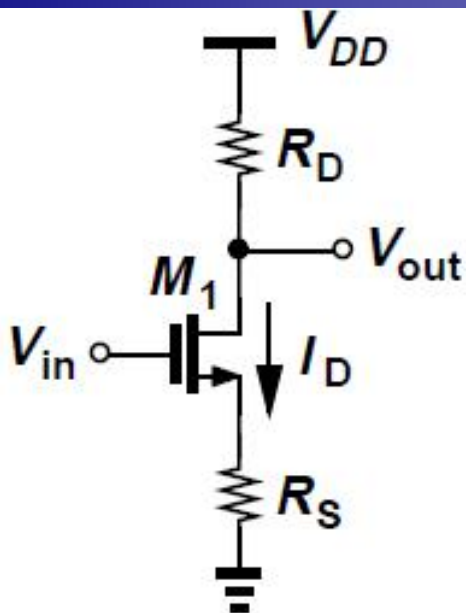

- 定义电路的等效跨导 $G_m = \partial I_D / \partial V_{in} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}$

$$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$$

$$\Rightarrow \partial V_{GS} / \partial V_{in} = 1 - R_S \partial I_D / \partial V_{in}$$

$$\Rightarrow G_m = g_m \left(1 - R_S \frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} \right)$$



$$\Rightarrow G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_S}$$

$$A_v = -G_m R_D$$

$$\Rightarrow = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$



带源极负反馈的共源级

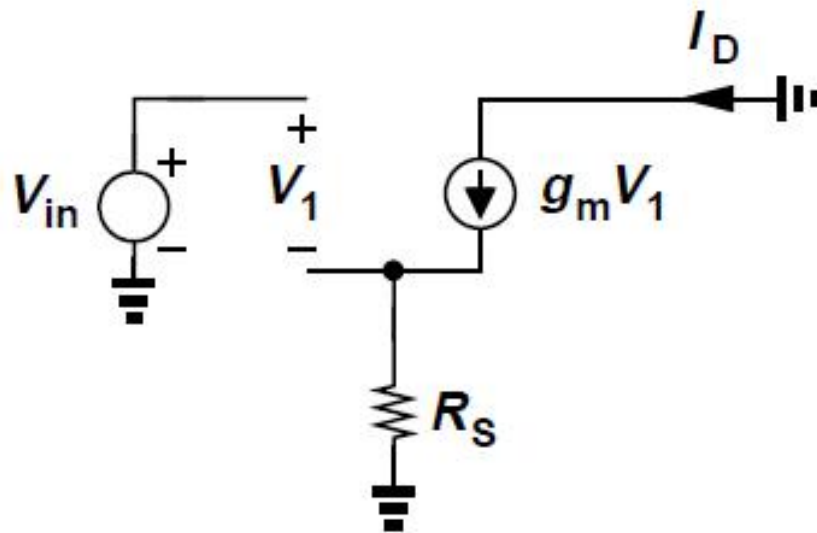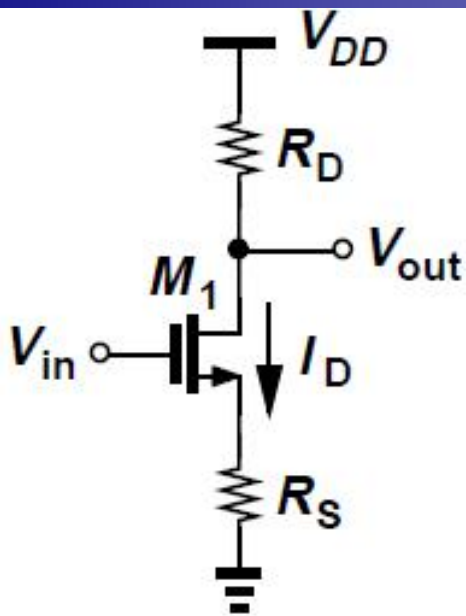

- 小信号模型

$$\begin{aligned} V_{in} &= V_1 + I_D R_S \\ I_D &= g_m V_1 \end{aligned} \Rightarrow I_D = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} V_{in}$$

- 假如 $R_S \gg 1/g_m$

V_{in} 的变化基本都加在 R_S 上

$$G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} \approx 1/R_S$$

以牺牲增益
为代价







增益的简便算法

漏极通路上看到的电阻

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S} = - \frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}$$


源极通路上看到的电阻

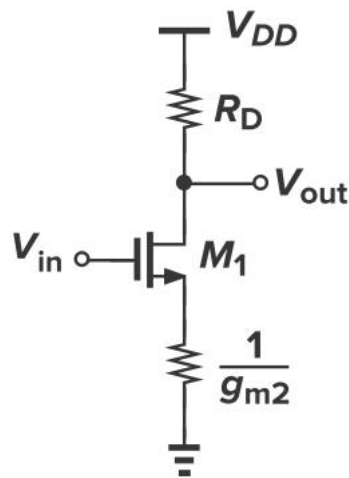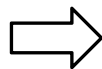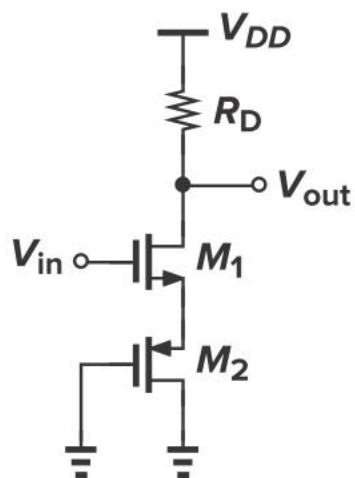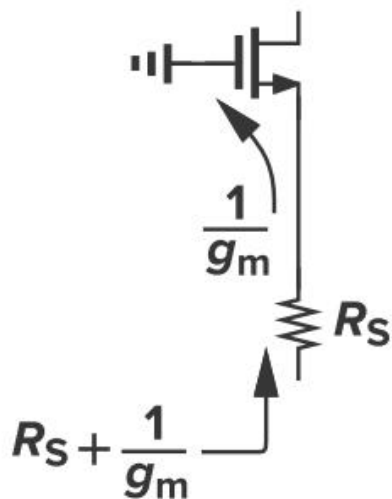

$$A_v = - \frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}}$$



考虑体效应和沟道长度调制效应

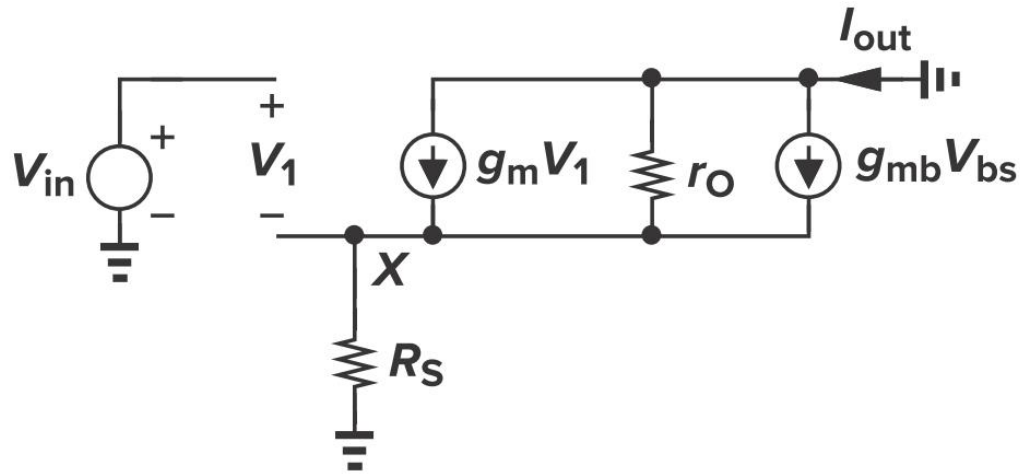


$$I_{out} = g_m V_1 - g_{mb} V_X - \frac{I_{out} R_S}{r_O}$$

$$= g_m (V_{in} - I_{out} R_S) + g_{mb} (-I_{out} R_S) - \frac{I_{out} R_S}{r_O}$$

$$\Rightarrow G_m = \frac{I_{out}}{V_{in}} = \frac{g_m r_O}{R_S + [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] r_O}$$




大信号特性

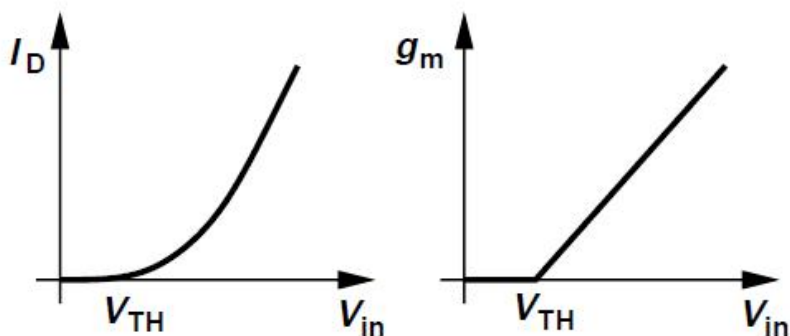

$R_S=0$

- I_D 和 g_m 随 V_{in} 变化

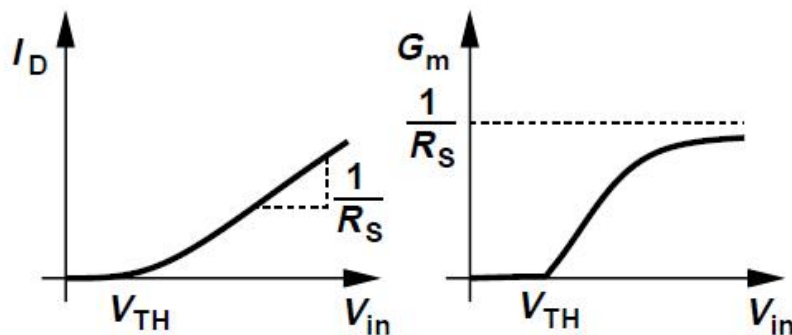

$R_S \neq 0$

- 小电流时, $1/g_m \gg R_S$


$$G_m \approx g_m$$

- 随着输入增加, $1 + g_m R_S$ 变得更显著,

$$G_m \approx 1/R_S$$



输出阻抗

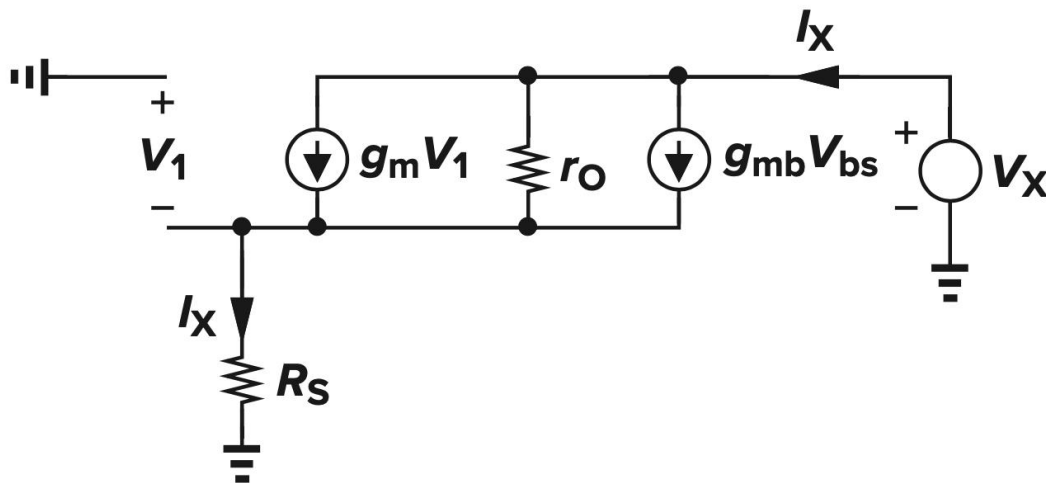

暂时
不考虑 R_D

- 考虑沟道长度调制效应和体效应

$$V_1 = -I_X R_S$$


$$\Rightarrow I_X - (g_m + g_{mb})V_1 = I_X + (g_m + g_{mb})R_S I_X$$

$$\Rightarrow V_X = r_O [I_X + (g_m + g_{mb})R_S I_X] + I_X R_S$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R_{out} &= [1 + (g_m + g_{mb})R_S]r_O + R_S \\ &= [1 + (g_m + g_{mb})r_O]R_S + r_O \end{aligned}$$



输出阻抗

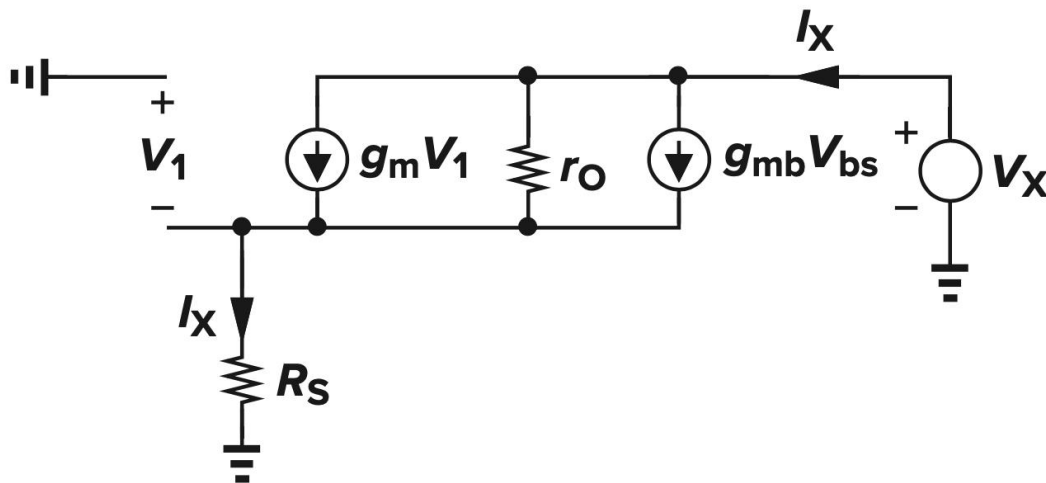

暂时
不考虑 R_D

- 考虑沟道长度调制效应和体效应

$$R_{out} = [1 + (g_m + g_{mb})r_O]R_S + r_O$$


- 假如 $(g_m + g_{mb})r_O \gg 1$

$$\begin{aligned} R_{out} &\approx (g_m + g_{mb})r_O R_S + r_O \\ &= [1 + (g_m + g_{mb})R_S]r_O \end{aligned}$$

如何直观
理解？



直观理解输出阻抗

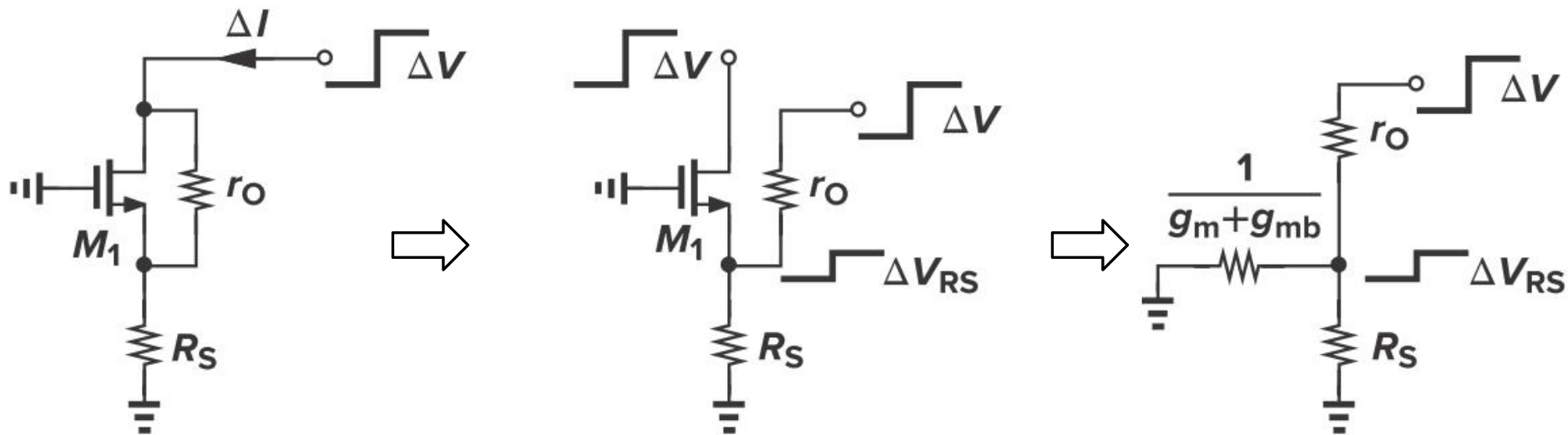


$$\Delta V_{RS} = \Delta V \frac{\frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel R_S}{\frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel R_S + r_O}$$

$$\Rightarrow \Delta I = \frac{\Delta V_{RS}}{R_S} = \Delta V \frac{1}{[1 + (g_m + g_{mb})R_S]R_S r_O + R_S}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta I} = [1 + (g_m + g_{mb})R_S]r_O + R_S$$



小信号增益

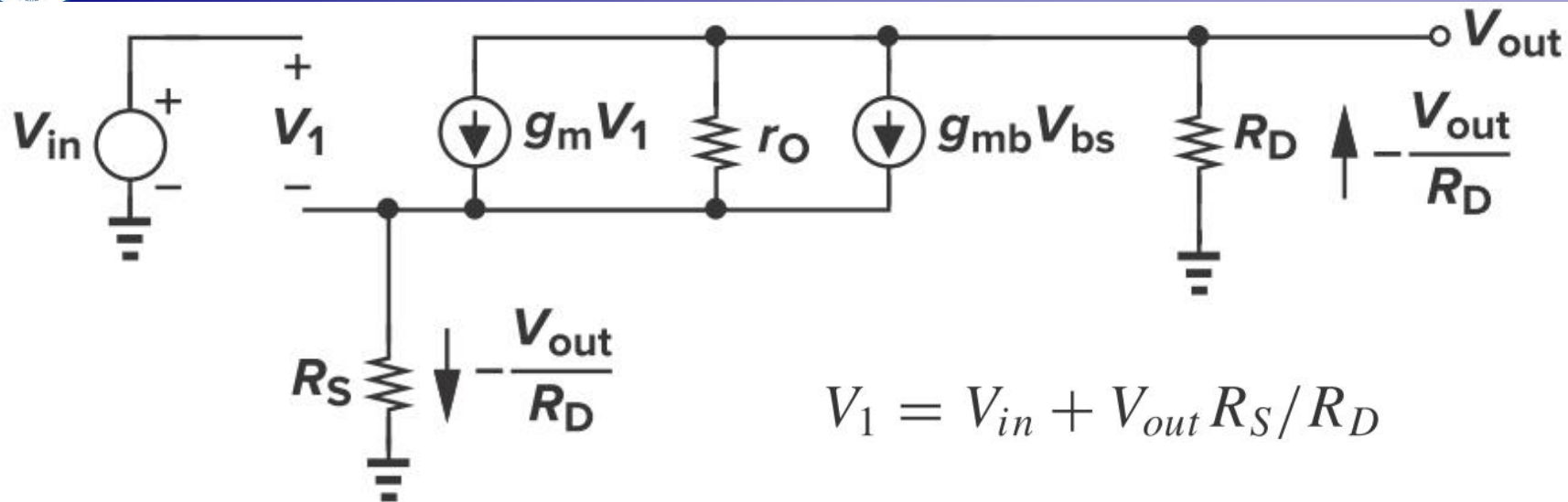

$$I_{ro} = -\frac{V_{out}}{R_D} - (g_m V_1 + g_{mb} V_{bs})$$


$$= -\frac{V_{out}}{R_D} - \left[g_m \left(V_{in} + V_{out} \frac{R_S}{R_D} \right) + g_{mb} V_{out} \frac{R_S}{R_D} \right]$$

$$V_{out} = I_{ro} r_O - \frac{V_{out}}{R_D} R_S$$

$$= -\frac{V_{out}}{R_D} r_O - \left[g_m \left(V_{in} + V_{out} \frac{R_S}{R_D} \right) + g_{mb} V_{out} \frac{R_S}{R_D} \right] r_O - V_{out} \frac{R_S}{R_D}$$



小信号增益

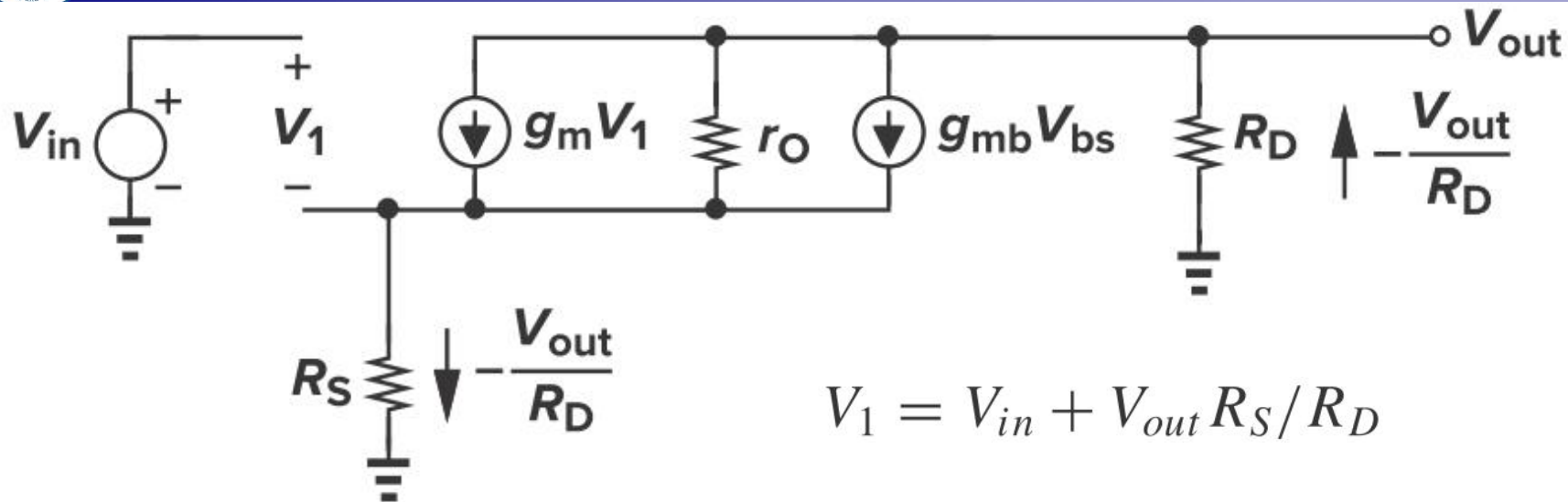


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m r_O R_D}{R_D + R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O}$$


$$\begin{aligned} A_v &= \frac{-g_m r_O R_D [R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O]}{R_D + R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \cdot \frac{1}{R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \\ &= -\frac{g_m r_O}{R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \cdot \frac{R_D [R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O]}{R_D + R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O} \end{aligned}$$

等效定理

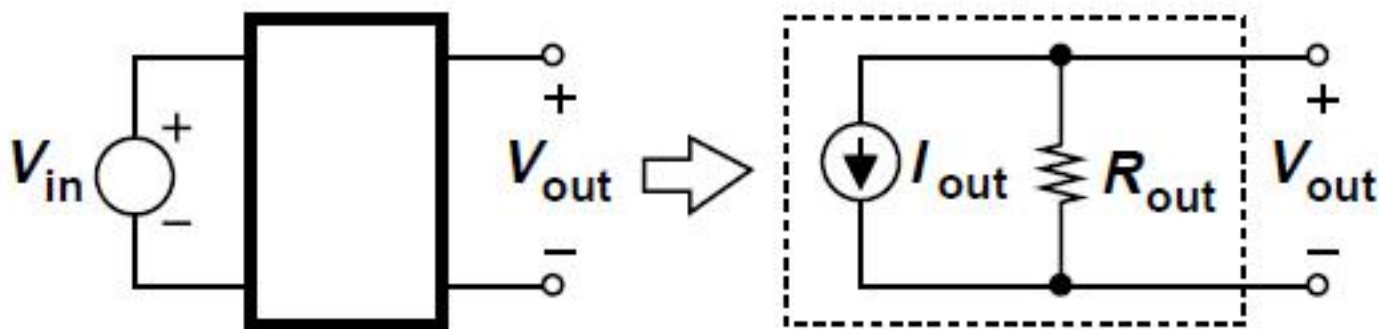
- 在一个线性电路，输出增益等于 $-G_m R_{out}$
 - G_m 表示输出短接到地的跨导 I_{out}/V_{in}
 - R_{out} 表示输入电压为0时的输出阻抗



G_m Calculation

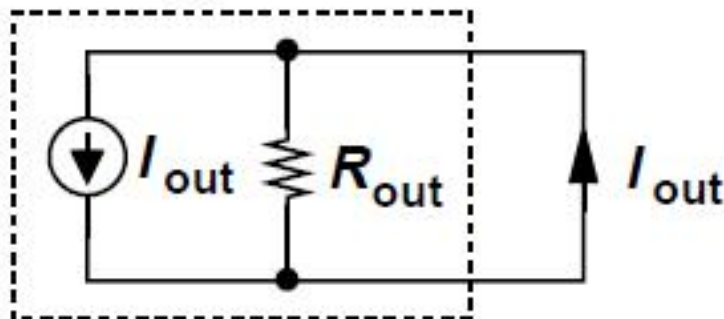


R_{out} Calculation

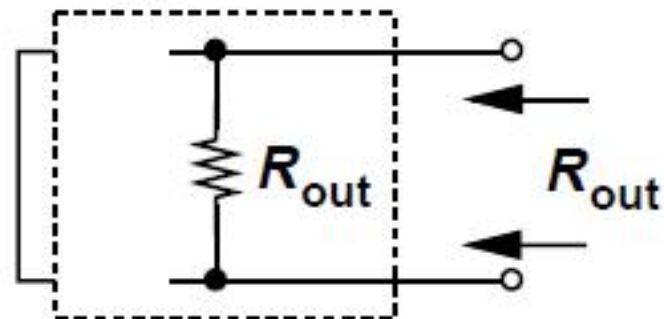



例3.11 计算增益

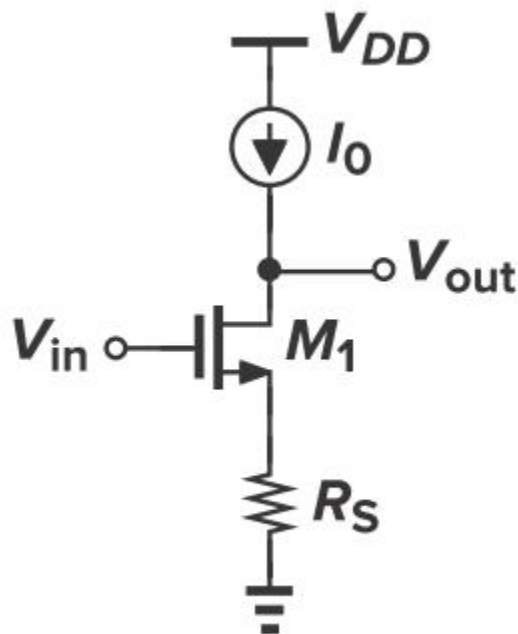

R_S 电流不变，
小信号压降为0



小信号电流
去哪了？

$$A_v = -\frac{g_m r_O}{R_S + [1 + (g_m + g_{mb})r_O]r_O} \{[1 + (g_m + g_{mb})r_O]R_S + r_O\}$$
$$= -g_m r_O$$



3.3 源跟随器



- 如何在不降低增益的情况下，驱动低阻抗负载？

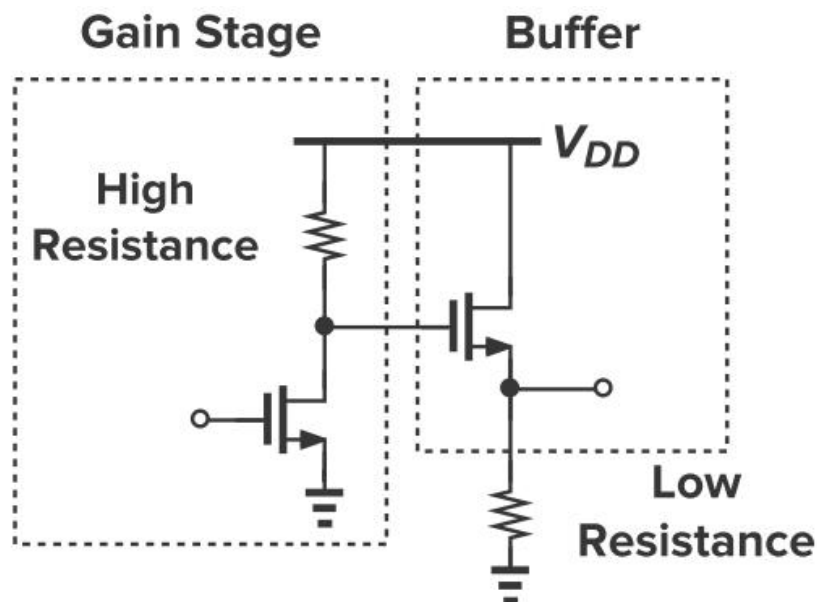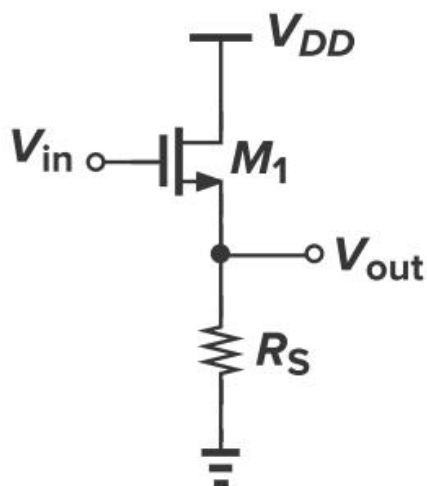

- 起到电压缓冲器(Voltage buffer)的作用
- 高输入阻抗，低输出阻抗，输出跟随输入



大信号特性

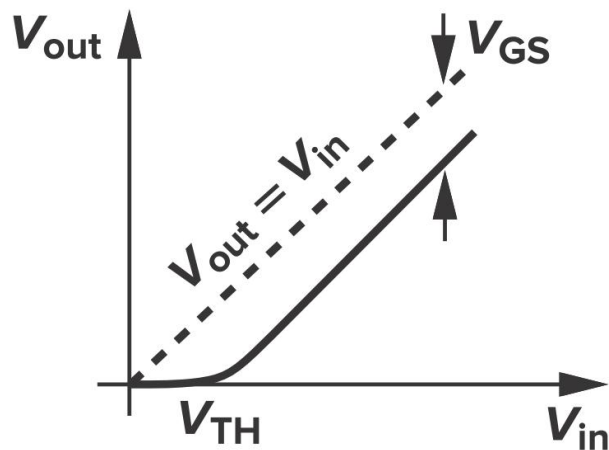
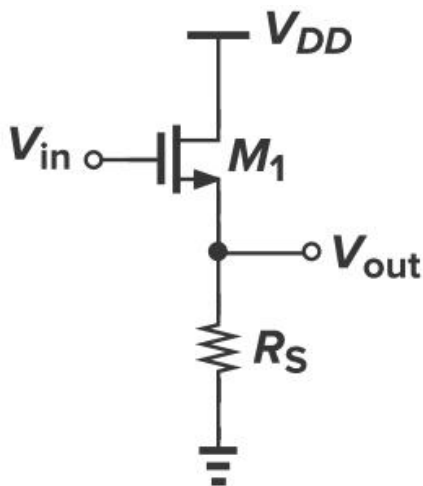


- 当 $V_{in} < V_{TH}$, M_1 截止, $V_{out} = 0$
- 当 V_{in} 超过 V_{TH} , M_1 开始进入饱和区, V_{out} 跟随输入电压变化, 压差保持为 V_{GS}
- 输入-输出特性可以表示为 (不考虑沟道长度调制效应)

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH} - V_{out})^2 R_S = V_{out}$$



小信号特性

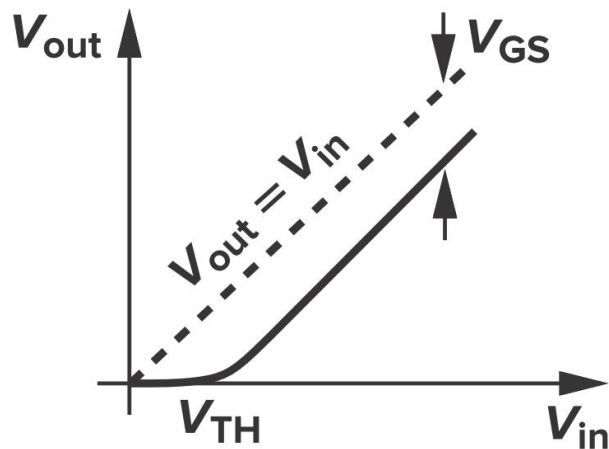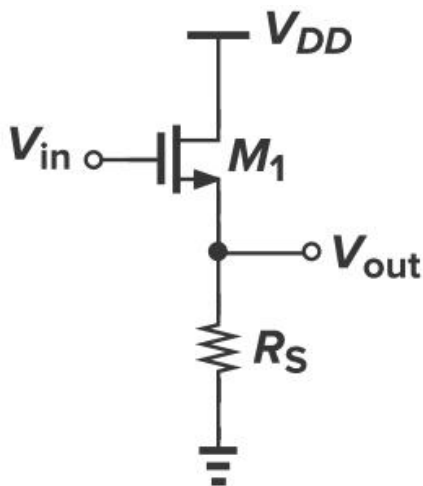

$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH} - V_{out})^2 R_S = V_{out}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} 2(V_{in} - V_{TH} - V_{out}) \left(1 - \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} - \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}\right) R_S = \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}}$$

由于 $\partial V_{TH} / \partial V_{in} = (\partial V_{TH} / \partial V_{SB})(\partial V_{SB} / \partial V_{in}) = \eta \partial V_{out} / \partial V_{in}$

$$\Rightarrow \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = \frac{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH} - V_{out}) R_S}{1 + \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH} - V_{out}) R_S (1 + \eta)} = \frac{g_m R_S}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S}$$



小信号特性


- 小信号模型

$$V_{in} - V_1 = V_{out}$$

$$V_{bs} = -V_{out}$$

$$g_m V_1 - g_{mb} V_{out} = V_{out} / R_S$$

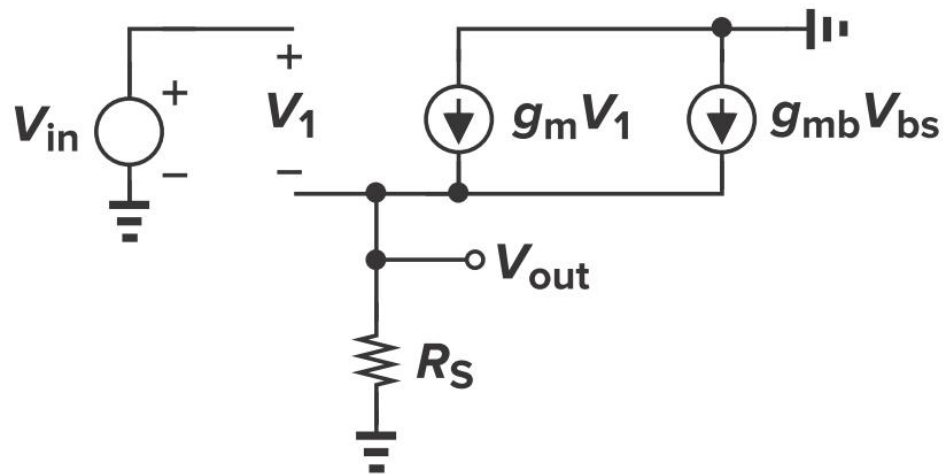
$$\Rightarrow V_{out} / V_{in} = g_m R_S / [1 + (g_m + g_{mb}) R_S]$$



- 增益随着 V_{in} 增大而增大，但是总小于1，最终趋近于




$$g_m / (g_m + g_{mb}) = 1 / (1 + \eta)$$

即使 R_S 无穷大，增益也小于1

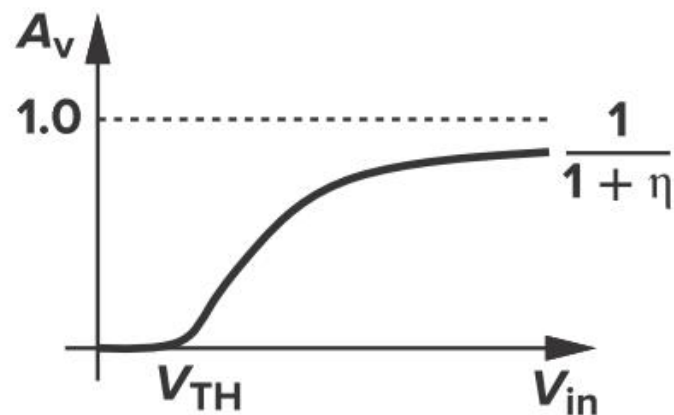




采用电流源的源跟随器

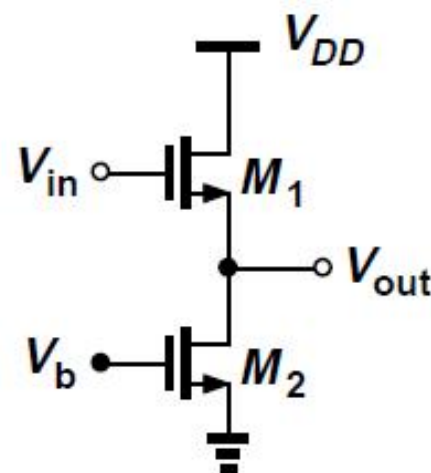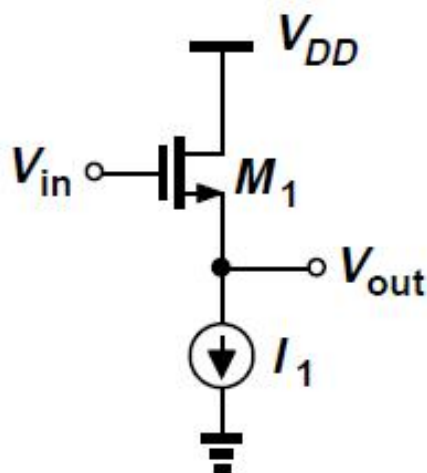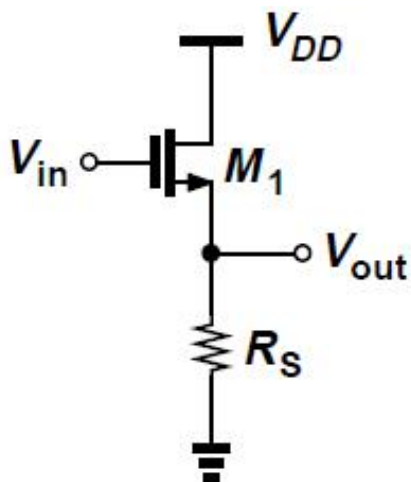

- M_1 的漏电流严重依赖于输入电平
- 即使 V_{TH} 保持恒定, V_{out} 也无法“忠实”的跟随 V_{in}
- 采用电流源代替电阻
- 如果 I_1 是理想电流源, 不考虑二级效应, 增益为1




源跟随器的输出电阻

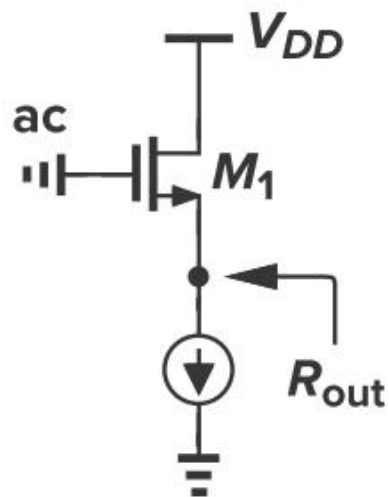


$$V_X = -V_{bs}$$

$$I_X - g_m V_X - g_{mb} V_X = 0$$

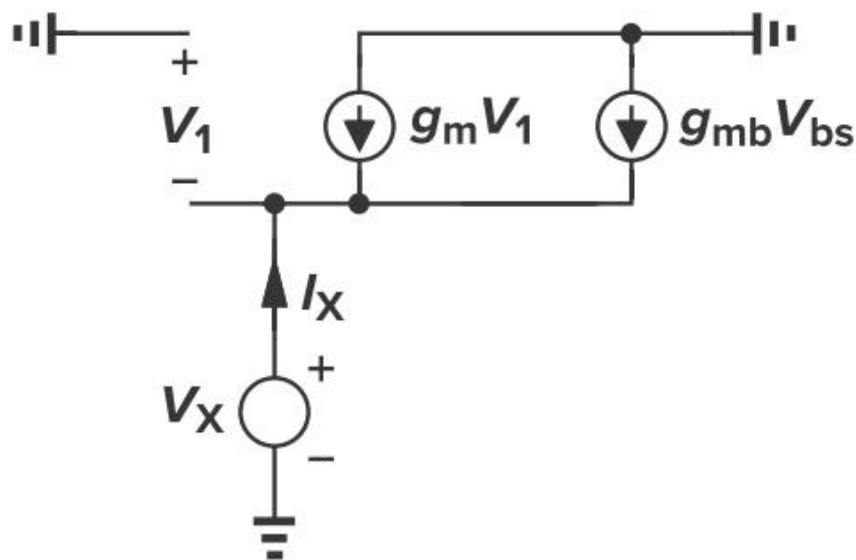
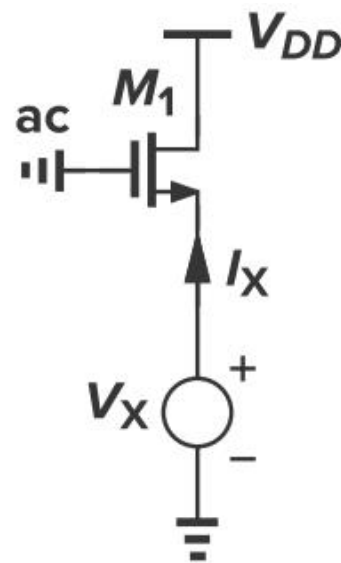
$$\Rightarrow R_{out} = \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$





- 体效应减小了输出电阻

体效应改变了
阈值电压



源跟随器的输出电阻

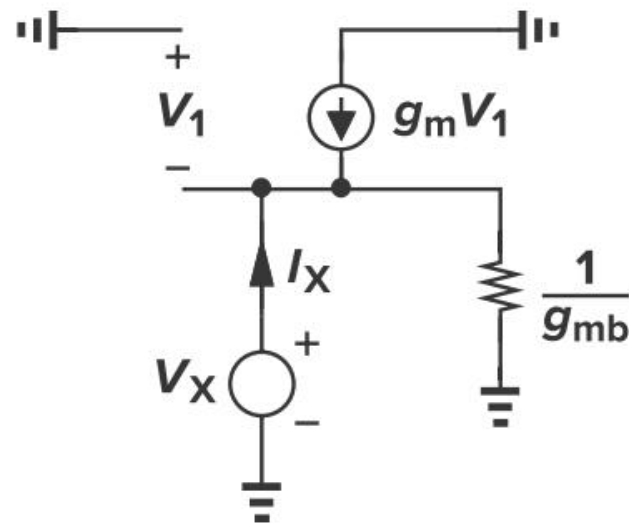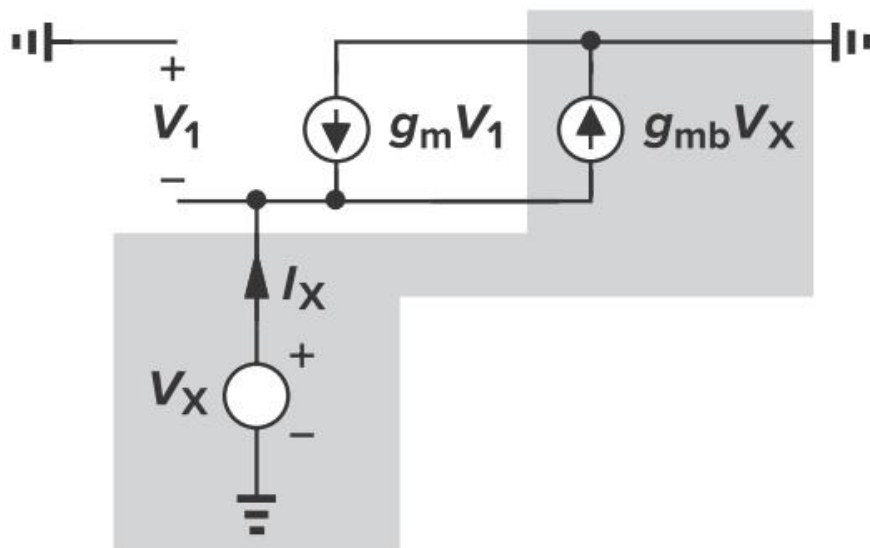


- 体效应表现为一个电阻的特性，阻值为 $1/g_{mb}$

$$R_{out} = \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} = \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$



戴维南等效电路



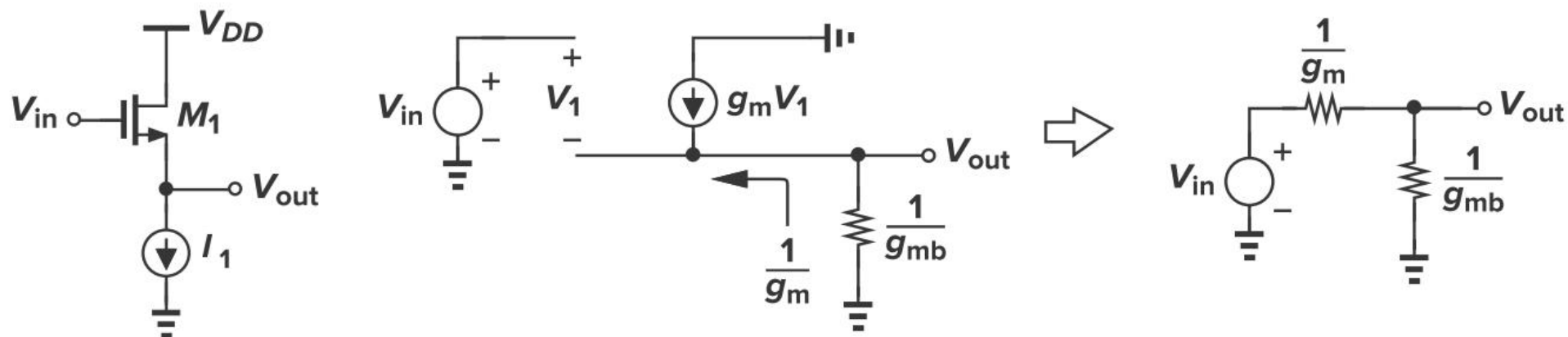


- R_{out} : 令 $V_{in}=0 \Rightarrow 1/g_m \Rightarrow$ 开路电压 V_{in}
- I_{out} : V_{out} 接地 $\Rightarrow g_m V_{in}$

$$A_v = \frac{1}{\frac{1}{g_m} + \frac{1}{g_{mb}}} = \frac{g_m}{g_m + g_{mb}}$$




考虑沟道长度调制效应和负载

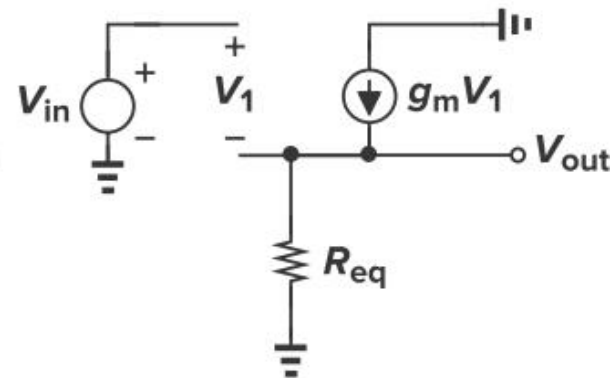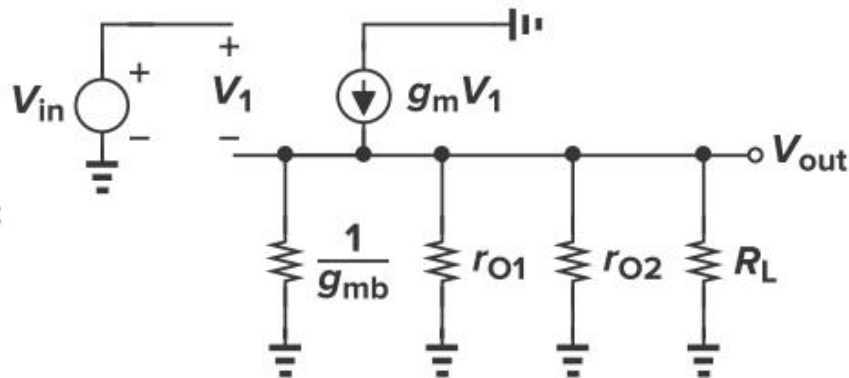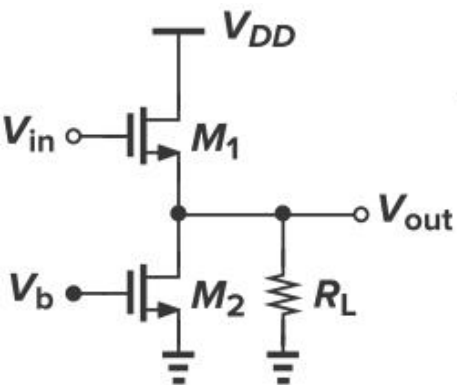

$$A_v = \frac{R_{eq}}{R_{eq} + \frac{1}{g_m}}$$

$$R_{eq} = (1/g_{mb}) || r_{O1} || r_{O2} || R_L$$



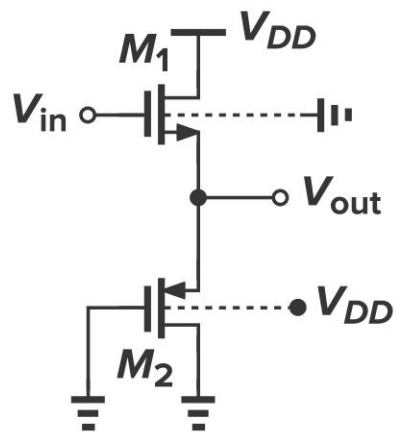


增益?

$$A_v = \frac{\frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} || r_{O2} || r_{O1} || \frac{1}{g_{mb1}}}{\frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} || r_{O2} || r_{O1} || \frac{1}{g_{mb1}} + \frac{1}{g_{m1}}}$$




源跟随器存在的问题

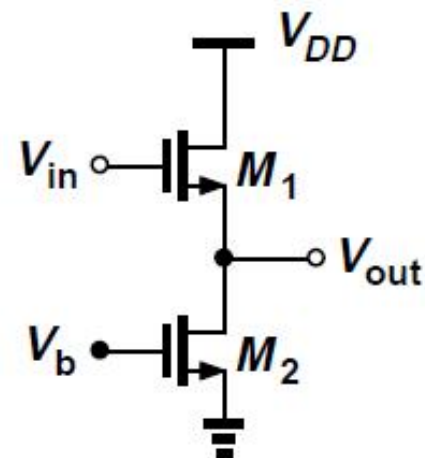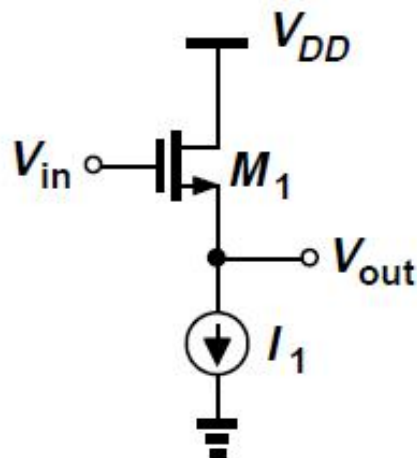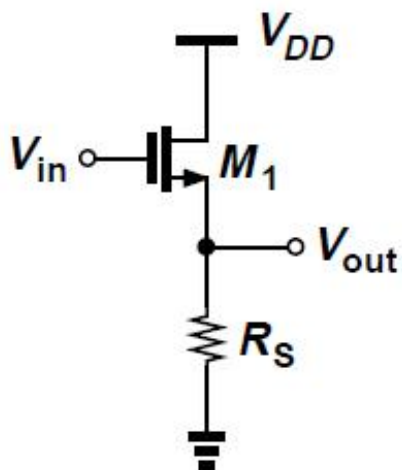

- 三个问题：非线性、电压余度减小和驱动能力不强
- 体效应影响阈值电压
- 晶体管的 r_o 随 V_{DS} 改变



$$V_{GS1} - V_{TH1} \Rightarrow V_{GS2} + (V_{GS3} - V_{TH3})$$

有时可起到电平移位的作用

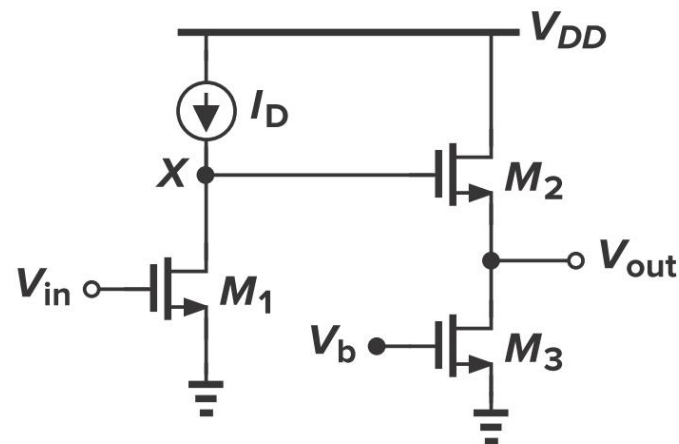



例3. 15 源跟随器的电平移位作用

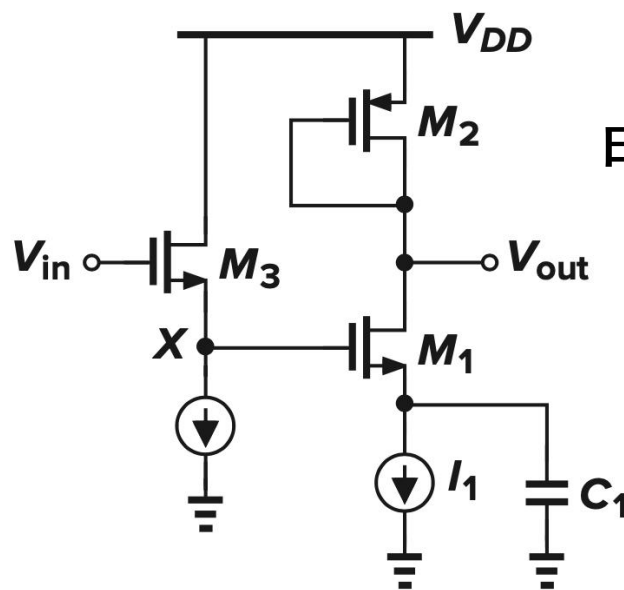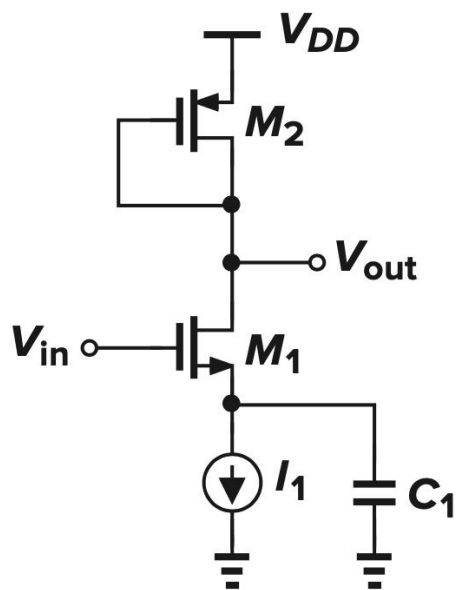

$$A_v = -g_{m1}[r_{O1} \parallel r_{O2} \parallel (1/g_{m2})]$$


- 保证M1工作在饱和区， V_{in} 的最大直流电平？

$$V_{DD} - |V_{GS2}| + V_{TH1}$$


$$V_{GS3} + V_{DD} - |V_{GS2}| + V_{TH1}$$



共源级和源跟随器的比较

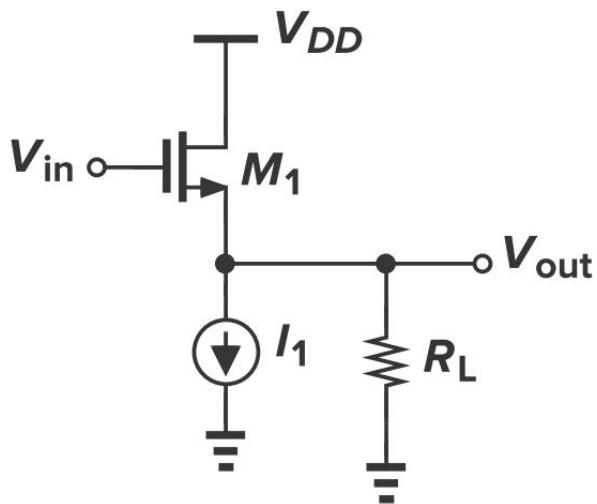

$$\begin{aligned}\frac{V_{out}}{V_{in}}|_{SF} &\approx \frac{R_L}{R_L + 1/g_{m1}} \\ &\approx \frac{g_{m1} R_L}{1 + g_{m1} R_L}\end{aligned}$$

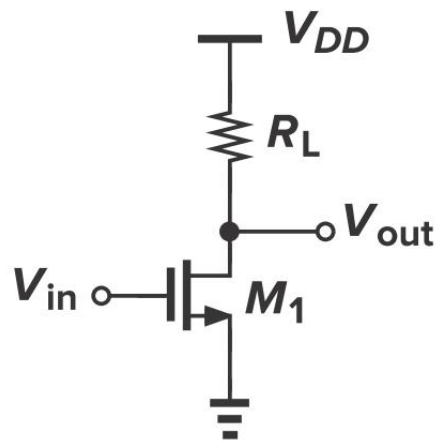


$$\frac{V_{out}}{V_{in}}|_{CS} \approx -g_{m1} R_L$$

- 源跟随器驱动能力较弱




3.4 共栅放大器

- 源端输入，漏端输出

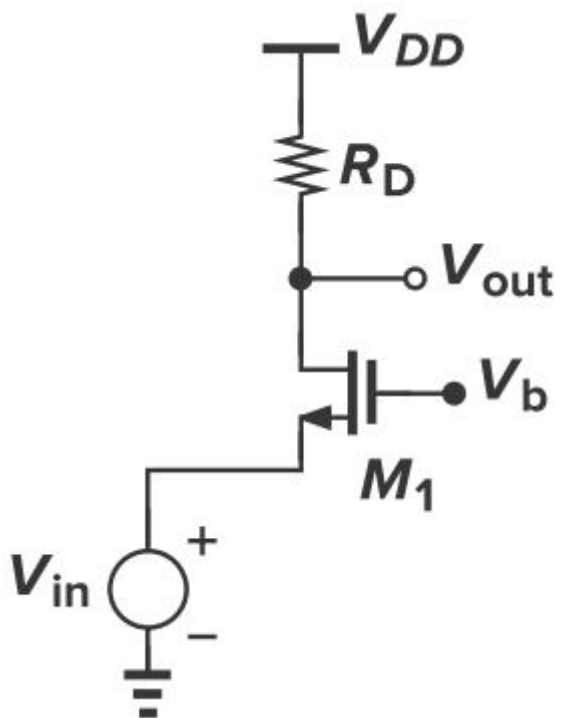



- M_1 的偏置电流流过输入信号源；需要确认工作点

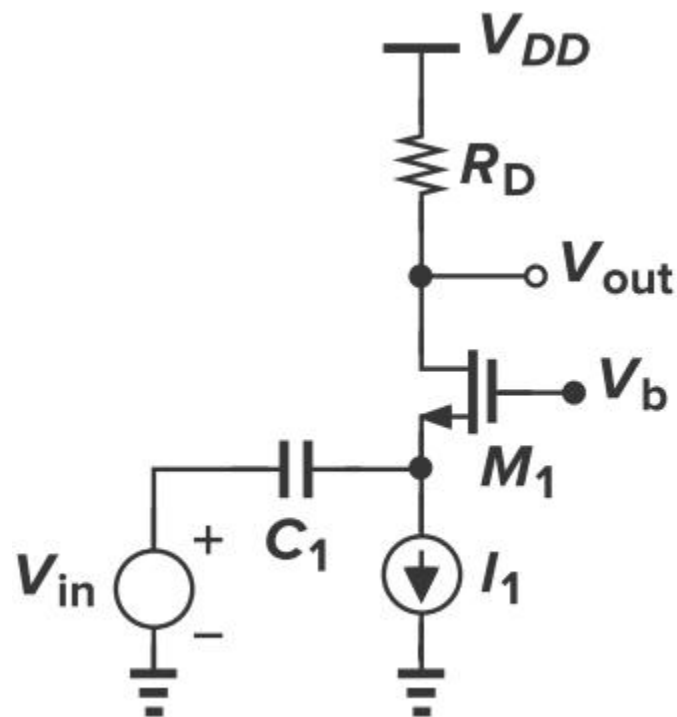

- 电流源偏置，信号通过电容耦合到电路，工作点由 I_1 确定



大信号特性

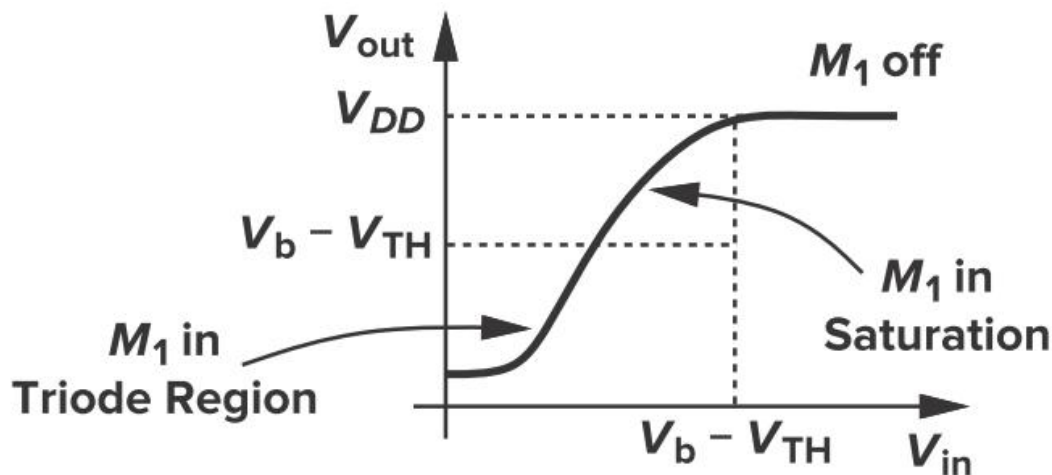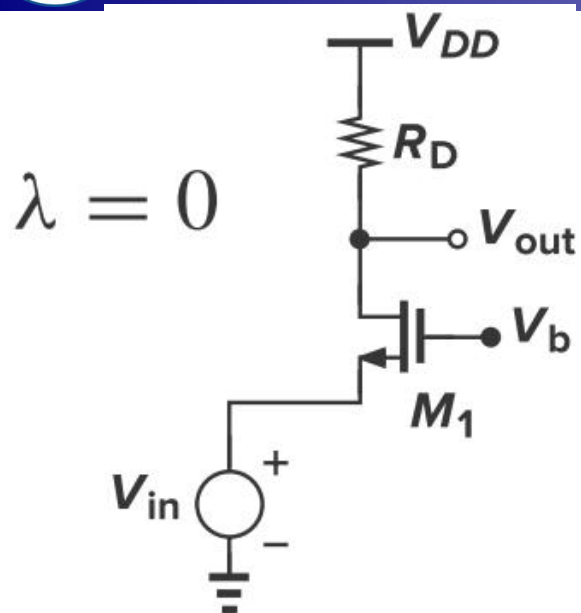

- 当 $V_{in} \geq V_b - V_{TH}$, M_1 截止, $V_{out} = V_{DD}$
- V_{in} 减小, M_1 处于饱和区

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{in} - V_{TH})^2$$

- 当 V_{in} 继续减小, V_{out} 也减小, M_1 进入线性区

$$V_{DD} - \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{in} - V_{TH})^2 R_D = V_b - V_{TH}$$




小信号增益

$$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{in} - V_{TH})^2 R_D$$

$$\Rightarrow \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} = -\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{in} - V_{TH}) \left(-1 - \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} \right) R_D$$

由于 $\partial V_{TH} / \partial V_{in} = \partial V_{TH} / \partial V_{SB} = \eta$,
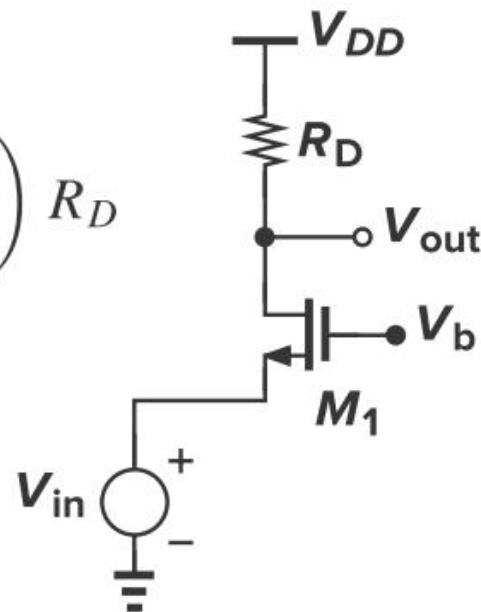
$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{\partial V_{out}}{\partial V_{in}} &= \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_D (V_b - V_{in} - V_{TH}) (1 + \eta) \\ &= g_m (1 + \eta) R_D \end{aligned}$$




体效应增加了共栅级的等效跨导，
但是与输入相关


与对带源级负反馈
的共源级的跨导
影响有何不同？



用小信号模型推导增益

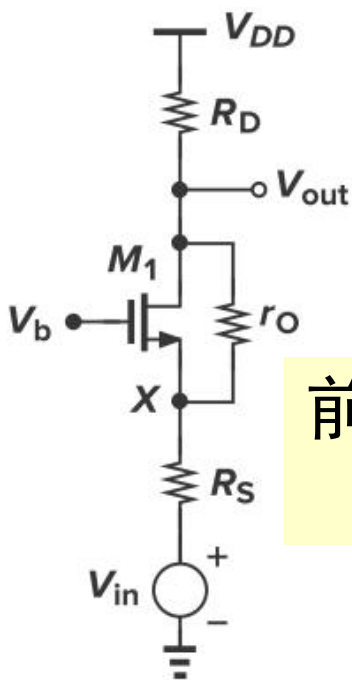

前级输出
阻抗

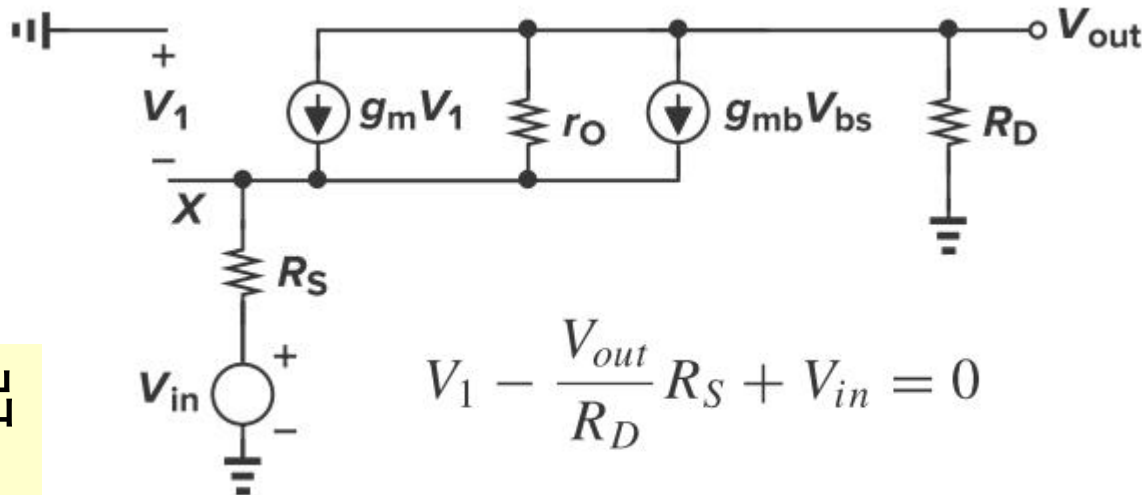

$$V_1 - \frac{V_{out}}{R_D} R_S + V_{in} = 0$$

$$r_O \left(\frac{-V_{out}}{R_D} - g_m V_1 - g_{mb} V_1 \right) - \frac{V_{out}}{R_D} R_S + V_{in} = V_{out}$$


$$\Rightarrow r_O \left[\frac{-V_{out}}{R_D} - (g_m + g_{mb}) \left(V_{out} \frac{R_S}{R_D} - V_{in} \right) \right] - \frac{V_{out} R_S}{R_D} + V_{in} = V_{out}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(g_m + g_{mb}) r_O + 1}{r_O + (g_m + g_{mb}) r_O R_S + R_S + R_D} R_D$$

共源级:
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m r_O R_D}{R_D + R_S + r_O + (g_m + g_{mb}) R_S r_O}$$



例3.18 求电压增益

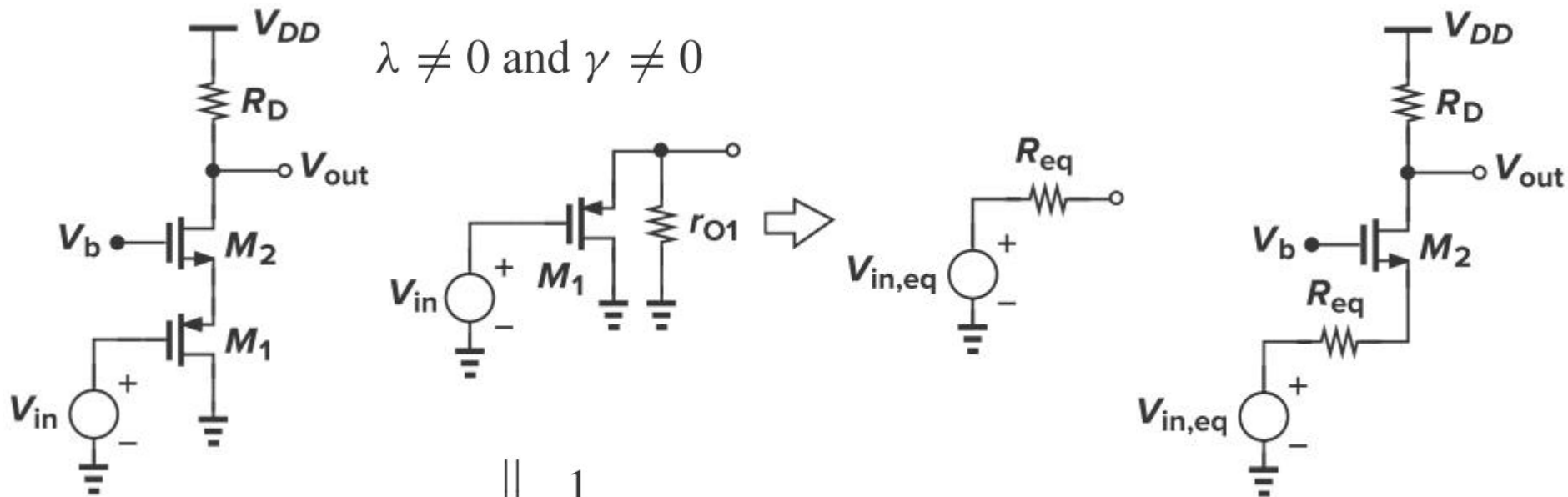


$$V_{in,eq} = \frac{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}}{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} + \frac{1}{g_{m1}}} V_{in}$$

$$R_{eq} = r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel \frac{1}{g_{m1}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(g_{m2} + g_{mb2})r_{O2} + 1}{r_{O2} + [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}] \left(r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel \frac{1}{g_{m1}} \right) + R_D} R_D \frac{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}}{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} + \frac{1}{g_{m1}}}$$



例3. 19 求电流源为负载的增益


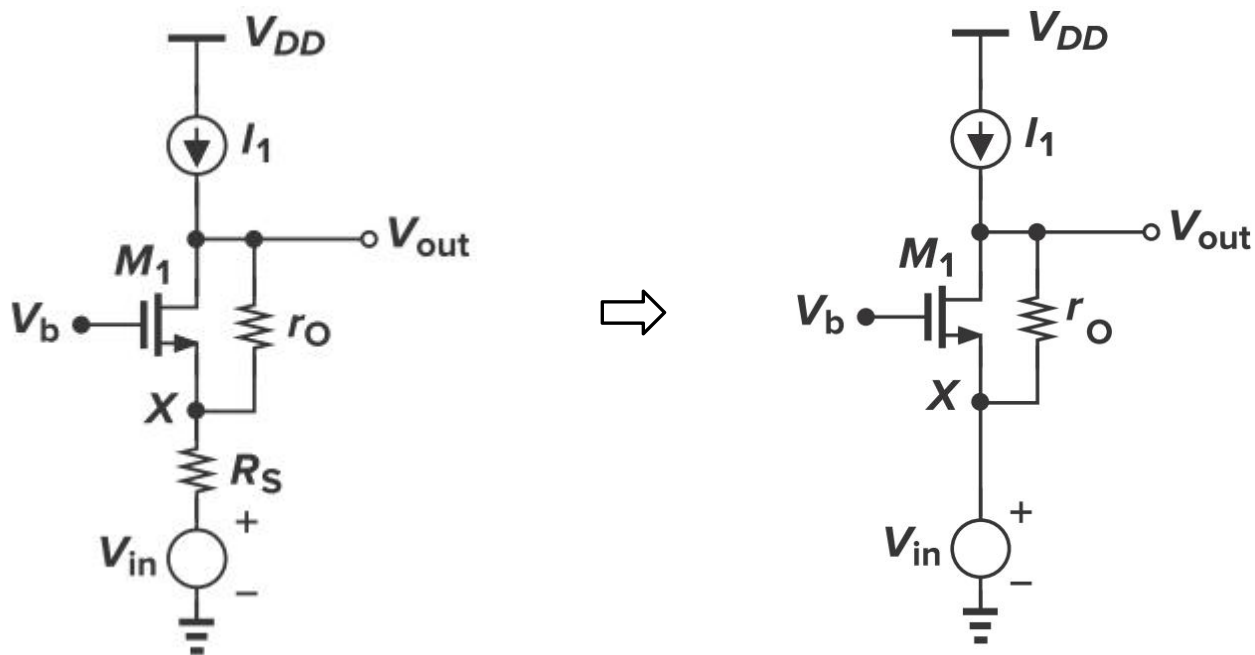


$$A_v = \frac{(g_m + g_{mb})r_O + 1}{r_O + (g_m + g_{mb})r_O R_S + R_S + R_D} R_D$$

$$R_D = \infty \Rightarrow A_v = (g_m + g_{mb})r_O + 1$$



共栅级的输入阻抗

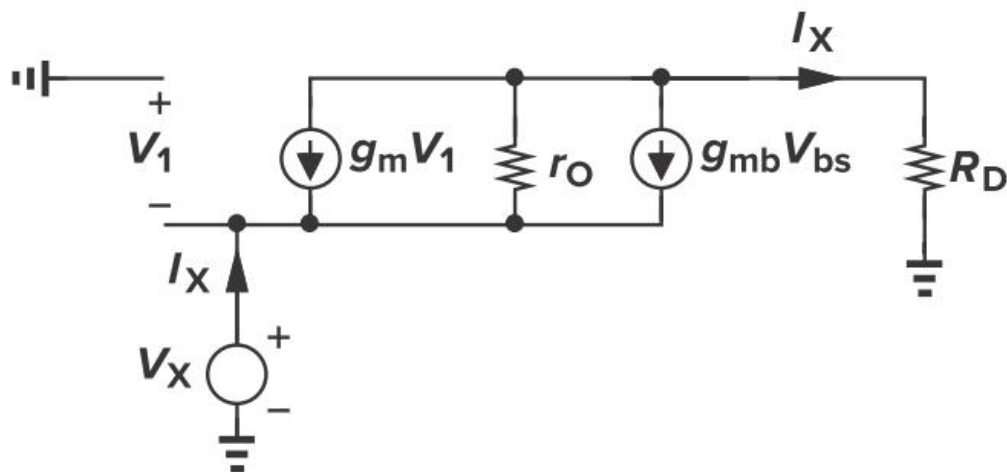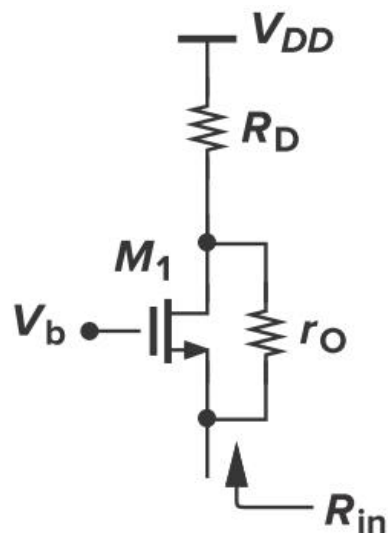

$$R_D I_X + r_o [I_X - (g_m + g_{mb}) V_X] = V_X$$

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{R_D + r_o}{1 + (g_m + g_{mb}) r_o} \approx \frac{R_D}{(g_m + g_{mb}) r_o} + \frac{1}{g_m + g_{mb}}$$


- $R_D = 0$, $\frac{V_X}{I_X} = \frac{r_o}{1 + (g_m + g_{mb}) r_o} = \frac{1}{\frac{1}{r_o} + g_m + g_{mb}}$

- $R_D = \infty$ (理想电流源), $I_X = 0$



只有 R_D 较小时，共栅级输入阻抗才比较低



共栅级的输出阻抗

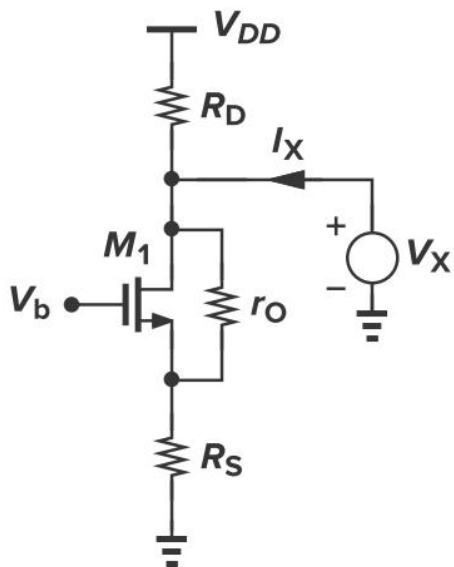
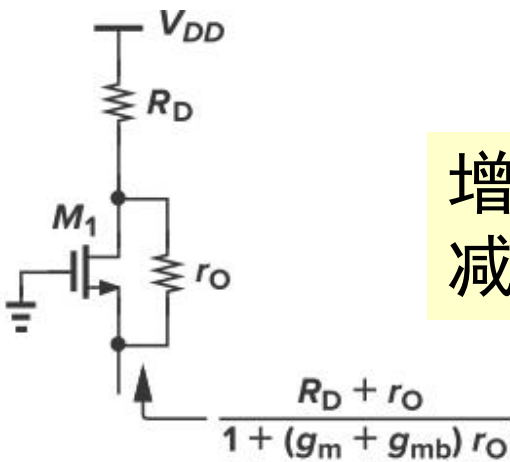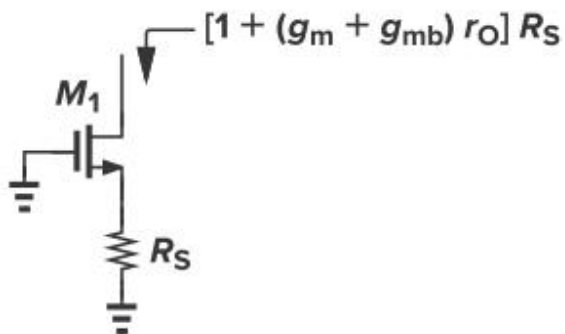
$$R_{out} = \{[1 + (g_m + g_{mb})r_o]R_S + r_o\} \parallel R_D$$



增大源端电阻，
减小漏端电阻



例3.20 计算 V_{out}/I_{in} 和 R_{out}


- 共栅级电路的输入信号可以是电流

- V_{out}/I_{in}

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{(g_m + g_{mb})r_O + 1}{r_O + (g_m + g_{mb})r_O R_P + R_P + R_D} R_D R_P$$


- R_{out}
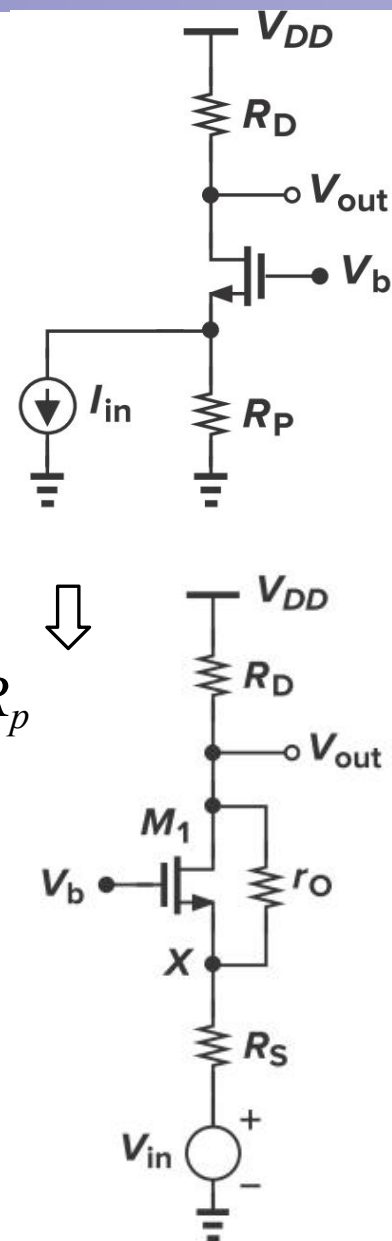
$$R_{out} = \{[1 + (g_m + g_{mb})r_O]R_P + r_O\} \parallel R_D$$





3.5 共源共栅级

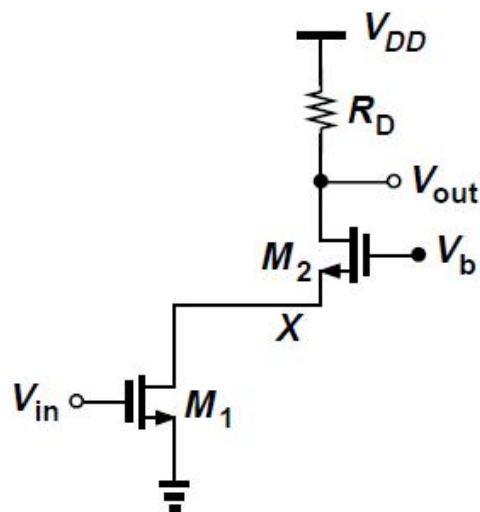


M₂的作用？

- Cascode结构：共源级和共栅级的级联
- M₁产生于输入电压V_{in}成正比的小信号漏电流，该电流通过M₂流经R_D
- M₁输入器件，M₂共源共栅(cascode)器件
- 流经M₁和M₂的偏置电流和信号电流均相等
- 套筒式共源共栅 (Telescopic cascode): M₁和M₂为同一类型MOSFET



共源共栅级：定性分析

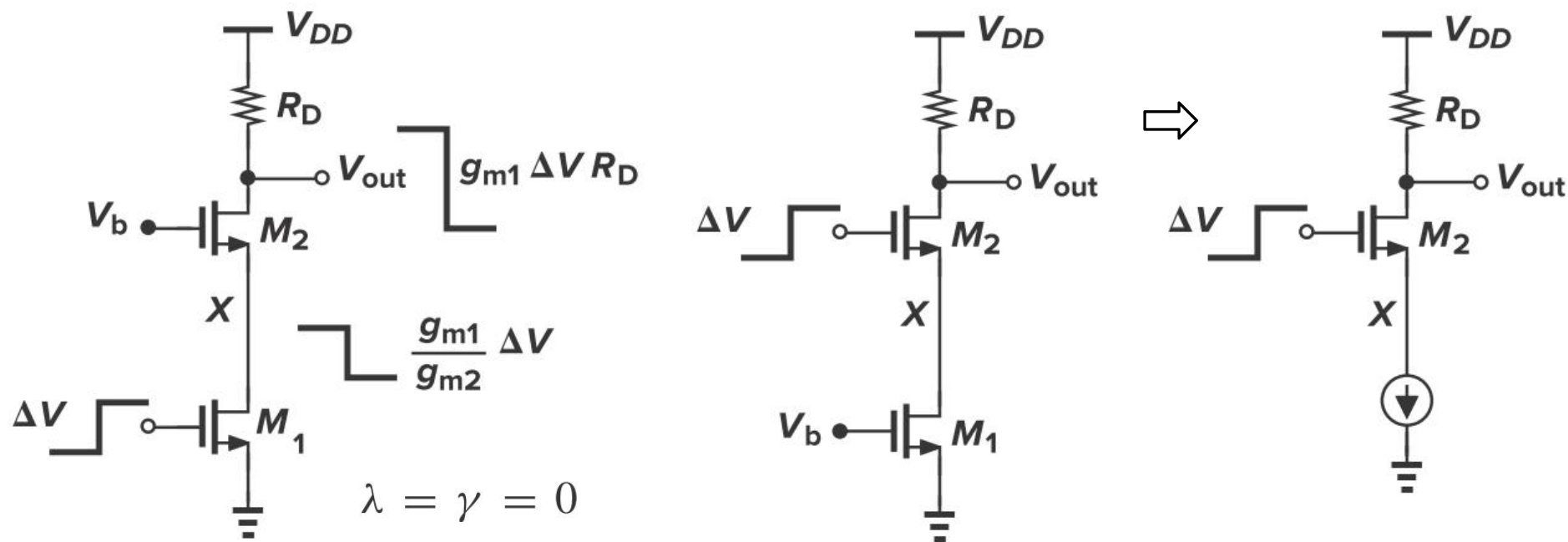

- 假设 V_{in} 增加 ΔV , I_{D1} 增加 $g_{m1}\Delta V$, V_X 下降 $g_{m1}\Delta V \cdot (1/g_{m2})$, V_{out} 下降 $g_{m1}\Delta V R_D$
- 假如 V_{in} 固定, M_2 栅极增加 ΔV , V_X 和 V_{out} 如何变化?
- V_b 到 V_{out} 增益为 0




共源共栅结构的偏置条件

- M_1 工作在饱和区 $\Rightarrow V_X \geq V_{in} - V_{TH1}$
- M_2 工作在饱和区 $\Rightarrow V_{out} \geq V_b - V_{TH2}$

$$V_X = V_b - V_{GS2}$$

$$\Rightarrow V_b > V_{in} + V_{GS2} - V_{TH1}$$
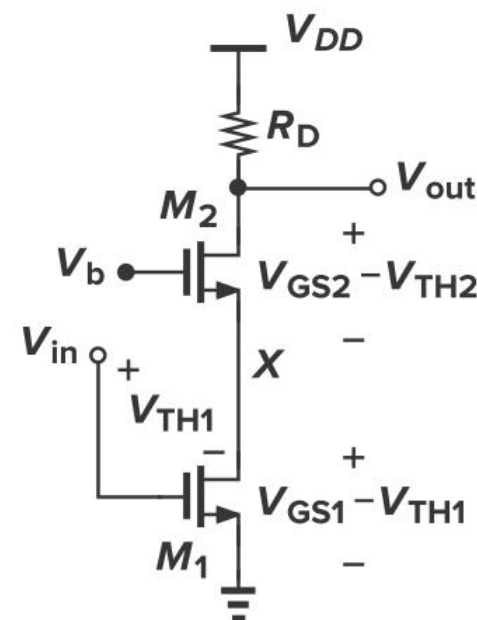
$$\begin{aligned}\Rightarrow V_{out} &\geq V_{in} - V_{TH1} + V_{GS2} - V_{TH2} \\ &= (V_{GS1} - V_{TH1}) + (V_{GS2} - V_{TH2})\end{aligned}$$





- M_2 减小了输出电压的摆幅

两个过驱动电压





大信号特性

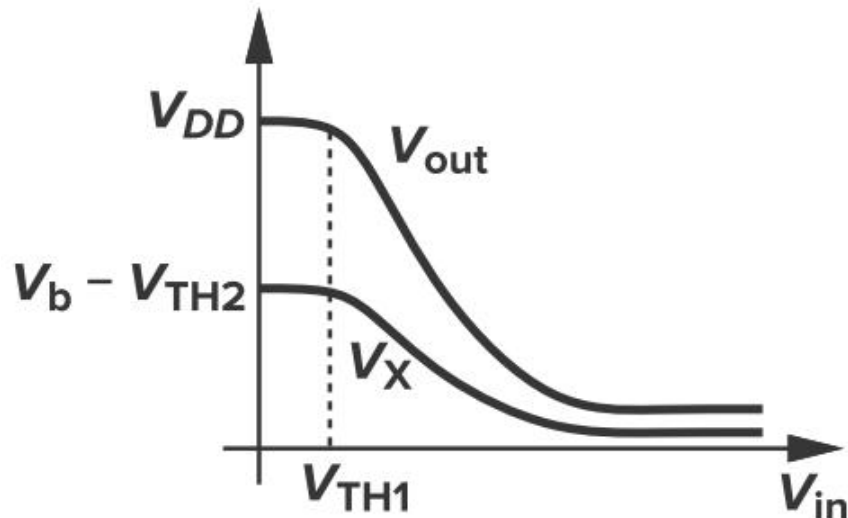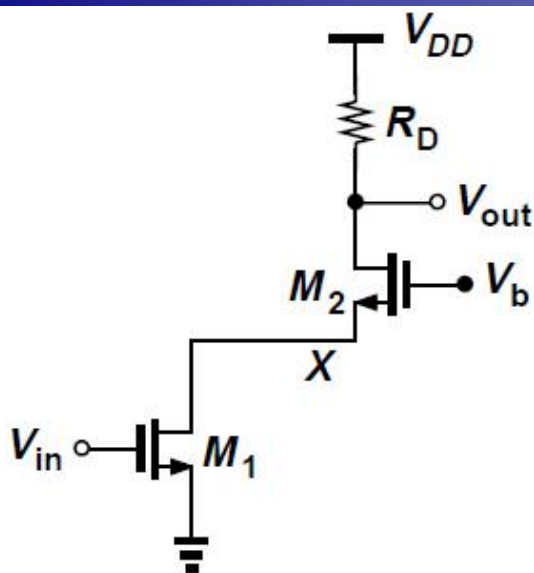

- 当 $V_{in} \leq V_{TH1}$, M_1 和 M_2 截止, $V_{out} = V_{DD}$, $V_X \approx V_b - V_{TH2}$
- 当 $V_{in} > V_{TH1}$, M_1 抽取电流, V_{out} 下降
- 随着 I_{D2} 增大, V_{GS2} 也必须增大, 导致 V_X 下降
- 当 V_{in} 变得足够大, 会出现2种结果:
 - V_X 降到比 V_{in} 低一个 V_{TH1} , M_1 进入线性区
 - V_{out} 降到比 V_b 低一个 V_{TH2} , M_2 进入线性区
 - 具体哪种情况取决于器件尺寸、 R_D 和 V_b



小信号特性

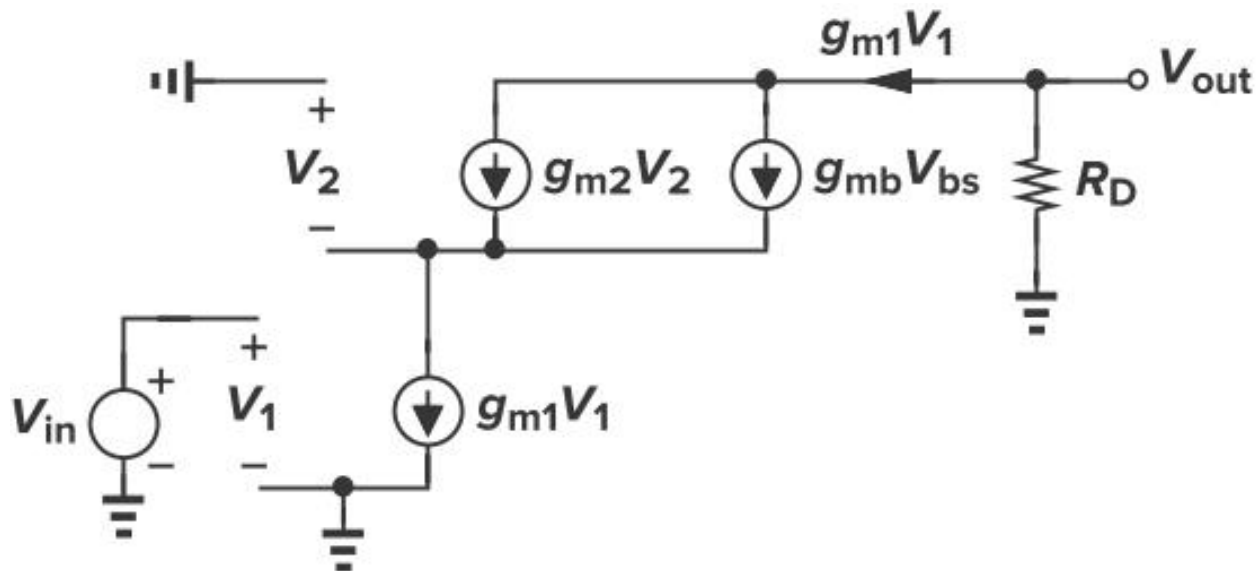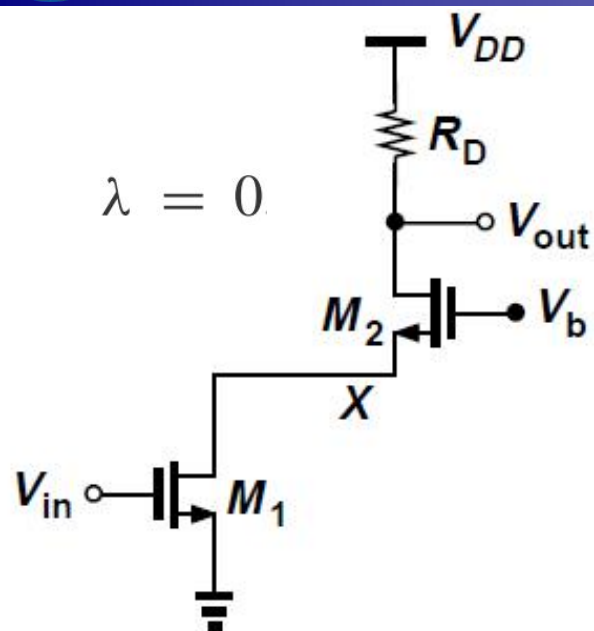

- M_1 的漏电流必定流过 M_2 ，所以电压增益与共源级的结果相同
- 与 M_2 的跨导和体效应无关




例3.21 计算电压增益

- M_1 的小信号漏电流 $g_{m1} V_{in}$ ，被 R_P 和向 M_2 源极看进去的阻抗 $1/(g_{m2} + g_{mb2})$ 分流（例如 r_{o1} 或节点寄生电容）

$$\Rightarrow I_{D2} = g_{m1} V_{in} \frac{(g_{m2} + g_{mb2}) R_P}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) R_P}$$
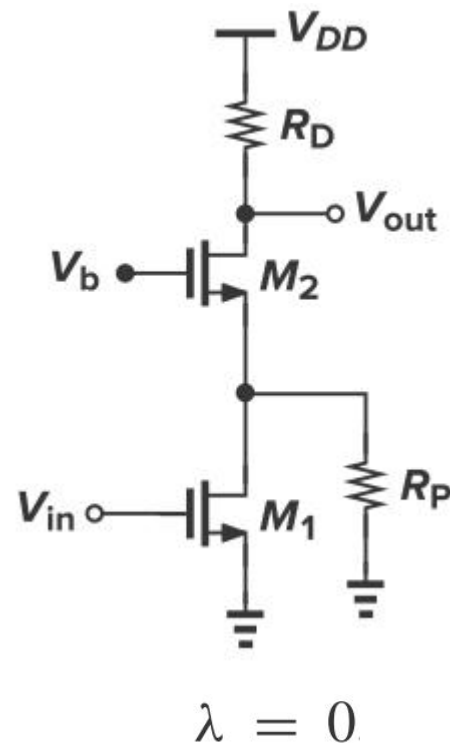
$$\Rightarrow A_v = - \frac{g_{m1} (g_{m2} + g_{mb2}) R_P R_D}{1 + (g_{m2} + g_{mb2}) R_P}$$





计算电路的精确的电压增益

- M_1 的小信号电路中的一部分被 r_{o1} 分流到地，等效 G_m 略小于 g_{m1}
- 从 M_2 源端看进去的阻抗为

$$[1/(g_{m2} + g_{mb2})] || r_{O2}$$

- 流进 M_2 的电流为



$$I_{out} = g_{m1} V_{in} \frac{r_{O1}}{r_{O1} + \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} || r_{O2}}$$

- 等效 G_m

$$G_m = \frac{g_{m1} r_{O1} [(g_{m2} + g_{mb2}) r_{O2} + 1]}{r_{O1} r_{O2} (g_{m2} + g_{mb2}) + r_{O1} + r_{O2}}$$


- 增益

$$|A_v| = G_m R_{out} = g_{m1} r_{O1} [(g_{m2} + g_{mb2}) r_{O2} + 1]$$

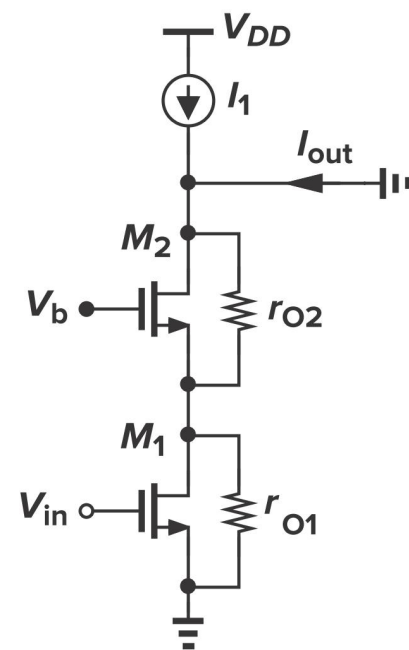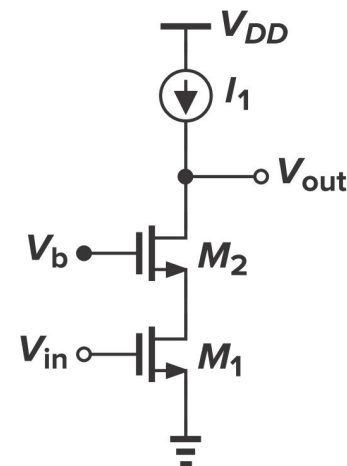



共源共栅级的输出阻抗

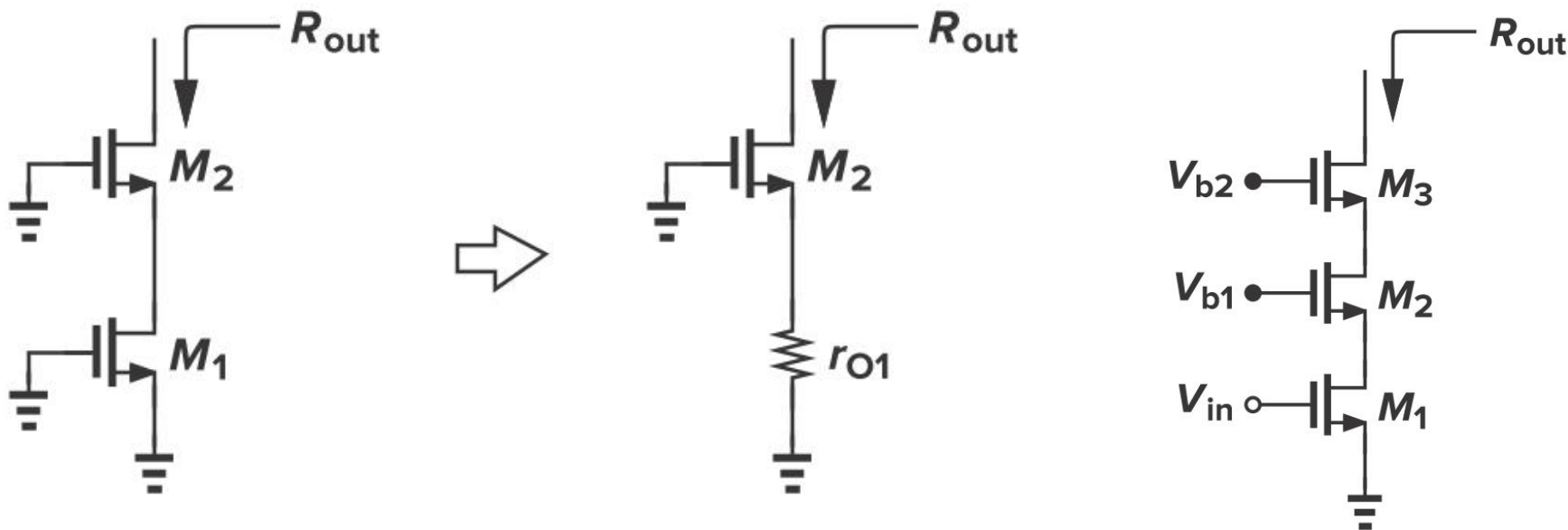

$$R_{out} = [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}]r_{O1} + r_{O2}$$

- 假设 $g_m r_O \gg 1$,


$$R_{out} \approx (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}r_{O1}$$

- M_2 将 M_1 的输出阻抗提高了 $(g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}$ 倍
- 可扩展到三个甚至更多器件层叠来获得更高的输出阻抗



共源共栅级对增益的提高

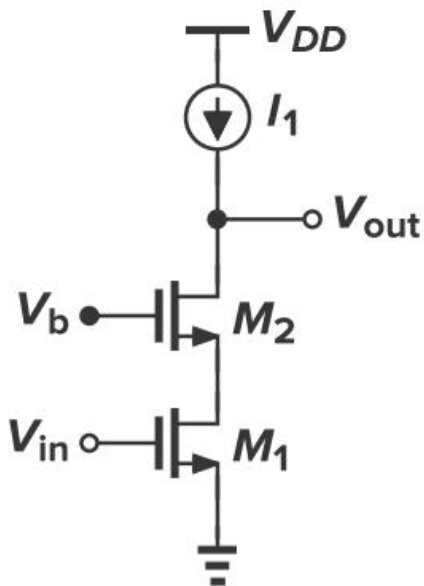- 可以通过增大 G_m 或者/和 R_{out} 增大电压增益
- G_m 通常由晶体管的跨导决定，需要与偏置电流、器件电容之间进行折中
- 通过cascode结构将 R_{out} 最大化，但是减小输出摆幅



$$G_m \approx g_{m1}$$




$$R_{out} \approx (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}r_{O1}$$

$$\Rightarrow A_v = (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}g_{m1}r_{O1}$$

将增益提高了本征增益倍



比较两种提高阻抗的方法

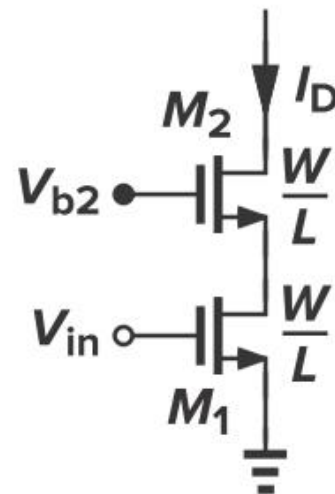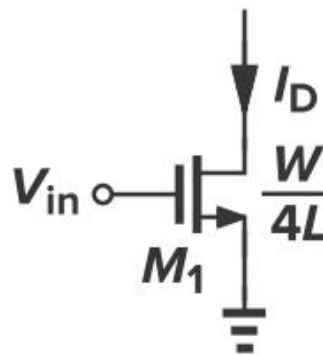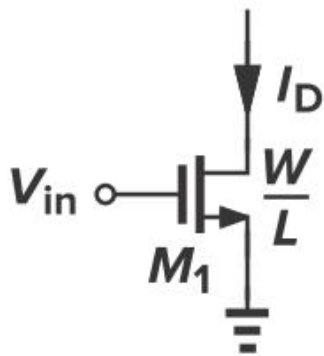

$$g_m r_O = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \frac{1}{\lambda I_D}$$


增益增大2倍，
跨导降为一半

增益增大
 $g_m r_o$ 倍

- 增加晶体管的沟道长度和采用共源共栅结构
- 两者消耗的电压余度相同



Poor Man's Cascode

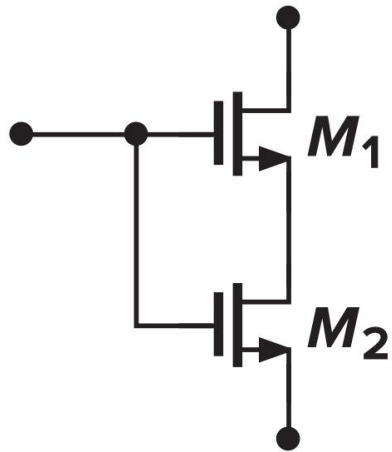

$$V_{GS1} > V_{TH1}$$

$$V_{DS2} = V_{GS2} - V_{GS1} < V_{GS2} - V_{TH2}.$$

- “最简单”的共源共栅电流源，省掉了共源共栅器件的偏置电压
- M_1 和 M_2 工作在哪个区？
- 如果 M_1 和 M_2 的尺寸相等，此结构等同于沟道长度2倍的一个晶体管
- 现代CMOS工艺中，晶体管可以有不同的阈值电压，如何选择可以使其变成真正的cascode？



采用共源共栅结构作为电流源

- 共源共栅结构可以用来产生一个近似理想的电流源，具有高输出阻抗


$$[1 + (g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}]r_{O4} + r_{O3}$$

- 代价：牺牲了电压余度
- 总的输出阻抗为：

$$R_{out} = \{[1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}]r_{O1} + r_{O2}\} \parallel \{[1 + (g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}]r_{O4} + r_{O3}\}$$

- 假设 $G_m \approx g_{m1}$ ，电压增益约为

$$|A_v| \approx g_{m1}[(g_{m2}r_{O2}r_{O1}) \parallel (g_{m3}r_{O3}r_{O4})]$$

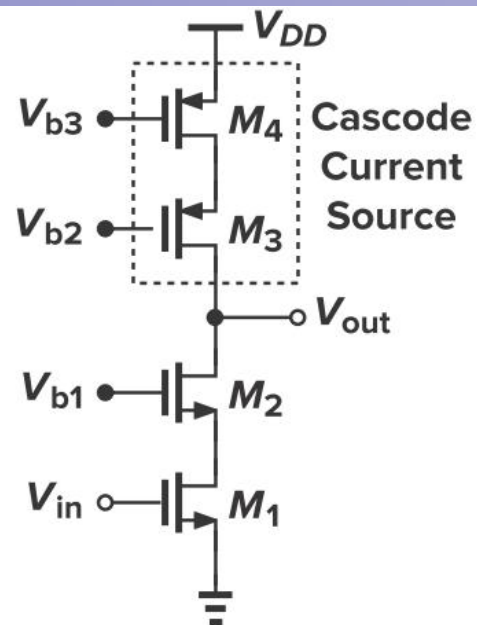

直流输出电平
需另外确定

上下两端输出
阻抗要平衡



屏蔽特性



- 共源共栅管“屏蔽”输入器件，使它受输出电压变化的影响很小

$$\begin{aligned} I_{D1} - I_{D2} &= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{TH})^2 (\lambda V_{DS1} - \lambda V_{DS2}) \\ &= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{TH})^2 (\lambda \Delta V) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta V_{PQ} &= \Delta V \frac{r_{O1}}{[1 + (g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}]r_{O1} + r_{O3}} \\ &\approx \frac{\Delta V}{(g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}} \end{aligned}$$

$$I_{D1} - I_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - V_{TH})^2 \frac{\lambda \Delta V}{(g_{m3} + g_{mb3})r_{O3}}$$




Cascode结构可以显著减小电流镜的电流失配，但是要保证工作在饱和区

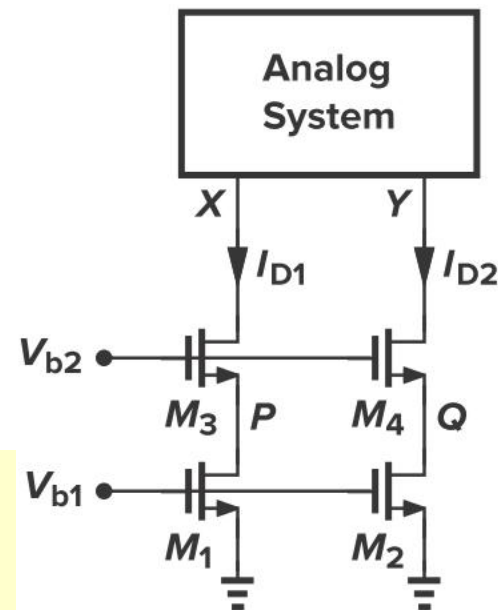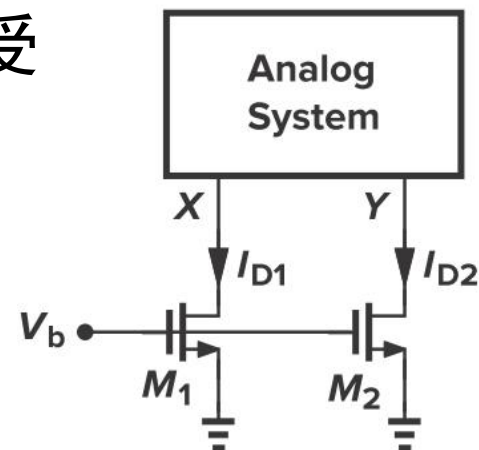



折叠式共源共栅

- 输入管和Cascode管也可以不是同一种MOSFET

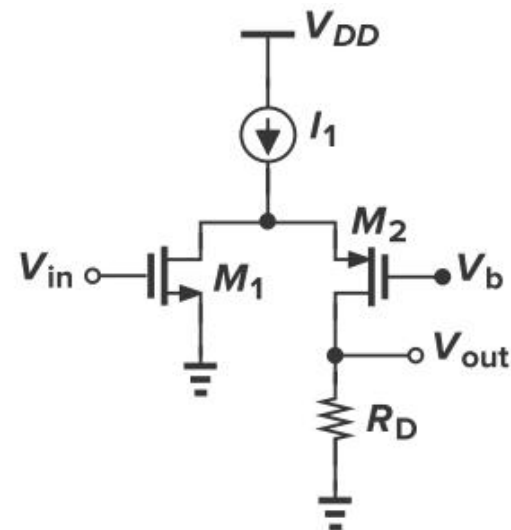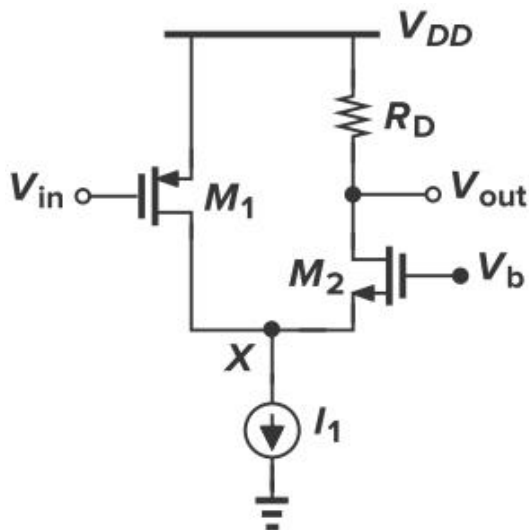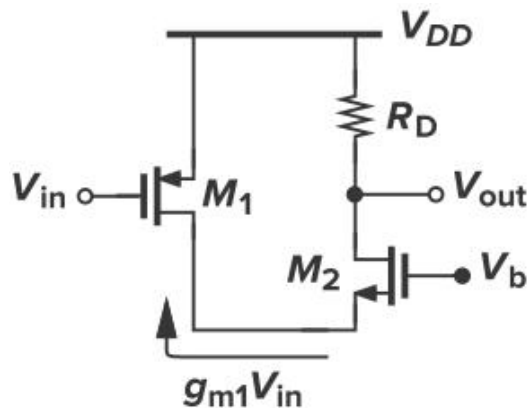

- 偏置电流比套筒式大
- 在第九章详细比较两种结构的优缺点



折叠式结构的大信号分析

- 当 $V_{in} > V_{DD} - |V_{TH1}|$, M_1 截止, 电流 I_1 全部经过 M_2 , $V_{out} = V_{DD} - I_1 R_D$
- 当 $V_{in} < V_{DD} - |V_{TH1}|$, M_1 进入饱和区

$$I_{D2} = I_1 - \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{DD} - V_{in} - |V_{TH1}|)^2$$


- 当 V_{in} 继续下降, I_{D2} 进一步减小, 如果 $I_{D1} = I_1$, 则 I_{D2} 下降到 0

$$\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{DD} - V_{in1} - |V_{TH1}|)^2 = I_1$$

$$\Rightarrow V_{in1} = V_{DD} - \sqrt{\frac{2I_1}{\mu_p C_{ox} (W/L)_1}} - |V_{TH1}|$$




- 当 $V_{in} < V_{in1}$, M_1 进入线性区

最小输入电压

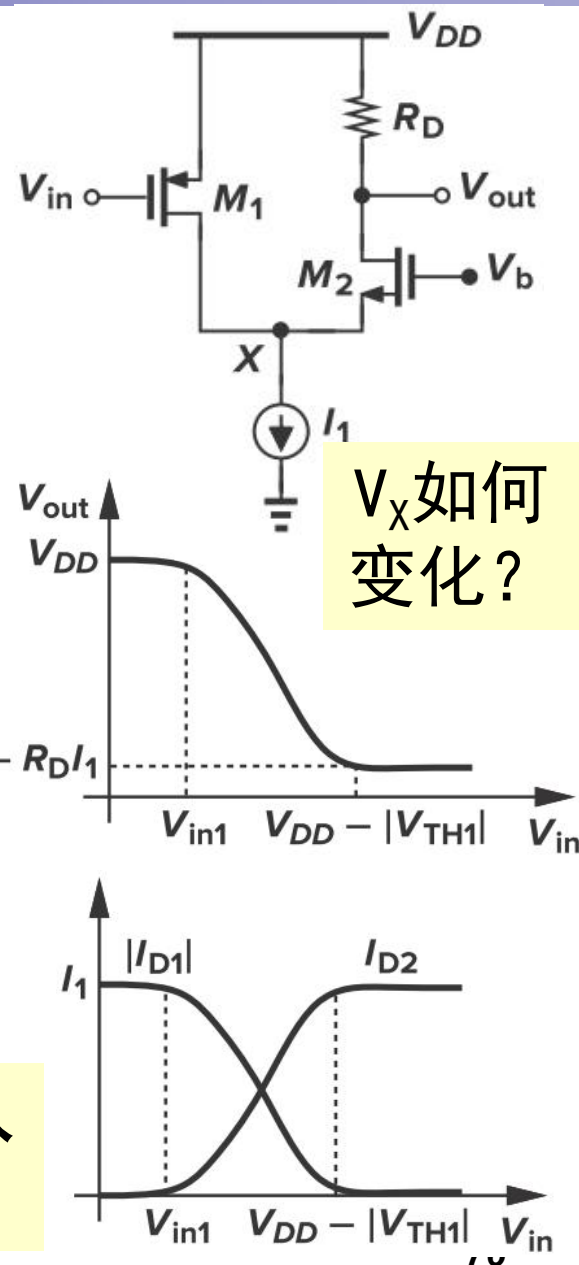



折叠式结构的输出阻抗

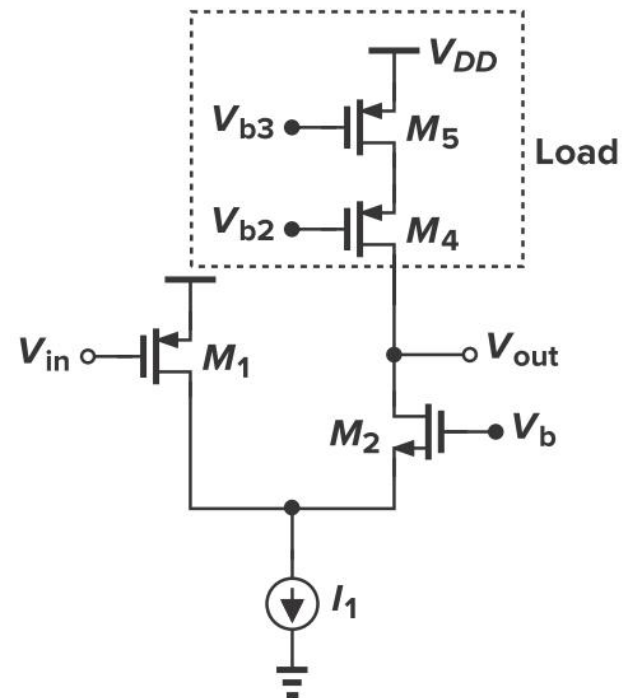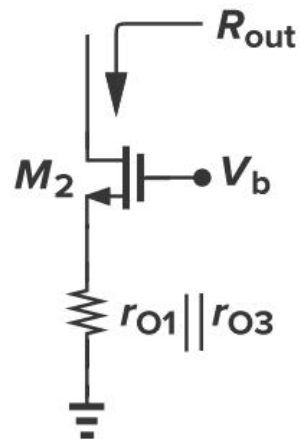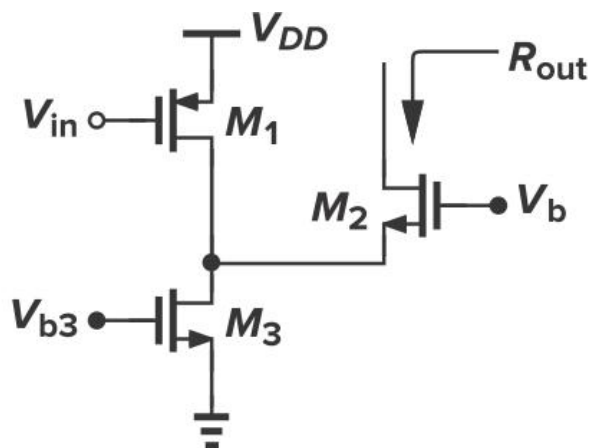

$$R_{out} = [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{O2}](r_{O1} \parallel r_{O3}) + r_{O2}$$

折叠式的输出阻抗一般比套筒式要小



本章知识要点

- 四种类型的单级放大器
 - 大信号特性
 - 小信号特性
 - 小信号模型
 - 电压增益
 - 输入和输出阻抗
- 共源级放大器的各种负载情况及其优缺点
- 模拟集成电路设计的关键原则

Thank you

程 林

Email: eecheng@ustc.edu.cn