

$$3.1(1) R_L' = N^2 R_L = 16 \times 8 = 128 \Omega$$

$$V_{CC} + I_{CQ} R_L' = 2V_{CC}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_L'} = -93.75 \text{ mA}$$

$$P_o = \frac{1}{2} I_{CQ} V_{CC} = 562.5 \text{ mW}, P_{DC} = I_{CQ} V_{CC}$$

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_{DC}} = 50\%$$

$$(2) P_o = \frac{1}{2} I_{CQ}^2 R_L = 35.16 \text{ mW}$$

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_{DC}} = 3.13\%$$

$$(3) R_L' = N^2 R_L = 256 \Omega$$

$$V_L = I_{CQ} R_L' = -24 \text{ V}, |V_L| > |V_{CC}|, |V_{omax}| = 12 \text{ V}$$

$$P_o = \frac{V_{omax}^2}{2 R_L'} = 281.25 \text{ mW}$$

$$\eta_c = \frac{P_o}{P_{DC}} = 25\%$$

$$3.3 (1) P_L = \frac{1}{2} I_C^2 R_L = 3.54 \text{ W}$$

$$(2) P_{DC} = \frac{2I_C}{2} \frac{V_{CC}}{2} = 5.01 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{DC}} = 70.7\%$$

3.5 V_{T1}, V_{T2} 一直导通 (交流小信号分析, 不用考虑直流压降)

$u_i > 0$ 时 V_{T3} 导通, V_{T4} 截止, $V_{T1} \sim 4$ 均看作射极跟随器

对上半部分:

$$(\beta+1) i_{B1} + i_{B3} + \frac{u_i}{R_1} = 0$$

$$(\beta+1) i_{B3} = \frac{u_o}{R_L} = \frac{u_i}{R_L}$$

$$i_o = (\beta+1) i_{B3}$$

$$i_i = -2i_{B1} \quad (\text{近似处理})$$

$$\Rightarrow A_{\frac{i_o}{i_i}} = 459.33$$

$$\text{对下半部分: } i_i = -i_{B1} + i_{B2}$$

$$i_{B2} = \frac{u_i}{(1+\beta)R_2}$$

$$\Rightarrow A = \frac{i_o}{i_i} = 524.08$$