第十章习题解答

• 10.2:

a) 取
$$t_{pcq}=50\,\mathrm{ps}, t_{setup}=65\,\mathrm{ps}, t_{skew}=50\,\mathrm{ps}, T=500\,\mathrm{ps}$$
,代入

$$t_{pd} \le T - t_{pcq} - t_{setup} - t_{skew} = 335 \,\mathrm{ps}$$

b)
$$t_{pd} \le 500 - 2 * 40 = 420ps$$

c)
$$t_{nd} \le 500 - (50 + 25 - 80 + 50) = 455ps$$

10.4:

a) 取
$$t_{ccq} = 35 \,\mathrm{ps}, t_{hold} = 30 \,\mathrm{ps}, t_{skew} = 50 \,\mathrm{ps}$$
,代入

$$t_{cd} \ge t_{hold} - t_{ccq} + t_{skew} = 45 \,\mathrm{ps}$$

b)
$$t_{cd} \le 30 - 35 + 50 = 45ps$$

c)
$$t_{cd} \le 30 - 35 + 50 - 60 = 0$$

d)
$$t_{cd} \le 30 - 35 + 80 + 50 = 125ps$$

• **10.6**:

a) 触发器的时钟具有硬边沿,无法进行时钟借用,故 $t_{borrow} = 0$ ps。

b)
$$t_{borrow} = 250 - 25 - 50 = 175ps$$

c)
$$t_{borrow} = 250 - 25 - 50 - 60 = 115ps$$

d)
$$t_{borrow} = 80 - 25 - 50 = 5ps$$

10.10:

时间借用既可以跨半周期又可以跨流水线,对于回路,内部可以借用但必须在指定的周期内完成。图中共有两个回路,分别是 Δ_1,Δ_2 对应的 1 个周期的回路和 $\Delta_1,\Delta_2,\Delta_3,\Delta_4$ 对应的 2 个周期的回路。因此借用也需要满足以下关系

$$\begin{cases} T & \geq \Delta_1 + \Delta_2 \\ T & \geq \frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4}{2} \end{cases}$$

a) 代入得

$$\begin{cases} T & \geq \Delta_1 + \Delta_2 = 700 \,\mathrm{ps} \\ T & \geq \frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4}{2} = 625 \,\mathrm{ps} \end{cases}$$

最小为 $T = 700 \, \mathrm{ps}$ 。

b) 代入得

$$\begin{cases} T & \geq \Delta_1 + \Delta_2 = 700 \,\mathrm{ps} \\ T & \geq \frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4}{2} = 825 \,\mathrm{ps} \end{cases}$$

最小为 $T=825\,\mathrm{ps}$ 。

c) 代入得

$$\begin{cases} T & \geq \Delta_1 + \Delta_2 = 1200 \,\mathrm{ps} \\ T & \geq \frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4}{2} = 875 \,\mathrm{ps} \end{cases}$$

最小为 $T = 1200 \, \mathrm{ps}$ 。

• **10.23**:

平均故障间隔时间 MTBF 满足

$$\mathrm{MTBF} = \frac{T_c e^{\displaystyle \frac{T_c - t_{setup}}{\tau_s}}}{NT_0}$$

代入 MTBF = 100 years,
$$t_{setup}=0, \tau_s=54\,\mathrm{ps}, T_0=21\,\mathrm{ps}, N=10\,\mathrm{MHz}$$
,可得

$$T_c \approx 1811 \, \mathrm{ps}$$