

$$3.9 \quad \varphi = \cos^{-1} \frac{U_T + E_B}{U_b} = 90^\circ \quad \alpha_o(\varphi) = 0.3183, \alpha_i(\varphi) = 0.5$$

$$\eta_c = \frac{1}{2} \frac{\alpha_i(\varphi)}{\alpha_o(\varphi)} \xi = 75.4\% \quad \xi = \frac{U_c}{V_{cc}} \Rightarrow U_c = 28.8V$$

$$\text{临界: } V_{cc} - \frac{V_{cc} - U_c \cos \varphi}{1 + \frac{C_{eq} U_c}{g_m U_b}} = U_c$$

$$\Rightarrow g_m U_b = 0.48A$$

$$I_{cp} = g_m U_b (1 - \cos \varphi) = 0.48A$$

$$I_{c1} = I_{cp} \alpha_i(\varphi) = 0.24A$$

$$P_o = \frac{1}{2} I_{c1} U_c = 3.456W$$

$$R_T = \frac{U_c}{I_{c1}} = 120\Omega$$

$$P_c = P_{Dc} - P_o = \frac{P_o}{\eta_c} - P_o = 1.128W$$

$$3.11 \text{ 临界状态 } \eta_c = \frac{\alpha_i(\varphi)}{2\alpha_o(\varphi)} \xi = 60\% \Rightarrow \xi = 0.695$$

$$\therefore V_{cc}, U_c \text{ 保持不变 } \therefore \xi \text{ 不变}$$

$$\text{改变后 } \eta'_c = \frac{\alpha_i(\varphi')}{2\alpha_o(\varphi')} \xi = 68\%$$

$$\Rightarrow \varphi' = 26.73^\circ$$

$$\therefore U_{BE\max} \text{ 不变 故仍工作于临界状态}$$

$$P_o = \frac{1}{2} I_{c1} U_c = \frac{1}{2} I_{cp} \alpha_i(\varphi) U_c$$

$$\Rightarrow P_o' = \frac{\alpha_i(\varphi')}{\alpha_i(\varphi)} P_o = 1.329$$

$$\varphi \text{ 变小, } I_{c1} = I_{cp} \alpha_i(\varphi) \text{ 变小}$$

$$R_T = \frac{U_c}{I_{c1}} \text{ 变大}$$

3.12 (1) 欠压状态

$$(2) M \text{ 点横坐标: } V_{CC} - U_C = 14$$

$$N \text{ 点横坐标: } V_{CC} - U_C \cos \varphi = 22$$

$$K \text{ 点横坐标: } V_{CC} + U_C = 34$$

$$\Rightarrow V_{CC} = \frac{14+34}{2} = 24V, U_C = 10V$$

$$\varphi = \cos^{-1} \frac{V_{CC} - 22}{U_C} = 78.46^\circ$$

(3) 求效率, 当工作于临界状态时求最大 η'_c

$$U'_C = 24 - 5 = 19V, \varphi \text{ 不变}$$

$$\alpha_1(\varphi) = 0.472 - \frac{0.472 - 0.4549}{80 - 75} (80 - 78.46) = 0.4667$$

$$\alpha_0(\varphi) = 0.286 - \frac{0.286 - 0.2693}{80 - 75} (80 - 78.46) = 0.2809$$

$$\eta'_c = \frac{1}{2} \frac{\alpha_1(\varphi) U'_C}{\alpha_0(\varphi) V_{CC}} = 65.8\%$$

3.13 由图 $V_{CC} = 12V, U_C = V_{CC} - 0.8 = 11.2V$

$M(0.8, 400), A(12, 400)$ 故 N 为 AM 中点,


$$\therefore N(6.4, 0) \quad V_{CC} - U_C \cos \varphi = 6.4$$

$$\Rightarrow \varphi = 60^\circ \quad \eta_c = \frac{1}{2} \frac{\alpha_1(\varphi) U_C}{\alpha_0(\varphi) V_{CC}} = 83.7\%$$


$$I_{C1} = I_{cp} \alpha_1(\varphi) = 0.1564 A$$

$$P_o = \frac{1}{2} I_{C1} U_C = 8.7584 W$$

3.14

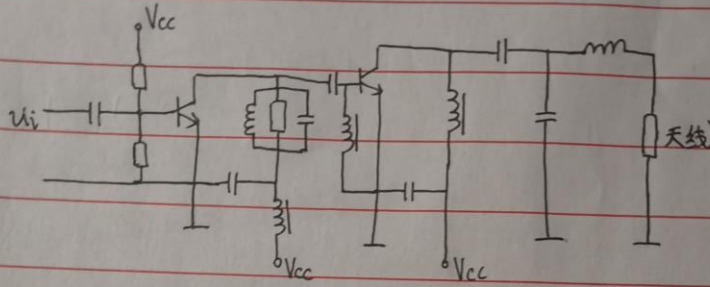

3.16 等效电路

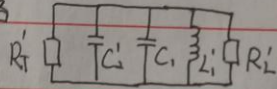

$$(1) \begin{cases} R_T' = R_T(1+Q_{e2}^2) \\ X_{C1}' = X_{C1}(1+\frac{1}{Q_{e2}^2}) \\ R_L' = R_L(1+Q_{e1}^2) \\ X_{L1}' = X_{L1}(1+\frac{1}{Q_{e1}^2}) \end{cases} \quad \text{其中 } Q_{e1} = \frac{|X_{L1}|}{R_L}, Q_{e2} = \frac{|X_{C2}|}{R_T}$$

$$(2) f = 50 \text{ MHz}, \omega = 2\pi f = 10^8 \text{ rad/s}$$

$$\text{匹配条件 } R_L' = R_T'$$

$$\Rightarrow Q_{e2} = \sqrt{\frac{R_L}{R_T}(1+Q_{e1}^2)} - 1 = 2408$$

$$|X_{C2}| = Q_{e2} R_T = 602 = \frac{1}{\omega C_2} \Rightarrow C_2 = 5.288 \text{ pF}, \quad C_2' = \frac{1}{(1+\frac{1}{Q_{e2}^2})} C_2 = 4.507 \text{ pF}$$

$$|X_{L1}| = Q_{e1} R_L = 400 = \omega L_1 \Rightarrow L_1 = 1.273 \text{ }\mu\text{H}, \quad L_1' = (1+\frac{1}{Q_{e1}^2}) L_1 = 1.353 \text{ }\mu\text{H}$$

$$\text{谐振 } \frac{1}{X_{L1}'} + \frac{1}{X_{C1}'} + \frac{1}{X_{C2}'} = 0$$

$$\frac{1}{\omega L_1'} - \omega C_1 - \omega C_2' = 0 \Rightarrow \omega^2 L_1'(C_1 + C_2') = 1$$

$$\Rightarrow C_1 = 2.98 \text{ pF}$$