

7.4(1)  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2.9 \times 10^6 \text{ rad/s} = \omega_{LO} - \omega_{RF}$  提取下混频

$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = 49$   $g_{mQ} = g_0 = \frac{\alpha I_{E0}}{U_T} = \frac{\alpha I_{C0}}{U_T} = 75.38 \text{ ms}$  (恒流源偏置)

$g_{in} = \frac{g_0}{\beta} = 1.538 \text{ ms}$   $x = \frac{U_{L0}}{U_T} = 8$   $g_1 = g_0 \frac{2I_{C0}}{I_{L0}} = 141 \text{ ms}$

$g_c = \frac{1}{2} g_1 = 70.5 \text{ ms}$

(2)  $A_{v,c} = g_c R_L = 352.5 = 25.47 \text{ dB}$  (10 (9352.5))

$A_{p,c} = \frac{A_{v,c}^2}{g_{in} R_L} = \frac{352.5^2}{1.538 \times 5} = 16158.16 = 42.08 \text{ dB}$

7.5(1)  $u_{RF}(t) = 20 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^3 \times \frac{1}{2} \cos 6 \times 10^6 t = 0.1 \cos 6 \times 10^6 t \text{ V}$

$\omega_{IF} = \omega_{LO} - \omega_{RF} = 3 \times 10^6 \text{ rad/s}$

自举偏压  $u_{bs} = -U_{L0} + U_{L0} \cos \omega_{L0} t + u_{RF}$

$\therefore |U_{L0}| \leq \frac{1}{2} |U_P|$   $\therefore$  MOS管工作于完全平方区

$g_1 = \frac{2I_{DSS} U_{L0}}{U_P^2} = 4 \text{ ms}$   $g_c = \frac{1}{2} g_1 = 2 \text{ ms}$

$u_{out}(t) = 12 - R_L g_c U_{RF} \cos \omega_{out} t = 12 - 2 \cos 3 \times 10^6 t \text{ V}$

7.10(2)  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2 \times 10^7 \text{ rad/s}$   $BW = \frac{1}{R_{LC}} = 2 \times 10^6 \text{ rad/s}$

对于  $2 \times 10^7 \pm 10^6 \text{ rad/s}$  的频率成分, 呈现阻抗  $|Z| = \frac{R_L}{\sqrt{2}}$ , 相移  $\mp \frac{\pi}{4}$

$0 + U_{RF} - 1.5 I_C - 0.7 - I_E \times 0.5 = -10$   $I_C = I_E (\alpha = 1)$

$\Rightarrow I_E = I_C = \frac{6(1+0.8 \cos 10^6 t) \cos 8 \times 10^7 t + 9.3}{2} \text{ mA}$

当  $u_{L0} = 2.6 \cos 10^6 t \text{ (V)}$  时,  $\frac{u_1 - u_2}{U_T} \gg 4$ , 差分对具有开关特性

$\therefore i_c = I_E K(10^8 t) = \frac{6(1+0.8 \cos 10^6 t) \cos(10^7 \times 8 t + 9.3)}{2} \times (\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \cos 10^6 t + \dots)$

$\therefore u_{out}(t) = (10 - \frac{1}{2} \times \frac{2}{\pi}) \times 5 \times \frac{6(1+0.8/\sqrt{2}) \cos(10^6 t - \frac{\pi}{4})}{2} \cos(2 \times 10^7 t) \text{ V}$

$= 10 + 4.777 (1 + 0.5657 \cos(10^6 t - \frac{\pi}{4})) \cos(2 \times 10^7 t) \text{ V}$

7.12 (a) 只有在  $u_{Lo}(t)$  的正半周时,  $V_{D1}$  和  $V_{D2}$  导通

$$\begin{cases} u_{Lo} = i_{D1} R_D - u_{RF} + u_o \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{Lo} = i_{D2} R_D + u_{RF} - u_o \end{cases}$$

相减

$$\Rightarrow u_o = (i_{D1} - i_{D2}) \frac{R_D}{2} + u_{RF}$$

$$u_o = (i_{D1} - i_{D2}) R_L$$

$$\Rightarrow i_{D1} - i_{D2} = \frac{2u_{RF}}{2R_L + R_D}$$

$$\therefore u_o(t) = \frac{2R_L u_{RF}}{2R_L + R_D} K^+(u_{Lo}(t))$$