

微电子专业基础实验作业


PB21511897 李霄奕

模拟部分


实验6

转换速率

仿真原理图

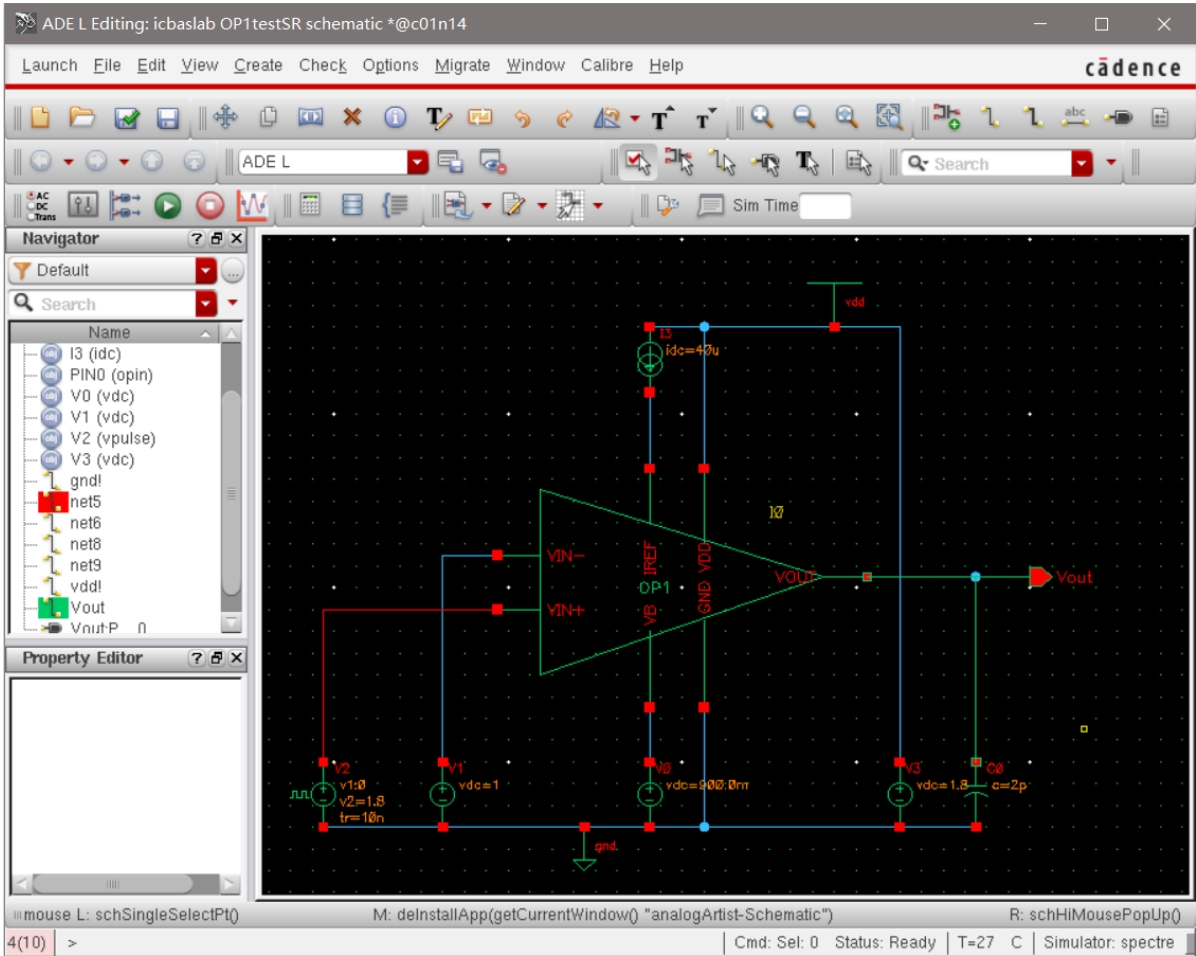

波形图

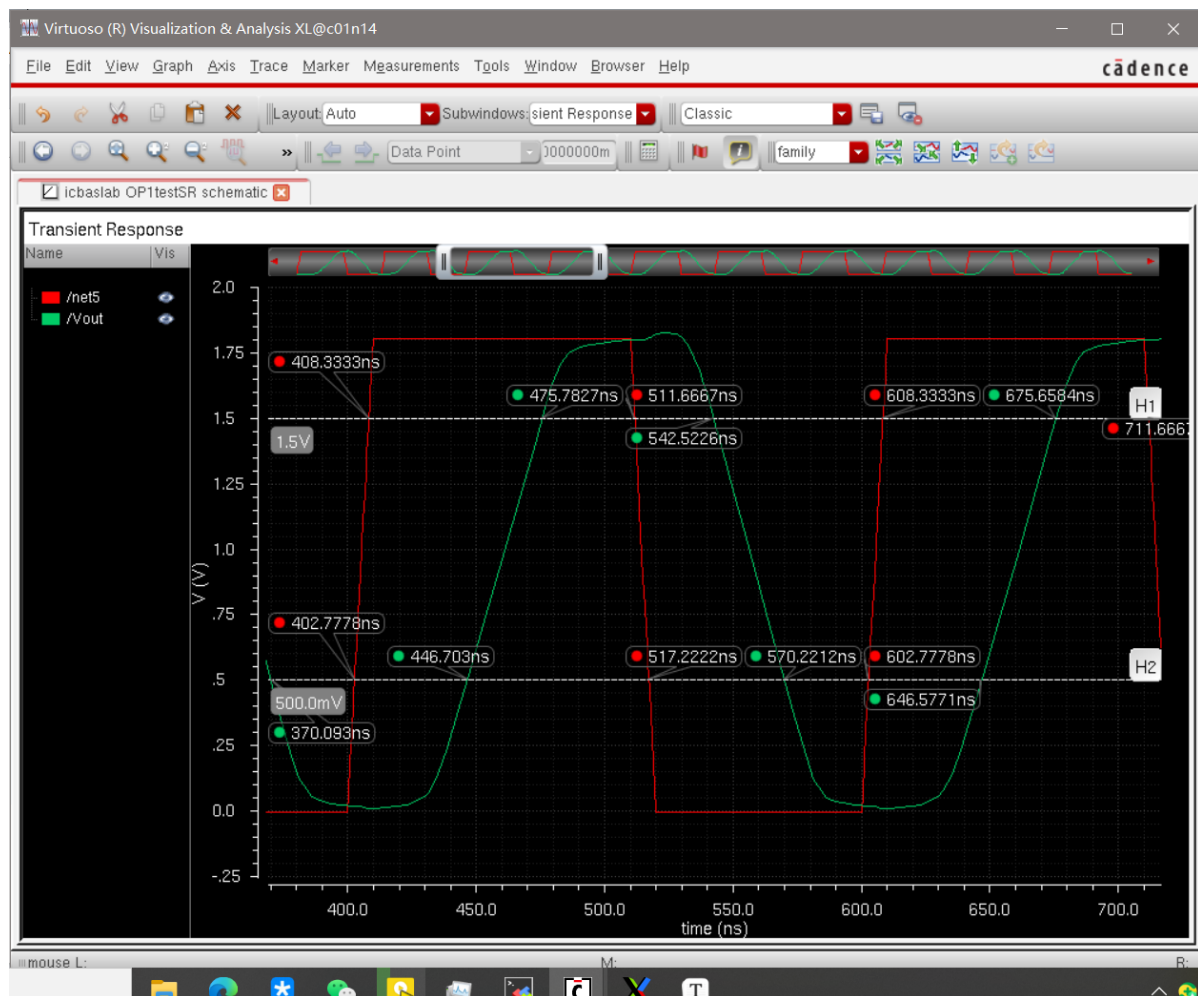


转换速率

$$s = \frac{dV}{dt} = \frac{1.5V - 0.5V}{475.7827ns - 446.703ns} = 34.39MV/s$$

$$BW = \frac{s}{11.3} = 3.04MHz$$


电压跟随器

仿真原理图

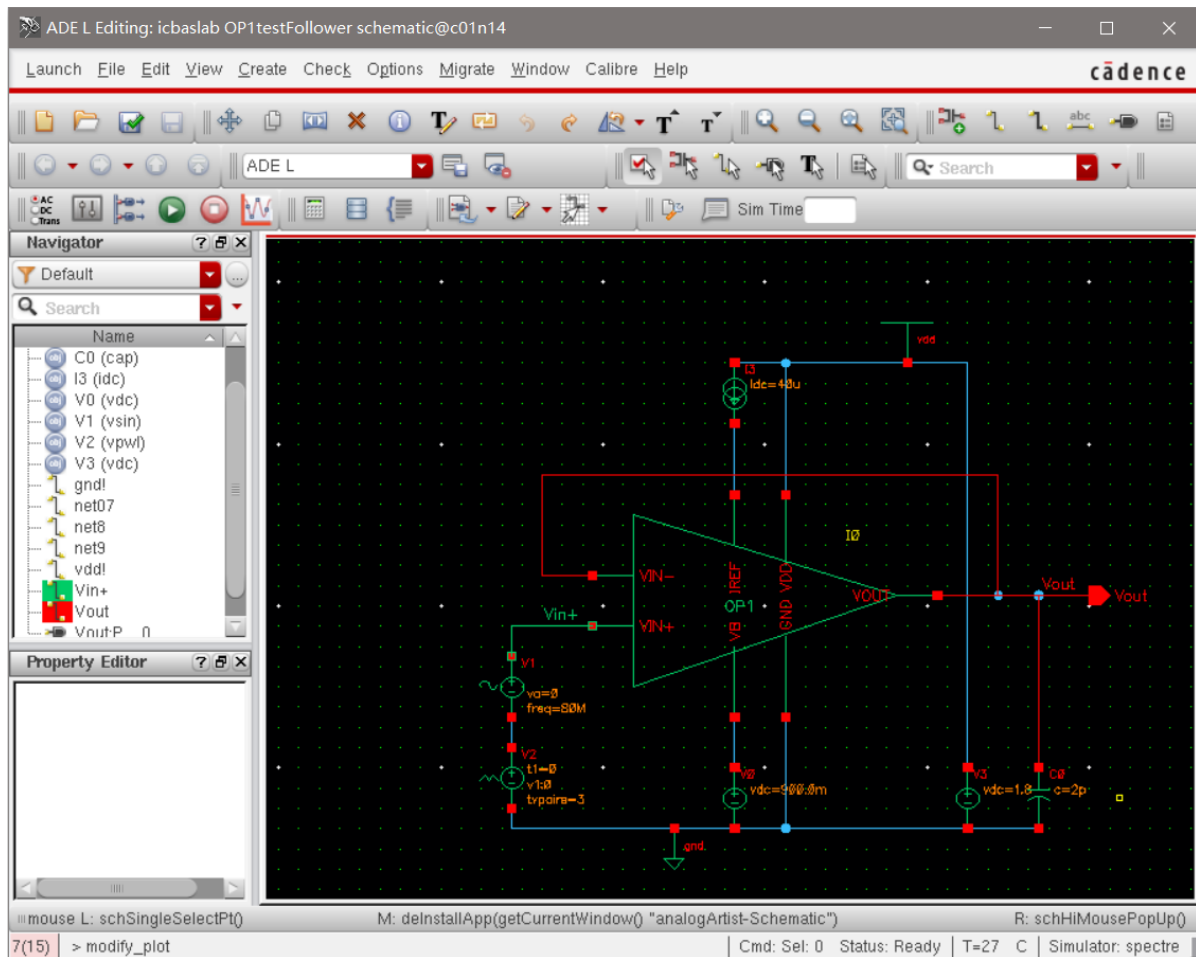


瞬态仿真

8Hz的信号跟随：

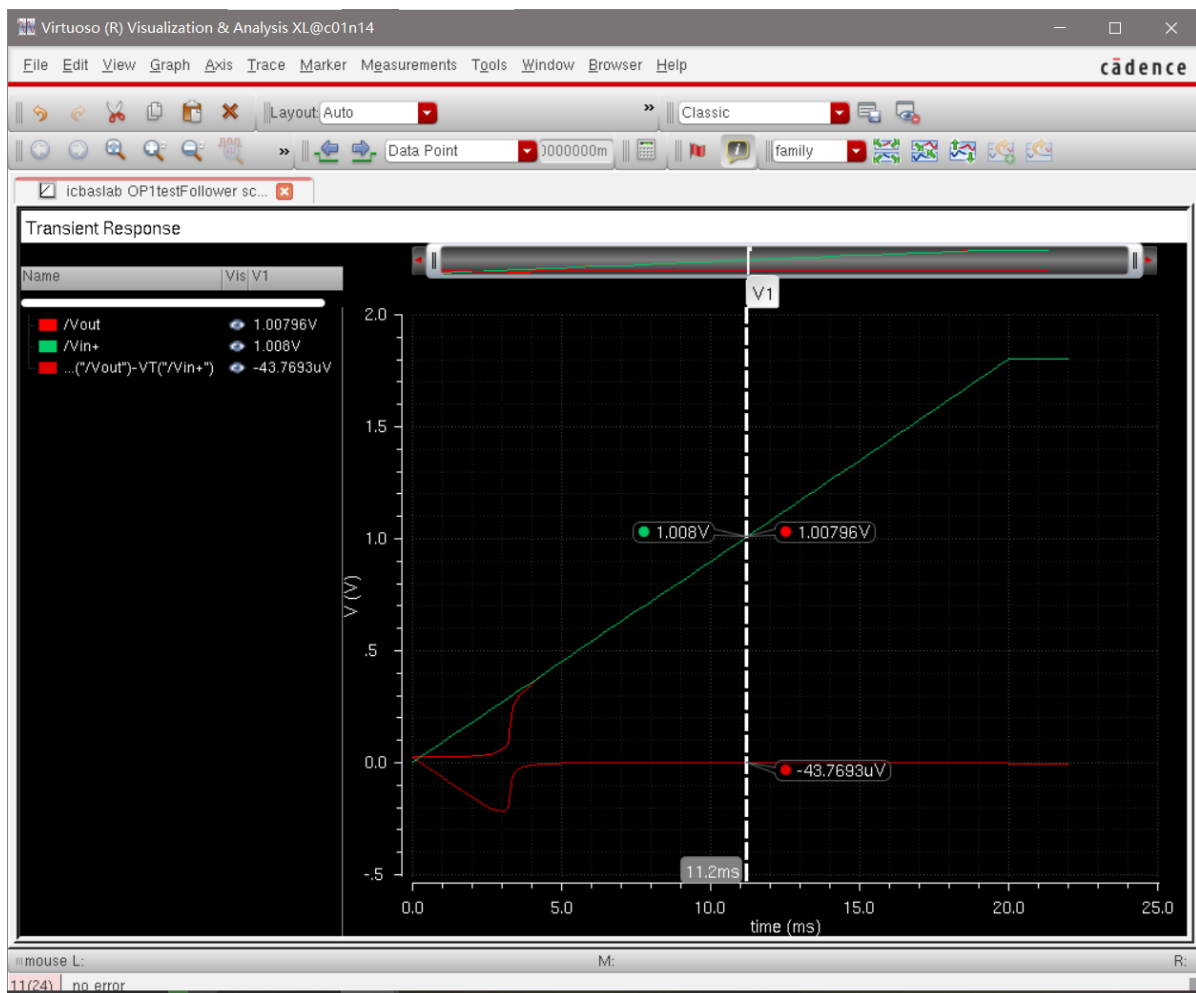

800kHz的信号跟随：

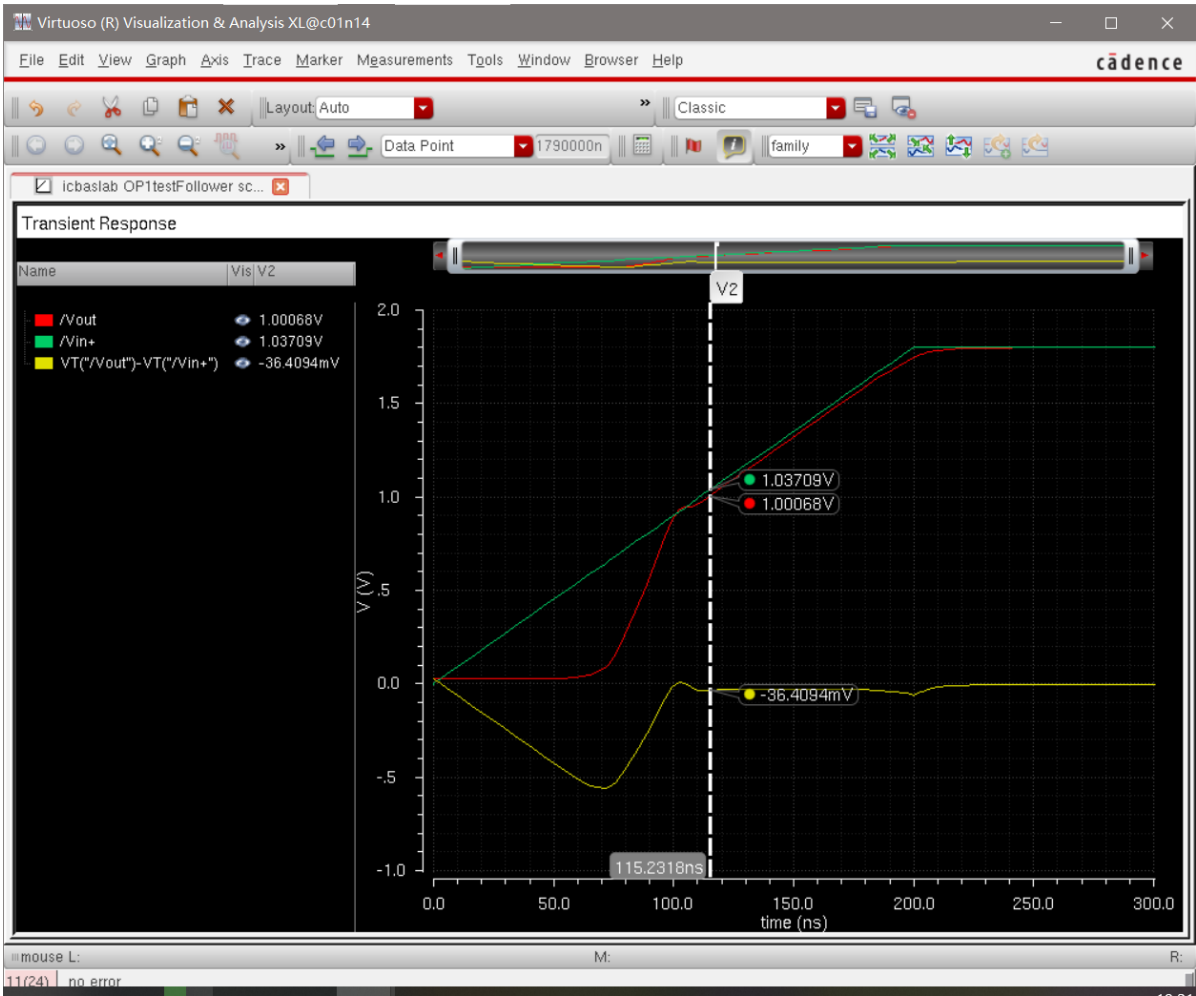

高频情况下的电压跟随能力变差，符合预期

ac仿真

波形图：



3dB带宽:


Expression	Value
1 bandwidth(VF("/Vout") 3 "low...)	73.20E6

电压跟随器的 3dB 带宽比开环运放 OP 的单位增益带宽大，为什么？


因为反馈的增益带宽积GBW不变，而反馈减小了增益，所以提高了带宽。

反向放大器


仿真原理图

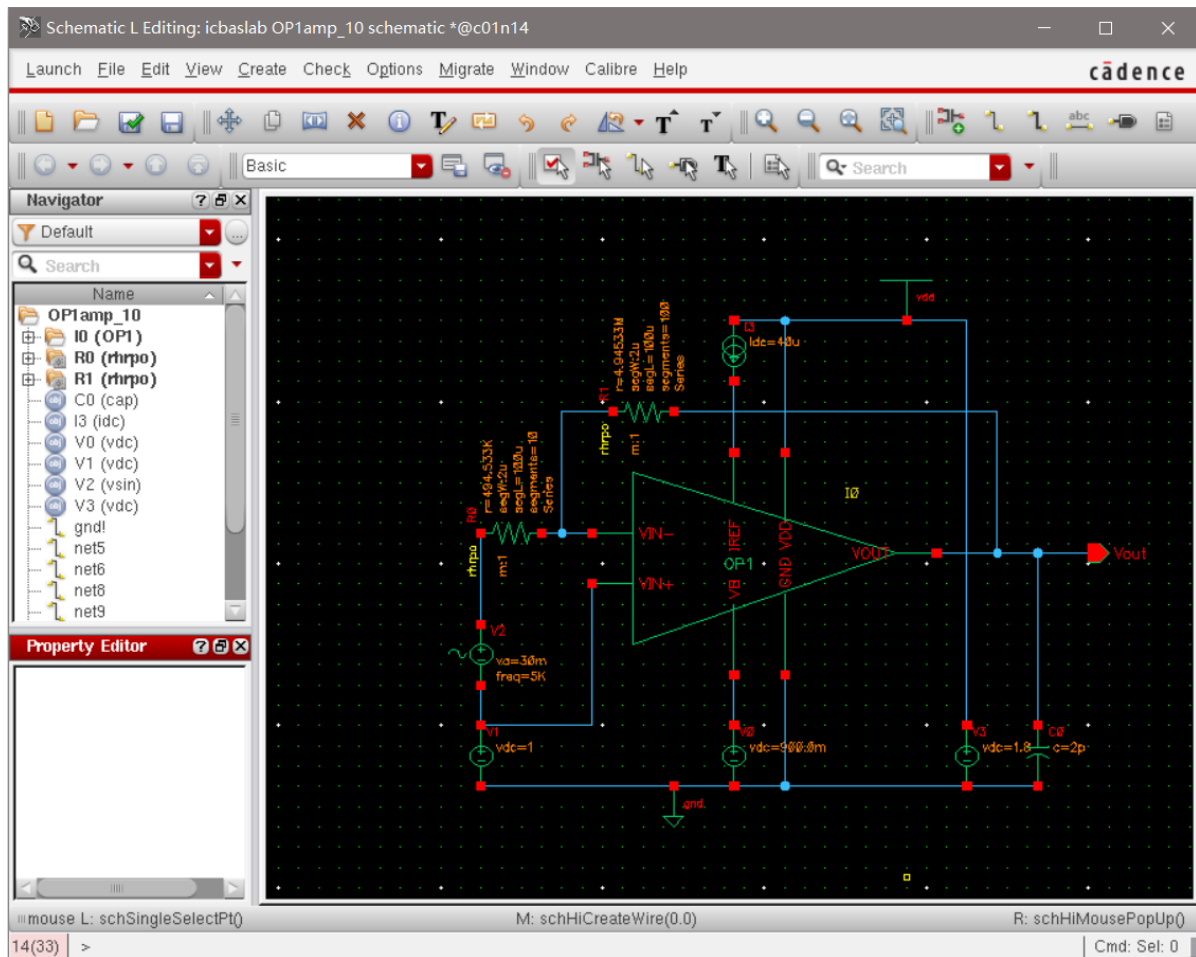

瞬态仿真

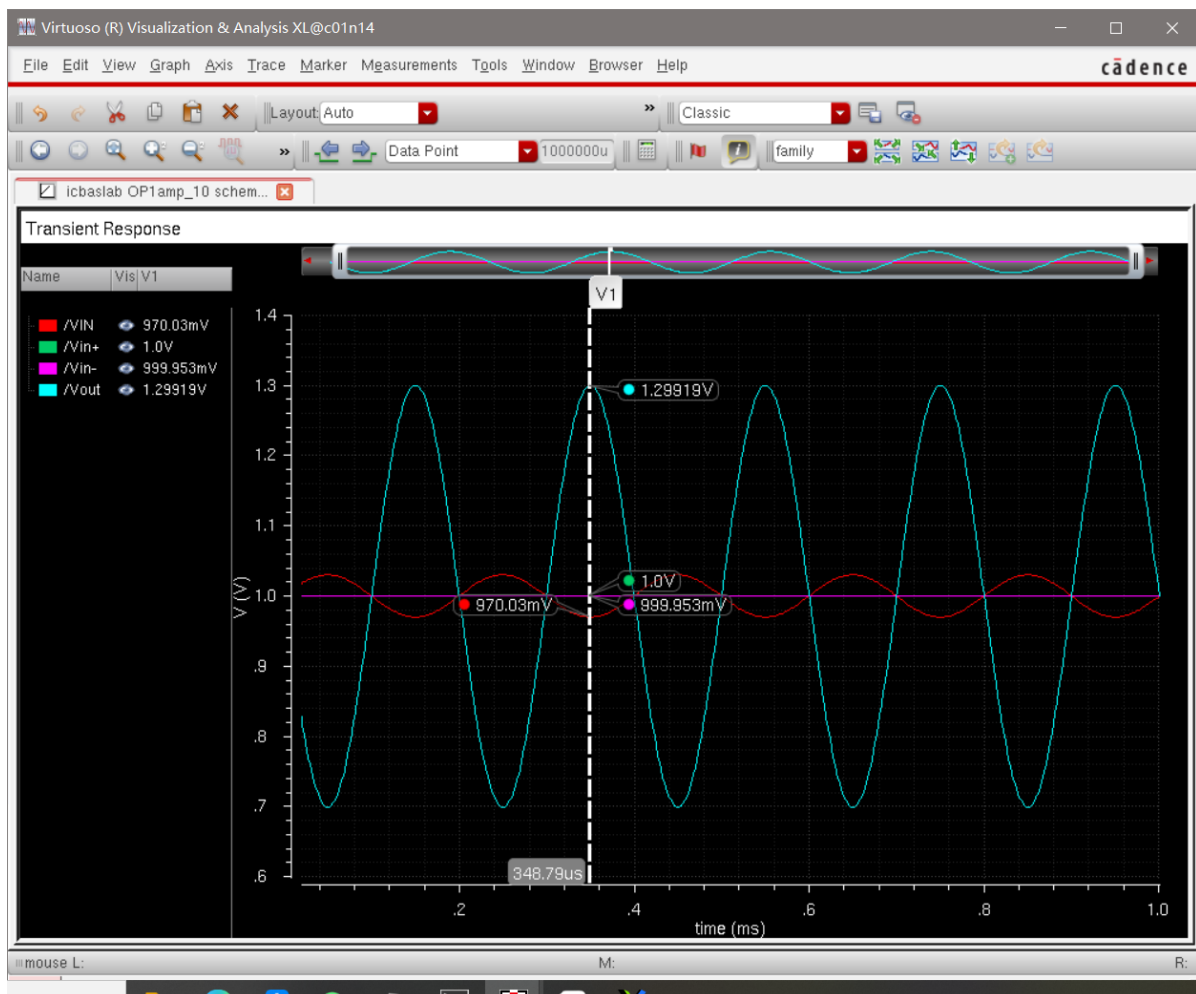


ac仿真

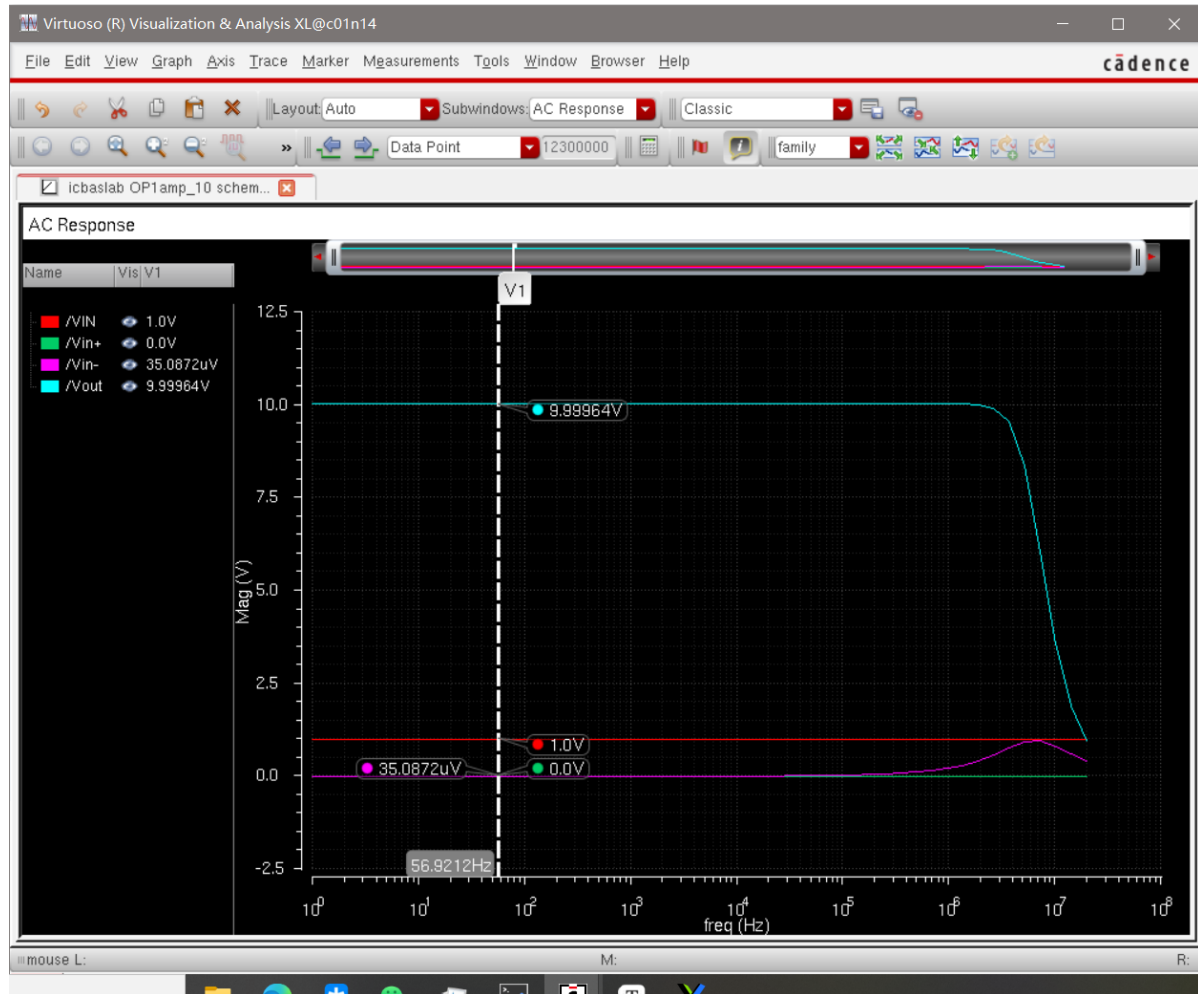


低频增益 $A_{v0} = 9.99964$

3dB带宽:

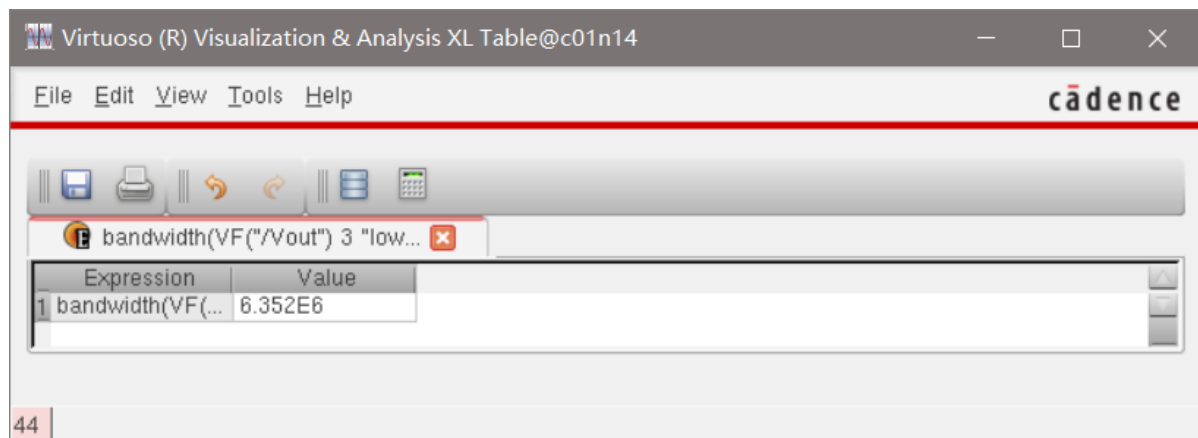

输入输出范围

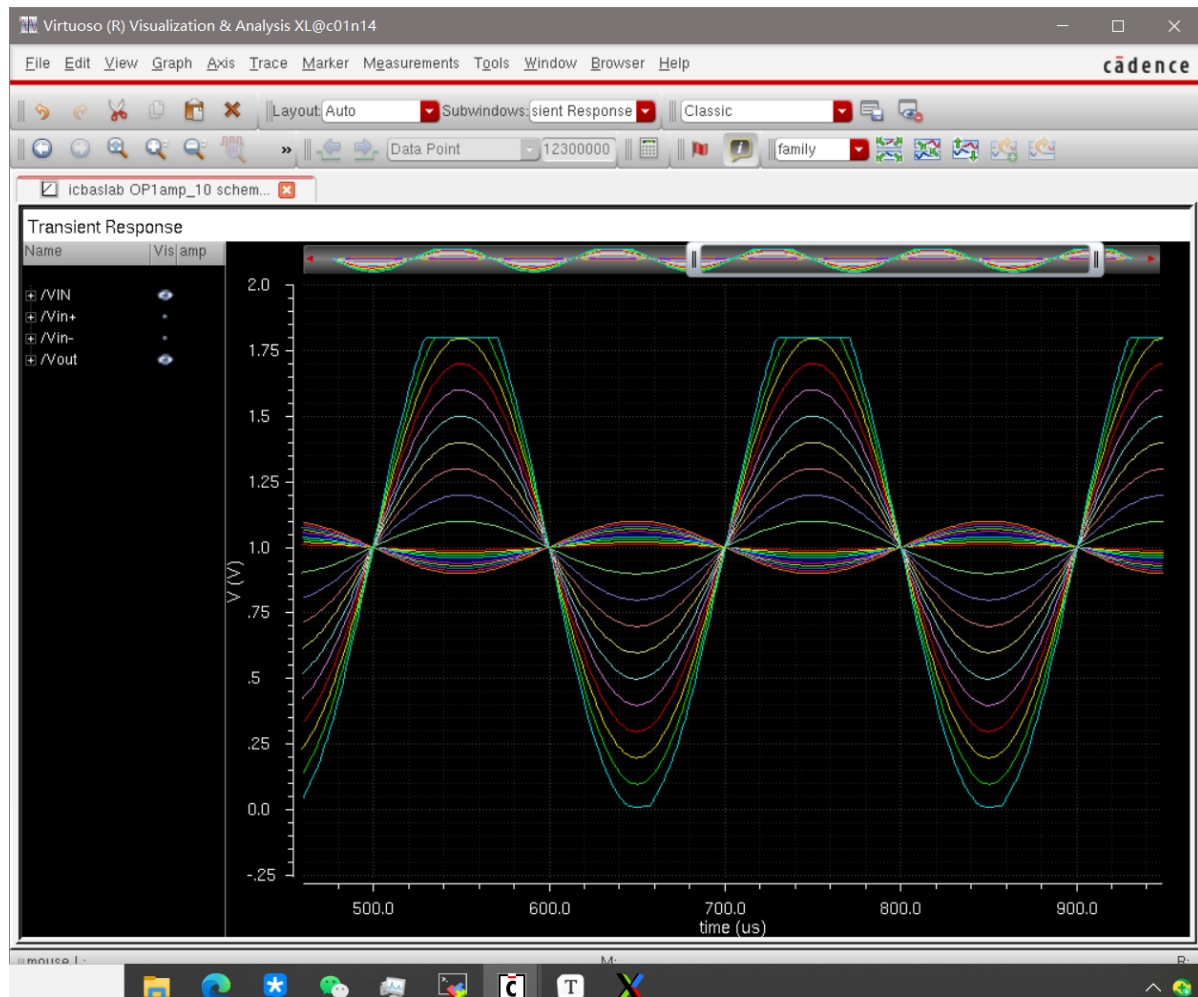


输入范围：0~80mV


输出范围：0.793V

输入电容

仿真原理图

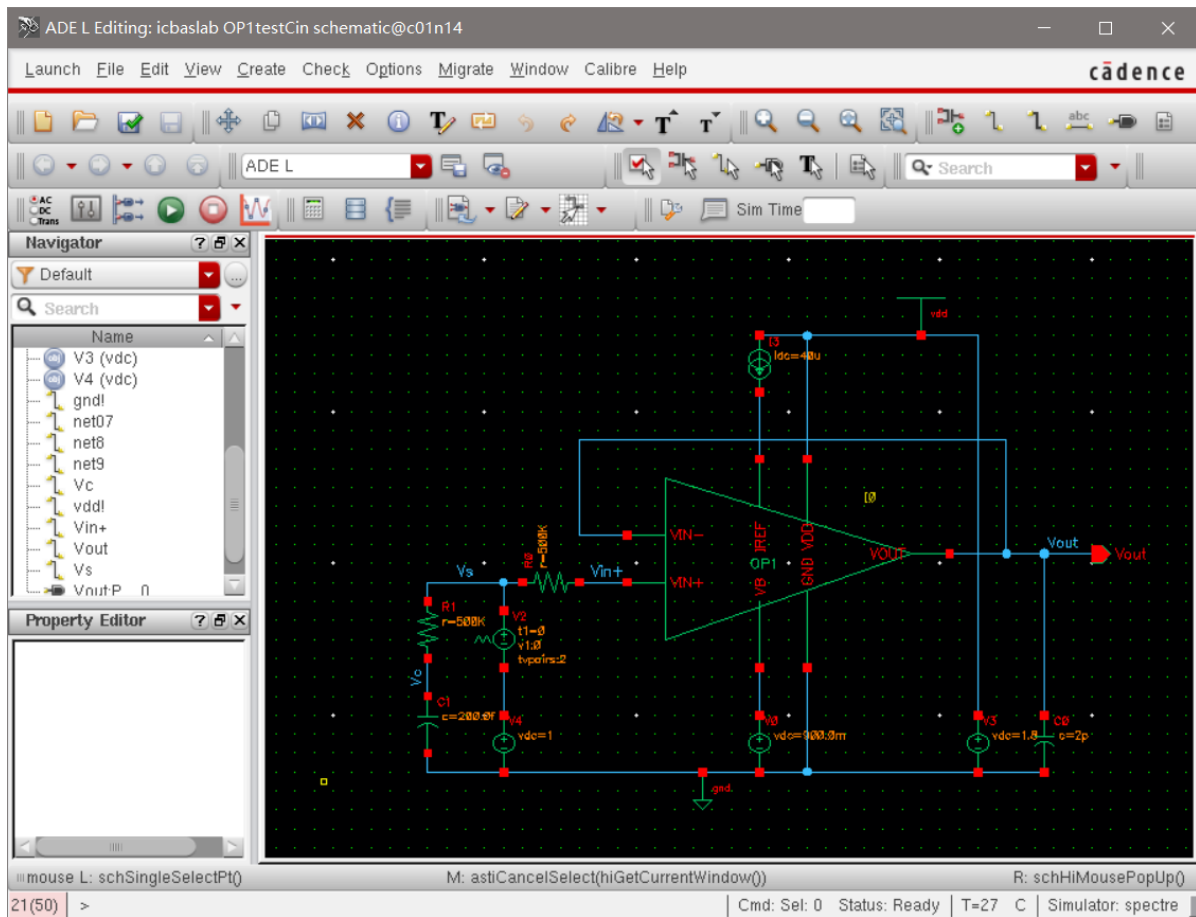


波形图

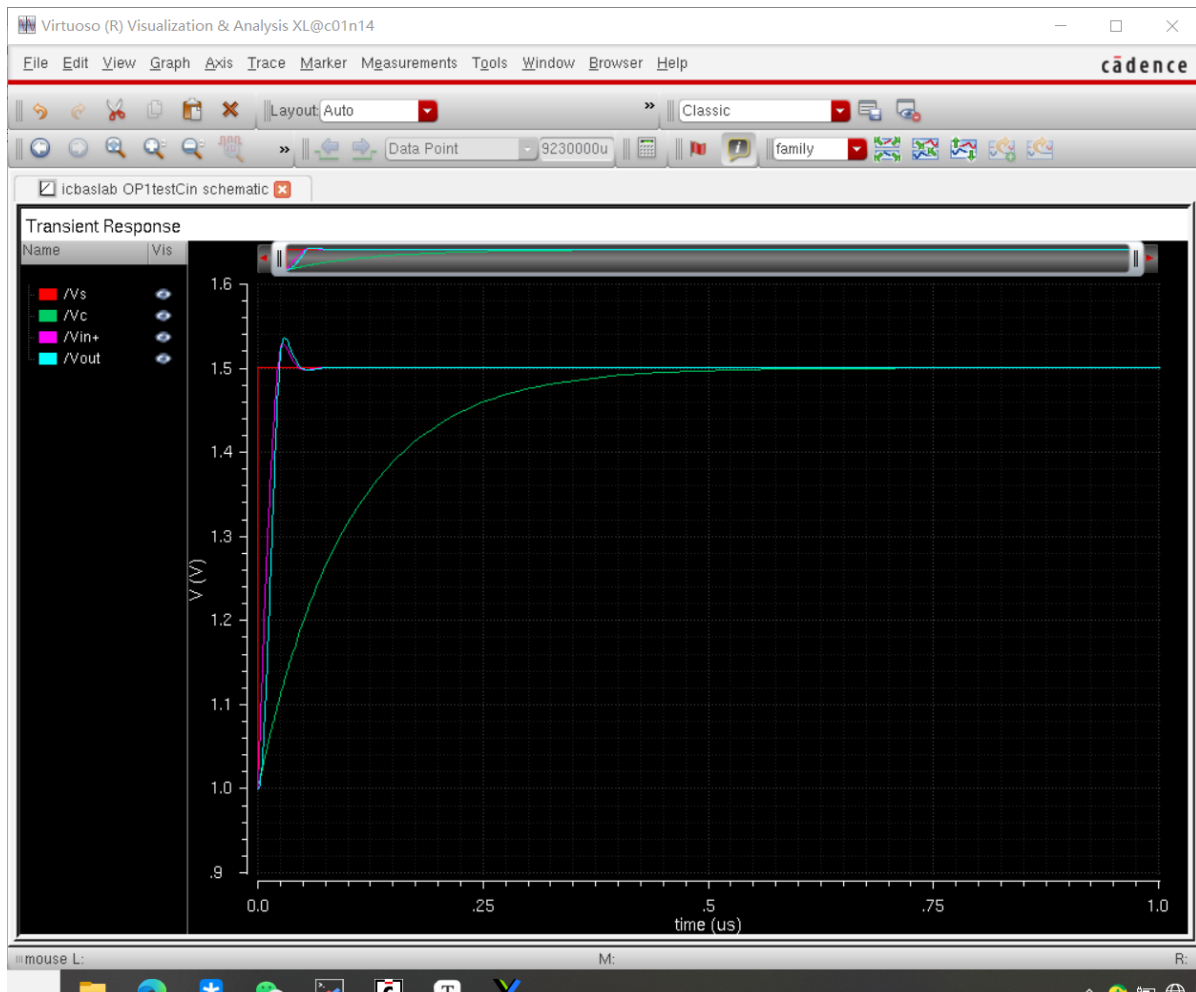


Vc比其它曲线上升的慢，所以输入电容小于0.2pF

输入阻抗

仿真原理图

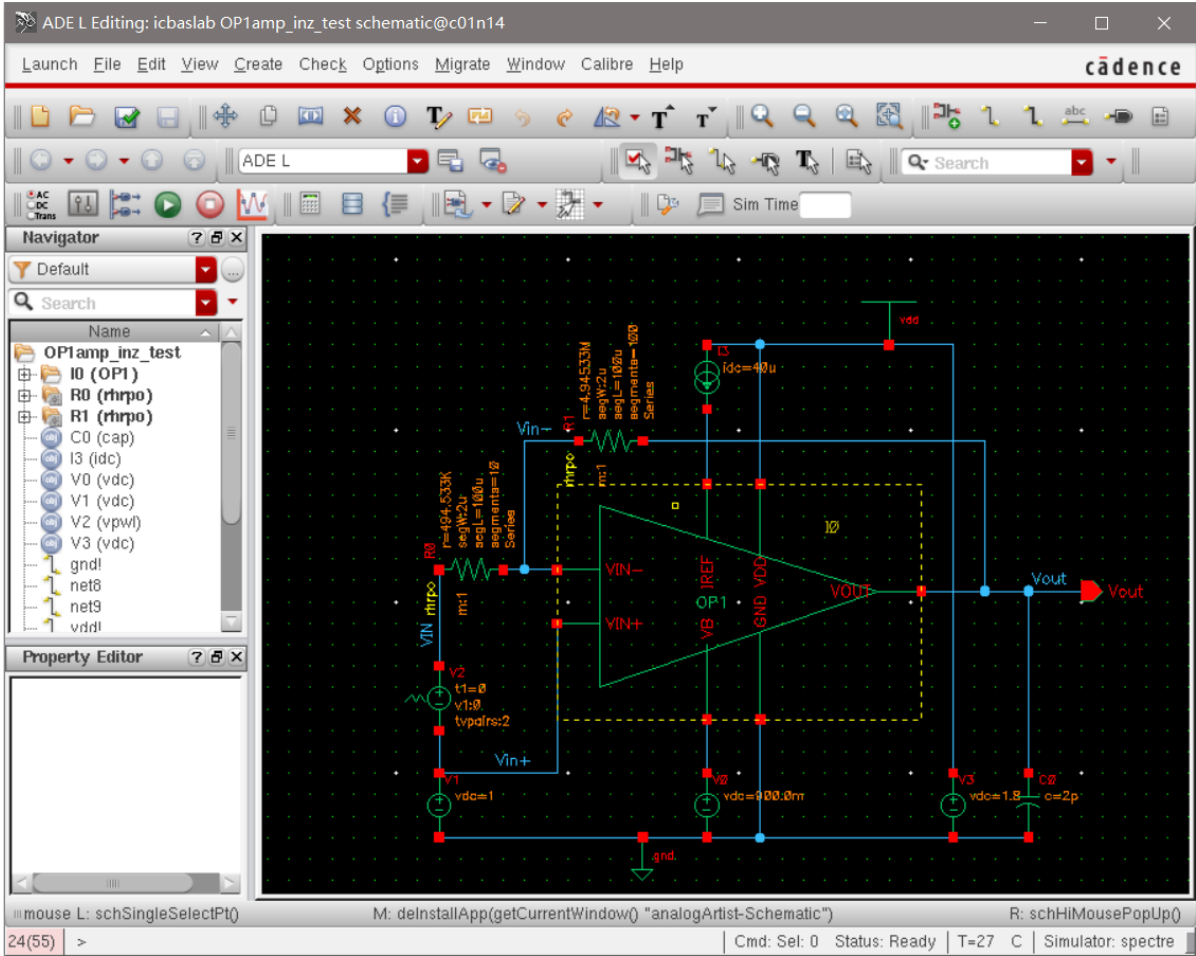


波形图

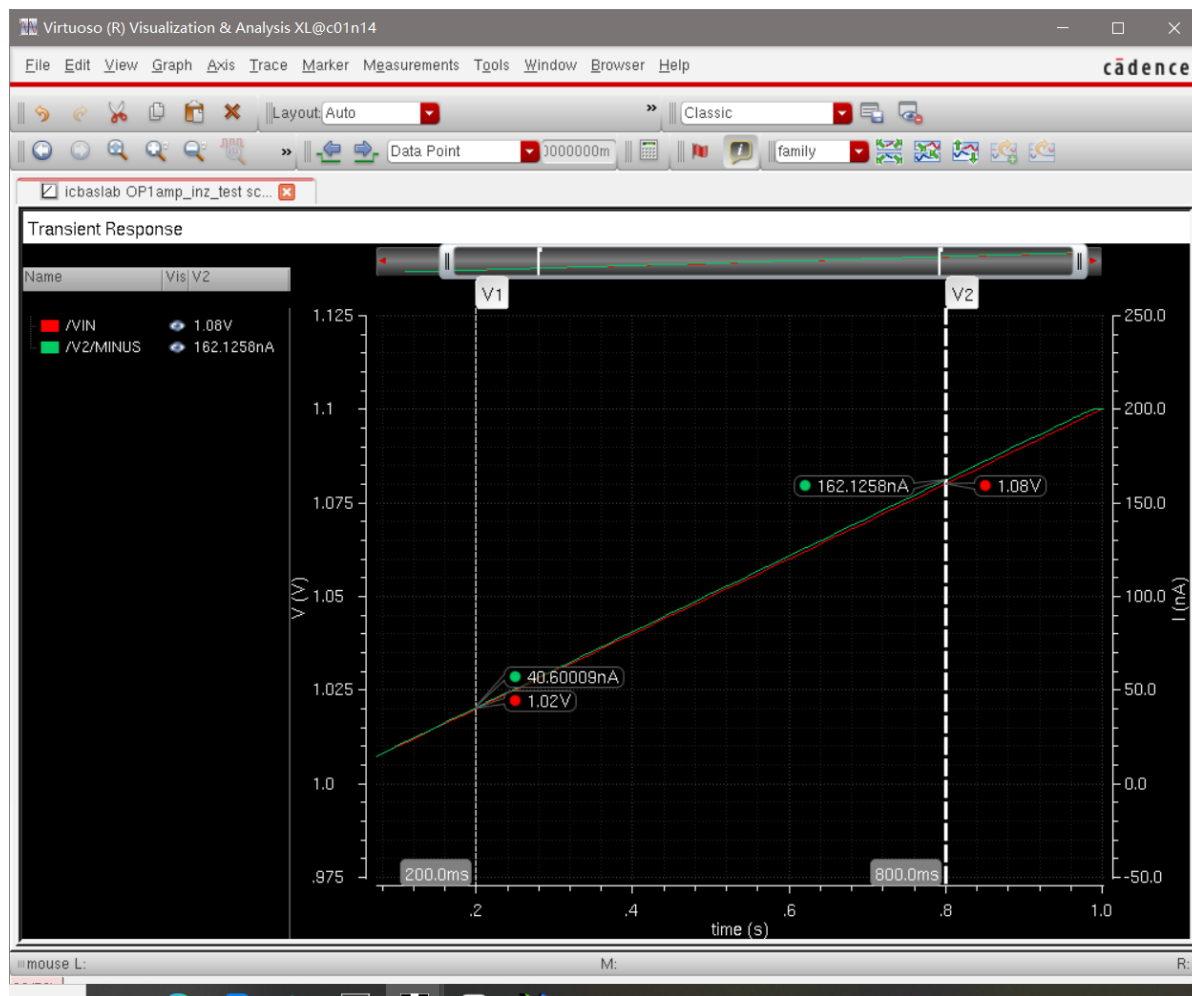


$$R_{in} = \frac{1.08V - 1.02V}{162.1258nA - 40.60009nA} = 493.72k\Omega$$

输出阻抗

仿真原理图

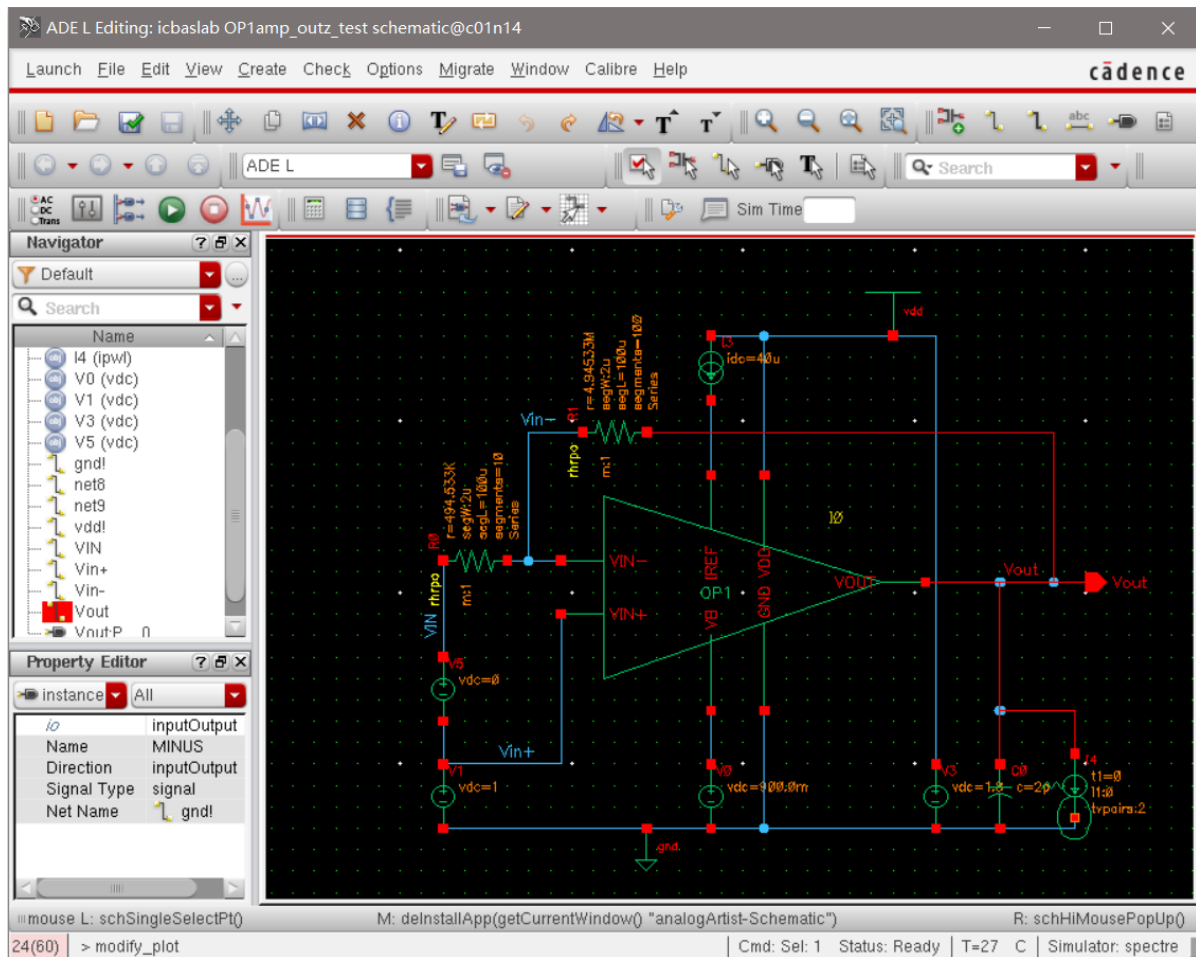


波形图

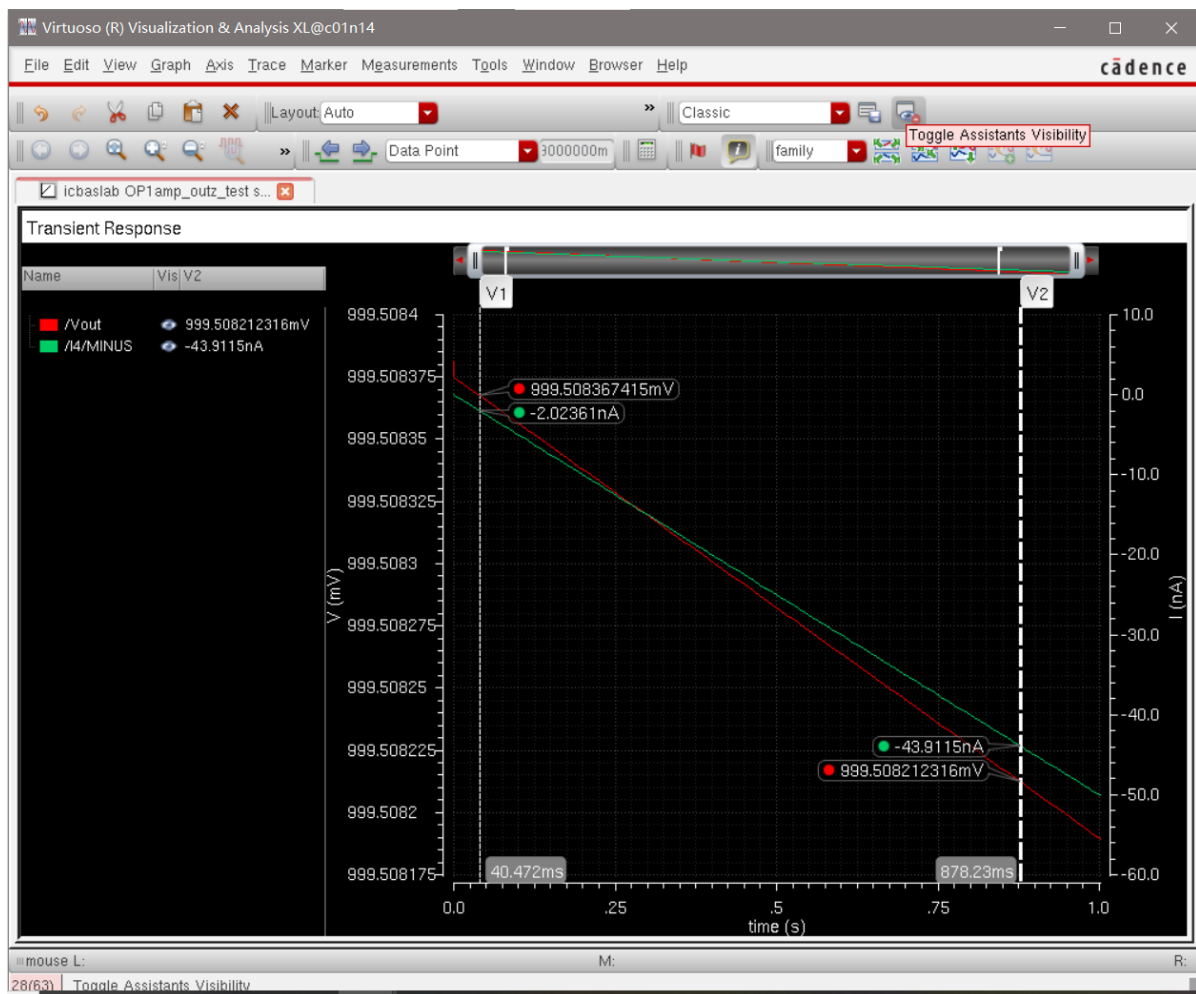

$$R_{out} = \frac{999.508367415mV - 999.508212316mV}{43.9115nA - 2.02361nA} = 3.702\Omega$$


输入等效噪声电压功率谱

仿真原理图

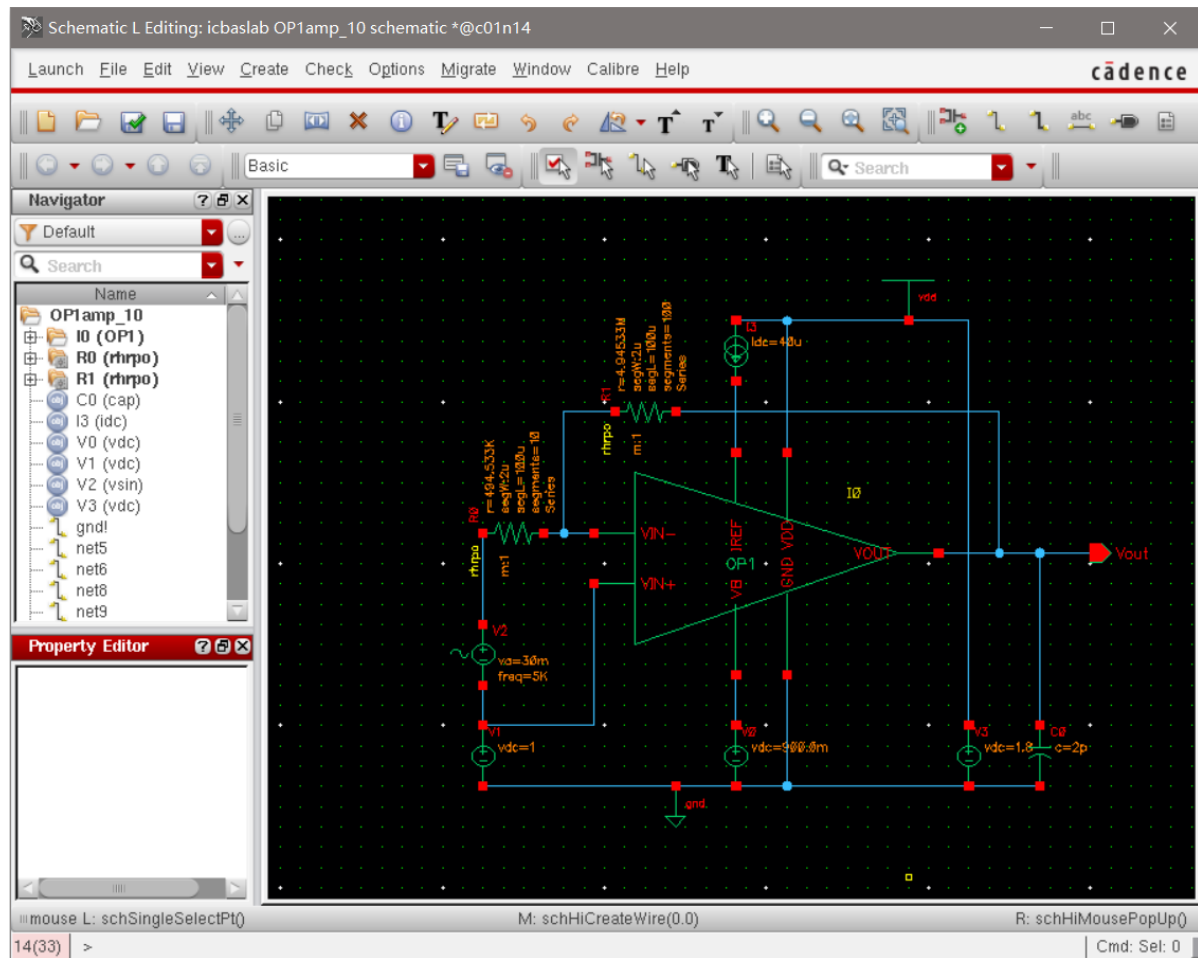


功率谱


输出噪声电压“功率”谱 VN2):

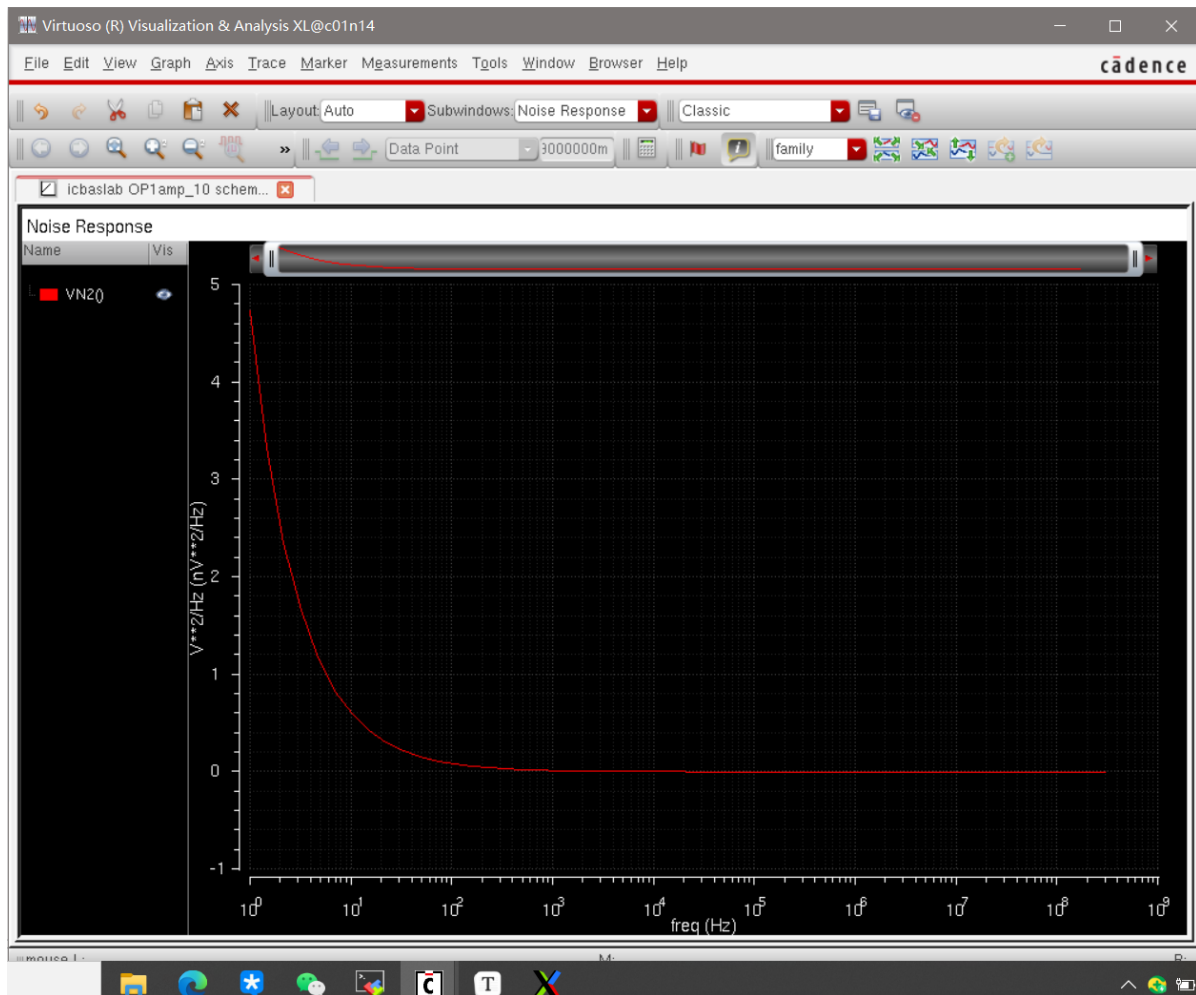

等效输出噪声电压谱

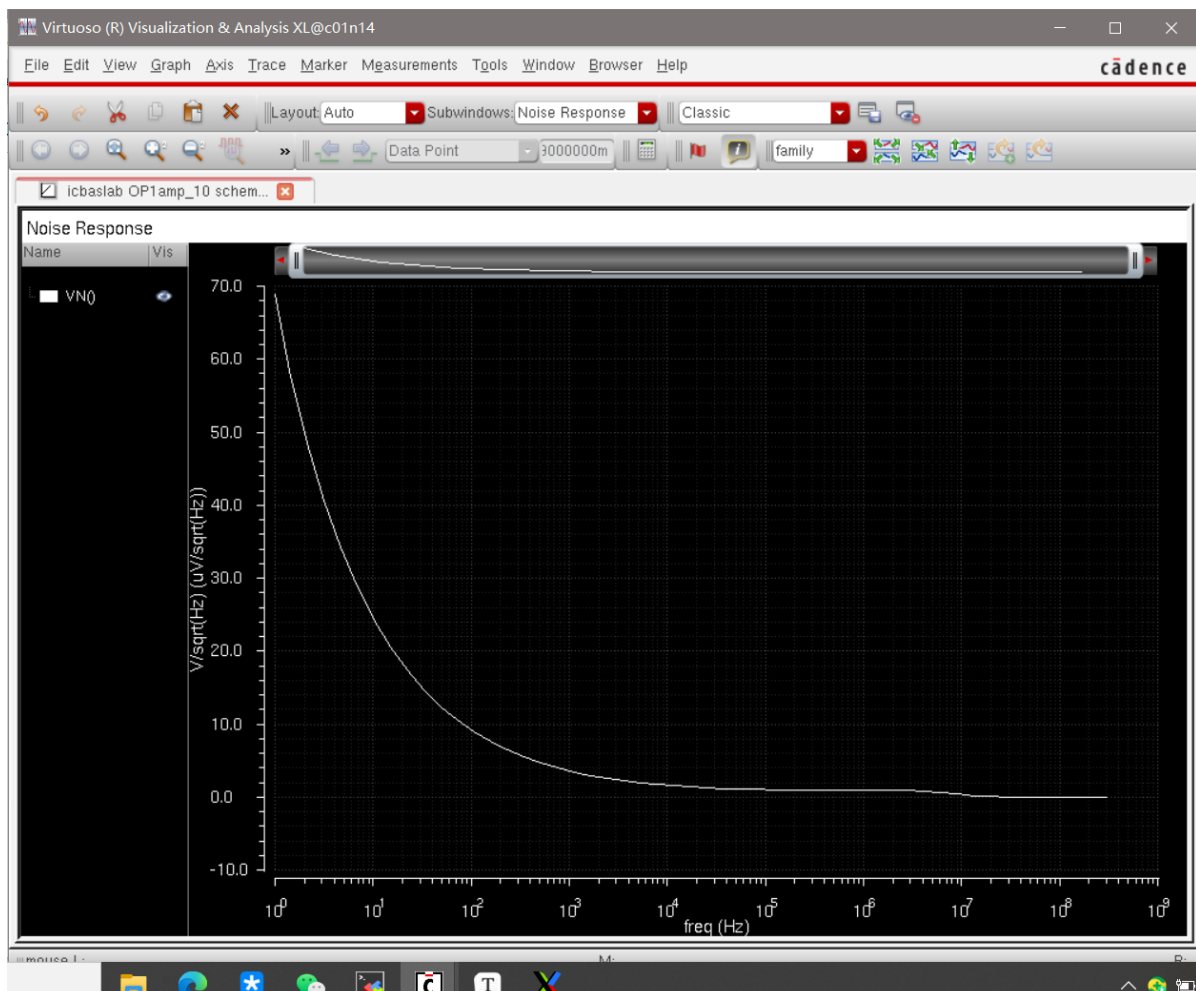

等效输入噪声电压谱:

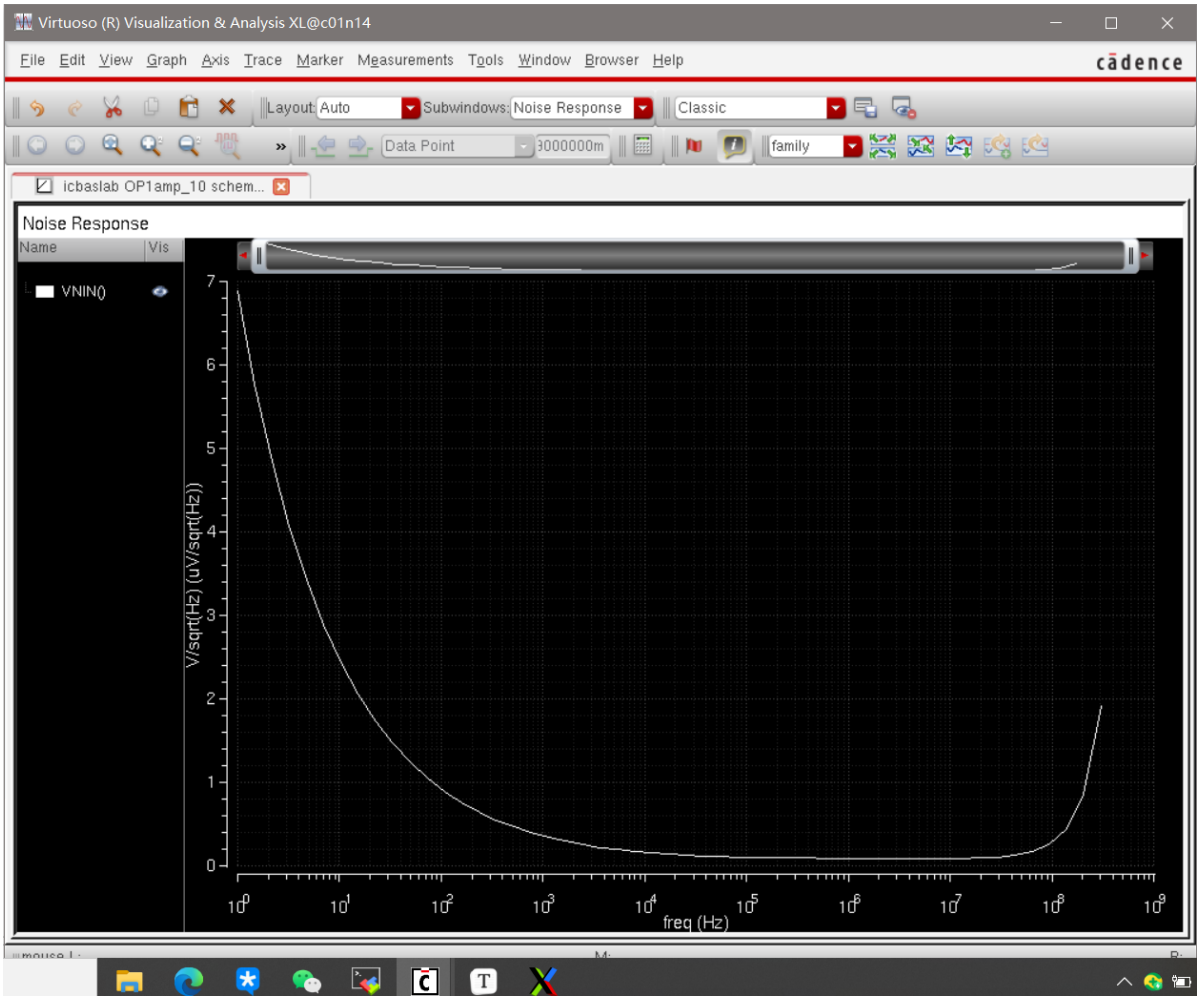

等效输入噪声电压有效值:

Virtuoso (R) Visualization & Analysis XL Table@c...

File Edit View Tools Help

cadence

totalNoise("noise" 1 300M nil)

Expression	Value
1 totalNoise("noi...	7.097E-6

74