

微电子专业基础实验作业


PB21511897 李霄奕

模拟部分


实验3

原理图

amp原理图:

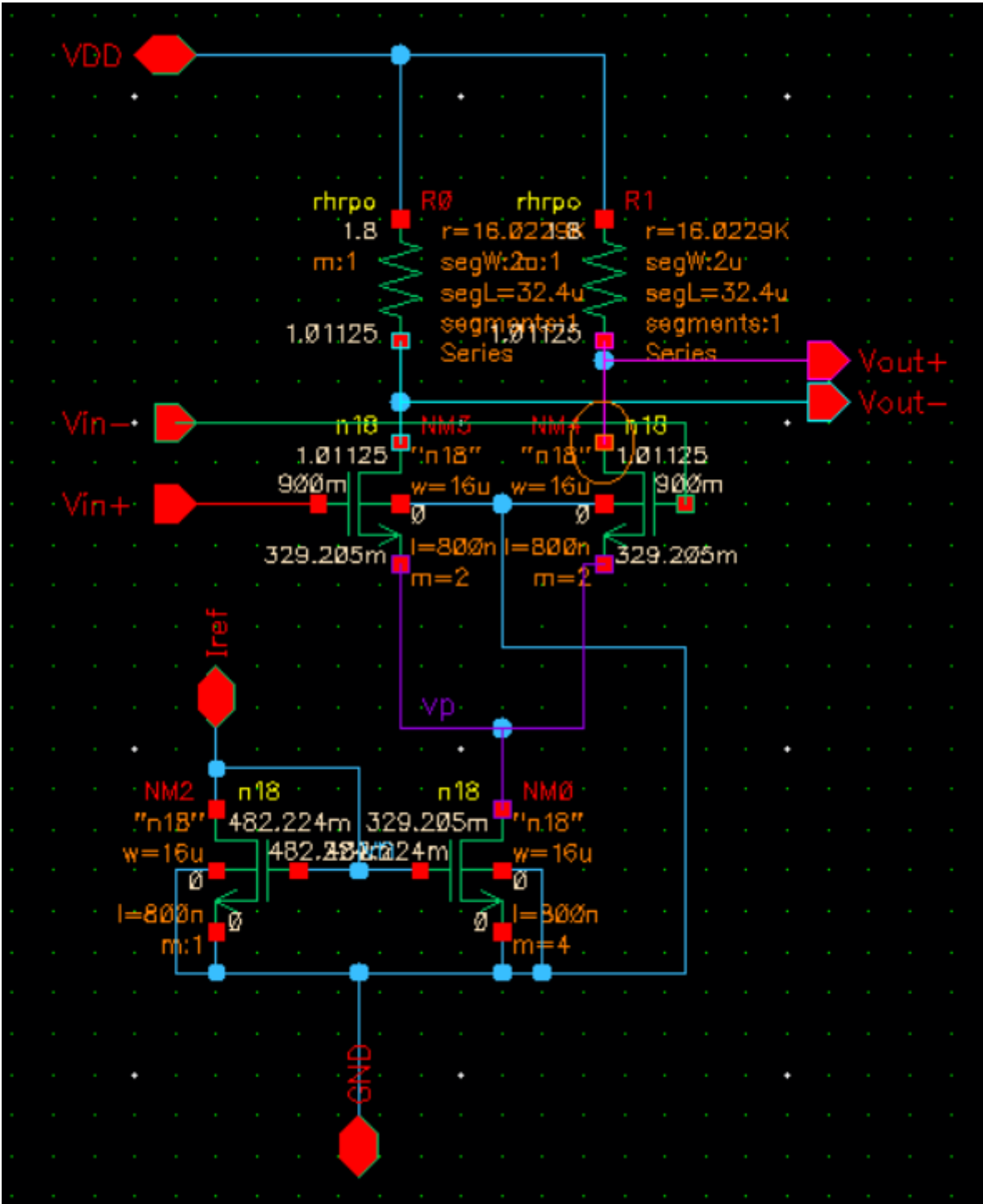

ampstest原理图:

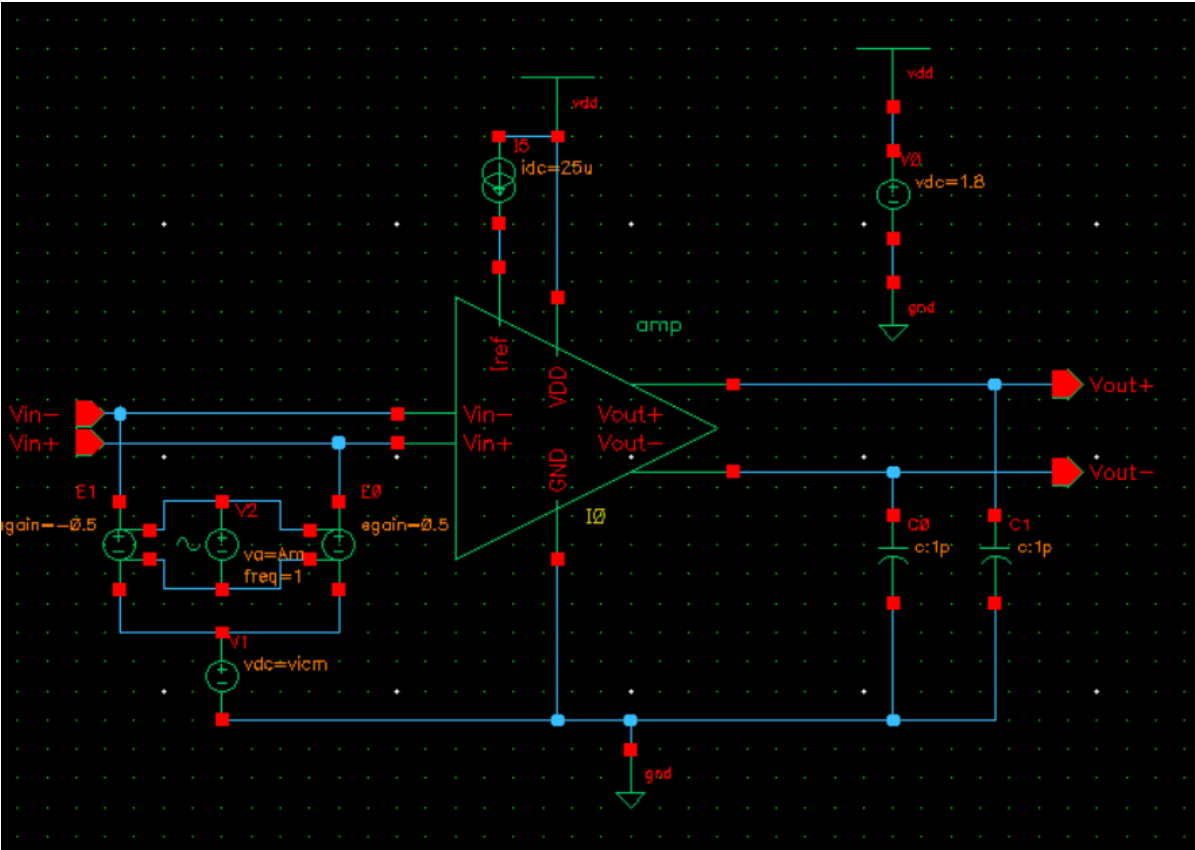


DC仿真


DC仿真结果:



DC电流电压


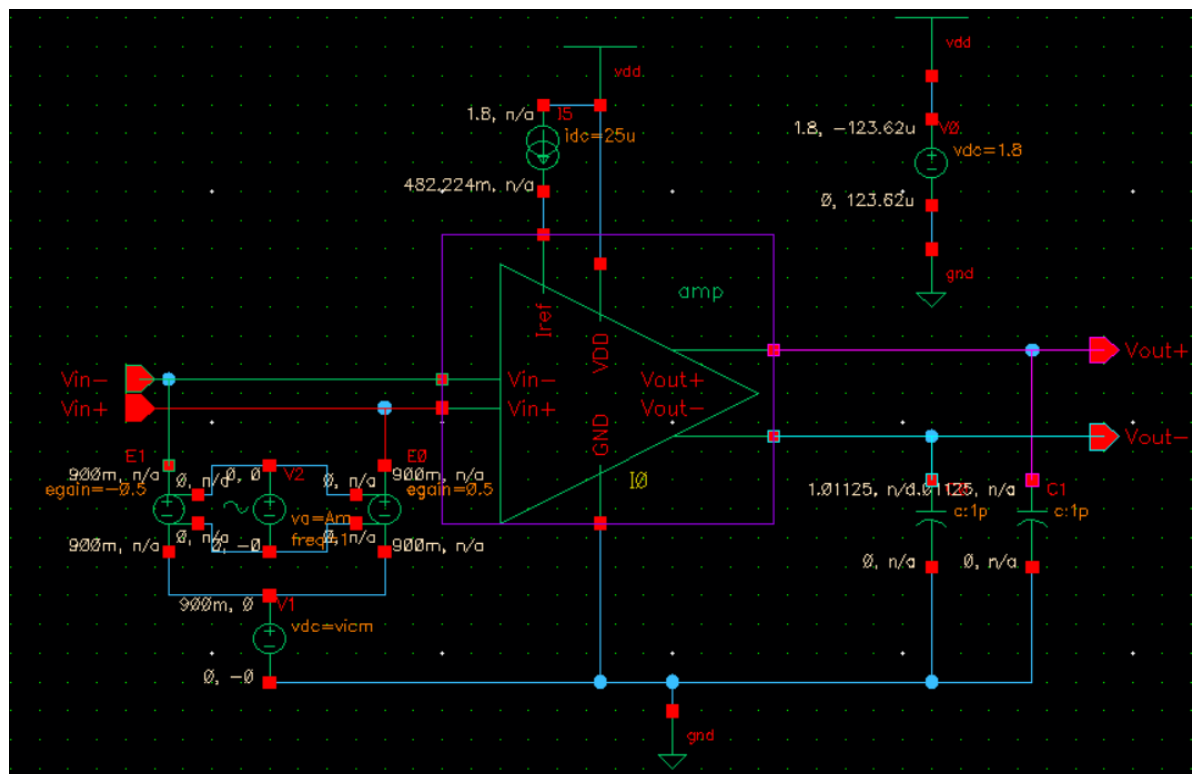


DC工作点


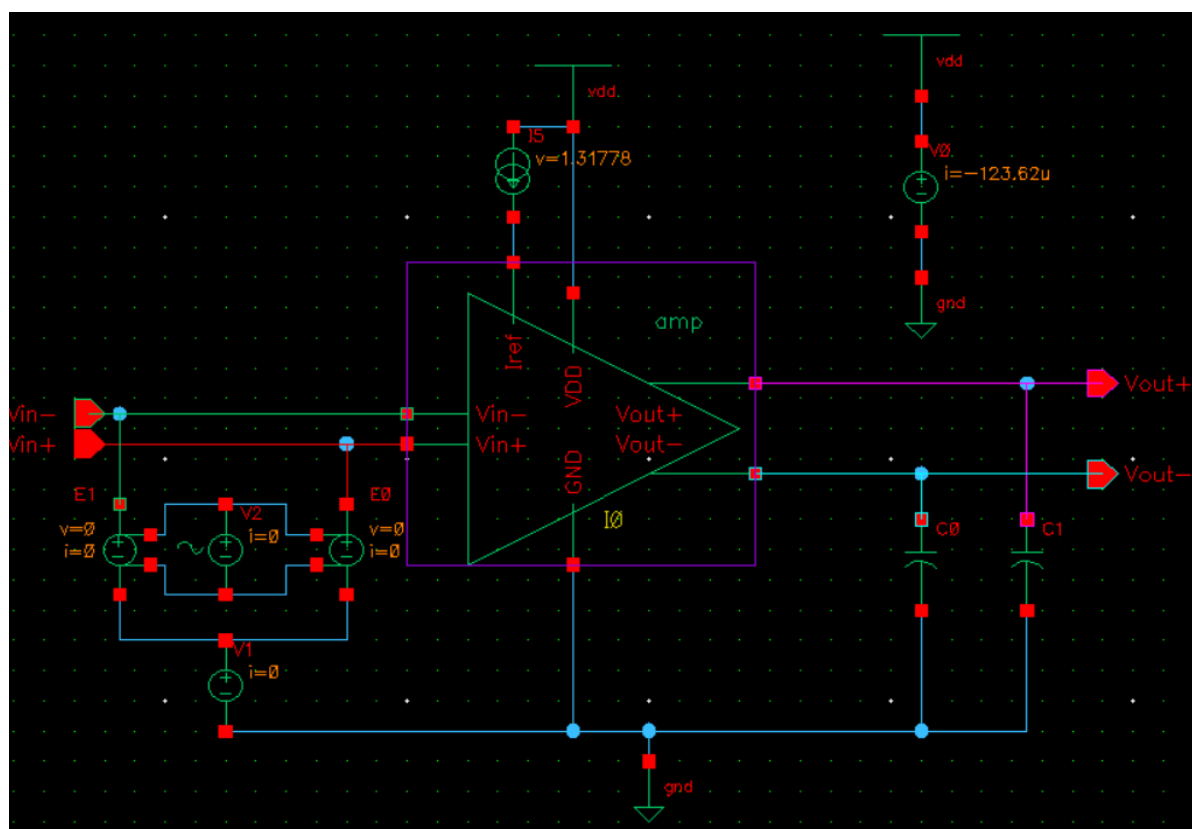



Tran仿真

Tran仿真结果

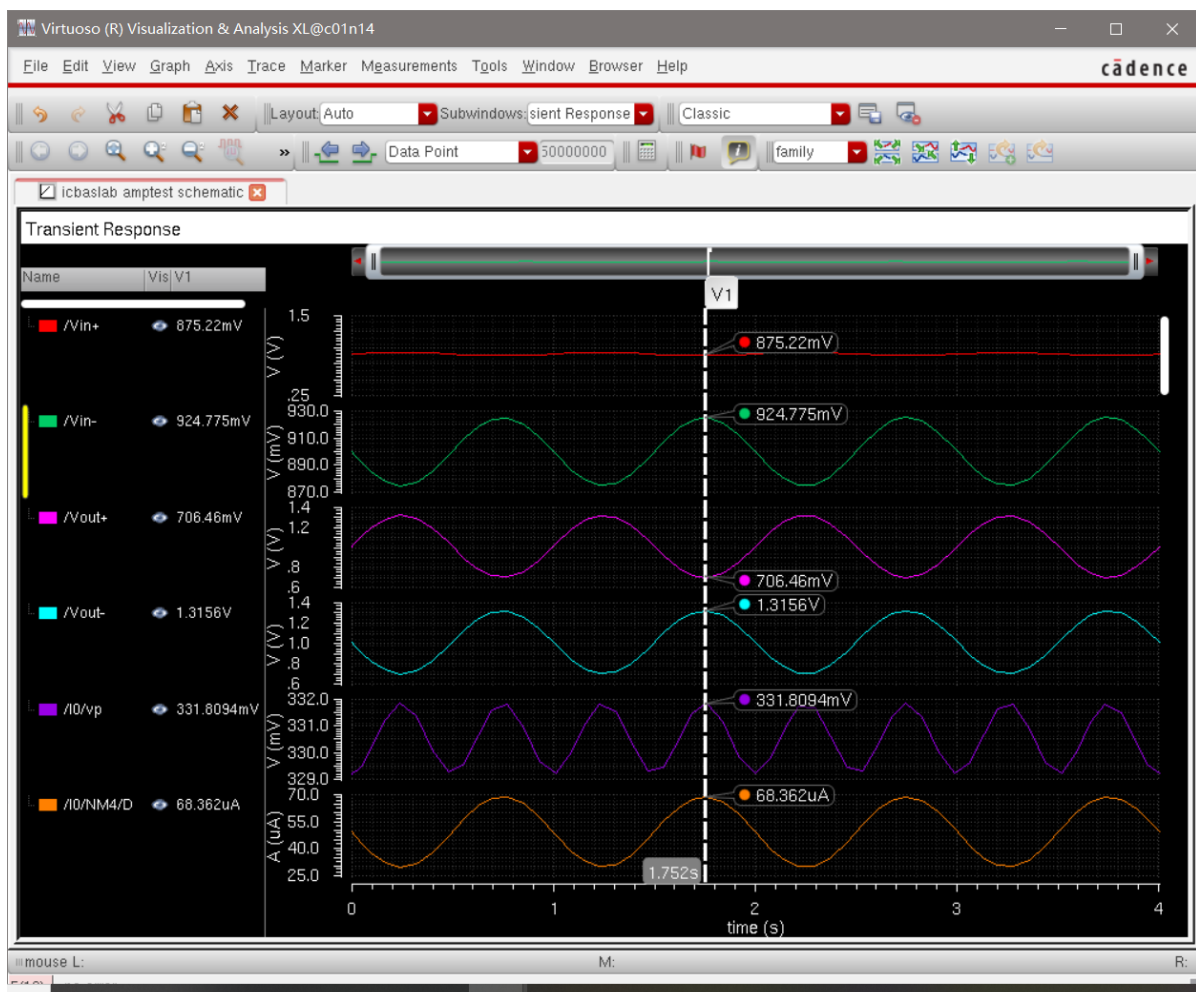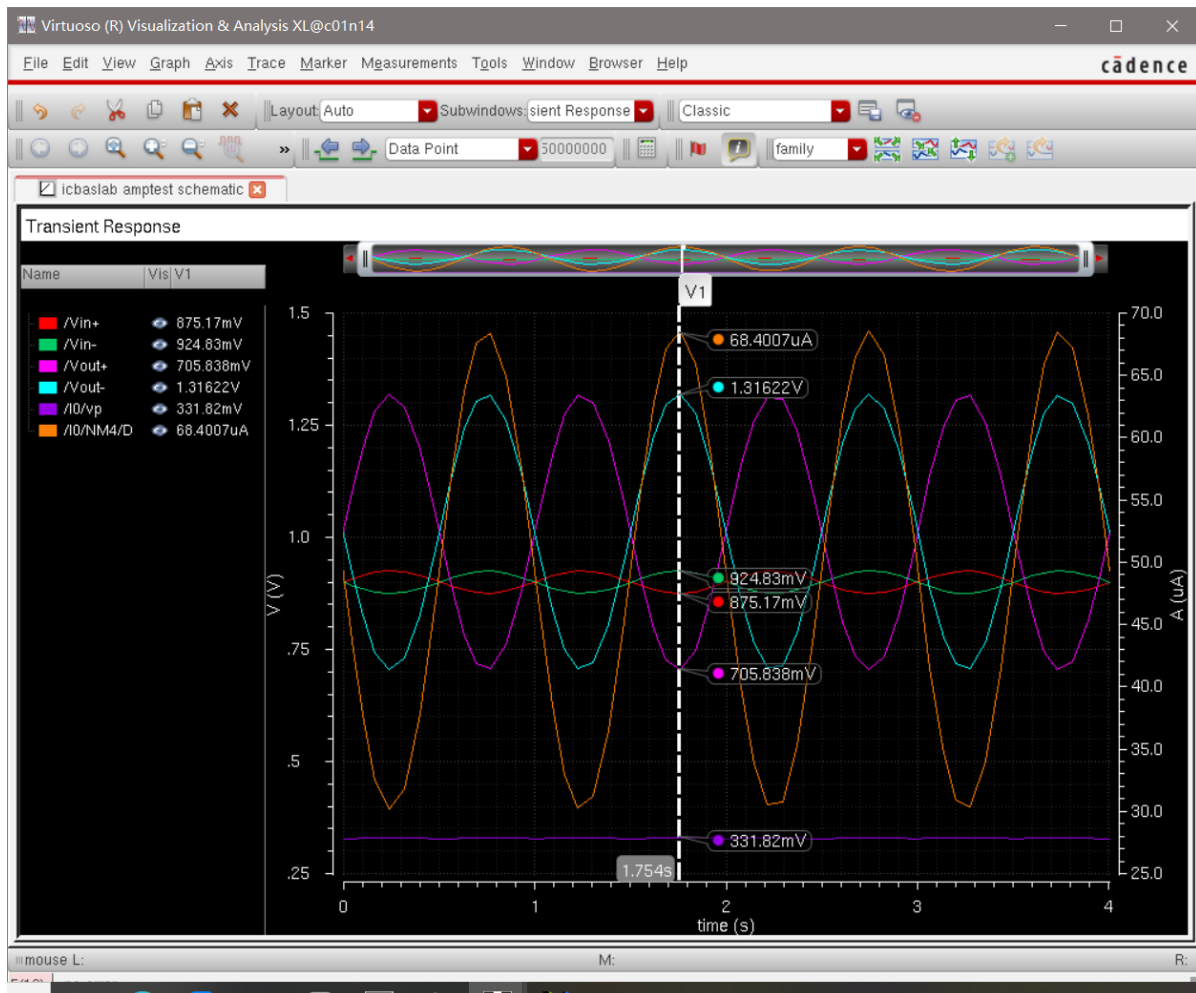


对正弦信号幅度 Am 参数进行扫描分析：

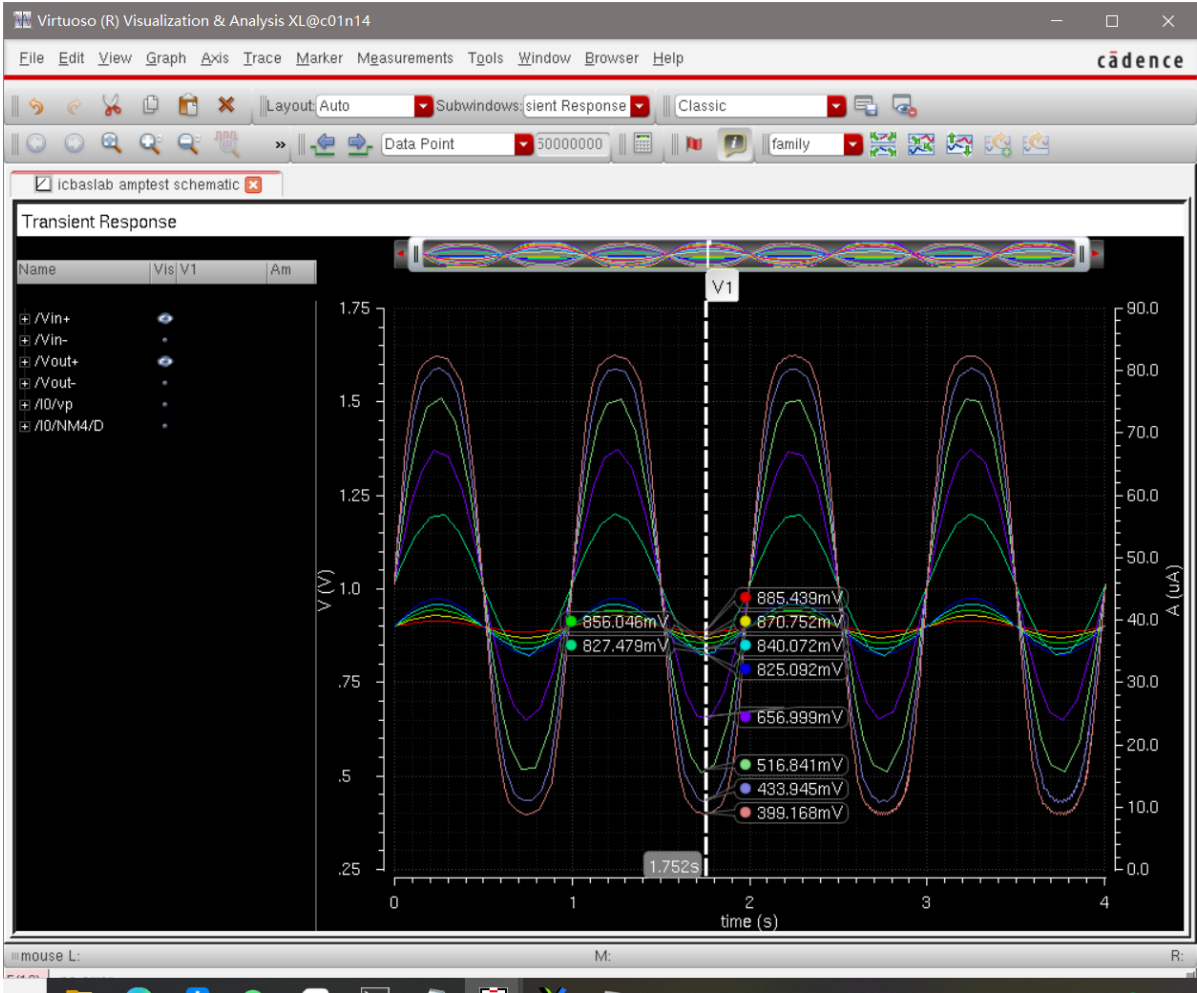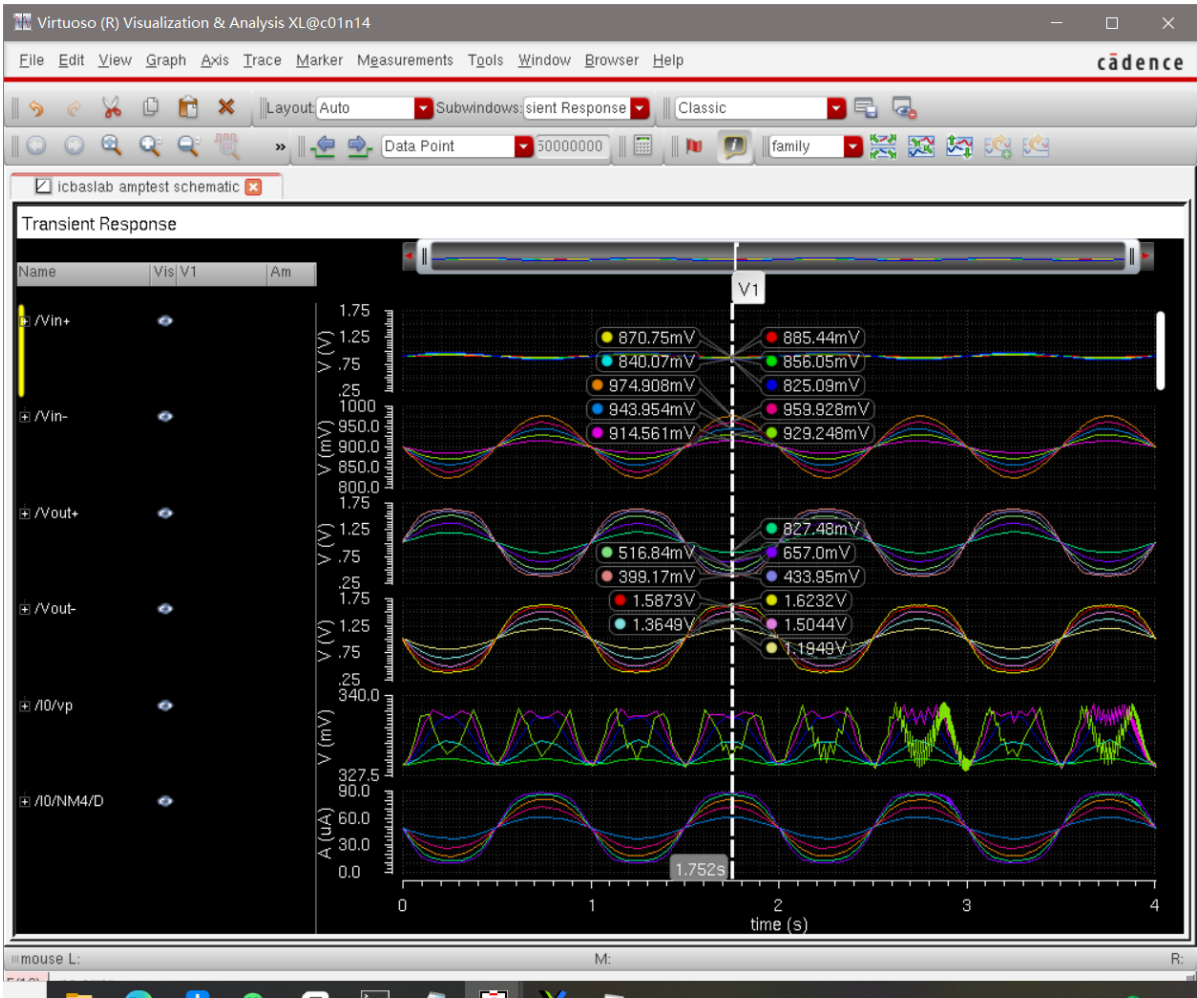

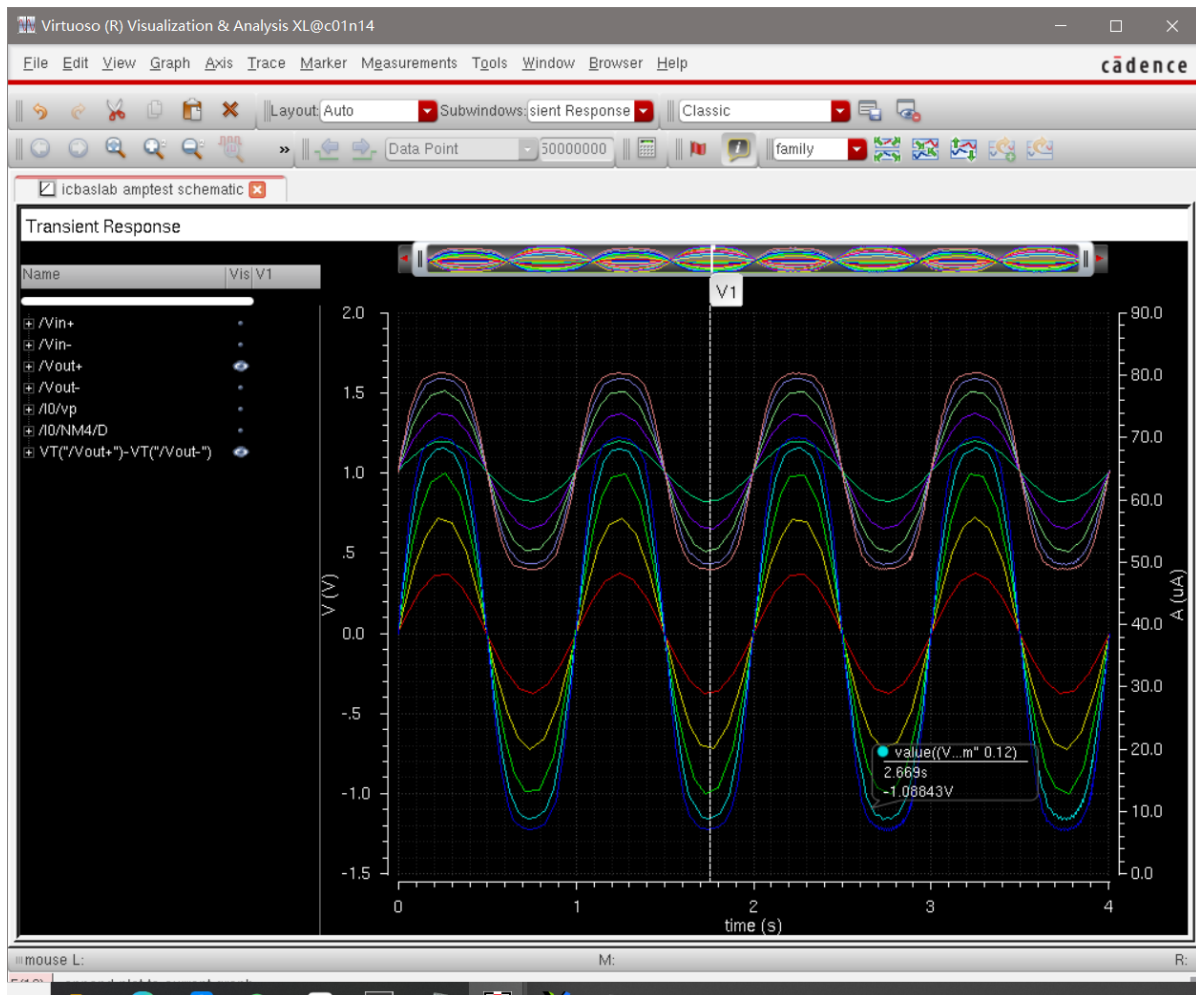

AC仿真


ac仿真结果:

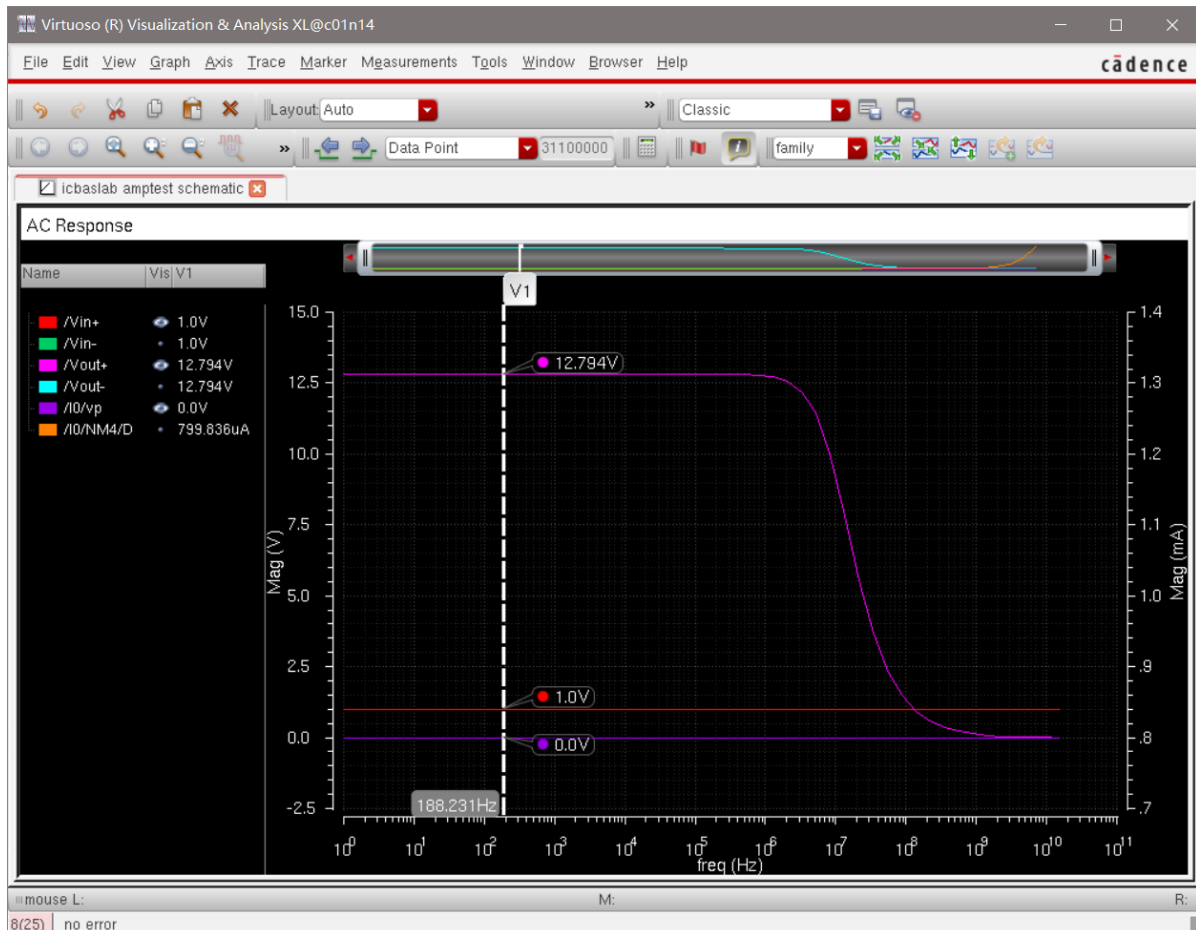


3dB带宽:




单位增益带宽:

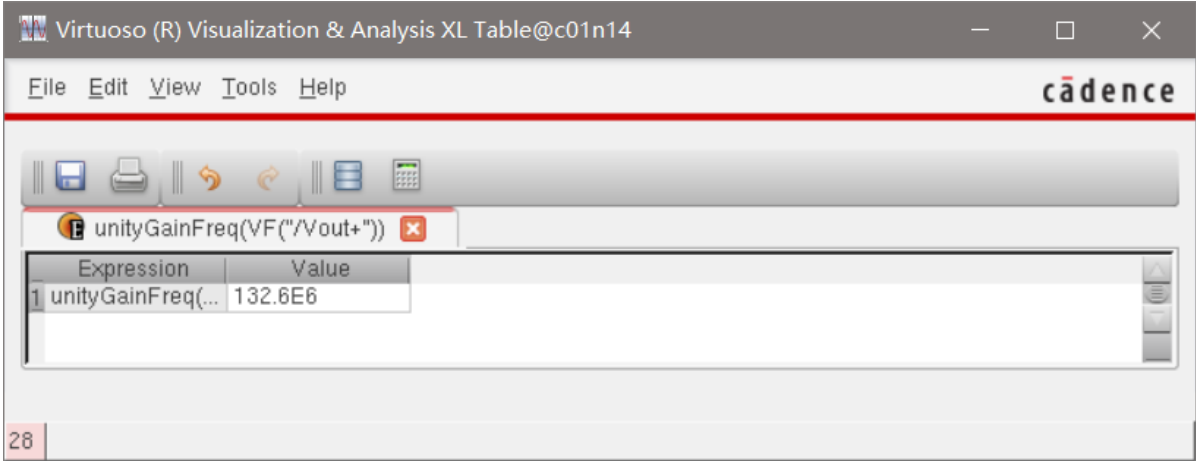

相位裕度:

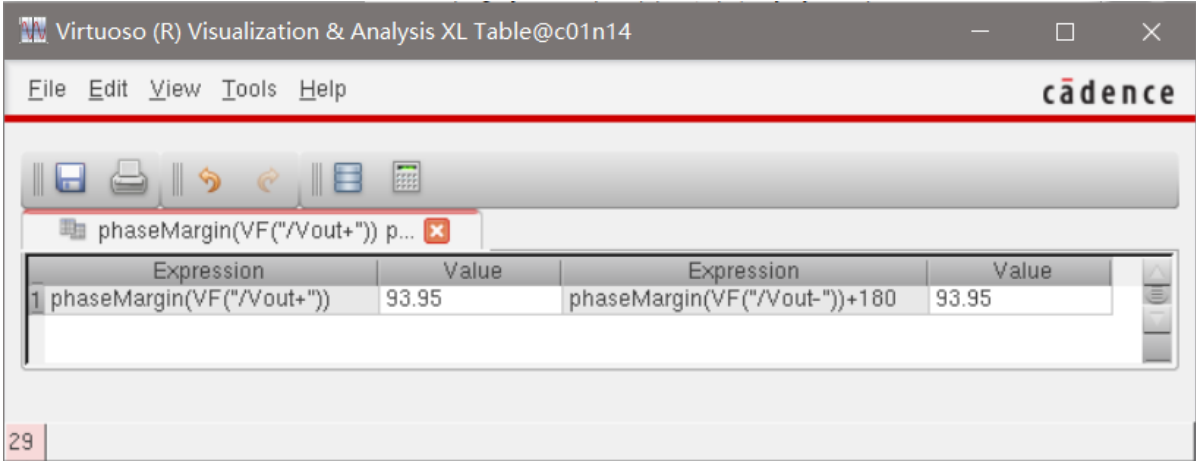

幅频与相频曲线:

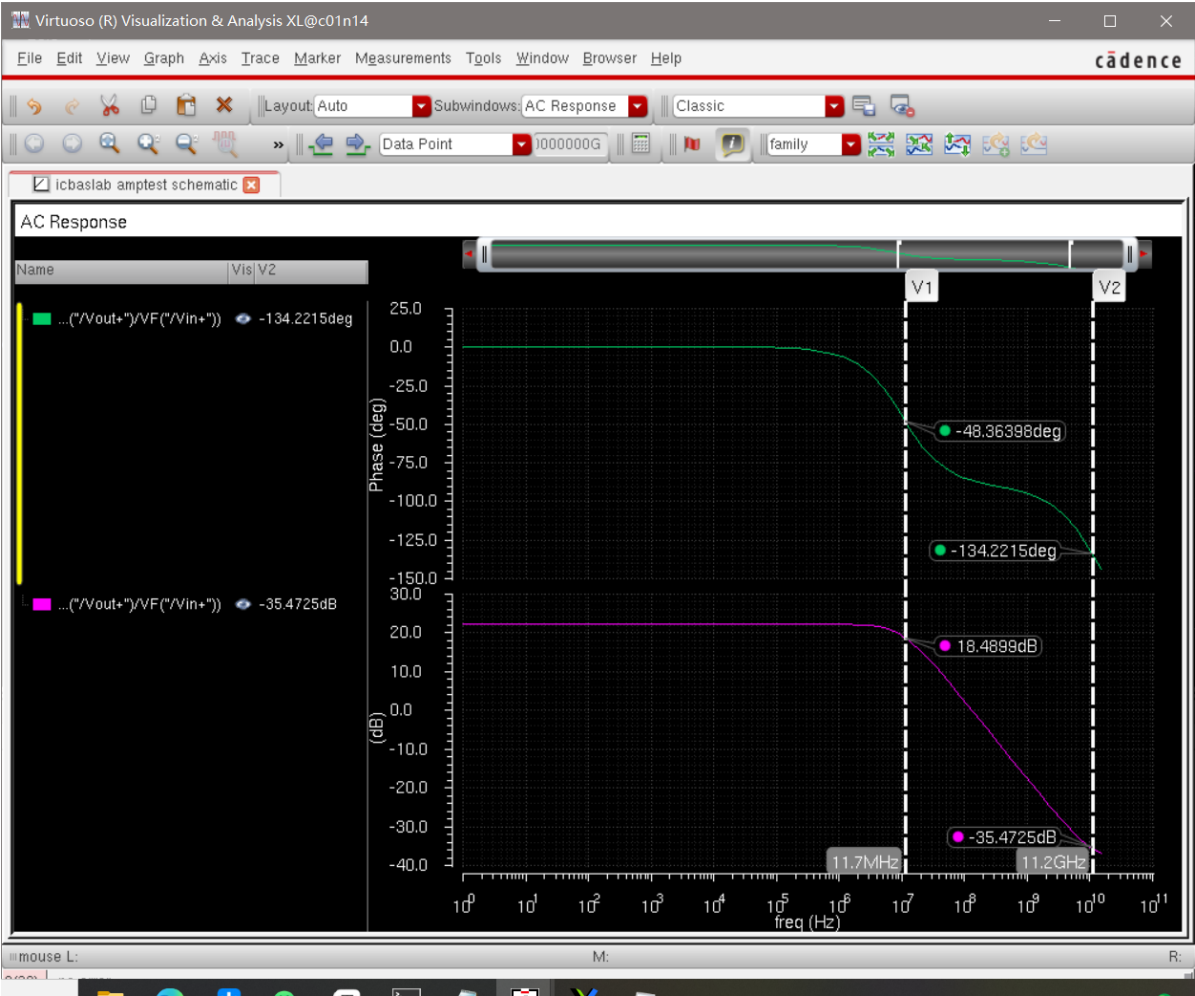


零极点仿真

零极点分析:

Poles (Hz)			
	Real	Imaginary	Qfactor
1	-1.01775e+07	0.00000e+00	5.00000e-01
Zeros (Hz) at V(Vout+,Vout-)/V2			
	Real	Imaginary	Qfactor
1	1.12068e+10	0.00000e+00	-5.00000e-01
Constant factor = 1.16108e-02			
DC gain = 1.27851e+01			

噪声仿真

噪声分析:

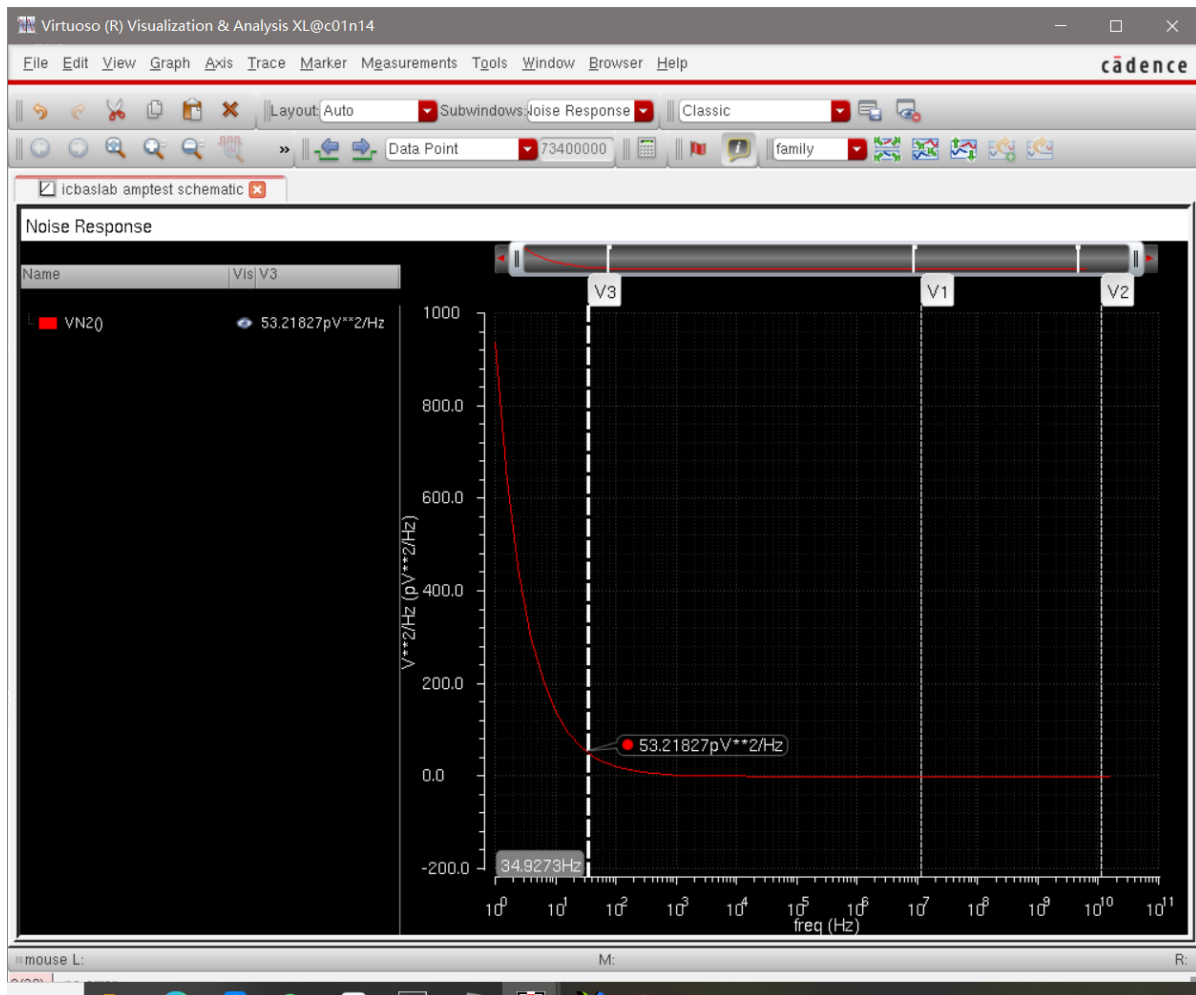

输出噪声电压:

Virtuoso (R) Visualization & Analysis XL Table@c01n14

File Edit View Tools Help

Expression: `sqrt(totalNoise("noise" 1 15G ...`

Expression	Value
1 sqrt(totalNoise(...	413.6E-6

36

输出噪声电压谱:

