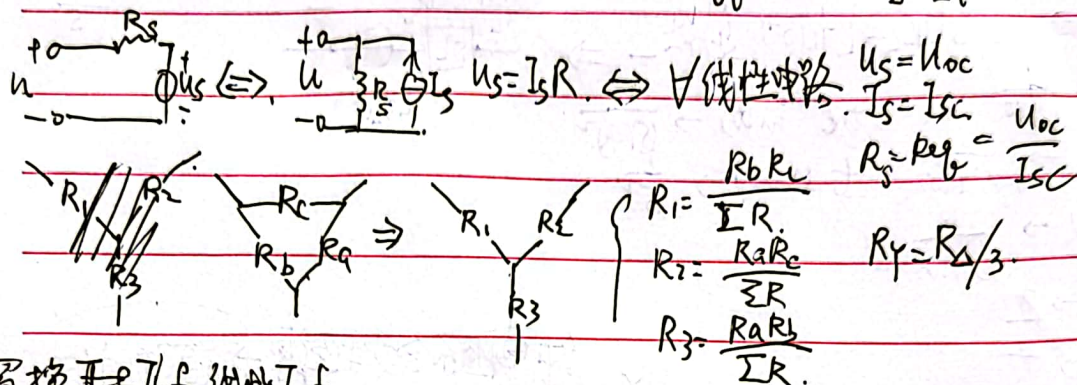



中国科学技术大学

$u, i, R, C, L, P, G(s)$
 $p = ui$
 $w = \int p dt$
 $u = \frac{1}{C} \int i dt$
 $w = \frac{1}{2} C u^2$
 $u = L \frac{di}{dt}$
 $w = \frac{1}{2} L i^2$



置换 T_{nf} 线性 T_{nf}

(特别报) 互易 T_{nf} (多考 3.18, 3.19)

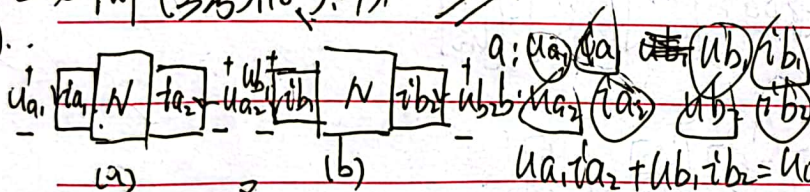


$\text{正弦: } \tilde{z} = \frac{z}{\sqrt{2}}$
 $A_m \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \frac{A_m}{\sqrt{2}} \angle \varphi = \frac{A_m}{\sqrt{2}} \cos \varphi + j \frac{A_m}{\sqrt{2}} \sin \varphi$

$R \rightarrow R$ 阻抗: $\varphi_a - \varphi_u$

$C \rightarrow \frac{1}{j\omega C}$


$L \rightarrow j\omega L$

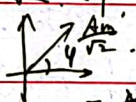

$\frac{1}{L_1} \frac{1}{L_2} \Rightarrow \frac{1}{L_1 + L_2 + 2M}$
 $\frac{1}{L_1} \frac{1}{L_2} \Rightarrow \frac{1}{L_1 + L_2 - 2M}$

功率: $|P| = \vec{U} \cdot \vec{I} = |U| |I| \cos \Delta \varphi$

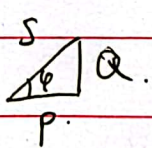(多考 4.2) if ($\text{Im } U = 0$ or $\text{Im } I = 0$).




$|P| = \text{Re } U \cdot \text{Re } I$

$\Delta \varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ $p > 0$

$\Delta \varphi$ else $p < 0$

最大功率: ① 共轭 ② 模相等

$P_{\max} = \frac{U_s^2}{4R_s}$
 $U_s = |U_s|$
 $R_s = \text{Re}[R_s]$

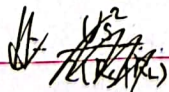

$P_L = |U_L| |I_L| \cos \Delta \varphi$
 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 谐振


$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
 $u_2 = \frac{1}{n} u_1$
 $i_2 = n i_1$
 $F_i = n$




稳态: $f(u) = f_p(\frac{1}{\omega}) + [f(0) - f_p(0)]e^{-\frac{1}{\tau}t}$
 $K \rightarrow A$
 $Kt \rightarrow At + B$
 $Kt^2 \rightarrow At^2 + Bt + C$
 $b + \frac{1}{\tau} K e^{-\frac{1}{\tau}t} \rightarrow A e^{-\frac{1}{\tau}t}$
 $b + \frac{1}{\tau} K e^{-\frac{1}{\tau}t} \rightarrow A t e^{-\frac{1}{\tau}t}$
 $\cos(\omega t + \varphi) \rightarrow \cos(\omega t + \varphi)$

$H(\omega) = \frac{H_0}{\sqrt{2}}$


电路基本理论

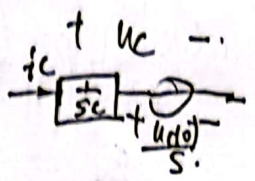Laplace: $C \rightarrow V_c = \frac{1}{sC} I_c + \frac{U_c(0)}{s}$ $I_c = sC V_c - C U_c(0)$

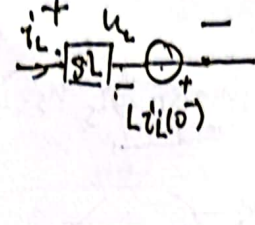
$L \rightarrow U_L = sL I_L - L i_L(0)$


$e^{-at} u(t) \rightarrow \frac{1}{s+a}$
 $\sin \omega t u(t) \rightarrow \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
 $\cos \omega t u(t) \rightarrow \frac{s}{s^2 + \omega^2}$
 $t u(t) \rightarrow \frac{1}{s^2}$

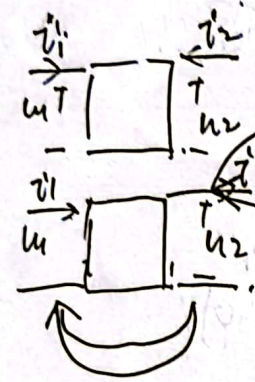$\delta(t) \rightarrow 1$
 $u(t) \rightarrow \frac{1}{s}$



阻抗参数矩阵: $\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$

传输: $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$

互易: $A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 1$

电阻不会受控源 矩阵对称 互易