

小测 1

1. 写出以下情况中 NMOS 所在的工作区域及过驱动电压 ($\mu_n C_{ox} = 400 \mu A/V^2$, $V_{th} = 0.7V$, 忽略体效应影响):

- $V_{GS} = 5V, V_{DS} = 5V$
- $V_{GS} = 2.5V, V_{DS} = 1V$
- $V_{GS} = 1.5V, V_{DS} = -1.5V$
- $V_{GS} = 0.3V, V_{SD} = 0.7V$

a) 饱和区. $V_{ovs} = 5 - 0.7 = 4.3V$

b) 三极管区 $V_{ovs} = 2.5 - 0.7 = 1.8V$

c) 饱和区 $V_{ovs} = 1.5 - 0.7 = 0.8V$

d) 截止区 无过驱动电压

$0.3V \rightarrow 1.4V \rightarrow 0.7V$

2. 假设 $V_{th} = 0.7V$, $\mu_n C_{ox} (\frac{W}{L}) = 1mA/V^2$ 的 NMOS 工作在饱和区。如果电流

$I_D = 20\mu A$, 计算需要的 V_{GS} 的值以及最小需要的 V_{DS} 。

$$I_D = \frac{1}{2} \beta V_{ovs}^2$$


$$\beta = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1mA/V^2$$

$$\therefore V_{ovs} = 0.2V$$

$$V_{GS} = V_{ovs} + V_{TH} = 0.9V$$

$$V_{DS} \geq V_{ovs} = 0.2V$$

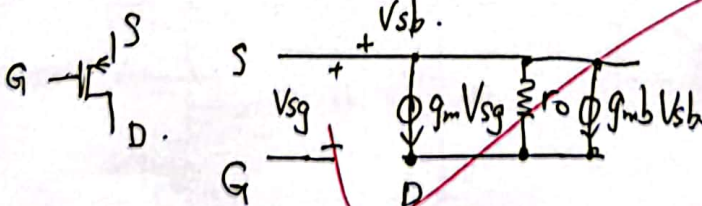3. 画出 PMOS 的小信号模型, $\lambda \neq 0, \gamma \neq 0$, 不考虑电容



$$g_m = \sqrt{2\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$g_{mb} = \gamma g_m = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\mu_p C_{ox} \frac{W}{L} I_D}} g_m$$

1. d) $V_S = 0V, V_G = 0.3V, V_D = -0.7V$

$0.3V \rightarrow 0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$

$0.7V$



$0.7V$



小测二



3'

- 1、画出下图的小信号模型，考虑体效应和沟道长度调制效应

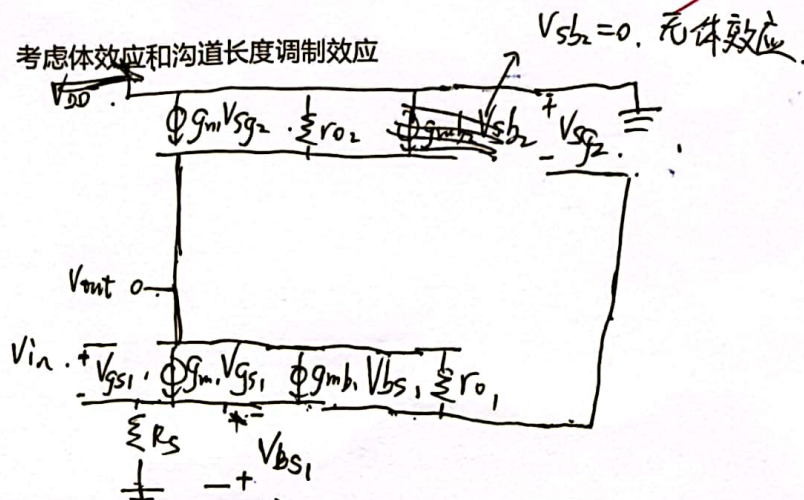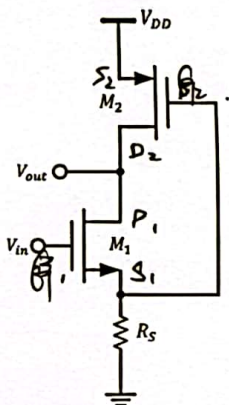

1'

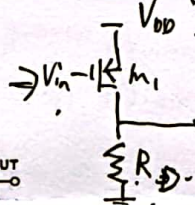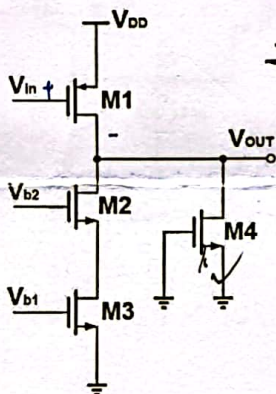- 2、计算下图电路的电压增益和输出阻抗 ($\gamma = 0, \lambda \neq 0$)



$$R_{out} = R_D // r_{o1} = r_{o1} // r_{o2} // [r_{o3}(1 + g_{m2}r_{o2}) + r_{o4}]$$



$$I = g_{m1}V_{in}$$

$$A_v = \frac{I R_{out}}{V_{in}} = -g_{m1}(R_D // r_{o1})$$

$$R_D = r_{o4} // [r_{o3}(1 + g_{m2}r_{o2}) + r_{o2}]$$

$$A_v = -g_{m1}r_{o1} // r_{o2} // [r_{o3}(1 + g_{m2}r_{o2}) + r_{o2}]$$

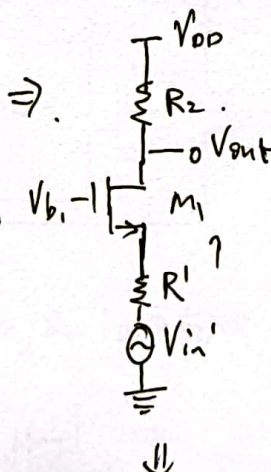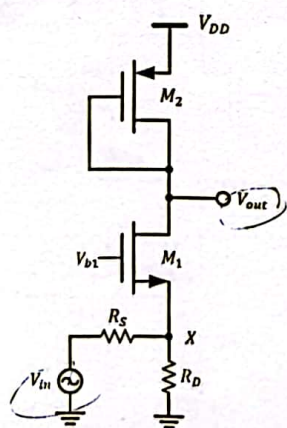- 3、计算下图电路的等效跨导和输出阻抗 ($\gamma = 0, \lambda \neq 0$)




$$R_2 = r_{o2} // \frac{1}{g_{m2}}$$

$$R'_1 = R_S // R_D$$

$$V_{in}' = \frac{R_D}{R_D + R_S} V_{in}$$

$$R_{out} = R_2 // [R'_1(1 + g_{m1}r_{o1}) + r_{o1}]$$
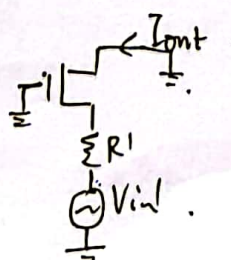
$$\frac{V_{out}}{V_{in}'} = \frac{R_2}{R'_1 + \frac{R_2 + r_{o1}}{1 + g_{m1}r_{o1}}}$$



$$G_m = \frac{I_{out}}{V_{in}} = \frac{I_{out}}{V_{in}'} \frac{V_{in}'}{V_{in}}$$

$$= \frac{-1}{R'_1 + \frac{R_2 + r_{o1}}{1 + g_{m1}r_{o1}}} \frac{R_D}{R_D + R_S}$$

4' $A_v = -g_{m1}R_{out}$
 $R_{out} = r_{o1} // [r_{o2} + r_{o3}(1 + g_{m2}r_{o2})]$
 原因: M4处于截止区关断, 电阻无穷大.



学号: PB21511897

姓名: 李霄爽


小测三

4'

1、设 $\mu_n C_{ox} = 2 \times \frac{10^{-4} F}{V} \cdot S$, $\mu_p C_{ox} = 4 \times \frac{10^{-4} F}{V} \cdot S$, $V_{DD} = 3V$, $V_{th} = 0.7V$, $I_{SS} = 0.5mA$, $(\frac{W}{L})_{1,2} = \frac{2.5}{0.5}$ 。

a) 求最大差模输入电压范围。(2分)

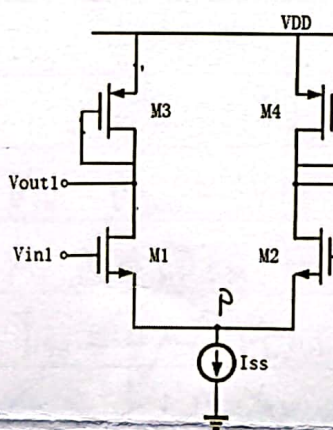b) 求当 V_{th1} 比 V_{th2} 大 $70mV$ 时的最大差模输入电压范围。(3分)



a) V_{inmax} 时, 边刚好好关断, 边刚好要进入线性区。

$$V_{in2} = V_p + V_{TH}$$

$$V_{in1} - V_{TH} = V_{DD} - |V_{DS3}| = V_{DD} - |V_{GS1}|$$

$$\Delta V_{inmax} = V_p = V_{in1} - V_{GS1}$$

$$I_{SS} = (V_{GS1} - V_{TH})^2 \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = (V_{GS1} - V_{TH})^2 \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$\Delta V_{inmax} = V_{in1} - V_{in2} = V_{GS1} - V_{TH} = 1.7 - 0.7 = 1V$$


$$b) \Delta V_{inmax} = V_{in1} - V_{in2} = V_{in1} - V_{in1} + V_{GS1} - V_{TH2}$$

$$= 1 + V_{TH1} - V_{TH2} = 1.07V$$

2、下面所示电路, 不考虑体效应。 $\gamma = 0$ 。


a) $V_{DD} = 0$, $R_{D1} = R_{D2}$, 求差动电压增益。(2分)

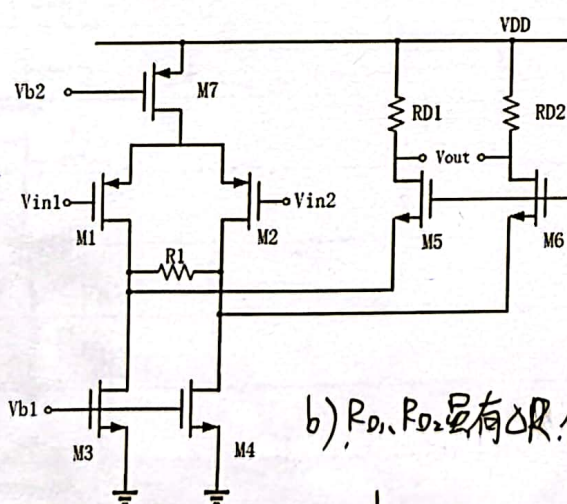b) 只考虑 $M7$ 沟道长度调制效应, $R_{D1} - R_{D2} = \Delta R$, 求 A_{CM-DM} (3分)



a) $M7, M3, M4$ 为电流源。

半电路:

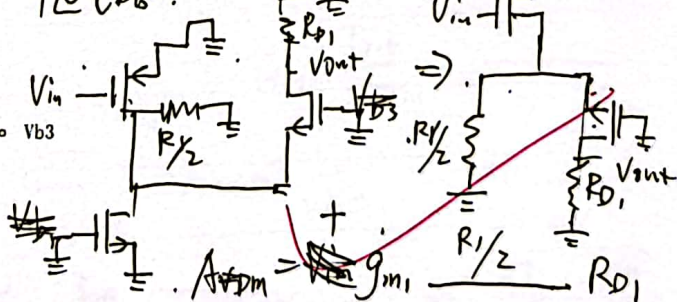

b) R_{D1}, R_{D2} 虽有限, 但电流源不受影响, 仍可半电路。



扫描全能王 创建

中国科学技术大学

由 1. a) 由 Razavi P99. ...

$$\Delta V_{in1} = \sqrt{\frac{2I_{SS}}{\mu_n C_{ox} (\frac{W}{L})_{1,2}}} = 1V.$$

∴ 差模输入范围 $-1V \sim 1V$.

b). M_1 点全部 I_{SS} . M_2 截止:

$$I_{SS} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (\frac{W}{L})_{1,2} (V_{in1} - V_{TH} - \Delta V_{TH} - V_p)^2$$

$$0 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (\frac{W}{L})_{1,2} (V_{in2} - V_{TH} - V_p)^2$$

$$V_{in1} - V_{in2} = 1V + \Delta V_{TH} = 1.07V.$$

M_2 点全部 I_{SS} . M_1 截止:

$$I_{SS} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (\frac{W}{L})_{1,2} (V_{in2} - V_{TH} - V_p)^2$$


$$0 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} (\frac{W}{L})_{1,2} (V_{in1} - V_{TH} - \Delta V_{TH} - V_p)^2$$

$$V_{in1} - V_{in2} = -\Delta V_{TH} = -0.93V.$$

∴ 差模输入范围 $-0.93V \sim 1.07V$.


2. a) 半差模电路.

b). 流过 M_5 , M_6 电流相同.

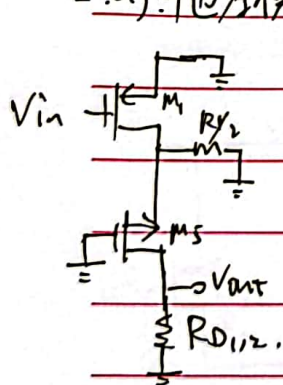

$$A_v = \frac{g_{m1,2} R_{D1,2}}{1 + g_{m5,6} R_{D1,2}}$$

半差模电路:

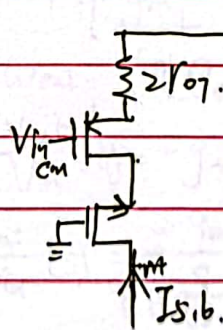

$$G_m = \frac{I_{D6}}{V_{in,cm}} = \frac{1}{2r_{o7} + \frac{1}{g_{m1,2}}}$$


$$A_{cm-dm} = \frac{V_{out}}{V_{in,cm}} = -G_m \Delta R = -\frac{\Delta R}{2r_{o7} + \frac{1}{g_{m1,2}}}$$



1. 放大器电路图及部分 MOS 管的尺寸比例如图所示, 假设 I_{REF} 为 $5\mu A$, 计算:

a) I_X , I_Y 电流大小

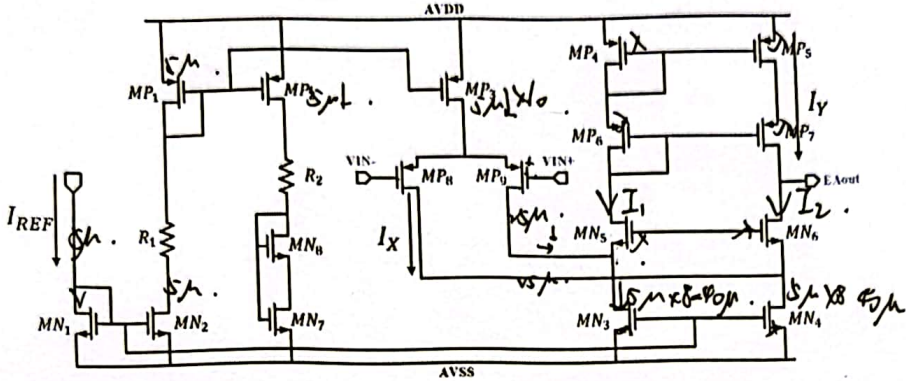b) 仅考虑 $MP_4 \sim MP_7$ 、 $MN_3 \sim MN_6$ 的沟道长度效应, 写出该放大器的增益




$$\frac{W}{L} \quad MN_1:MN_2:MN_3:MN_4 = 1:1:8:8 \quad MP_1:MP_2:MP_3 = 1:1:10$$

a). $I_X = 5\mu A \times 1 \times 10 \times \frac{1}{2} = 25\mu A$

$I_Y = 5\mu A \times 8 - I_X = 40\mu A - 25\mu A = 15\mu A$

第一级: $I_1 - I_2 = + g_{m8,9}$ 第二级: $\frac{V_{in+} - V_{in-}}{V_{in+} - V_{in-}} = g_{m8,9}$

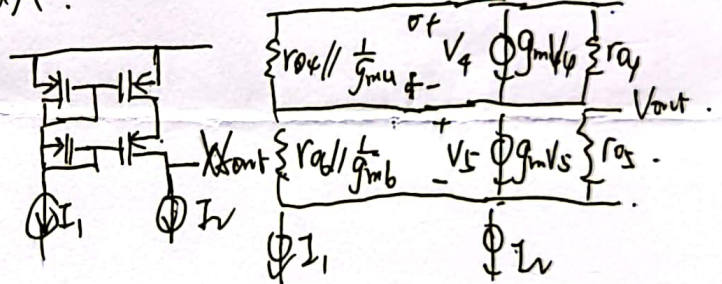近似解: $AV = g_{m8,9} (g_{m6,7} r_{o6,7} r_{o4,5} // g_{m5,6} r_{o5,6} r_{o3,4})$




2. 假设 $\gamma = 0$, $\lambda = 0$,

a) 列出 X、Y、 V_{out} 节点的对地电容。

b) 列出在该三个节点处的极点表达式。

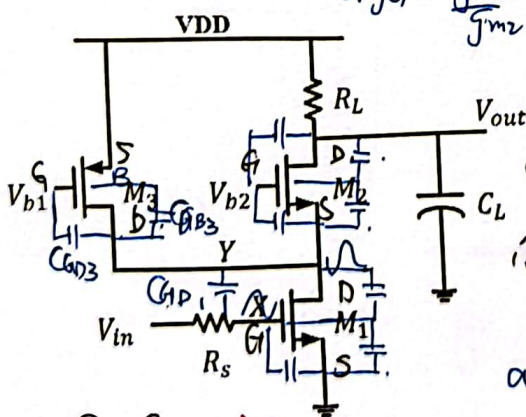c) 列出该电路在密勒近似下的传输函数 $\frac{V_{out}}{V_{in}}(s)$ (利用低频增益和极点估算)。



$AV_{stage1} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}}$ $\omega_T = \left[\frac{1}{g_{m2}} \left[C_T + C_D \left(1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2}} \right) \right] \right]^{-1}$

$\omega_{out} = (R_L C_{out})^{-1}$

c) $\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = -g_{m1} R_L$

$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{-g_{m1} R_L}{(1 + \frac{s}{\omega_x})(1 + \frac{s}{\omega_T})(1 + \frac{s}{\omega_{out}})}$

a) $C_x = C_{gs1} + (1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2}}) C_{gd1}$

a). $C_x = C_{gs1}$

$C_y = C_{gs2} + C_{sb2} + C_{db1} + C_{gd2} + C_{db3}$

$C_{out} = C_L + C_{gd2} + C_{db2}$

b) $\omega_x = \left[R_s \left[C_x + C_{gd} \left(1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2}} \right) \right] \right]^{-1}$

$C_T = C_{gs2} + C_{sb2} + C_{db1} + C_{gd2} + C_{db3} + (1 + \frac{g_{m2}}{g_{m1}}) C_{gd1}$

$C_{out} = C_L + C_{gd2} + C_{db2}$


b) $\omega_x = [R_s C_x]^{-1}$ $\omega_T = \left[\frac{C_T}{g_{m2}} \right]^{-1}$ $\omega_{out} = [R_L C_{out}]^{-1}$

$\frac{V_{out}}{V_{in}}(s) = \frac{-g_{m1} R_L}{(1 + \frac{s}{\omega_x})(1 + \frac{s}{\omega_T})(1 + \frac{s}{\omega_{out}})}$



小测五

1. 求下图电路的输入参考热噪声电压。* 不考虑沟道长度调制效和体效应。(4分)

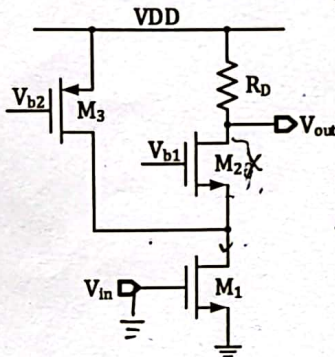

$$\overline{V_{n_{out}}^2} = \left(\frac{4kT}{R_D} + 4kT \sqrt{g_{m1}} + 4kT \sqrt{g_{m3}} \right) R_D$$

$$= 4kT \left(\frac{1}{R_D} + \sqrt{g_{m1} + g_{m3}} \right) R_D$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_{m1} R_D$$

$$\overline{V_{n_{in}}^2} = \frac{\overline{V_{n_{out}}^2}}{A_v^2} = \frac{4kT}{g_{m1}^2 R_D} \left[1 + \sqrt{g_{m1} + g_{m3}} R_D \right]$$


$$= \frac{4kT}{g_{m1}^2 R_D} + \frac{4kT \sqrt{g_{m1} + g_{m3}}}{g_{m1}^2}$$

2. 不考虑沟道长度调制效和体效应:


① 指出下图电路的反馈类型。(1分)

② 画出考虑反馈网络的加载效应后的开环电路图。(2分)

③ 求闭环跨阻。(3分)

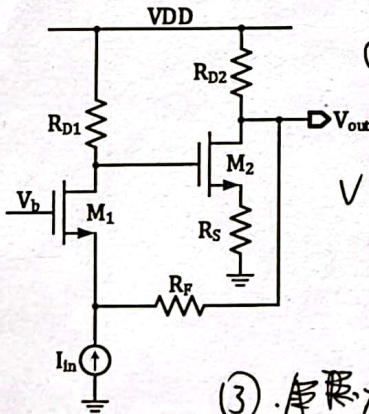

① 电压-电流反馈

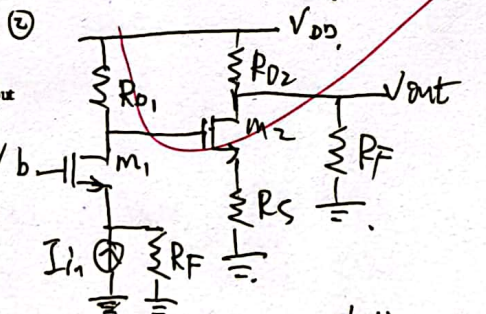

$$\textcircled{3} \quad A_{closed} = A_{open} = \frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{-R_F}{R_F + \frac{1}{g_{m1}}} \cdot R_{D1} \frac{R_{D2} // R_F}{R_S + \frac{1}{g_{m2}}}$$

$$\beta_g = \frac{-1}{R_F}$$

$$A_{closed} = \frac{A_{open}}{1 + \beta_g A_{open}} = \frac{-R_F R_{D1} (R_{D2} // R_F)}{(R_F + \frac{1}{g_{m1}}) (R_S + \frac{1}{g_{m2}}) + R_{D1} (R_{D2} // R_F)}$$

