



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

数字集成电路设计

第十一章 数据通路子系统

白雪飞

中国科学技术大学微电子学院

提纲




- 加法和减法
- 基本运算
- 并行前缀运算
- 乘法






加法和减法

 

$$S = A \oplus B, \quad C_{\text{out}} = A \cdot B$$


半加器 (Half Adder, HA)

 

半加器电路

半加器真值表

A	B	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

全加器 (Full Adder, FA)

全加器真值表

A	B	C	G	P	K	C _{out}	S
0	0	0	0	0	1	0	0
		1				0	1
0	1	0	0	1	0	0	1
		1				1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
		1				1	0
1	1	0	1	0	0	1	0
		1				1	1

$$G = A \cdot B$$

$$P = A \oplus B$$

$$K = \overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A + B}$$

$$S = A \oplus B \oplus C$$

$$= P \oplus C$$


$$= ABC + (A + B + C) \overline{C_{out}}$$

$$C_{out} = AB + AC + BC$$

$$= AB + C(A + B)$$

$$= \overline{\overline{A} \overline{B} + \overline{C} (\overline{A} + \overline{B})}$$

$$= \text{MAJ}(A, B, C)$$

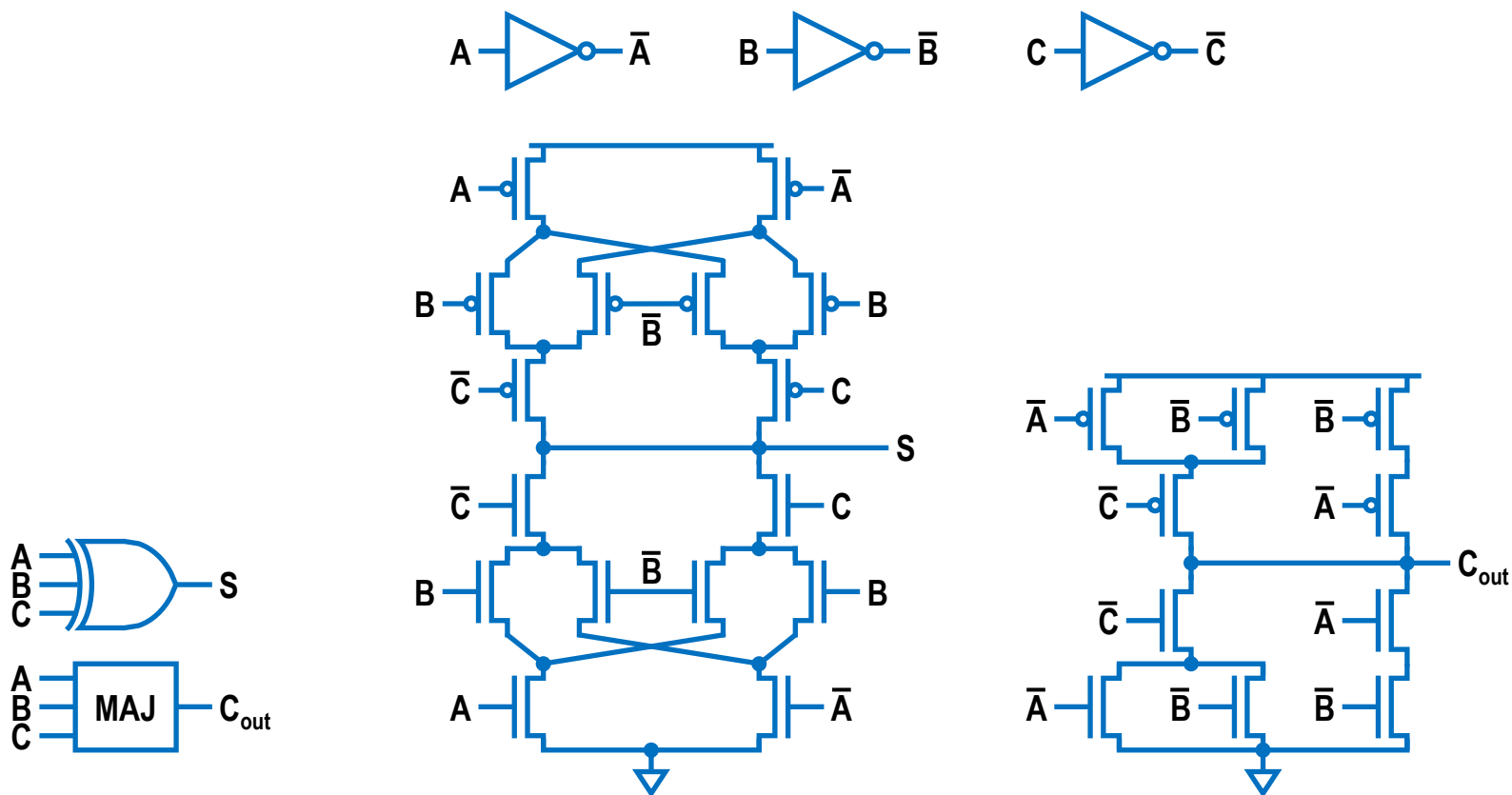


$$\begin{aligned}
 S &= A \oplus B \oplus C \\
 &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 C_{\text{out}} &= \text{MAJ}(A, B, C) \\
 &= \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{C}(\overline{A} + \overline{B})}
 \end{aligned}$$

全加器电路设计



用于行波进位的全加器

 

用于行波进位的全加器

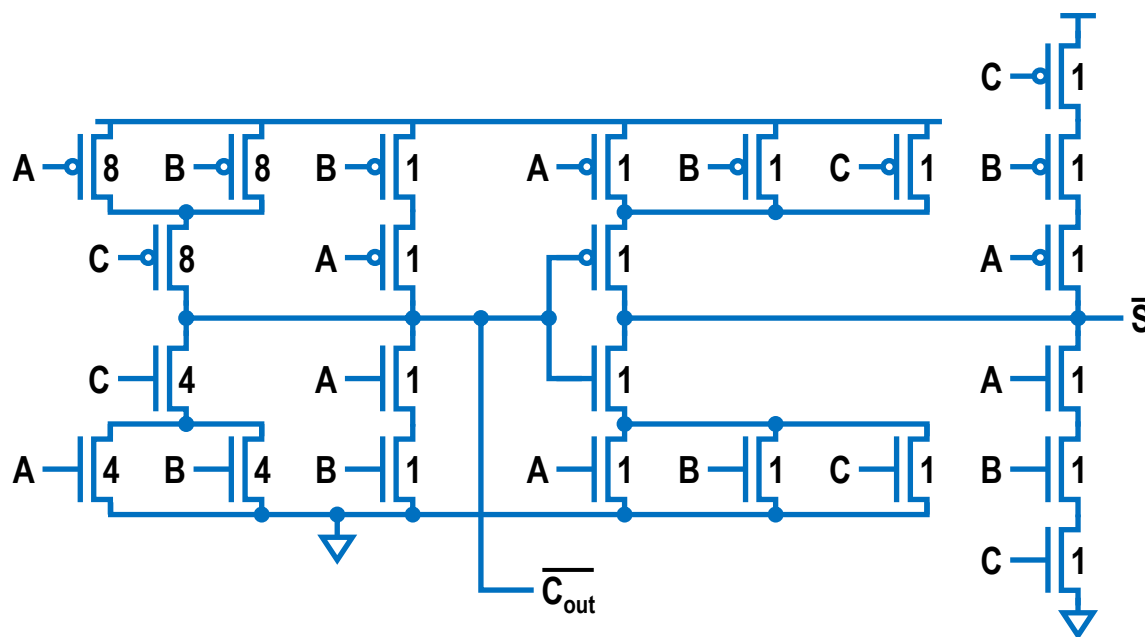


镜像加法器 (Mirror Adder)

 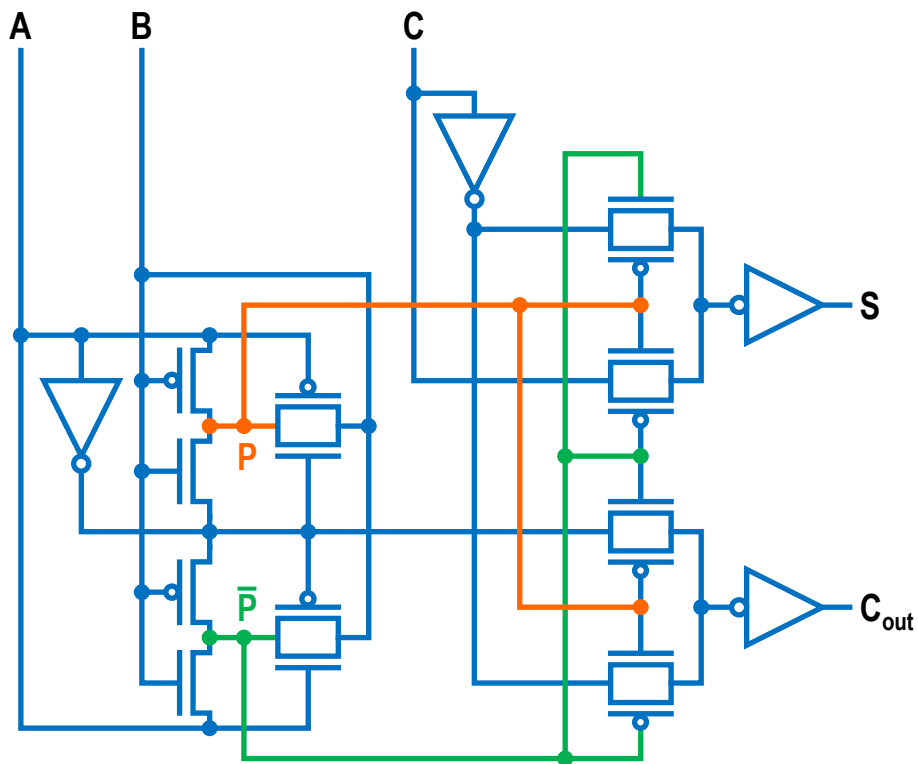


$$P = A \oplus B; \quad S = P \oplus C; \quad C_{\text{out}} = AB + PC = \bar{P}A + PC$$

传输门全加器

互补传输管逻辑全加器

 

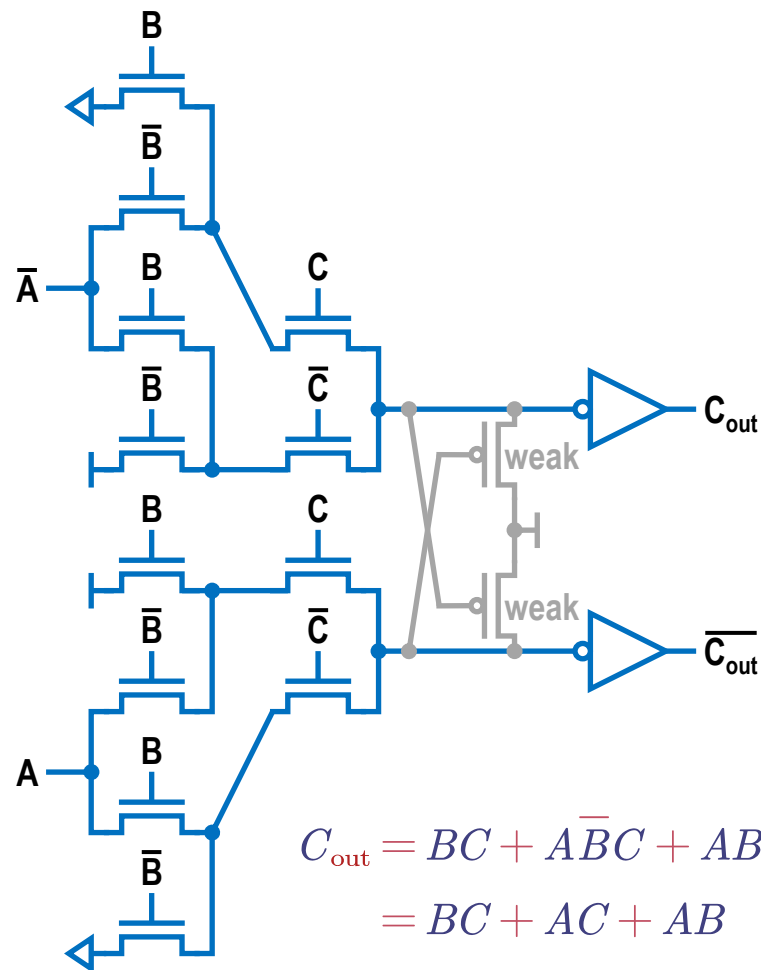
$$S = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$



$$\begin{aligned} C_{out} &= BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} \\ &= BC + AC + AB \end{aligned}$$

互补传输管逻辑(CPL)全加器


 


C_{out}	C_{in}	C_{out}	C_{in}	
0	0	1	1	Carries
0	0	1	1	$A_{4...1}$
0	0	1	1	$B_{4...1}$
0	0	1	1	$S_{4...1}$
0	0	1	1	
0	0	1	1	
0	0	1	1	
0	0	1	1	


进位传播加法器 (Carry-Propagate Adder, CPA)

每一位的进位输入都可能影响所有后续高位的进位输入

行波进位加法器

  

行波进位加法器 (Ripple-Carry Adder, RCA)

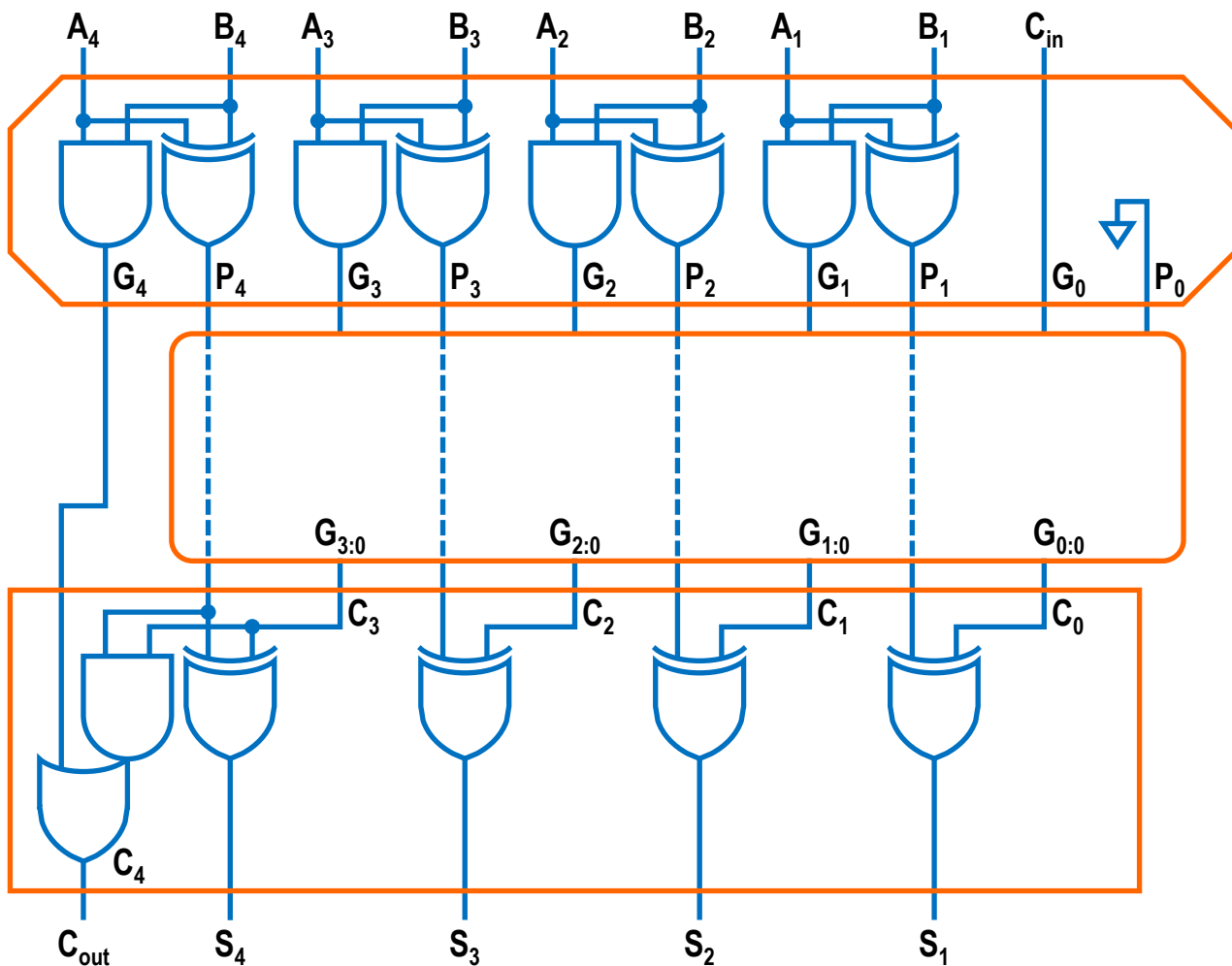

1. Bitwise PG Logic

$$G_{0:0} = C_{in}$$

$$P_{0:0} = 0$$

$$G_{i:i} \equiv G_i = A_i \cdot B_i$$

$$P_{i:i} \equiv P_i = A_i \oplus B_i$$

2. Group PG Logic

$$G_{i:j} = G_{i:k} + P_{i:k} \cdot G_{k-1:j}$$

$$P_{i:j} = P_{i:k} \cdot P_{k-1:j}$$

3. Sum Logic

$$C_0 = C_{in}$$


$$C_{out} = C_N$$

$$C_{i-1} = G_{i-1:0}$$


$$S_i = P_i \oplus G_{i-1:0}$$

带进位产生和传播逻辑的加法器


黑色单元

 

灰色单元

 

缓冲器


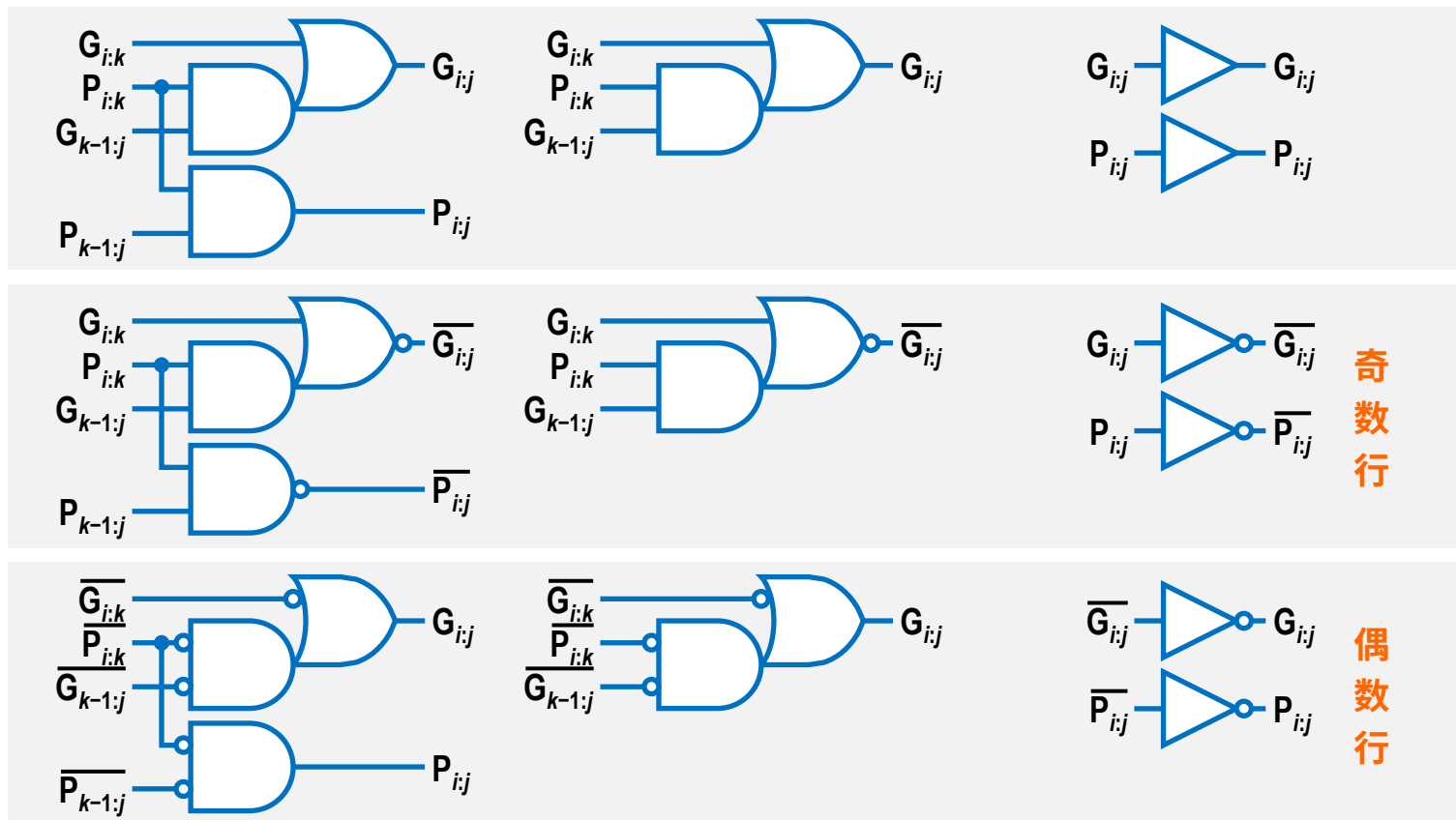


奇数行

偶数行


二阶组PG单元
  
$$\left. \begin{aligned} G_{i:j} &= G_{i:k} + P_{i:k} \cdot G_{k-1:l} + P_{i:k} \cdot P_{k-1:l} \cdot G_{l-1:m} + P_{i:k} \cdot P_{k-1:l} \cdot P_{l-1:m} \cdot G_{m-1:j} \\ &= G_{i:k} + P_{i:k} (G_{k-1:l} + P_{k-1:l} (G_{l-1:m} + P_{l-1:m} G_{m-1:j})) \\ P_{i:j} &= P_{i:k} \cdot P_{k-1:l} \cdot P_{l-1:m} \cdot P_{m-1:j} \end{aligned} \right\} (i \geq k > l > m > j)$$




四阶组PG逻辑及电路单元

PG行波进位加法器

 

采用PG逻辑的四位RCA


$$G_{i:0} = G_i + P_i \cdot G_{i-1:0}$$

 


16位RCA的组PG网络

$$t_{\text{ripple}} = t_{pg} + (N - 1)t_{AO} + t_{xor}$$

曼彻斯特进位链加法器

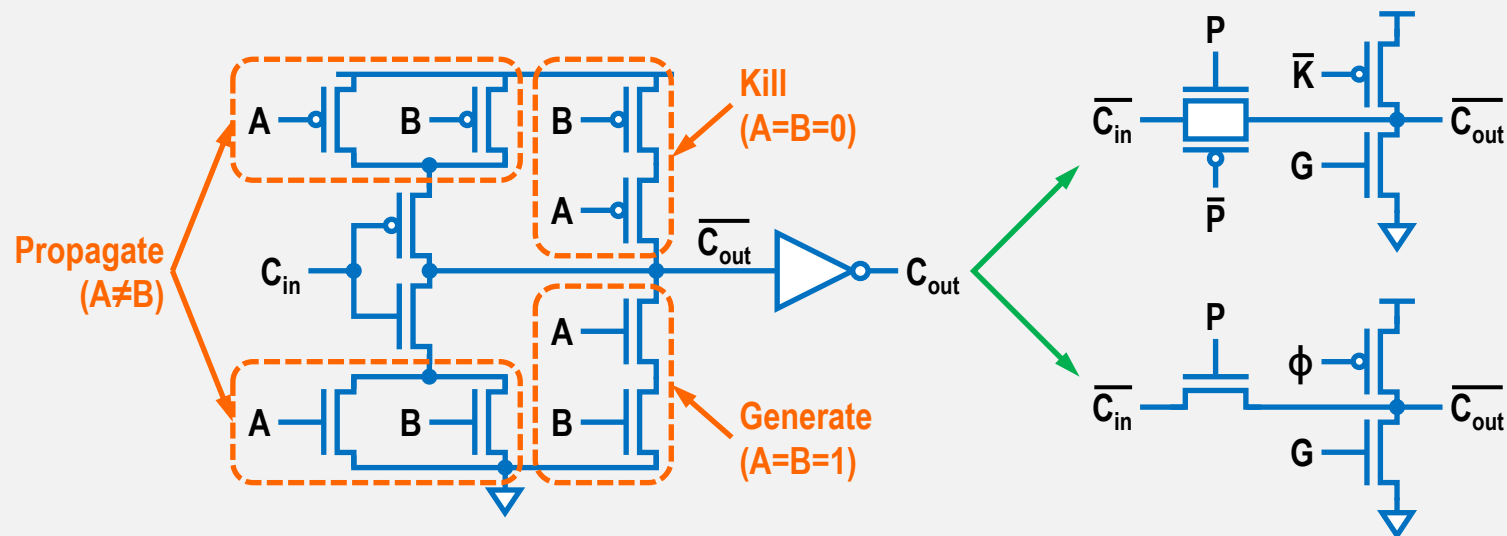

进位链的设计

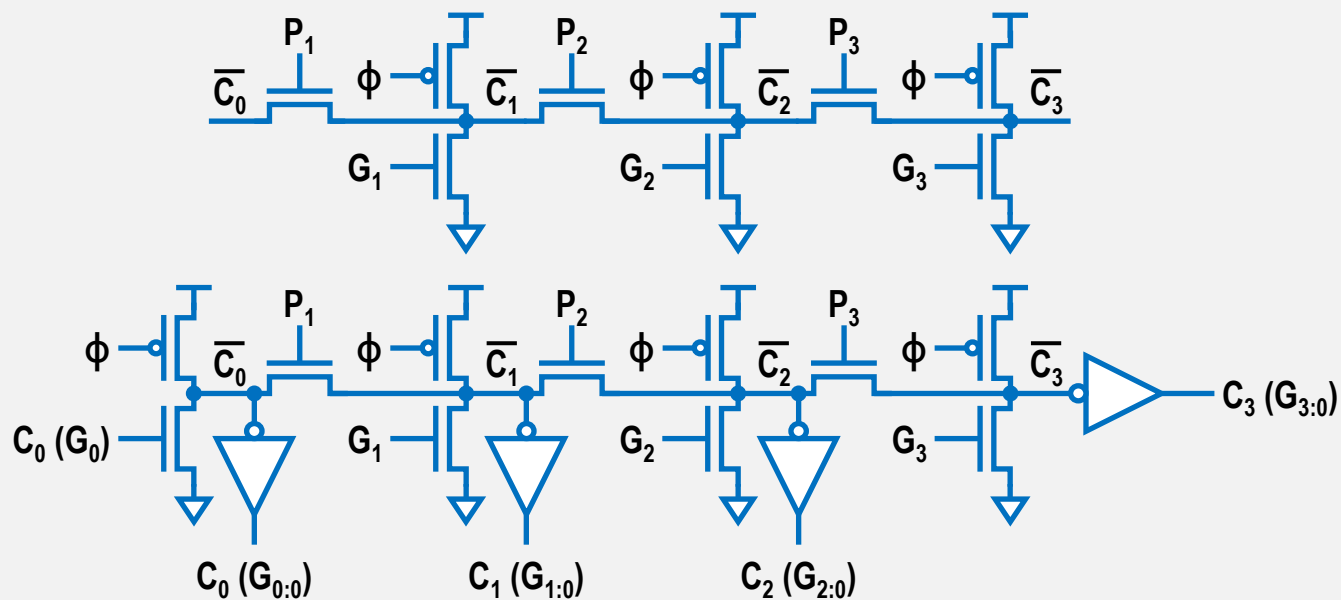




曼彻斯特进位链
(Manchester Carry Chain)

进位跳跃加法器



分组长度 $n=4$

分组数量 $k=4$

   




可变组长CSKA，分组长度[2,3,4,4,3]

通过在关键路径始端和末端处采用较短的组，中间部分采用较长的组，可以缩短关键路径

$$t_{\text{skip}} = t_{pg} + 2(n-1)t_{AO} + (k-1)t_{\text{mux}} + t_{\text{xor}}$$

进位跳跃加法器 (Carry-Skip Adder, CSKA)、进位旁路加法器 (Carry-Bypass Adder, CBA)

超前进位加法器

   


改进的CLA

采用高阶单元并行计算多个进位来减少延时，
例如，曼彻斯特进位链或并行运算的静态门

$$t_{cla} = t_{pg} + t_{pg(n)} + [(n-1) + (k-1)]t_{AO} + t_{xor}$$




超前进位加法器 (Carry-Lookahead Adder, CLA)

 

$$t_{\text{select}} = t_{pg} + [n + (k - 2)]t_{AO} + t_{\text{mux}}$$

进位选择加法器 (Carry-Select Adder, CSLA)

进位增量加法器

 
 
 


$$t_{\text{increment}} = t_{pg} + [(n-1) + (k-1)]t_{AO} + t_{xor}$$

$$t_{\text{increment}} \approx t_{pg} + \sqrt{2N}t_{AO} + t_{xor}$$

进位增量加法器 (Carry-Increment Adder, CIA)


进位增量加法器

   

$$t_{\text{increment}} = t_{pg} + [(n-1) + (k-1)]t_{AO} + t_{xor}$$


$$t_{\text{increment}} \approx t_{pg} + \sqrt{2N}t_{AO} + t_{xor}$$

进位增量加法器 (Carry-Increment Adder, CIA)

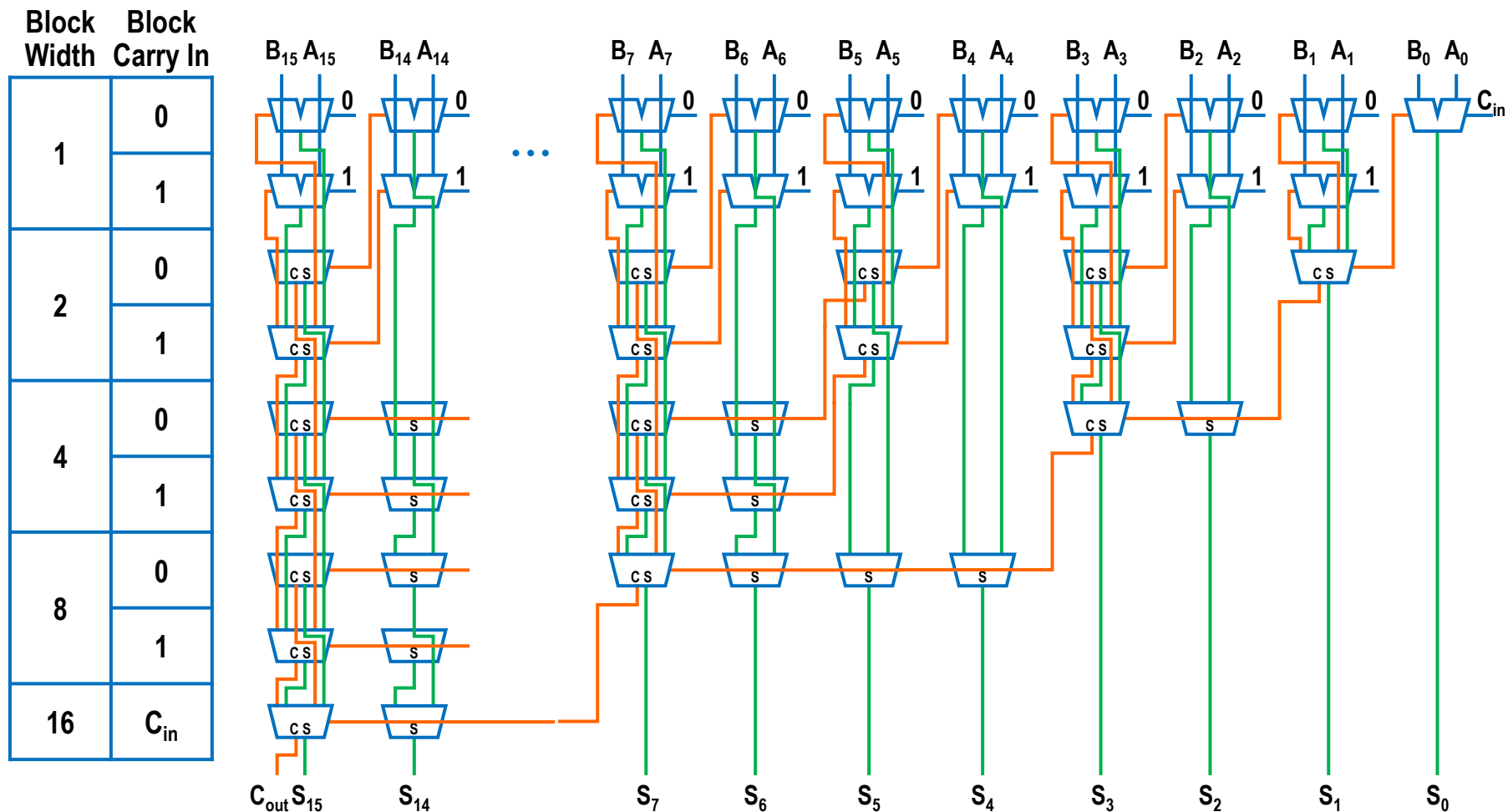


条件和加法器 (Conditional-Sum Adder, COSA)

并行前缀加法器 (Parallel-Prefix Adder, PPA)

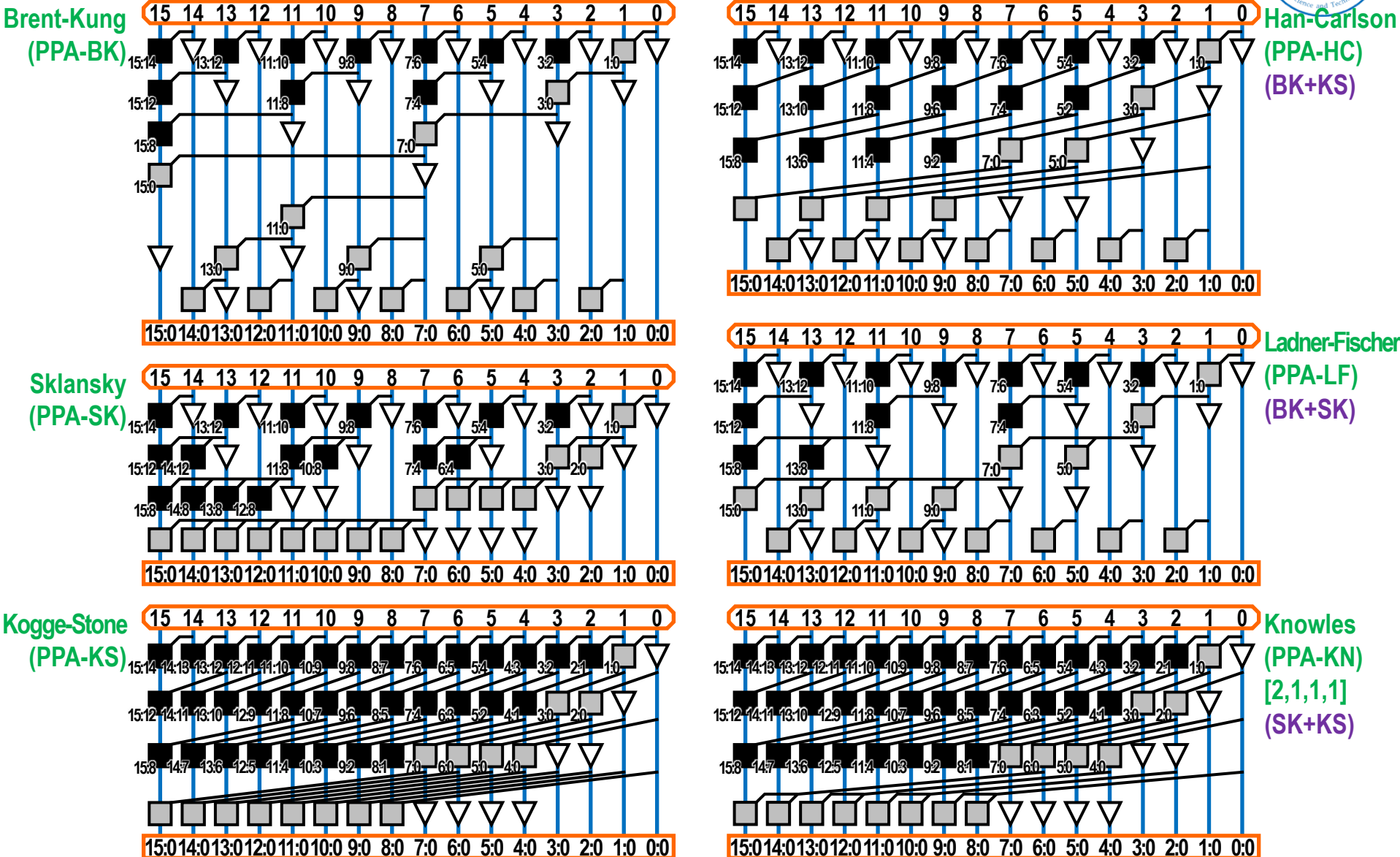

并行前缀加法器的分类

 


前缀网络的分类方法 ($N=16$)

对于 N 位加法器，取 $L=\log_2 N$ ，
 定义 $l, f, t \in [0, L-1]$ 为：
 逻辑级数： $L+l$
 最大扇出： 2^f+1
 布线通道： 2^t
 PPA都位于 $l+f+t=L-1$ 平面上

进位传播加法器小结




加法器结构	分类	逻辑级数	最大扇出数	布线通道数	单元数
RCA		$N-1$	1	1	N
CSKA ($n=4$)		$N/4+5$	2	1	$1.25N$
CIA ($n=4$)		$N/4+2$	4	1	$2N$
CIA (Variable Group)		$\sqrt{2N}$	$\sqrt{2N}$	1	$2N$
Brent-Kung	$(L-1, 0, 0)$	$2\log_2 N-1$	2	1	$2N$
Sklansky	$(0, L-1, 0)$	$\log_2 N$	$N/2+1$	1	$0.5N\log_2 N$
Kogge-Stone	$(0, 0, L-1)$	$\log_2 N$	2	$N/2$	$N\log_2 N$
Han-Carlson	$(1, 0, L-2)$	$\log_2 N+1$	2	$N/4$	$0.5N\log_2 N$
Ladner Fischer ($l=1$)	$(1, L-2, 0)$	$\log_2 N+1$	$N/4+1$	1	$0.25N\log_2 N$
Knowles $[2,1,\dots,1]$	$(0, 1, L-2)$	$\log_2 N$	3	$N/4$	$N\log_2 N$

 



$$S = A - B = A + \overline{B} + 1$$

减法器

 

$$S = A \mp B$$



加法/减法器

  


$$X + Y + Z = S + 2C$$

[3:2]进位保留加法器 ([3:2] Carry-Save Adder, CSA)


多输入加法器

  

基于CPA的多输入加法

 

基于CSA的多输入加法

 

多输入加法器

标志前缀加法器 (Flagged Prefix Adder)

■ 模 2^n-1 加法

$$(A + B) \bmod (2^n - 1):$$

$$\textcircled{1} A + B$$

$$\textcircled{2} \text{inc} = G_{n:1} + P_{n:1}$$

■ 绝对差

$$|A - B|:$$

$$\textcircled{1} A + \overline{B}$$

$$\textcircled{2} \text{inc} = G_{n:1}, \text{inv} = \overline{G_{n:1}}$$

$$\textcircled{3} S_i = (P_i \oplus \text{inv}) \oplus G'_{i-1:1}$$


■ 原码加法

Signs Agree:




$$S_{n-1:1} = A_{n-1:1} + B_{n-1:1}, S_n = A_n$$

Signs Differ:

$$S_{n-1:1} = |A_{n-1:1} - B_{n-1:1}|, S_n = A_n \oplus \overline{G_{n-1:1}}$$

 


基本运算

   


有利于后到达信号的
不对称结构设计


伪NMOS逻辑高速检测器

 

1/0检测器

 

无符号数值比较器

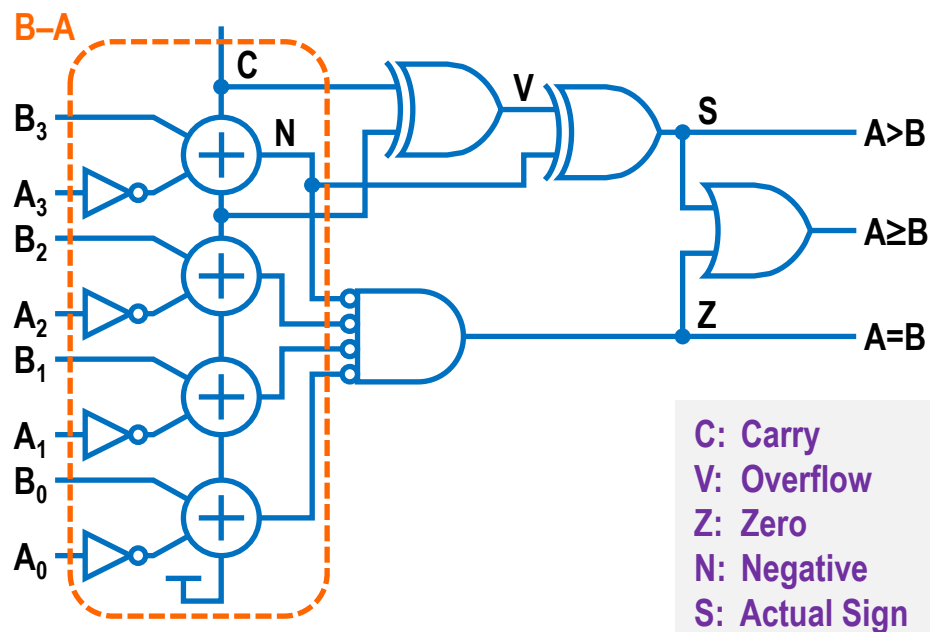


有符号数值比较器



相等比较器

K=A+B比较器

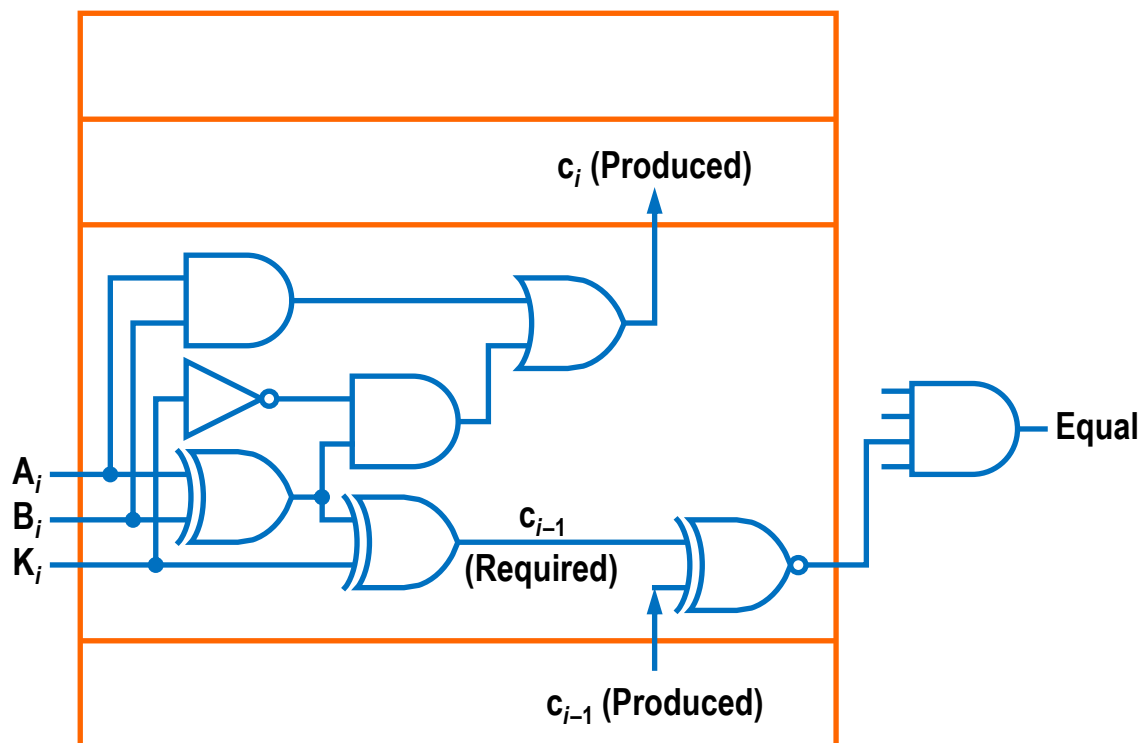

$$c_{i-1}(\text{Required}) = A_i \oplus B_i \oplus K_i$$

$$c_{i-1}(\text{Produced}) = (A_{i-1} \oplus B_{i-1}) \cdot \overline{K_{i-1}} + A_{i-1} \cdot B_{i-1}$$

K=A+B比较器


■ 计数器的种类

- 二进制计数器 (Binary Counter)
 - N 位二进制计数器按二进制顺序经过 2^N 个输出值
 - 简单设计的最小周期时间随 N 的增加而增加，快速设计在固定时间内完成操作
- 线性反馈移位寄存器 (Linear-Feedback Shift Register, LFSR)
 - N 位线性反馈移位寄存器按随机顺序经过至多 2^N-1 个输出值
 - 具有很短的最小周期时间，可用作伪随机数发生器或极高速计数器


■ 计数器的特点

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ■ 可复位 (Resettable) | 当复位信号有效时，计数值复位至0 |
| ■ 可装载 (Loadable) | 当装载信号有效时，可将数值装载入计数器 |
| ■ 使能 (Enable) | 当使能信号有效时，计数器按照时钟周期计数 |
| ■ 可逆 (Reversible) | 根据递增/递减信号，计数器增1或减1 |
| ■ 终点计数 (Terminal Count) | 当计数器溢出时，终点计数输出信号有效 |


异步行波进位
计数器

 


同步递增计数器
同步增量器

 

同步双向计数器

 


具有复位、装载、使能控制的
同步双向计数器

 


最低有效位部分
(预定标计数器)
Least Significant
Segment (Prescaler)

最高有效位部分
Most Significant
Segment

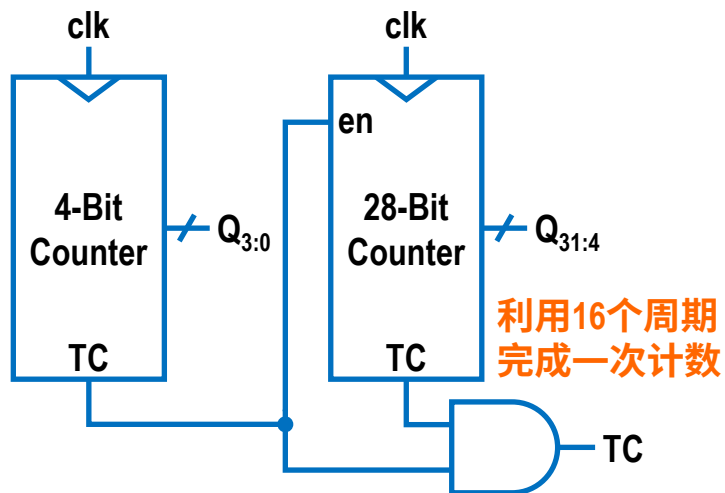


高速二进制计数器

改变计数方向时，加载来自
影子寄存器保存的原计数值

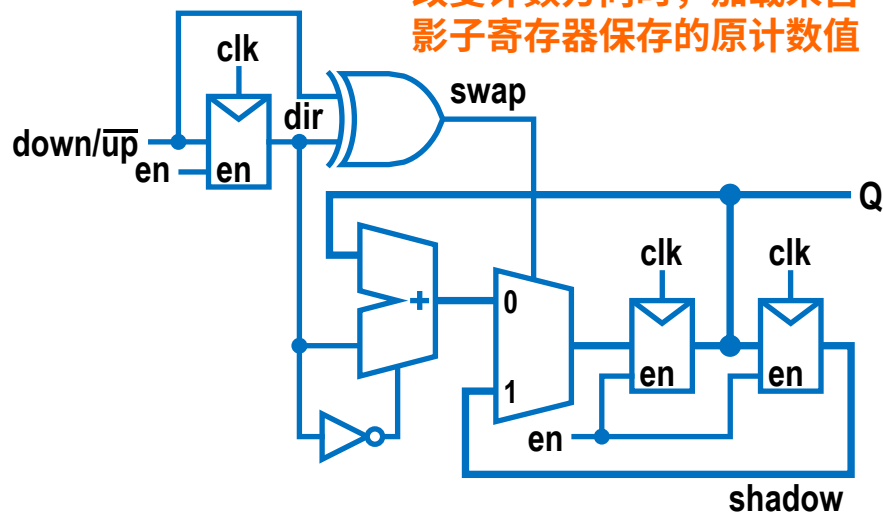


高速二进制双向计数器
(最高有效位部分)

环形计数器和Johnson计数器

 

环形计数器 (Ring Counter)

 


Johnson计数器、Mobius计数器

Johnson计数器序列

Cycle	Q_0	Q_1	Q_2	TC
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0
4	0	1	1	0
5	0	0	1	1
6	0	0	0	0

Repeats Forever


线性反馈移位寄存器

 

$$1 + x^2 + x^3$$

LFSR序列


Cycle	Q ₀	Q ₁	Q ₂ /Y
0	1	1	1
1	0	1	1
2	0	0	1
3	1	0	0
4	0	1	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
Repeats Forever			

 

$$1 + x + x^6 + x^7 + x^8$$

线性反馈移位寄存器


(Linear-Feedback Shift Register, LFSR)

 

布尔逻辑单元

布尔逻辑运算的实现方式

运算	P ₀	P ₁	P ₃	P ₄
AND(A, B)	0	0	0	1
OR(A, B)	0	1	1	1
XOR(A, B)	0	1	1	0
NAND(A, B)	1	1	1	0
NOR(A, B)	1	0	0	0

 

$$A_n = \text{PARITY} = \bigoplus_{i=0}^{n-1} A_i$$

八位奇偶校验生成器

		Bit Position						
		7	6	5	4	3	2	1
		111	110	101	100	011	010	001
Check Group	1							
	2							
	4							

Check Bits

		Bit Position						
		7	6	5	3	4	2	1
		111	110	101	011	100	010	001
Check Group	1							
	2							
	4							

Data Bits
Check Bits

$$C_0 = D_3 \oplus D_1 \oplus D_0$$

$$C_1 = D_3 \oplus D_2 \oplus D_0$$

$$C_2 = D_3 \oplus D_2 \oplus D_1$$

奇偶校验矩阵

二进制反射格雷码 (Binary-Reflected Gray Code)

Number	Binay	Gray Code
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100


$$G_{N-1} = B_{N-1}$$

$$G_i = B_{i+1} \oplus B_i$$


$$B_{N-1} = G_{N-1}$$

$$B_i = B_{i+1} \oplus G_i$$








异或门/同或门

 

 
$$Y = A \cdot \overline{AB} + B \cdot \overline{AB} = \overline{AB} + AB$$


       
$$Y = \overline{AB + \overline{A}\overline{B}} = \overline{A \odot B}$$




很简洁但
电平不可恢复

 


简洁但不能
达到轨至轨摆幅

静态二输入异或门设计


静态CMOS逻辑

 

互补传输管逻辑 (CPL)

 

级联电压开关逻辑 (CVSL)

 

四输入异或门设计

■ 固定位数移位

- 使用固定连线即可完成

■ 可变位数移位

■ 移位类型


- 循环移位：一端空出的位置由另一端移出的数字填充
- 逻辑移位：左移或右移数字，空位由零填充
- 算术移位：算术右移时，空位用符号位填充

■ 移位器结构




- 阵列移位器、对数移位器
- 漏斗移位器、桶式移位器

漏斗移位器源数据生成器

移位类型	$Z_{2N-2:N}$	Z_{N-1}	$Z_{N-2:0}$	Offset
循环右移	$A_{N-2:0}$	A_{N-1}	$A_{N-2:0}$	k
逻辑右移	0	A_{N-1}	$A_{N-2:0}$	k
算术右移	符号	A_{N-1}	$A_{N-2:0}$	k
循环左移	$A_{N-1:1}$	A_0	$A_{N-1:1}$	$N-1-k$
逻辑/算术左移	$A_{N-1:1}$	A_0	0	$N-1-k$

 


漏斗移位器的操作

   


优化的源数据生成器逻辑


漏斗移位器

 

四位阵列漏斗移位器

 


四位对数漏斗移位器

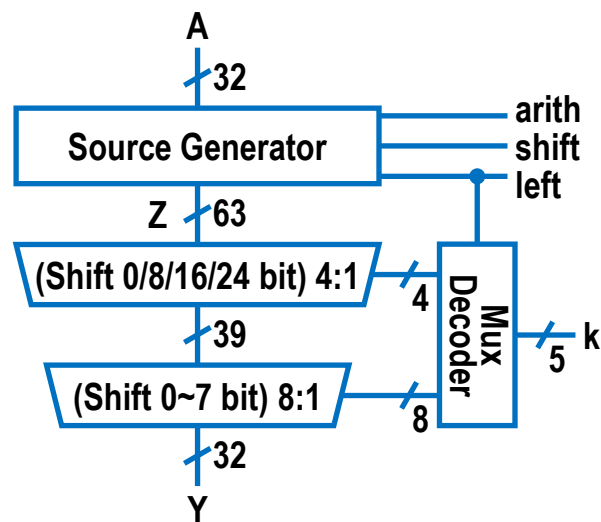


32位对数漏斗移位器


桶形移位器

 


循环右移桶形移位器

 


循环左移右移桶形移位器

 

移位和循环桶形移位器

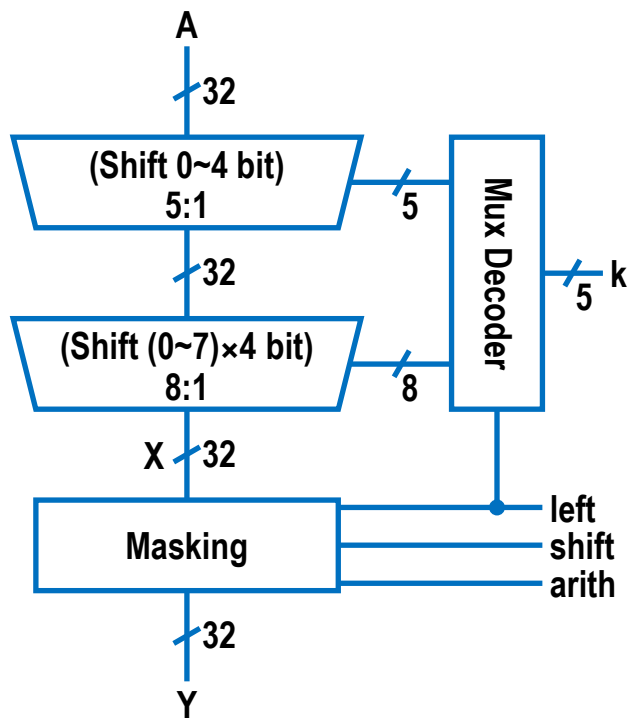


32位对数桶形移位器

 


桶形移位器的屏蔽逻辑

并行前缀运算

 




$$\begin{cases} Y_1 = A_1 \\ Y_2 = A_2 \cdot \overline{A_1} \\ Y_3 = A_3 \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \\ \vdots \\ Y_N = A_N \cdot \overline{A_{N-1}} \cdot \dots \cdot \overline{A_1} \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} X_{i:i} = \overline{A_i} & \text{Bitwise Precomputation} \\ X_{i:j} = X_{i:k} \cdot X_{k-1:j} & \text{Group Logic} \\ Y_i = A_i \cdot X_{i-1:1} & \text{Output Logic} \end{cases}$$



优先级编码器及电路实现

优先级编码器

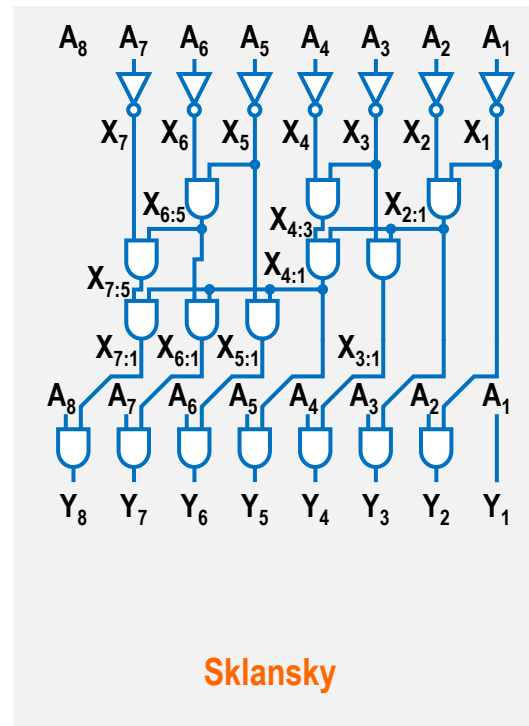 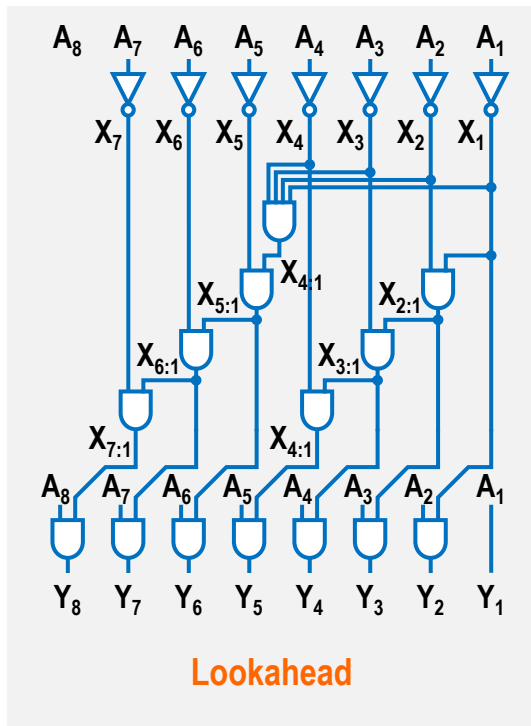

$$\left\{ \begin{array}{ll} X_{i:i} = \overline{A_i} & \text{Bitwise Precomputation} \\ X_{i:j} = X_{i:k} \cdot X_{k-1:j} & \text{Group Logic} \\ Y_i = A_i \cdot X_{i-1:1} & \text{Output Logic} \end{array} \right.$$



优先级编码器电路实现

二进制码至温度计码译码真值表

B (Binary)	A (One-Hot)	Y (Thermometer)
000	00000001	00000000
001	00000010	10000000
010	00000100	11000000
011	00001000	11100000
100	00010000	11110000
101	00100000	11111000
110	01000000	11111100
111	10000000	11111110

$$\left\{ \begin{array}{ll} X_{i:i} = A_{N-i} & \text{Bitwise Precomputation} \\ X_{i:j} = X_{i:k} + X_{k-1:j} & \text{Group Logic} \\ Y_i = X_{i:0} & \text{Output Logic} \end{array} \right.$$

二进制码至温度计码译码器

 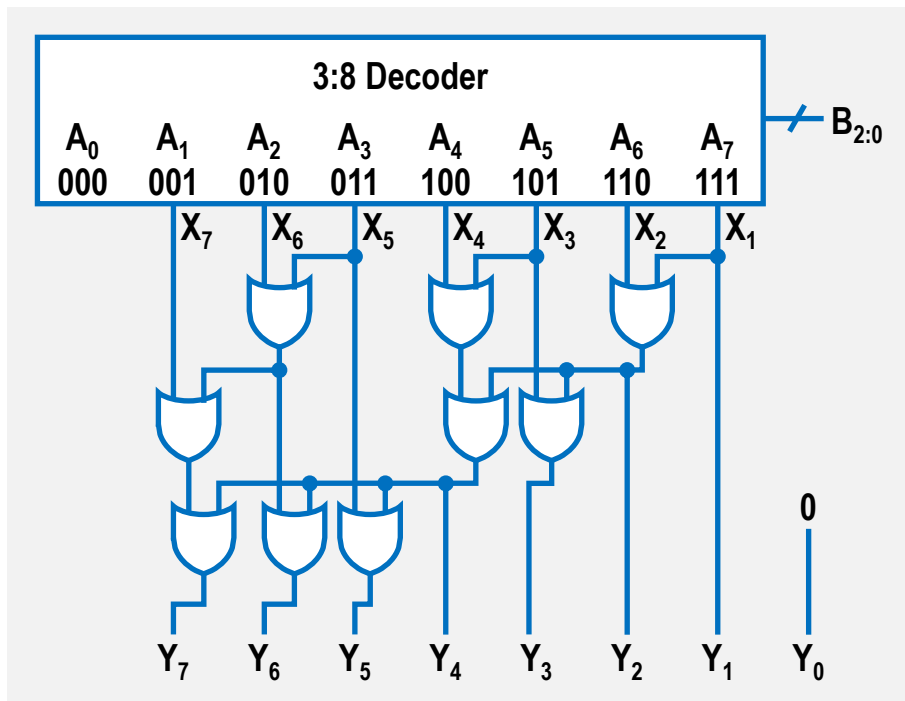

$$\begin{cases} X_{i:i} = A_{N-i} & \text{Bitwise Precomputation} \\ X_{i:j} = X_{i:k} + X_{k-1:j} & \text{Group Logic} \\ Y_i = X_{i:0} & \text{Output Logic} \end{cases}$$


二进制码至温度计码译码器电路实现

乘法

$$P = \left(\sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j \right) \left(\sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i \right) = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} x_i y_j 2^{i+j}$$



						y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0	Multiplicand
						x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0	Multiplier
						x_0y_5	x_0y_4	x_0y_3	x_0y_2	x_0y_1	x_0y_0	Partial Products
					x_1y_5	x_1y_4	x_1y_3	x_1y_2	x_1y_1	x_1y_0		
				x_2y_5	x_2y_4	x_2y_3	x_2y_2	x_2y_1	x_2y_0			
		x_3y_5	x_3y_4	x_3y_3	x_3y_2	x_3y_1	x_3y_0					
	x_4y_5	x_4y_4	x_4y_3	x_4y_2	x_4y_1	x_4y_0						
x_5y_5	x_5y_4	x_5y_3	x_5y_2	x_5y_1	x_5y_0							
p_{11}	p_{10}	p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0	Product

无符号数乘法和部分积

 

点图 (Dot Diagram)

无符号阵列乘法

  

阵列乘法器

$$\sum_{i=0}^{N-2} \sum_{j=0}^{M-2} x_i y_j 2^{i+j}$$

$$\begin{aligned}
& + x_{N-1} y_{M-1} 2^{M+N-2} \\
& - \sum_{i=0}^{N-2} x_i y_{M-1} 2^{i+M-1} \\
& - \sum_{j=0}^{M-2} x_{N-1} y_j 2^{j+N-1}
\end{aligned}$$

						y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0
						x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0
							x_0y_4	x_0y_3	x_0y_2	x_0y_1	x_0y_0
						x_1y_4	x_1y_3	x_1y_2	x_1y_1	x_1y_0	
						x_2y_4	x_2y_3	x_2y_2	x_2y_1	x_2y_0	
						x_3y_4	x_3y_3	x_3y_2	x_3y_1	x_3y_0	
						x_4y_4	x_4y_3	x_4y_2	x_4y_1	x_4y_0	
x_5y_5											
1	1	$\overline{x_4y_5}$	$\overline{x_3y_5}$	$\overline{x_2y_5}$	$\overline{x_1y_5}$	$\overline{x_0y_5}$	1	1	1	1	1
											1
1	1	$\overline{x_5y_4}$	$\overline{x_5y_3}$	$\overline{x_5y_2}$	$\overline{x_5y_1}$	$\overline{x_5y_0}$	1	1	1	1	1
											1
p_{11}	p_{10}	p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0


57

改进型Baugh-Wooley乘法器



						y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0
						x_5	x_4	x_3	x_2	x_1	x_0
					1	$\overline{x_0 y_5}$	$x_0 y_4$	$x_0 y_3$	$x_0 y_2$	$x_0 y_1$	$x_0 y_0$
				$\overline{x_1 y_5}$		$x_1 y_4$	$x_1 y_3$	$x_1 y_2$	$x_1 y_1$	$x_1 y_0$	
			$\overline{x_2 y_5}$			$x_2 y_4$	$x_2 y_3$	$x_2 y_2$	$x_2 y_1$	$x_2 y_0$	
		$\overline{x_3 y_5}$				$x_3 y_4$	$x_3 y_3$	$x_3 y_2$	$x_3 y_1$	$x_3 y_0$	
	$\overline{x_4 y_5}$					$x_4 y_4$	$x_4 y_3$	$x_4 y_2$	$x_4 y_1$	$x_4 y_0$	
1	$x_5 y_5$	$\overline{x_5 y_4}$	$\overline{x_5 y_3}$	$\overline{x_5 y_2}$	$\overline{x_5 y_1}$	$\overline{x_5 y_0}$					
p_{11}	p_{10}	p_9	p_8	p_7	p_6	p_5	p_4	p_3	p_2	p_1	p_0

补码乘法器简化后的部分积
(6 bit × 6 bit)

 


改进型Baugh-Wooley补码乘法器
(4 bit × 4 bit)

基4改进Booth编码值



Inputs			Partial Product	Booth Selects		
x_{2i+1}	x_{2i}	x_{2i-1}	PP_i	$SINGLE_i$	$DOUBLE_i$	NEG_i
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	Y	1	0	0
0	1	0	Y	1	0	0
0	1	1	2Y	0	1	0
1	0	0	-2Y	0	1	1
1	0	1	-Y	1	0	1
1	1	0	-Y	1	0	1
1	1	1	-0	0	0	1

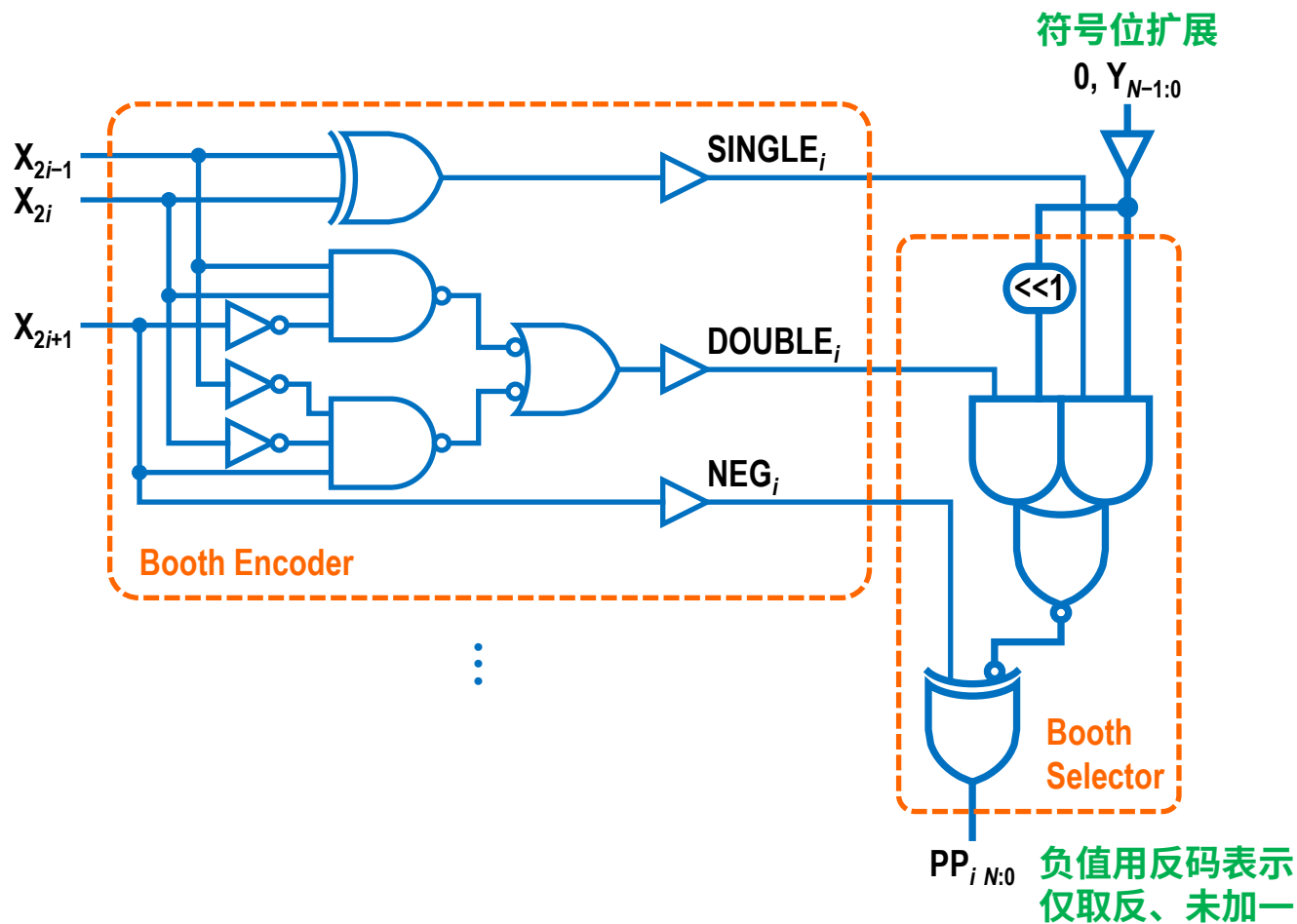
$$X = \sum_{i=0}^{n/2} \underbrace{(x_{2i-1} + x_{2i} - 2x_{2i+1})}_{\{-2, -1, 0, +1, +2\}} 2^{2i}; \quad x_{-1} = 0$$




基4 Booth编码器和选择器

Booth编码部分积

 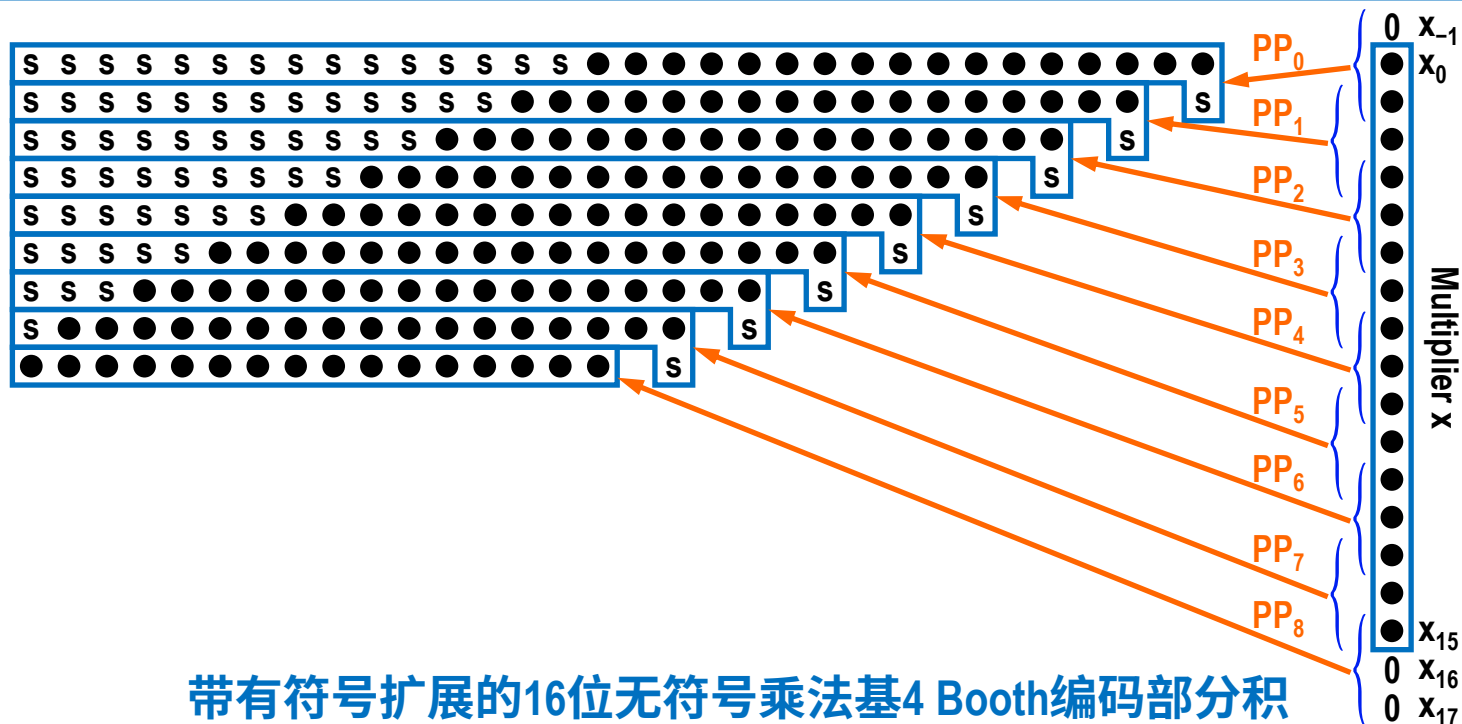

 


阵列乘法器点图

 

Wallace树乘法器点图

N 个输入要求的[3,2] CSA级数为
 
$$\left\lceil \log_{3/2} \left(\frac{N}{2} \right) \right\rceil$$



利用输入到达时间不一致的CPA前缀网络

本章结束