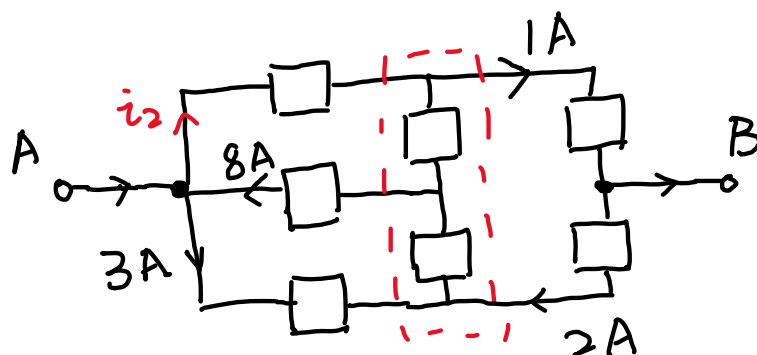


1.6



$$i_2 + 3 + 2 = 1 + 8$$

扩展的KCL: 流入(或流出)电路中任意孤立部分电流代数和为零

1.18

求 P 受控源.


$$i_1 = 0$$

$$i \cdot 4 + 4 = 2 \text{ (KVL)}$$


$$i = -\frac{1}{2} \text{ A}$$

$$P = 4 \cdot 2i = -4 \text{ W (u.a.v.d.)}$$

↓
释放

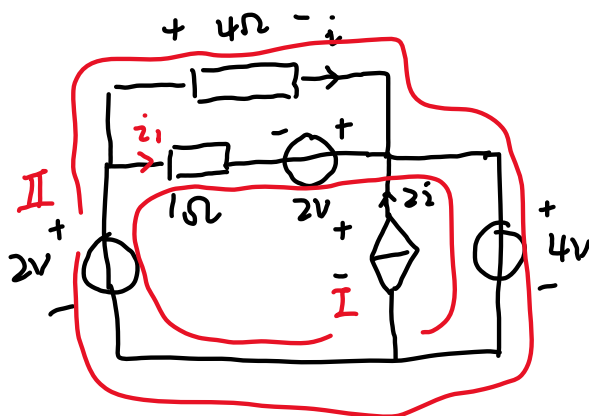

1.19 (c)

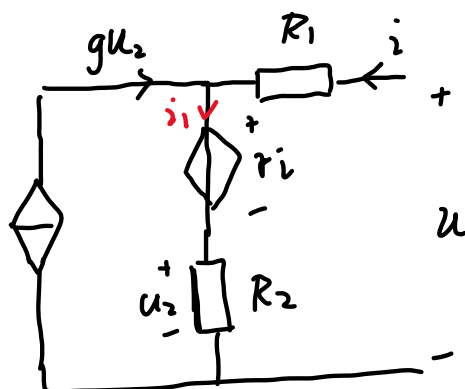

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= gU_2 + i_2 \\ U_2 &= i_1 R_2 \end{aligned} \right\} i_1 = \frac{1}{1 - gR_2} i_2$$

$$\begin{aligned} U &= iR_1 + i_1 r + i_1 R_2 \\ &= i \left(R_1 + r + \frac{R_2}{1 - gR_2} \right) \end{aligned}$$

3.2

3.2

2A 电流源单独作用: $I_1' = -4A$. $I' = -5A$

4V 电压源单独作用: $I_1'' = -6A$. $I'' = -5A$


叠加: $I = I' + I'' = -10A$

$$I_1 = I' + I'' = -10A \quad P = I_1^2 R = 100W$$

功率不可以直接叠加

3.3

置换 + 等效

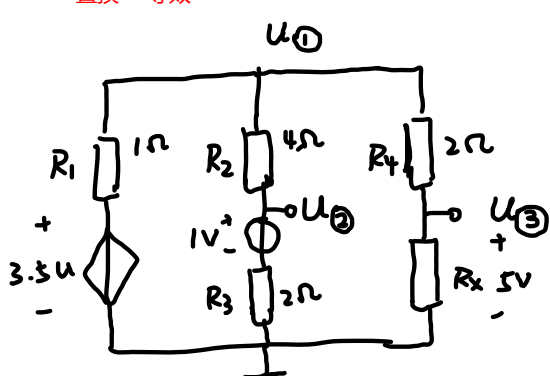


$$\begin{pmatrix} 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} + \frac{1}{R_x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

以及 $U = U_1$. $U_3 = 5V$

$$\Rightarrow U_1 = 10V, U_2 = 4V, U_3 = 5V, R_x = 2\Omega$$

3.5

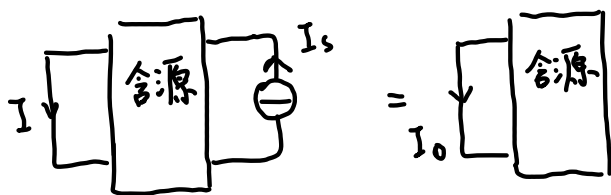


对 I_s 满足齐性定理.

$$I = I_0 + I_1 = I_0 + kI_s$$

$$\begin{cases} -1 = I_0 + 2k \\ 0 = I_0 + 4k \end{cases} \Rightarrow k = \frac{1}{2}, I_0 = -2$$

$$\text{若 } I = 1A, I_1 = 3A \Rightarrow kI_s = 3A \Rightarrow I_s = 6A$$

3.14

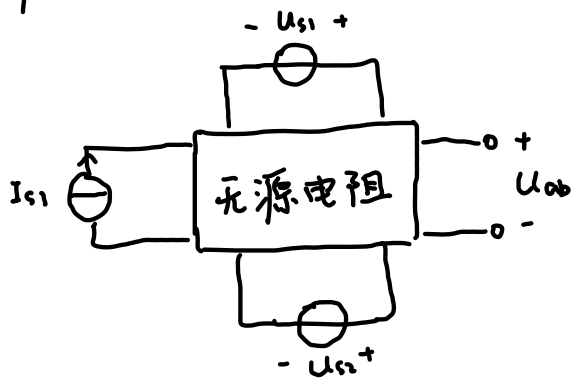

$$U_{ob} = k_1 U_{s1} + k_2 U_{s2} + k_3 I_{s1}$$

I_{s1} 、 U_{s1} 反向， U_{s2} 不变， $U'_{ob} = 0.5 U_{ob}$

叠加： $2 U_{s2} \Rightarrow 1.5 U_{ob}$


$$U_{s2} \Rightarrow 0.75 U_{ob}$$

同理： $U_{s1} \Rightarrow 0.65 U_{ob}$

$$\Rightarrow I_{s1} \Rightarrow 1 - 0.75 - 0.65 = -0.4 U_{ob}$$

$$I_{s1} \text{ 反向 (相当于减两个 } I_{s1}) \Rightarrow U''_{ob} = [1 - (-0.4) \times 2] U_{ob} = 1.8 U_{ob}$$

3.8

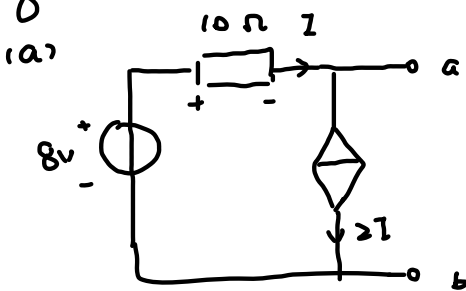


① 开路电压 U_{oc}


令 a、b 开路

$$I = 2I \Rightarrow I = 0$$

$$U_{oc} = 8V$$

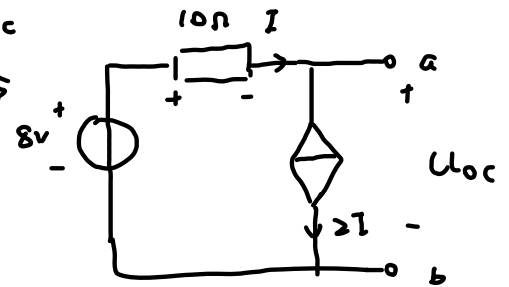

② 等效电阻 R_{eq}

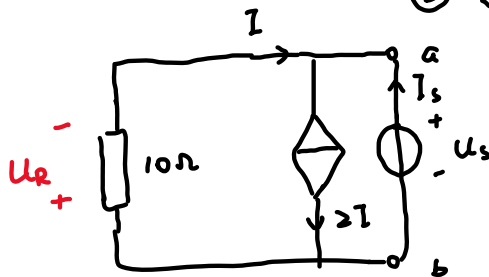

$$I_s + I = 2I \Rightarrow I_s = I$$

$$I_s = I = \frac{U_e}{R} = \frac{-U_s}{10\Omega}$$

$$R_{eq} = \frac{U_s}{I_s} = -10\Omega$$

(b)


① U_{oc} :

$$I_2 = I_1 - 1A$$

$$20 - 10I_2 = 10I_1 \quad (\text{回路1 KVL})$$

$$\Rightarrow I_1 = 1.5A$$

$$U_{oc} = 10I_1 - 2I_1 = 12V$$

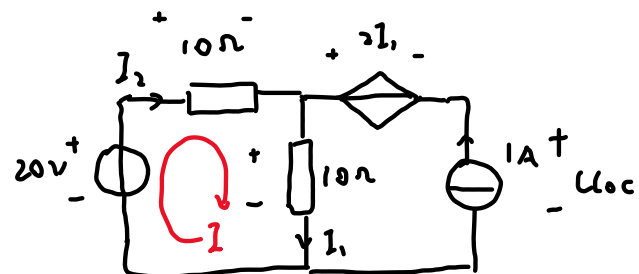


② R_{eq}



$$\text{对称性: } I_1 = \frac{1}{2} I_2$$

$$11\Omega + 2\Omega = 13\Omega$$

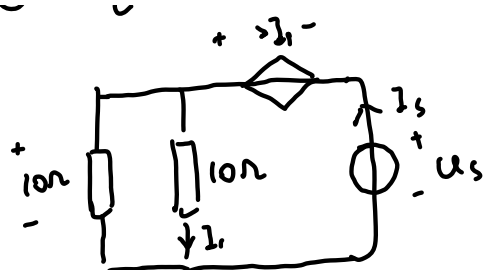

对称性: $I_1 = \frac{1}{5} I_s$


KVL: $U_s + 2I_1 = 10I_1$

$U_s + I_s = 5I_s$

$\Rightarrow R_{eq} = U_s / I_s = 4\Omega$

3.10

电路可等效为:

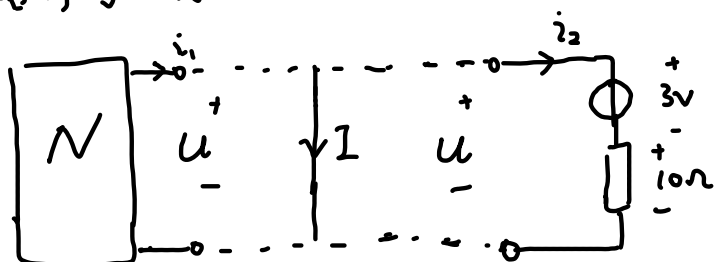

$i_1 = I + i_2$

找出两组 (U, i_1)

① 开关断开时 $U = 13V, i_1 = 1A$


② 开关闭合时 $U = 0, i_2 = -0.3A, i_1 = 3.6A$

$\begin{cases} U_{oc} - R_{eq} = 13 \\ U_{oc} - 3.6R_{eq} = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow U_{oc} = 18V, R_{eq} = 5\Omega$

3.15

初步分析:

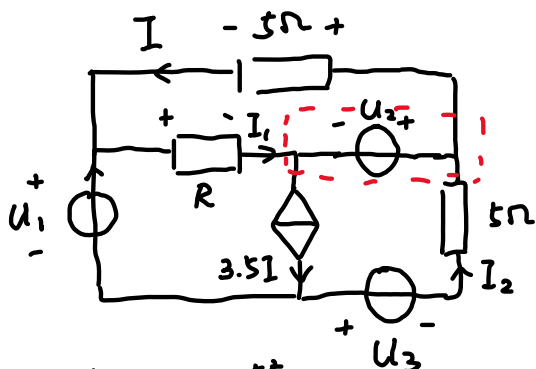


KCL: $I_1 + I_2 = I + 3.5I$

$\Rightarrow I = 2A$

$U_2 = 5I + RI$
 $= 20V$

对电路除R部分Thevenin等效.

① Req:

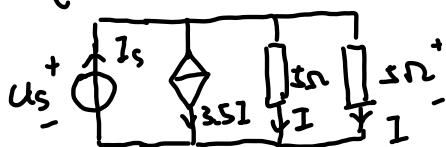


$I = \frac{U_s}{5}, I_s = 5.5I$

$R_{eq} = \frac{U_s}{I_s} = \frac{10}{11}\Omega$

② U_{oc} :

$R=2\Omega$ 时:

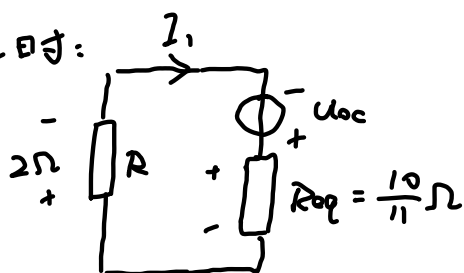

$$U_{oc} = I_1 (R_{eq} + R) = 5 \times \frac{32}{11} = \frac{160}{11} \text{ V}$$

立即有: $R=4\Omega$ 时 $I_1' = \frac{U_{oc}}{R' + R_{eq}} = \frac{160}{54} = \frac{80}{27} \text{ A}$

$$U_2 = I_1' R' + 5I \Rightarrow I = \frac{44}{27} \text{ A}$$

$$I_2 = I + 3.5I - I_1 = 4.5 \times \frac{44}{27} - \frac{80}{27} = \frac{118}{27} \text{ A}$$

3.18

和课上例题一样



$$U_1 \tilde{i}_1 + U_2 \tilde{i}_2 = \tilde{U}_1 i_1 + \tilde{U}_2 i_2$$



$$10I + 2 \times (-4) = 0 + \frac{2}{5} \times 20$$

$$I = 1.6 \text{ A}$$

3.19

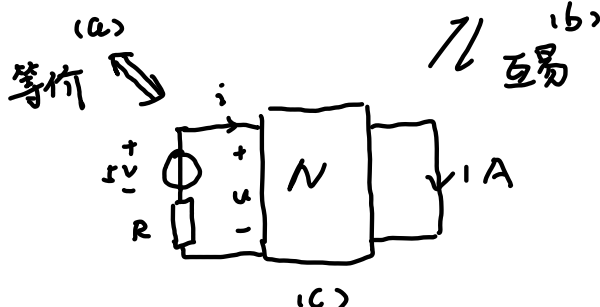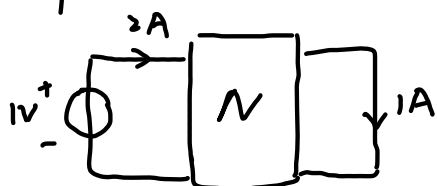

所以 (c) 中 $i=2\text{A}$, $u=1\text{V}$

$$5 - 2R = 1$$

$$R = 2\Omega$$