

微电子专业基础实验作业

PB21511897 李霄奕


模拟部分

实验4



1


给出初始和最终版图设计的截屏；电路版图面积是多少？

初始设计

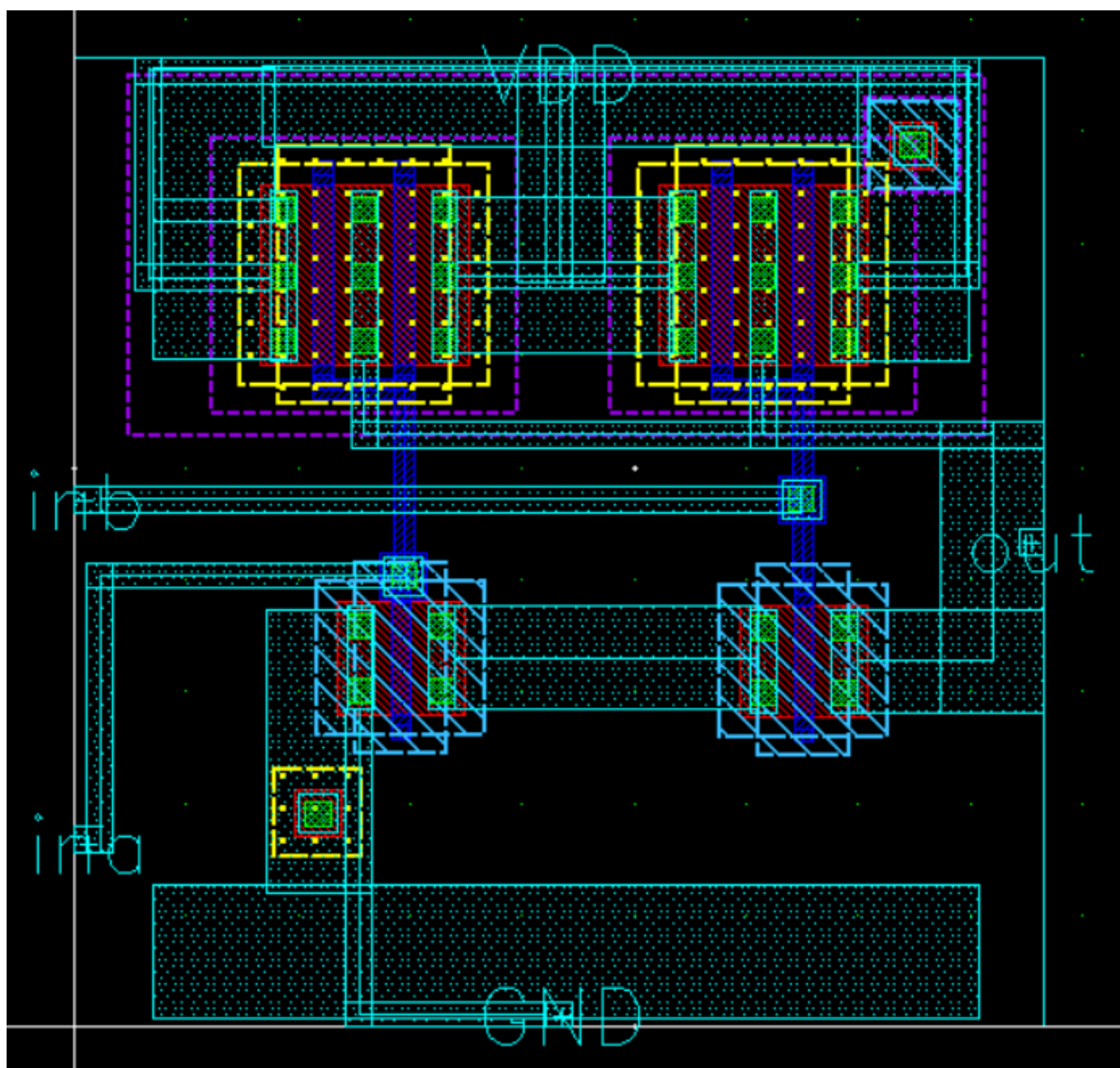

最终设计

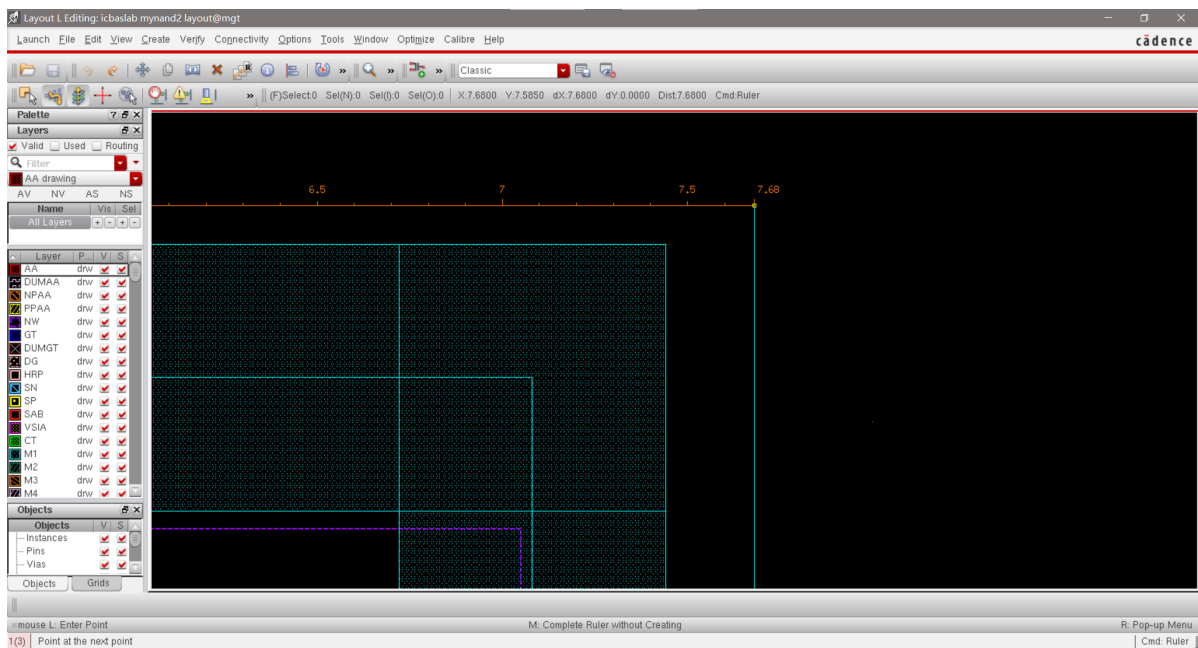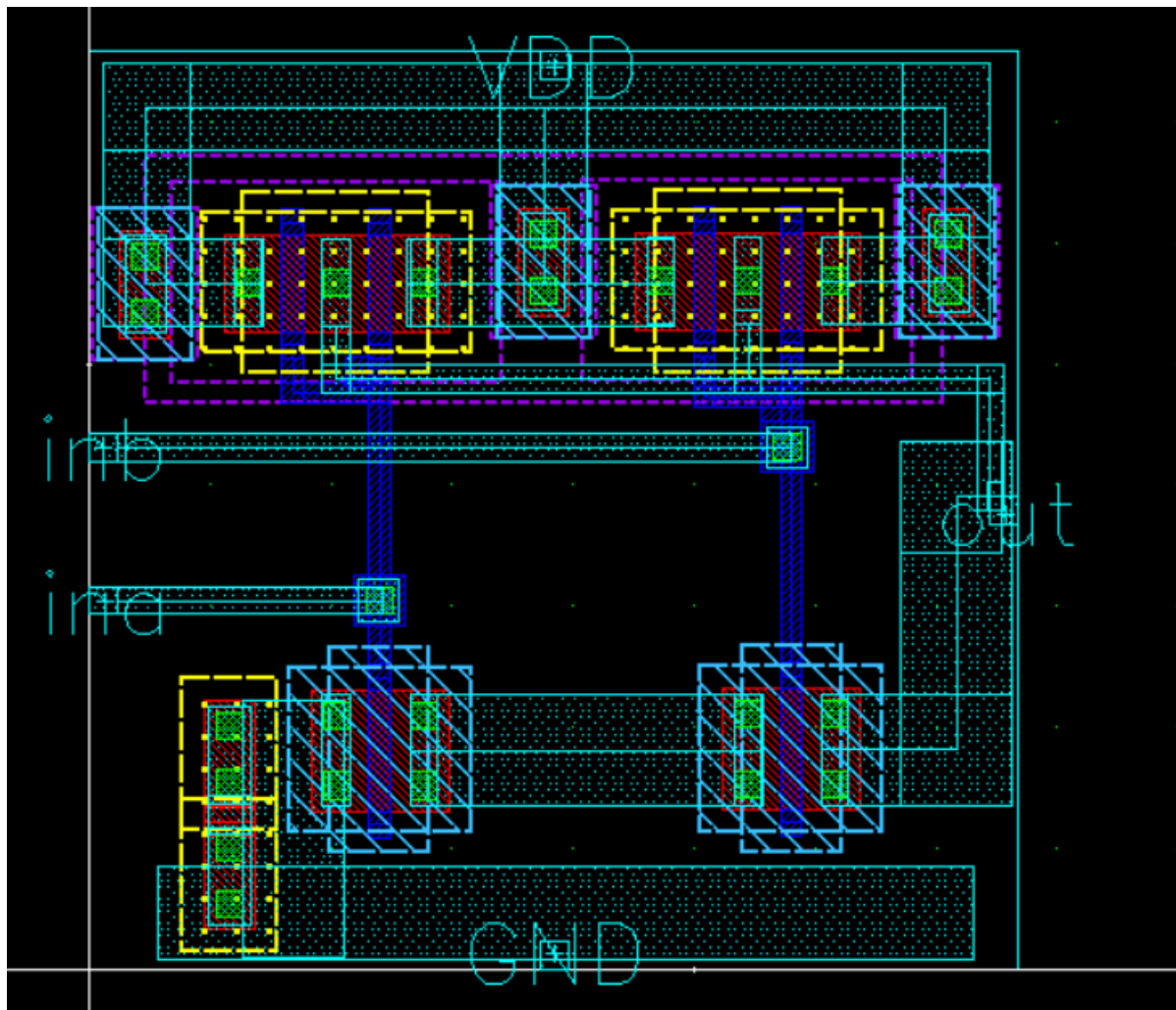

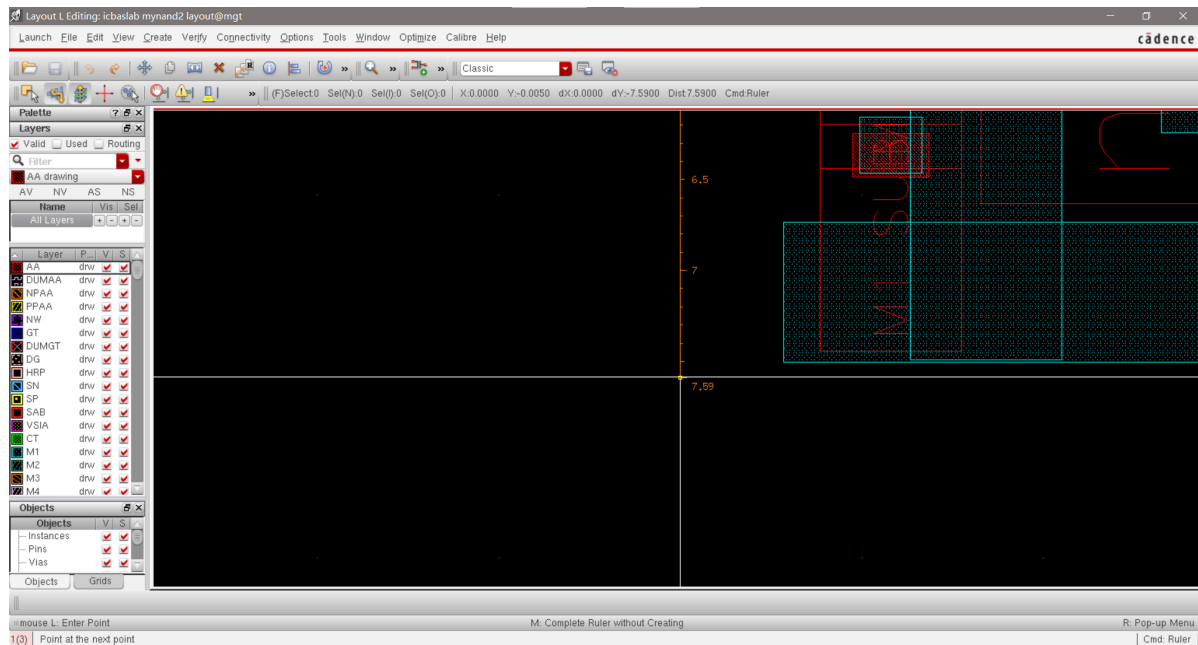


$$7.68\mu m \times 7.59\mu m = 58.29\mu m^2$$


2

将第一次 DRC 后的 Calibre RVE 窗口和修改违例后(可以有违例未消除) 的 Calibre RVE 截屏

修改前:

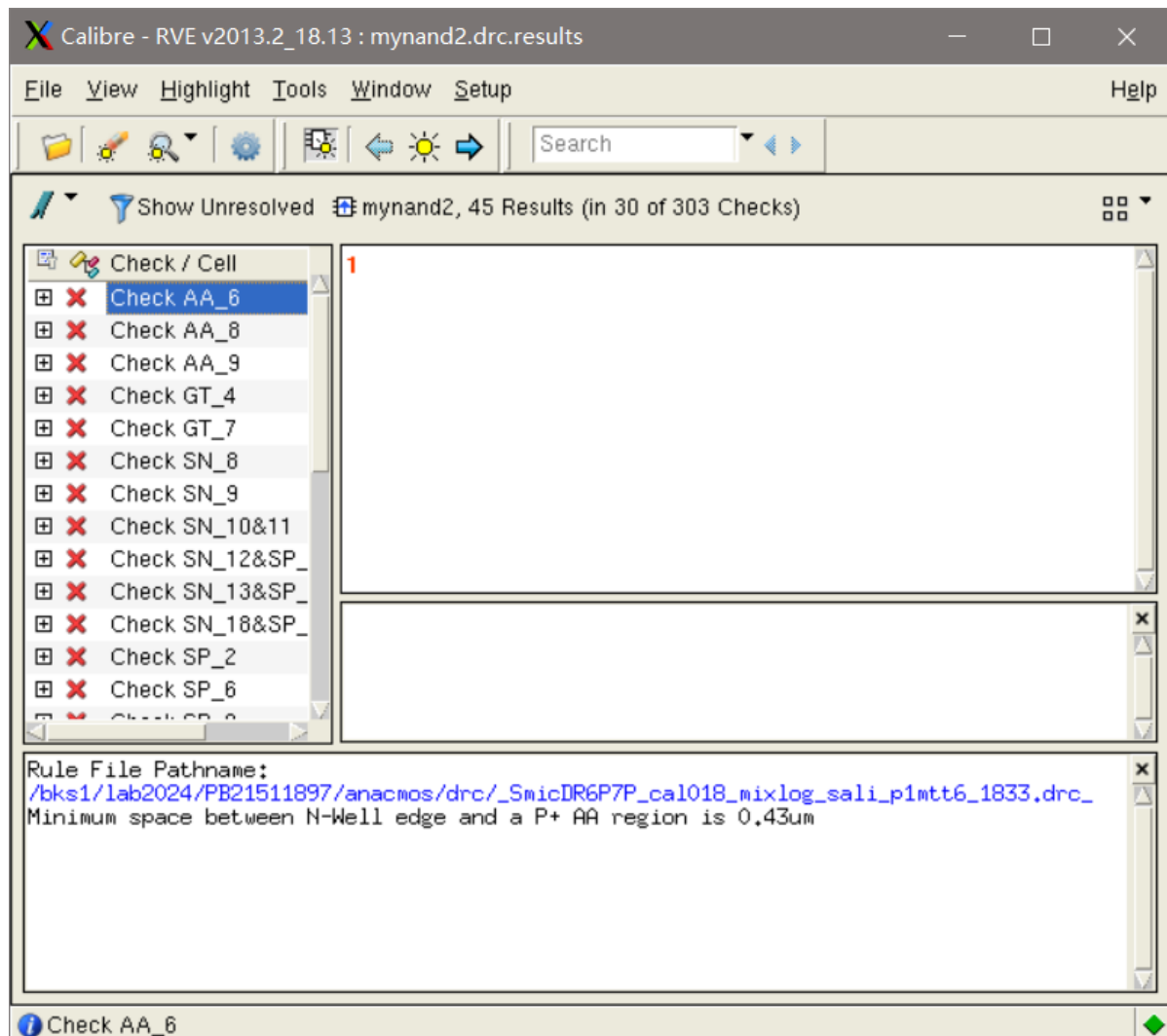

修改后:

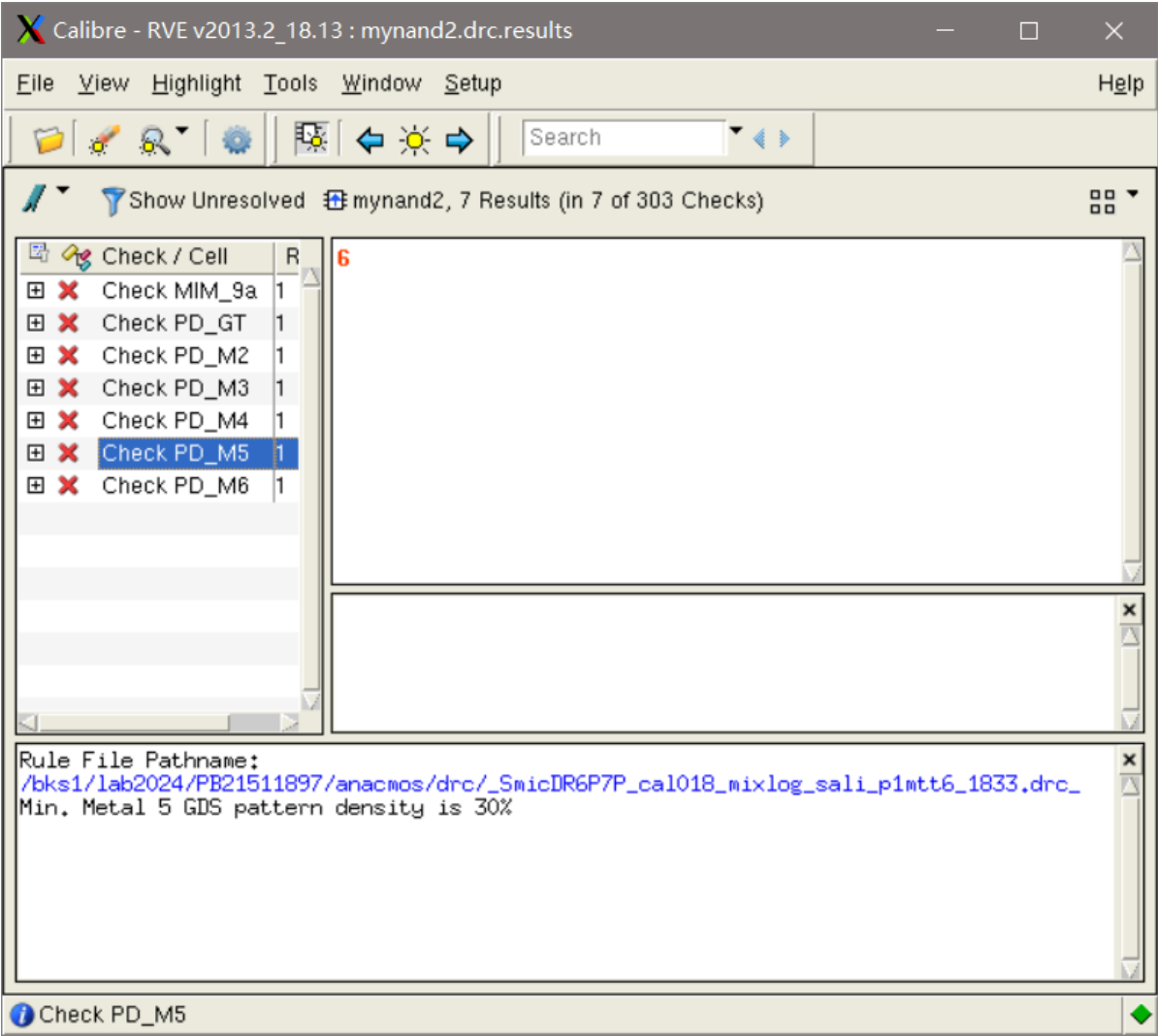

3

给出 LVS 物理验证报告结果的截屏

