#### Fundmental of Circuit Analysis

电路基本理论

尹华锐

中国科学技术大学,电子工程与信息科学系 Hefei, Anhui, 230027

### 课程介绍

■ 教师简介

**★ 姓 名**: 尹华锐

**★ 所属院系**:信息科学技术学院

★ 电子邮件: yhr@ustc.edu.cn

★ 办公地址: 电三楼 326

#### ■助教

★ 姓 名: 单航洋

★ 电子邮件: majoris@mail.ustc.edu.cn

### 课程信息

#### ■ 上课信息

- ★ 上课地点: 西区 3A112
- ★ 上课时间: 6月29日,7月1日,4日,6日,8日,11日,13日,15日,18日,20日,22日
- ★ 参考书: 电路理论基础 陈希有编著

#### ■ 考试信息

- ★ 考试时间: To be determined
- ★ 考试成绩: max(平时成绩+考试成绩×0.7,考试成绩),平时成绩最大为30分

### 电路及其理论发展

#### ■ 电和电的作用

- ★ 电既是信息传递的载体, 也是能量传递的载体
- ★ 电网络通过<u>开关和控制单元将信息和能量</u>传递到目标载体
- ★ 理论基础: 电磁学和电子学-两个完全不同的路径和方法

# 电磁学发展历程

- ★ 1800' A. Vlota 发明伏打电池
- ★ 1820', H. C. Osted, A. M. Ampere 电磁效应 →电动机
- ★ 1830', Faraday 电磁感应定律 →发电机
- ★ 1860', Maxwell 麦克斯韦方程组 →电报电话

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t})$$

# 电子学发展进程

- ★ 19 世纪末, Lorentz 古典电子理论
- ★ 1906 年, 电子三极管
- ★ 1948 年,晶体三极管,后来获得 Nobel Prize
- ★ 20 世纪中后期,集成电路,电子计算机.....



★ 任何电的应用 (能量转换或信息处理),都需要电器件来

完成



- ★ 任何电的应用 (能量转换或信息处理),都需要电器件来 完成
- ★ 电源: 能够输出<u>电能(电信号)</u>的器件,包括但不限于 电池、发电机和信号源



- ★ 任何电的应用 (能量转换或信息处理),都需要电器件来 完成
- ★ 电源: 能够输出<u>电能(电信号)</u>的器件,包括但不限于 电池、发电机和信号源
- ★ 负载: 要求输入电能(电信号)的器件,包括但不限于 电灯、电阻等

- ★ 任何电的应用 (能量转换或信息处理),都需要电器件来 完成
- ★ 电源: 能够输出<u>电能(电信号)</u>的器件,包括但不限于 电池、发电机和信号源
- ★ 负载: 要求输入电能(电信号)的器件,包括但不限于 电灯、电阻等
  - ◇ 电源和负载是相对的概念。例如: 充电电池充电时是负载, 放电时是电源。

#### 电路基本定律

- ■电路定律
  - ★ 基尔霍夫电压定律 Kirchhoff's Voltage Law
  - ★ 基尔霍夫电流定律 Kirchhoff's Current Law
- 电路模型:将电路本质特征抽象出来形成的理想电路
  - ★ 真实电路元件用一个或者若干个理想电路元件表征
    - ◇ 理想电阻, 理想电容, 理想电感.....
  - ★ 描述元件的电磁特性:参数,特性方程或者特性曲线。
    - ◇ 线性元件, 非线性元件
    - ◇ 线性电路, 非线性电路
    - ◇ 时变元件, 非时变元件
    - ◇ 时变电路, 非时变电路

# 电路模型

- 集总参数电路,分布参数电路
  - ★ 判决标准: 电路尺寸和波长的关系
  - ★ 元件尺寸远小于电磁工作频率对应的波长,毋需考虑空间电磁波分布,称为集总参数元件 (Lumped Parameter Electronical Component)。
  - ★ 全部由集中参数元件构成的电路叫<u>集总参数电路</u> (Lumped Circuit)。必须考虑电磁量的空间分布性的电路 则称为分布参数电路(Distributed Circuit)。

### 电路理论课程一些说明

■ 研究对象: 电路模型,不是实际电路。即未加特说明的均 为理想器件。

■ 电路分析: 从给定的电路模型分析其典型行为 ✓

■ **电路综合**: 从给定的电路行为构造一个符合要求的电路模型×

